

L3: Diode Modles (PART .1.): (6-6-2020):-


• Forward → أول خطوة قبل هذا استبدال ال diode
 • Reverse →

Diode: it maybe define as Forward / Reverse Bias device.

* ideal diode Model:-

1. Forward: $V_A > V_K$ → [A → K] we can replace it by a short circuit.

EXP: FIND V_D, I_D ?

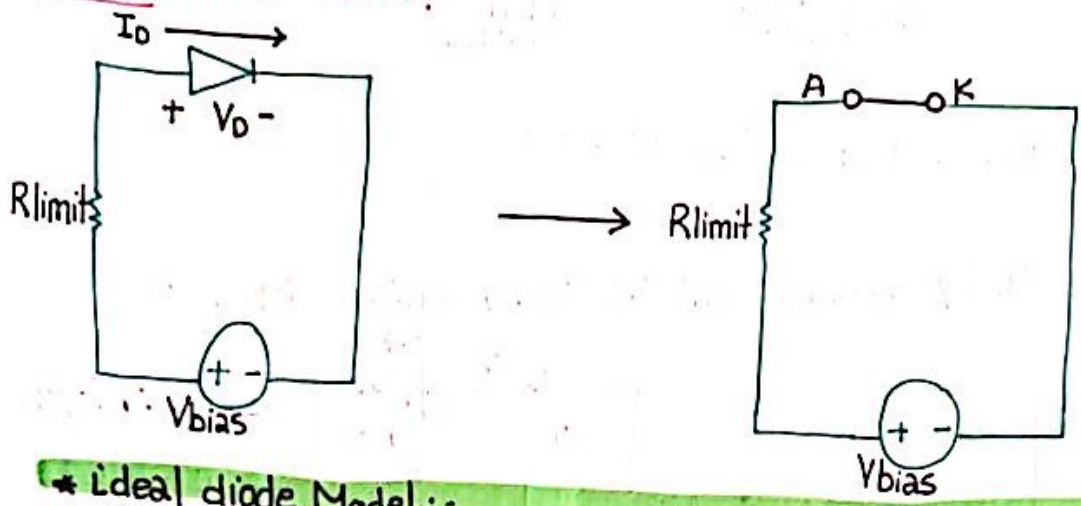


* AFTER Analysis:
 $V_D = 0$
 $I_D = \frac{V_{bias}}{R_{limit}}$

* Ideal diode Model:-

2. Reverse: $V_K > V_A$ → [A ← K] we can replace it by an open circuit.


EXP: FIND V_D, I_D ?

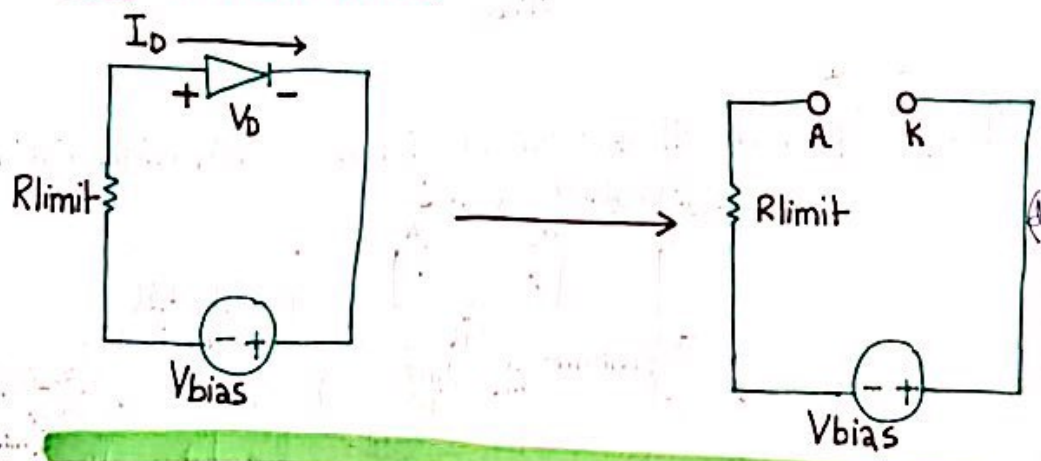


* AFTER Analysis:
 $V_D = -V_{bias}$
 $I_D = 0$

* Simplified / Knee Model:-

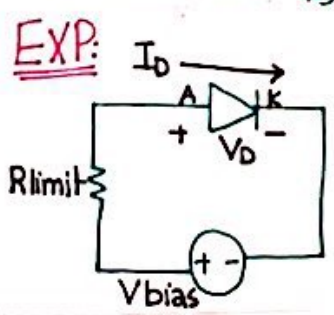1. Forward: إذا كان ال diode نضع به باله بطارية تقريباً
 قيمتها 0.7V لا (Si) Forward




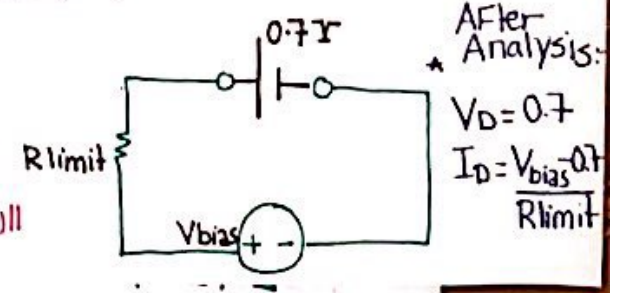we want to replace diode by a battery
 we have to be carefull for the Polarity.!




* After Analysis:
 $V_D = 0.7$
 $I_D = \frac{V_{bias} - 0.7}{R_{limit}}$

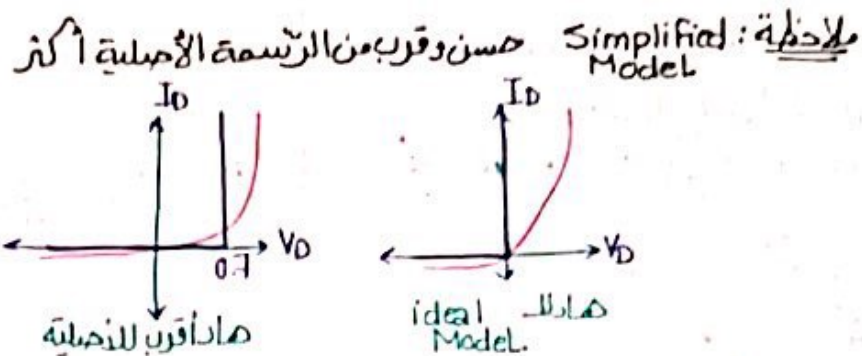2. Reverse: we replace diode by Open circuit as (ideal Model).




* Complete diode model: (ما نحل عليها)

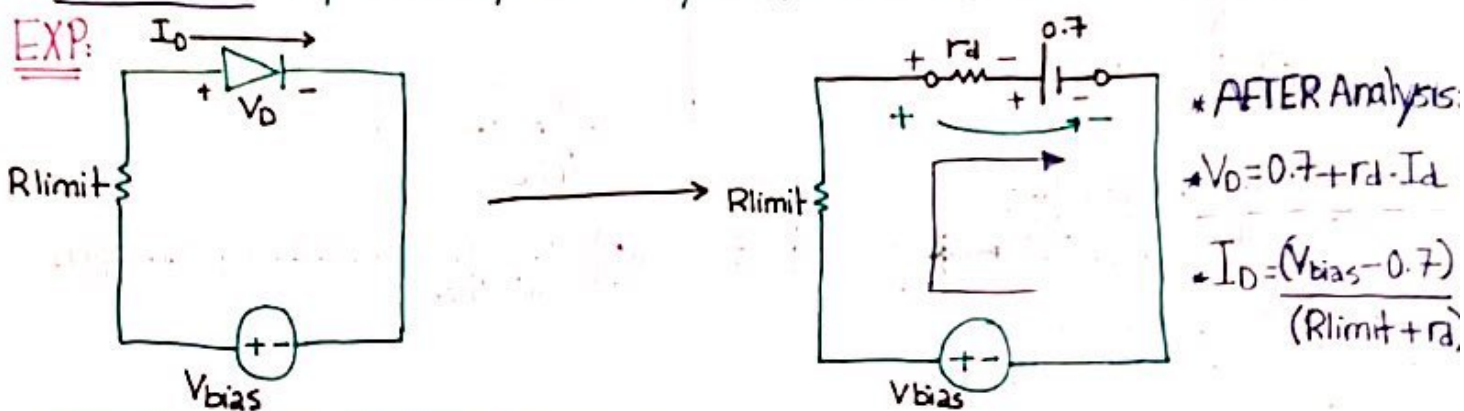
1. Forward: replace it by a battery with 0.7V + Dynamic resistance.



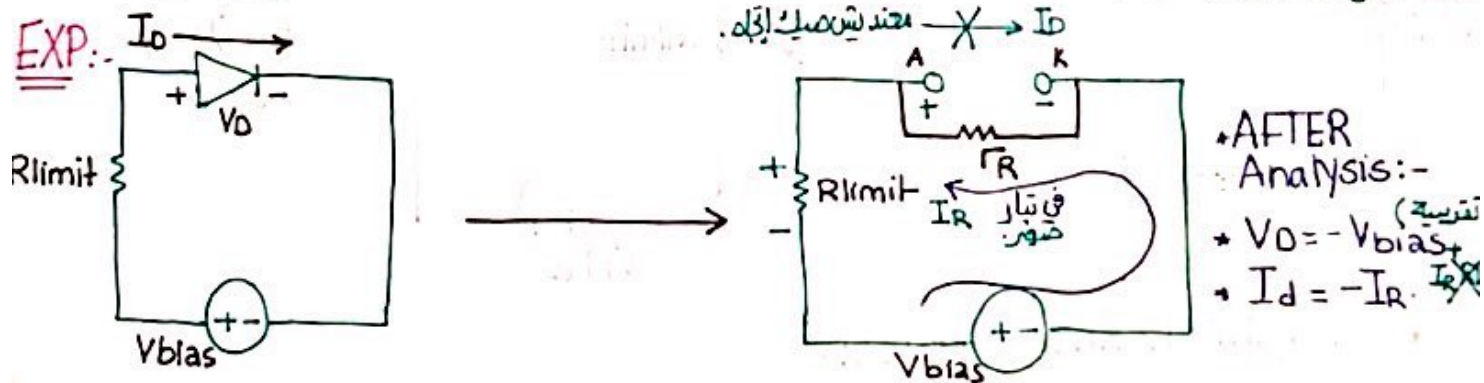2. Reverse: replace it by Open circuit + reverse resistance with high value.



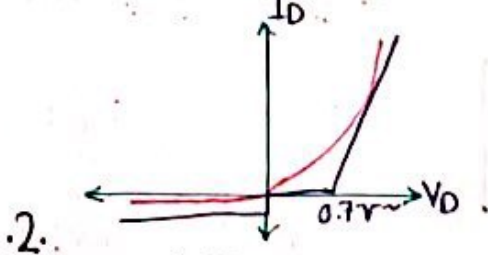ملاحظة: ال Complete Model اقرب أكثر من ال diode.





* تاحصه كامل لـ 3 أنواع :-

Diode Model



FORWARD

REVERSE



Ideal

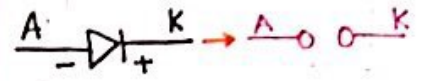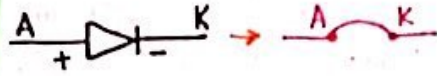

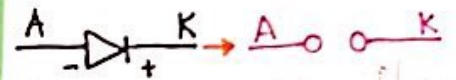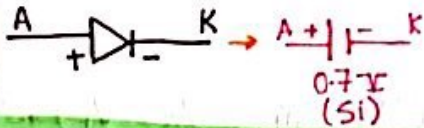
Practical / Knee / Simplified
piecewise linear.




Complete

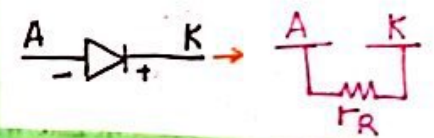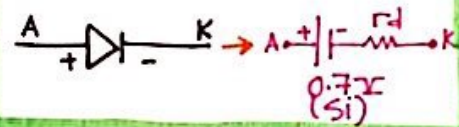


1. Ideal:-

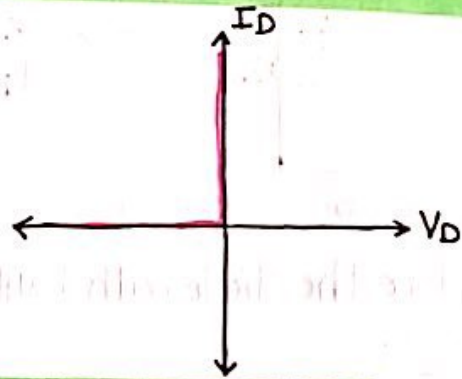

2. Knee:-

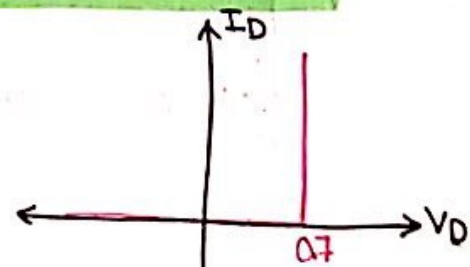


3. Complete:-

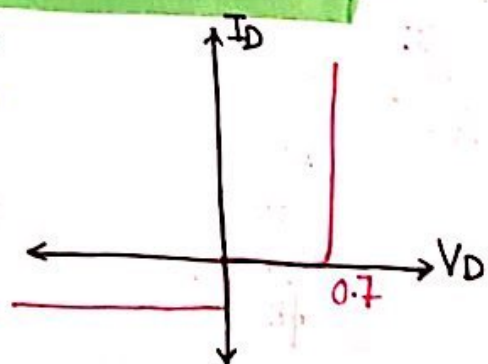

*** EXAMPLE:-**

FIND Q-Point (I_{DQ} & V_{DQ})
(نقطة العمل)

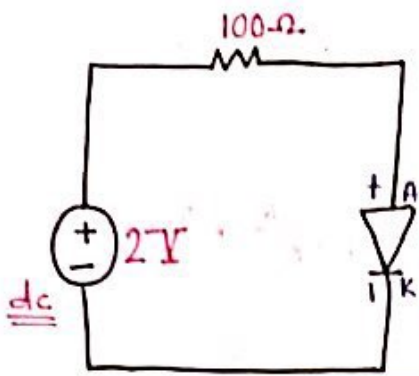
- a. Use diode ideal Model.
- b. Use practical diode Model.
- c. Use exact model.



ملاحظة: لو بيدي اختيارنا أي طريقة استخدمنا، كان ال bias أكبر بكثير
 = 7V النوع الأول 70mA والثاني 63mA وهذا الإبرور مش كثير 10%
 فالتالي إذا ال bias أكبر 10 أضعاف من 0.7V ال diode ساعتوا ال
 ideal أفضل إذا الأ تستخدم ال practical.

Solution:

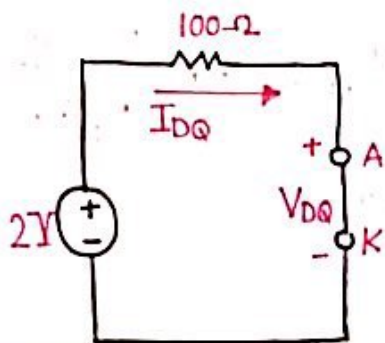a. Diode is Forward Bias ($V_A > V_K$), so we'll replace it by a short circuit.




$$\rightarrow V_{DQ} = 0V = V_{AK}$$

$$I_{DQ} = \frac{2}{100} = 20mA$$

(في هذه الحالة المصدر الجودي
 كععبارة عن dc وليس ac
 ولكن إذا كان ac لازم أجب
 بال Reverse + Forward)

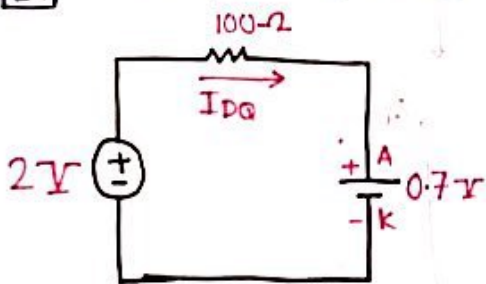b. Replace the diode with battery = 0.7V.




$$\rightarrow V_{DQ} = 0.7V$$

$$I_{DQ} = \frac{2 - 0.7}{100} = 13mA$$

(الحل أدق بكثير).

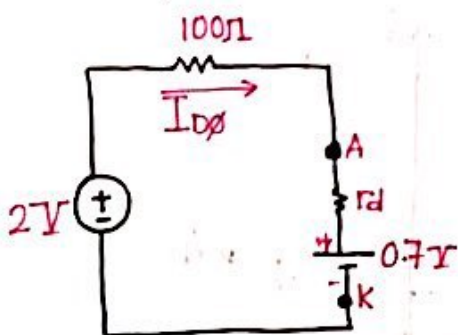c. battery = 0.7V + r_d . (as exact \rightarrow as iterative method)



$$\rightarrow V_{DQ} = 0.786V$$

$$I_{DQ} = 12.14mA$$

.4.


لدينا لدرين أفضل ال ideal
 أوال practical بالسبة
 ← exact method

$$\frac{20}{12.14} = 65\% \text{ error}$$


$$\frac{13}{12.14} = 7\% \text{ error}$$

أفضل

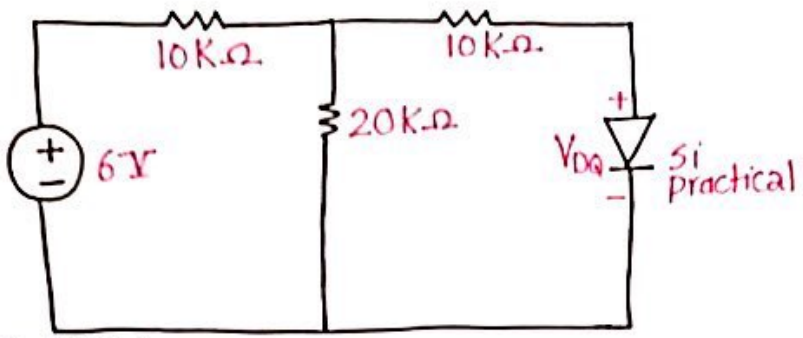
* EXAMPLE: FIND Q-Point (I_{DQ} & V_{DQ}):-



SOLUTION:
 USING Thevenin method:-

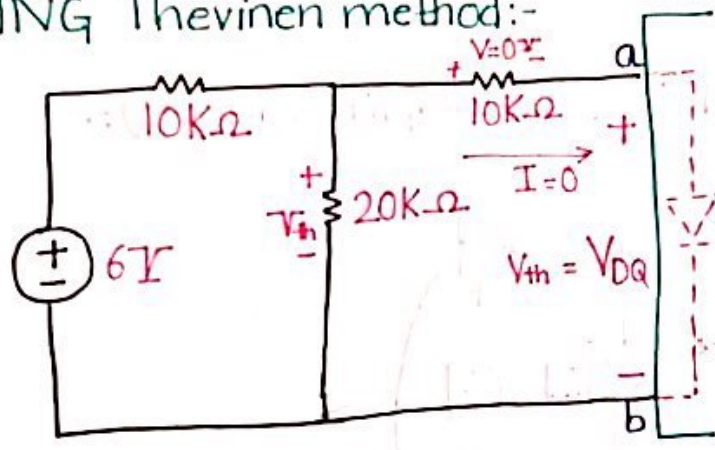


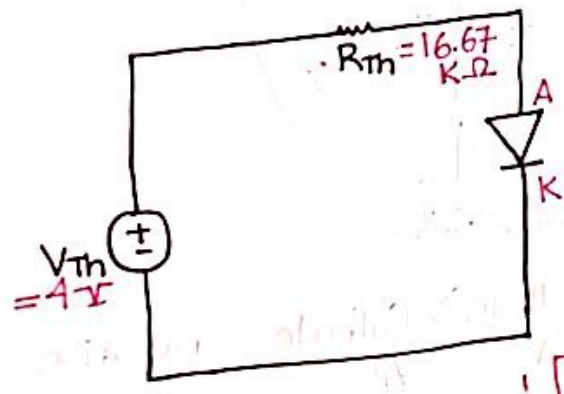هي طريقة وين
 ما بي أوجد
 voltage ال
 بشيل ال
 device وبها
 بوخذ أسهل
 مسار.




1. R_{Th}

(Voltage source be as a short circuit)

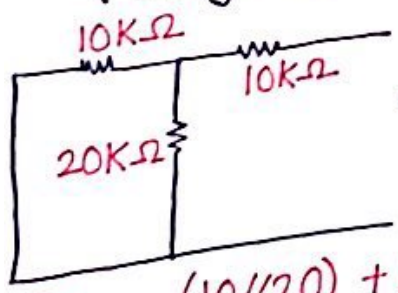

$$R_{Th} = (10 // 20) + 10 = 16.67 \text{ k}\Omega.$$


2. $V_{Th} = V_{DQ}$

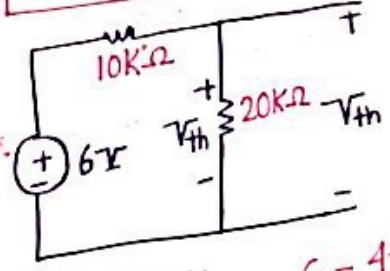

$$V_{Th} = \frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} \cdot 6 = 4 \text{ V}$$

from slides


USING "Practical Method":-

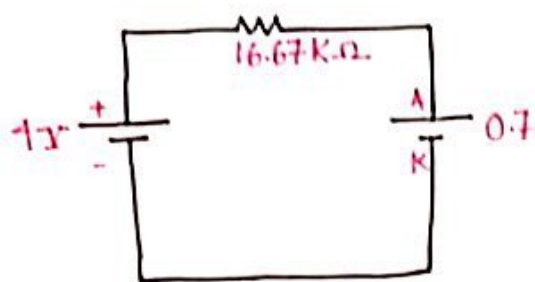

$$V_{DQ} = 0.7V$$

$$I_{DQ} = \frac{10 - 0.7}{16.67}$$

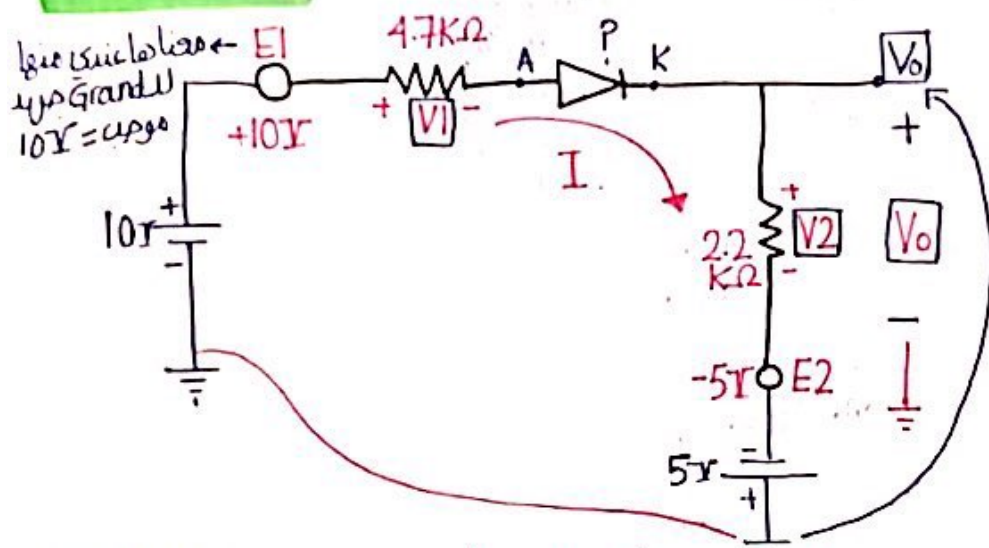
EXAMPLE:- FIND I , V_1 , V_2 and V_o (USE Simplified Model):-



SOLUTION:

كل شيء مشبوكون لنفس النقطة

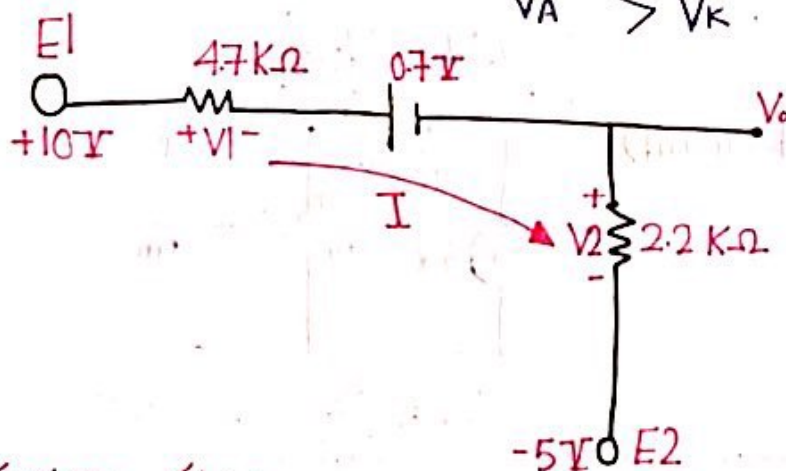Anode For diode has a positive voltage $>$ Cathode is negative. (Forward diode)
 $V_A > V_K$



$$\sum V_L : \sum \text{rises} = \sum \text{drop}$$


$$10 + 5 = I \cdot 4.7 + I \cdot 2.2 + 0.7$$

$$(KVL):- -10 + 1.7I + 0.7 + 2.2I - 5 = 0$$

$$(-15 + 0.7) + (1.7 + 2.2)I = 0$$

$$I = 2.07 \text{ mA}$$

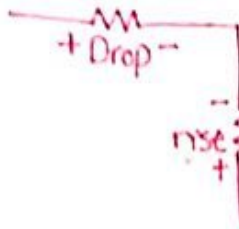* KVL $\Rightarrow \sum \text{rises} = \sum \text{drops}$




$$V_1 = IR = 9.73 \text{ V}$$

$$V_2 = IR = 4.55 \text{ V}$$


$$V_0 = V_2 - 5 = 0.45 \text{ V}$$

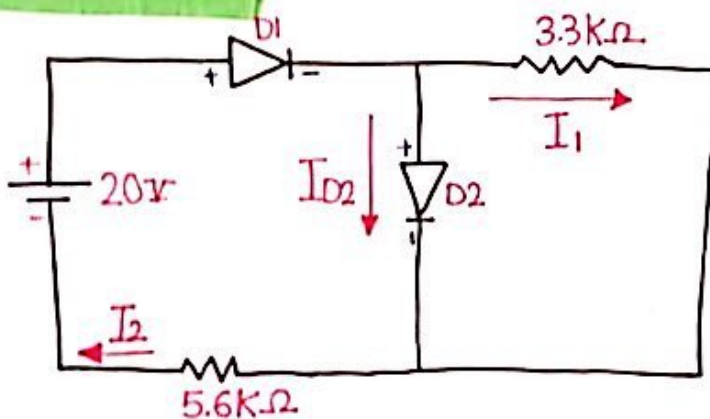* EXAMPLE:- FIND I_1, I_2, I_{D2} (USE Practical Model):-



SOLUTION:

Both diodes are Forward.

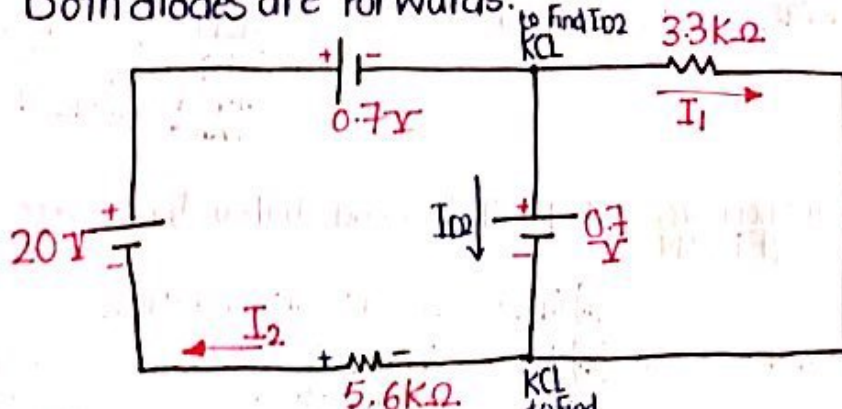

* I_1 Parallel voltage Source

$$I_1 = \frac{0.7 \text{ V}}{3.3 \text{ k}\Omega} = 0.212 \text{ mA}$$

* KVL TO FIND I_2 :-

$$-20 + 0.7 + 0.7 - 5.6 I_2 = 0$$

$$I_2 = 3.32 \text{ mA}$$

*
$$I_{D2} = I_2 - I_1 = 3.32 - 0.212 \text{ mA}$$

* Diode Specification sheets:-


1. مطوية عن V_D (Forward voltage)
2. أقصى تيار مسموح فيه
3. Reverse break voltage (فولت سالب يذرب عنده)
4. Maximum Power dissipation at Specified Temperature

NOTE: Other Kinds For Diodes:

1. Zener Diode in (L6).

2. Light emitting diode. (LED) \rightarrow Forward Bias

يشع منوه عند ما يكون وله ألوان عدة

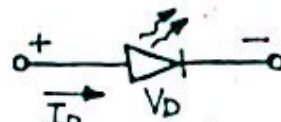


(2,3 V) لضيوي

PART(2):-

مطلوب ال diode يعمل Function معين أو كين نحلله Analysis

* Diode large-Signal application:-

1. Diode Clipper Circuit.

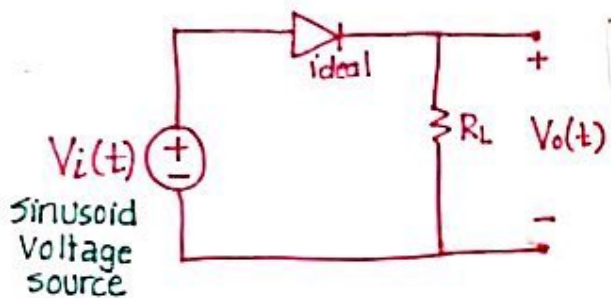


(Not constant)

في هذه الحالة نعتبر كانه مفتاح ال (diode)

close \rightarrow ON (short circuit) / (Forward Bias) \rightarrow لازم تكون V_i موجبة
 open \rightarrow OFF (etose circuit) / (Revers Bias) \rightarrow لازم تكون V_i سالبة

ملاحظة: يمكن وجود قطع أخرى في الدارة تخليق ما أعرف سؤل لازم يكون V_i ليكون ال diode \rightarrow FB RB

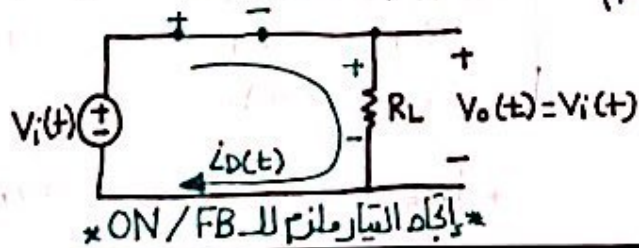فصون إلى راج بفعله راج نفرض على ال diode (short circuit) (FB/ON) ونطرح جميع قيم V_i الممكنة بعد ما نحل KVL



* باتجاه التيار ملزم للـ ON / FB *

1. $I_D > 0$ (because it's Forward)

2. $I_D(t) = \frac{V_i(t)}{R_L} > 0$ (positive)

8. $\therefore V_i(t) > 0$

ملاحظة:



يمكن R_L

تكون سالبة لا يكون

source dependent



OFF / (open circuit) ← diode ← محل الـ diode نفرض مكانه مرة محل الـ

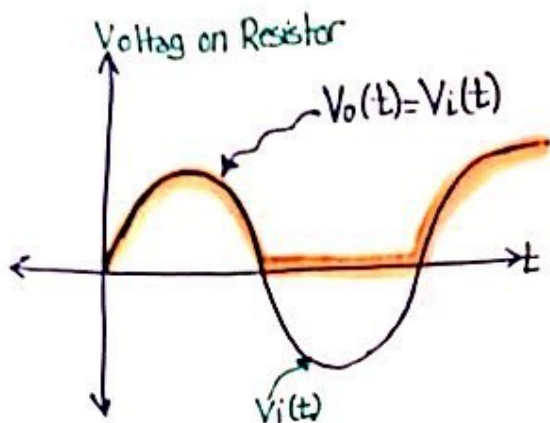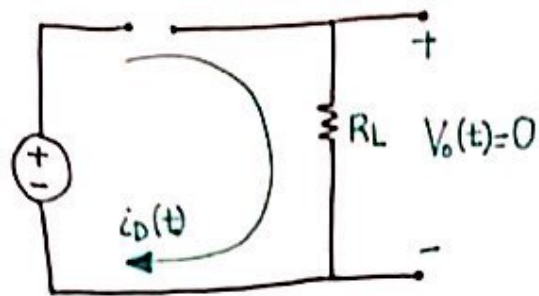- When $V_i(t) < 0$, the diode is off and $V_o(t) = 0$.




"limiter Circuit / Clipper Circuit"
"Rectifier (AC to DC convertor)"

* EXAMPLE:

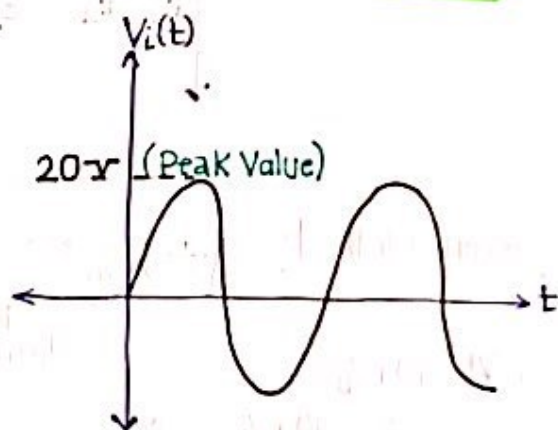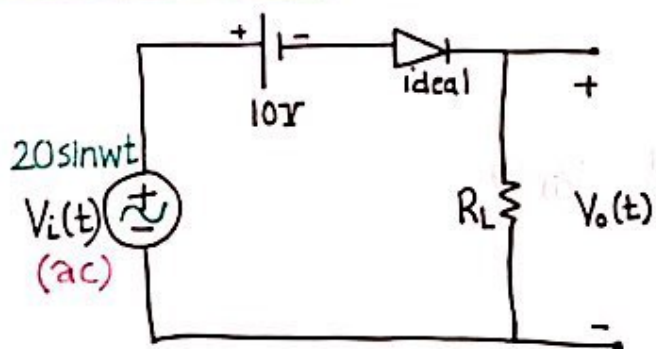

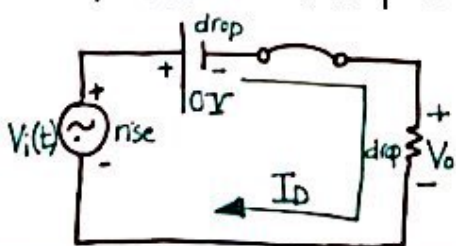
1. Assume diode is ON / FB :-
USING Ideal Model: (replace it by short circuit):-

ملاحظة: محل اشكالية تبعد RB / FB نفرض ونعدهما تنطبع القيم لـ V_i التي نقوله بأحد الأنواع.




KVL:
 $V_i = 10 + V_D = (I_D \cdot R)$
 $I_D = \frac{V_i - 10}{R} > 0 \rightarrow V_i - 10 > 0 \rightarrow V_i > 10$ Diode is ON.
 $V_o = V_i - 10$

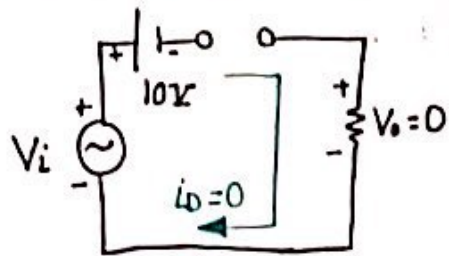2. $V_i < 10$, Diode is (OFF) and (Open Circuit):-




$V_o = 0V$

Drawing:-

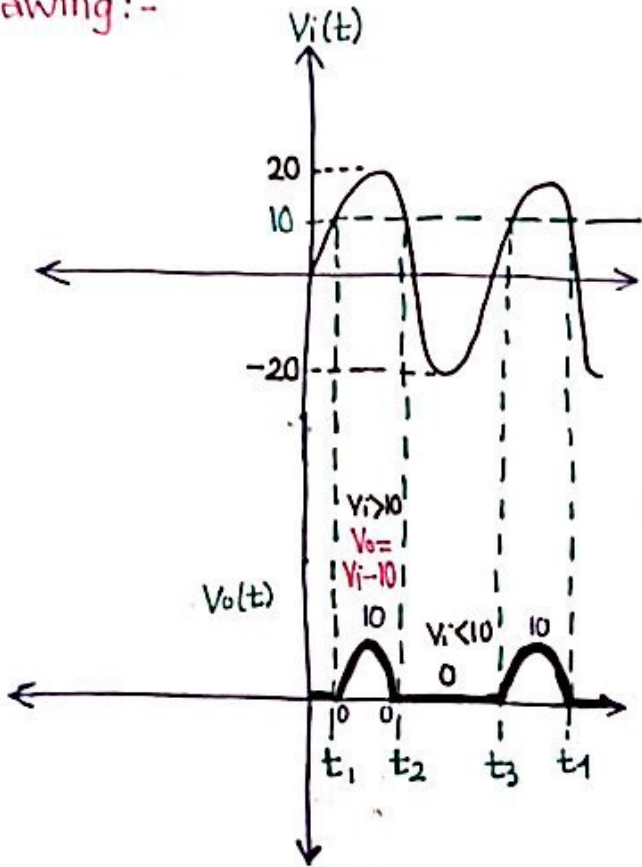

Second Method:

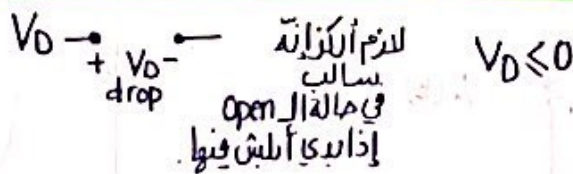

KVL: $10 + V_o = V_i$


$V_o = -10 + V_i$

$V_i < 10$ Diode OFF.

$V_i > 10$ Diode ON:


In Slides.

EXP:

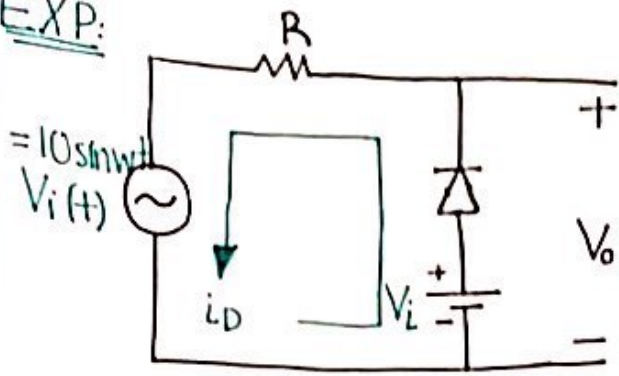

SOLUTION: (USING Simplified diode Model)

1) Assume diode is ON/FB.

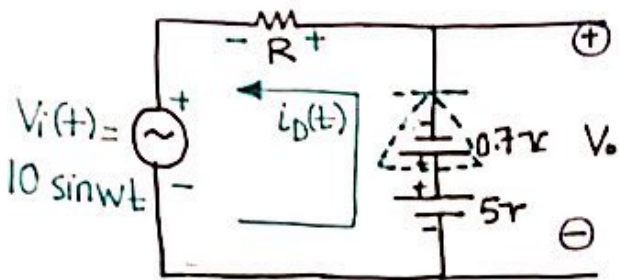

$$\text{KVL: } 5 = 0.7 + R \cdot i_D + V_i(t)$$


$$R \cdot i_D = 4.3 - V_i(t)$$

$$i_D = \frac{4.3 - V_i}{R} > 0 \rightarrow 4.3 - V_i(t) > 0 \rightarrow V_o = 5 - 0.7 = 4.3 \text{V}$$

$$V_i(t) < 4.3 \text{V (FB)}$$


2) Diode is open: $V_i(t) > 4.3 \text{V}$

$V_{out} = ?$

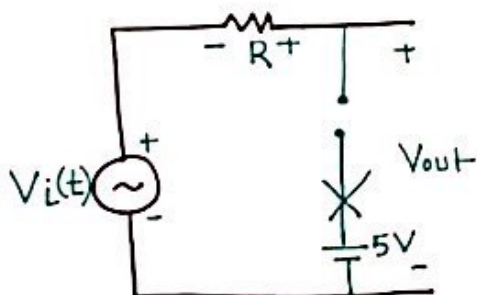

$$V_{out} = V_i$$

Drawing

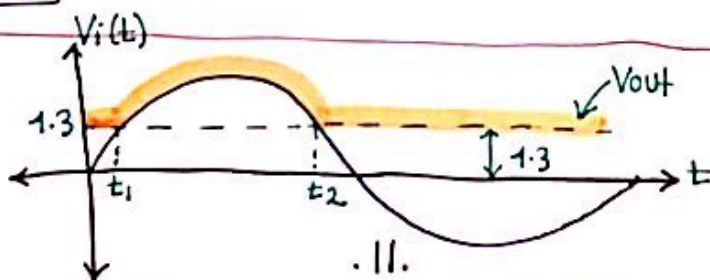

Notes:-

1) $V_i(t) < 1.3$

$V_o = 1.3$

2) $V_i(t) > 1.3$

$V_o = V_i$