

L1: Electronics: Introduction to Semiconductor: - (3-6-2020) and Semiconductor Diodes: -

* Electronics Circuits: -

تصادفنا بحياتنا اليومية في جميع الأجهزة والمعدات
الصناعية ومن هنا نتبع أهميتها، مثلاً *mother board*
لازم نعرف نعمل معها *analysis/design* ، ولأنهم أقرن
شوا الفرق بينها وبين ال *Circuits* فهي أعطيت *tools* لكي
تحلل الدوائر الكهربائية أو ديزاين ، التي كان في تركيبها
Resistance/Voltage Source/Capacitor/inductor ، وتطابقنا
CH-1 طرق التحليل للسيركيت ، راجع زجج نستعملها .

* Electronics Devices: -

→ Diodes: - (ثنائي القطبية) 2-terminal device

مدخل ومخرج
مدخلين
مخرجين

2 Kinds: -

1. Rectifier diode.
2. Zener diode.
3. Light Emitting Diode (LED): (غيرهم كثير) باعث ضوئي

→ Transistors: - (ناقل)

1. Bipolar Junction transistor. (BJT). (تقاطع العنطين)
2. Field Effect Transistor (FET)

→ Integrated Circuits: - (IC) (نقوم بعمل Function معينة)


Voltage regulator/amplifier
Transistor/Diodes
لغرض تصميمها

* Diodes: -

هي عبارة عن *electronics device* في تركيبها شبي ،


يسمى *p-n Junction*

→ Circuit Symbol: -


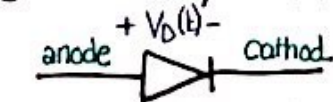


يمكن غير القياس هذا
الرمز

- * ملاحظات:
1. لا يمرر من السهم لليمين ولكن يمرر من ال *anode* لل *cathode*.
 2. يمكن أن يمرر بالظروف الملائمة .
 3. يتغير بالإنجاء العكسي فاسم ريتا ريتا يفهم دقة الملاحظة .
 4. اللون العنقي هو ال *cathode* أو نعمل اختياراً .



→ Physical Construction:-  2 layers from P and N material.

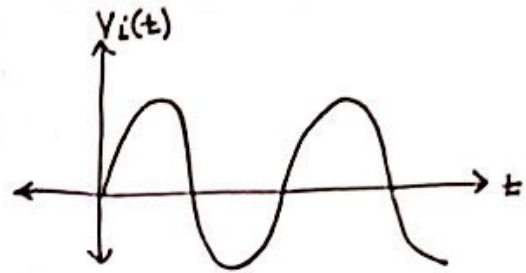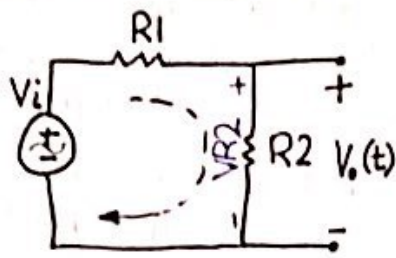→ Start to Understand what is the different between resistor and diodes:-



* I need to find the volt. on R2:-


$$V_{R2} = \frac{R2}{R1+R2} \cdot V_i$$

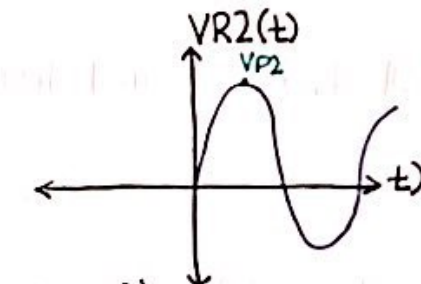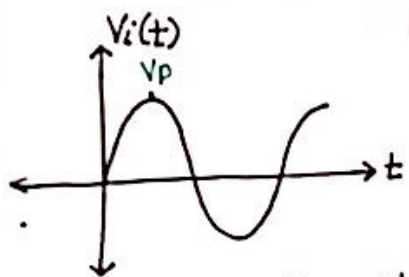

* Suppose $R_1 = R_2$
 $V_{p2} = \frac{V_p}{2}$


sinusoid → sinusoid

→ Current in the Circuit:-

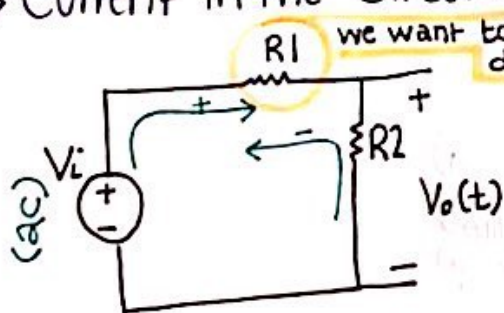

R1 we want to change it to diode.


sinusoid-voltage.

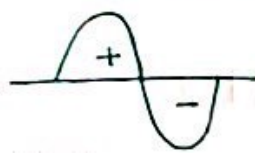

* We have to directions for the currents which depends on the sinusoid voltage source.

* ac-voltage Leads to ac-current.


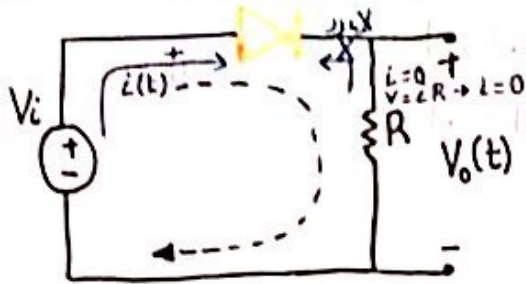
* Resistor allow the currents to through it from left to Right or vice versa.



ملاحظات:
 anode Cathode

1. Diode يمكن أن يمرر تيار من anode للـ Cathode ولكن العكس لا.

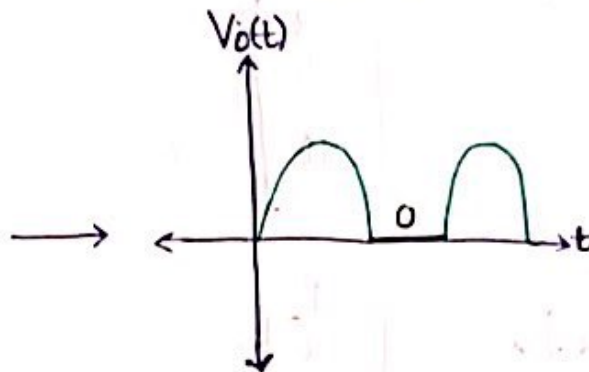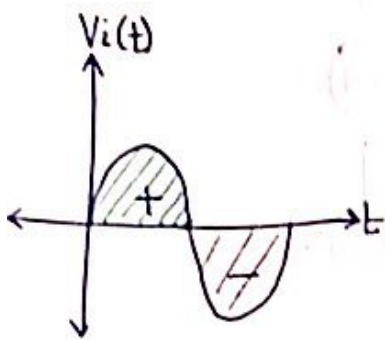2. وهذا يعني أنه سيمرر تيار فقط في النصف الموجب half cycle



* Semi-Conductors: - **III** حكيما Diodes / IC / Transistor كلهم مصنوعين منه.

2 كما خصائص معينة في التوصيل للـ electrical current وتوصف المواد كثلاثة أنواع بناء عليه.

a Conductor (R↓) **b** Insulator (R↑)

c Semiconductor


مثال عليه:
 السيليكون الصلدي = 14.

أمثلة الـ
 Insulator
 والـ
 conductor

Silicon Crystal
 at zero degree
 like insulator
 there is no free
 electrons.

3 الـ materials مكونة من عدة مكونات
a electrons (-) **b** neutrons **c** protons (+)
 موجود في النواة
 والذرة تكون balance أي غير مشحونة.

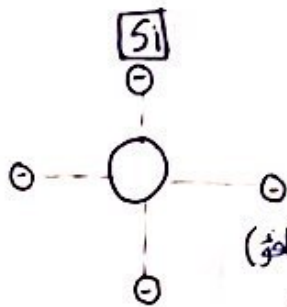4 نوع الإلكترونات حسب المعادلة $2n^2$
 where n # of orbit.
 2, 8, 18, 32



5 العدد الذري 11 ← 2, 8, 4

الـ valance electrons (الإلكترونات التكافؤ)



موجودين في المدار الأخير والنواة ثابتة
 على جذرهم وليسو Free ما يتحركون
 3. روابط إلكترونية.

العدد الذري = 32 [Ge] التوزيع الإلكتروني: 2, 8, 18, 4

Ge/Si
Semi conductor
4 إلكترونات


مجموعة ذرات من نفس
المادة . material

[Si] →

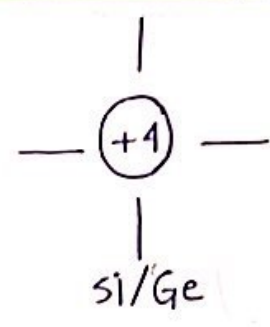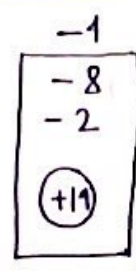


لتسهيل الرسم

[Ge] →

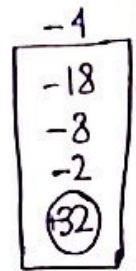

* Covalent - Bond :- رابطة تشاركية

in Intrinsic Silicon Crystal :-

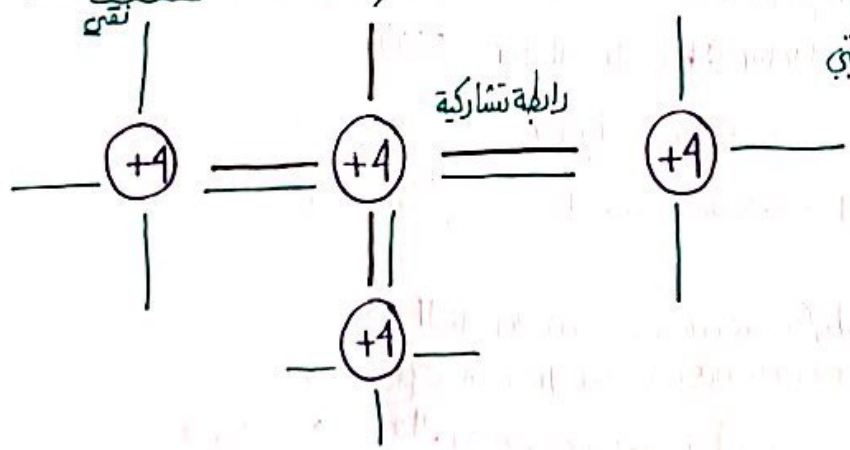

1. ذرات تتكون Crystal أي سيليكون نقية ومتعادل لما يكون السيليكون بالأصل متعادل.

2. وهاد بحبل عند 0°C degree يكون ال material حالة تحول والذرة متعادلة كلياً.


* What Will happen when we change the temperature?

الإلكترونز ما معهم طاقة تيجاوزو المدايرنا معهم وهي ممكن يوحذو هامن الحرارة والذي لتسهيل بعض الإلكترونات تسترك مكانها وجها مكانه في اناغ أي (Hole) ووصه اسم الإلكترون المتروك (Free electron) فاذا صار فاقد الإينرجي تاعته وشاف مكانا فاضي يرجع يعني ال (Hole) واسم (Recombination) هساعده ال (holes) بساوه عدد ال (Free electrons) مازالو متواجدين فال (material) والسحنة متعادلة، حركة الإلكترونات عسوائية ولا تشكل تيار وما علت Conduction لإنه فقط التيار المنتظمة هي التي تشكل ذلك.

4.

ملاحظة:- في درجة حرارة الغرفة (25°-27°) في عينا broken bond 3×10^{12} يعني قليل جداً atoms

* Hole motion:-

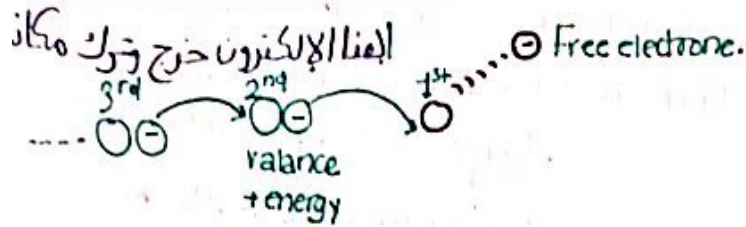

(Holes) يمين ← شمال
(Electrons) ليمين → شمال
hole currents
electrons currents.

* Energy Gap:-

1. insulator: عنده valance electrons في المنار الأخير ليحررو من المنار لاذمهم energy gap بقيمة معينة.



2. Conductor: ال Valance Band وال Conduction Band في بنوهم Overlap وفي بعض الماتريال (Free electrons)

3. Semi-Conductors حسب ال material ال له (EG) فيه و ما فيه Overlap
EXP:
1. $E_g = 0.67 \text{ eV (Ge)}$
2. $E_g = 1.1 \text{ eV (Si)}$


* للتعميم لتتوسط السيليكون
* Doping: هي عملية إضافة شوائب
* لا حكيان ال diodes حكيان إته يتكون من p-n junction

ملاحظة: الهدف من هذا هويل المادة من شبه موصلة إلى موصلة.

* هي عالية تمنج من خلا ما تنجيف Free charge carriers يعني يا تنجيف Free electrons
لزبد ال conductivity pure semi-conductor material holes
5.

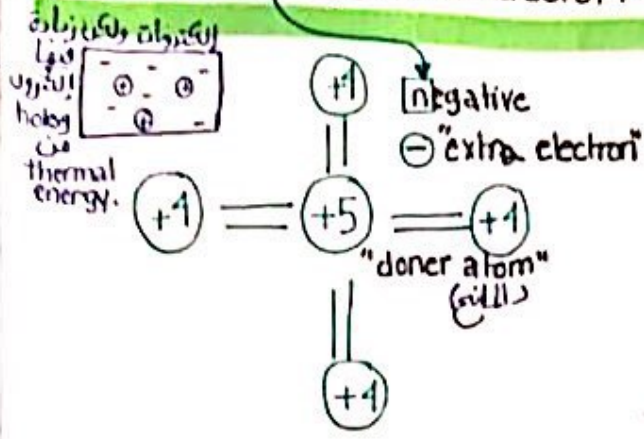*** N-TYPE Semi-Conductor:-**

هو عبارة عن PURE Semi-Conductor حيث عدد ذرات عددها الذري بعض فالعدد الأخير 5e مثل العنصر




فكل ذرة معاقد 4e فتشوب لابط ذرة لها 5e فالعدد الأخير في 4e بلح يستأثر ويتركب إلكترونات تسمى (Free electron) ويكون (extraclectron) ويسمى إلى لها (5e) تسمى (donor-electron atom) ممكن أكثر من donor عندي فعملية doping متيكم فيها. * مازال ال material متبادل.



* منفنا إلكترونات تسمى majority current carriers. وغيرهيك إذا درجة الحرارة مش صفر فيوجد holes ← minority carriers. ولكن عددهم قليل والإلكترونات كثيرة.

*** P-TYPE Semi-Conductor:-**

Ga/B(boron) having 3 electrons.

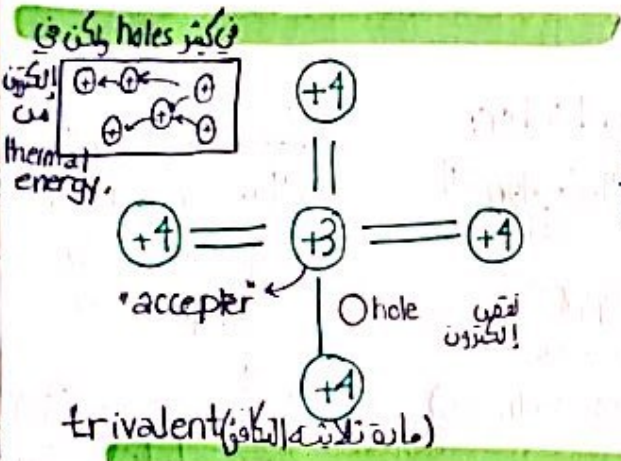


3 روابط تشاركية وال الرابعة hole. * ممكن بصير Free electrons حرارة معينة ويكون عنا holes minority carriers مكانه minority carriers.

trivalent (مادة ثلاثية التكافؤ)


*** Pn-junction:** P n Pn-junction لصنعهم ببعض حبار P-TYPE & N-TYPE.

Notes

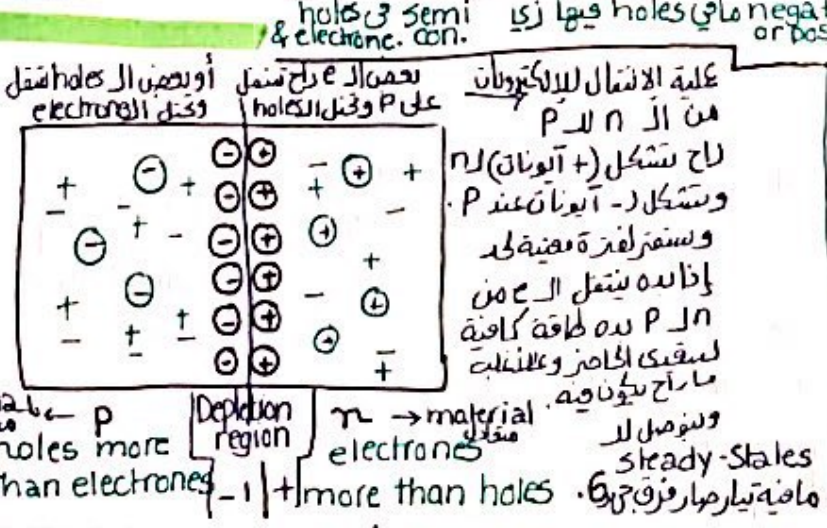

Resistor في ال Resistor فيه فقط negative or positive charges. Depletion region يعني تفريغ من هوان ما في لا إلكترون ولا holes بالتالي فمش حركة ولكن هناك فرق جهد وعندي لطارية كإتة فسمي Barrier Potential وقمته تصيد على المادة المصنوع منها ال Transistor. يعني إذا بي حركة وإجاه التيار فيه: hole current من السطح للعين electron current من السطح لتحتها.

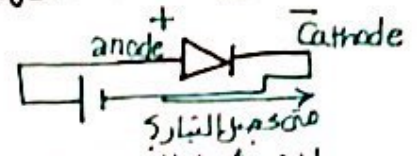ملاحظة: زني ما اعتمدنا $positive\ charge$ راح نقعد بالالكترونية $electronics$ راح نقعد بال $Positive\ charges$ لازم انا ال $Diode$




لازم اخط. ليريد على ال cathode انا على من ال cathode ولازم بصير فرق جهد لمروره مثلاً نستبيكه مع بطارية ممكن

لقد رال holes تنقل بعد ما حصلت على energy من $P \rightarrow n$.
ولسبب البطارية الخارجية (Bias).

YOUTUBE: depletion region ← في عننا ما يسمى بـ


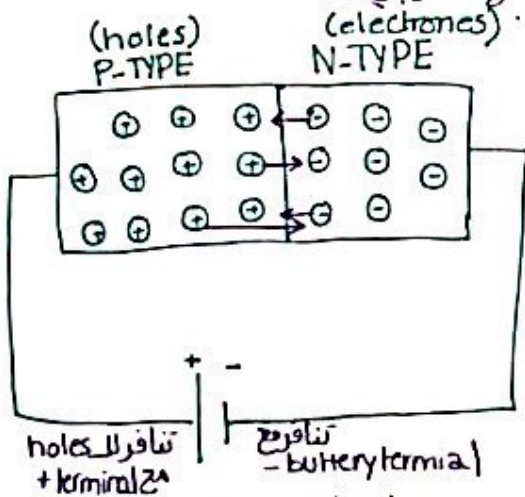
وهنا الامز الذي يمنع مرور التيار الا في حالات غير ذلك، وبعوامل خارجيه وممكن تحطها مع مصدر جهد خارجي.



من خلال هذه الصلة يمكن السريان من الممرور عبر ال Junction وتولد التيار الكهربائي.

بعدهم بصير }
Si → 0.7 } موصل جيد للتيار الكهربائي
Ge → 0.3 }

PN-JUNCTION DIODE:

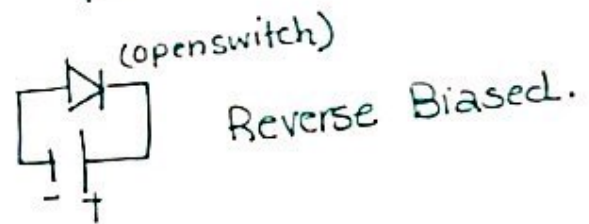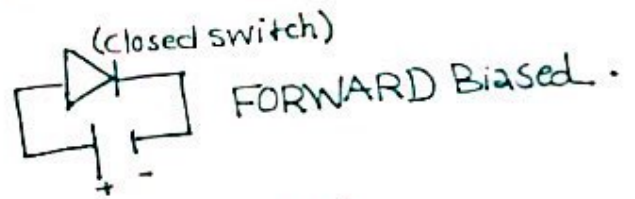


PART(1):-

* مراجعة ل L1: Majority carriers (electrons) → majority carriers (holes) → Semiconductor لهم نوعين N & P TYPES

ولما نجعلهم أثناء التصنيع مع بعضهم P-N تكون في منطقة التقاطع انتقال الإلكترونات من P ← N أو holes من الـ P ← N، ولو أخذنا الـ N region ولكن عند ربطهم ببعض بجسر ربط بينهم وما يسمى الـ diffusion، ولذا انتقال الإلكترونات من P ← N فهي نفقت إلكترونات وبجسر تسوية سالبة والعكس في P نضع سالبة لأنها تكسب ما وفي فترة معينة بجسر steady state لا P-N Junction، ويجري الـ ions ثابتان في مكانهم. كإتة علور وابط بينهم negative & positive ions.

* Reverse bias of a PN-JUNCTION:-

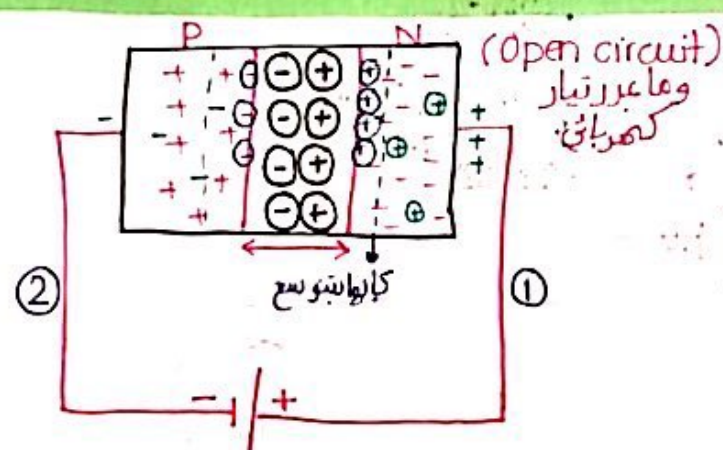

لبنان توصل مصدر جهد خارجي للـ PN JUNCTION ممكن نخليها خصل مستقرة في عدم مرور التيار وهذا يسمى (biasing) هو مصدر جهد خارجي لضبطه لسوار لتعريف التيار وخطه موصل أو توقيته ويطلب موصل.


في كالاتي P-N TYPES تحتوي على إلكترونات وفتوات إضافية من الحرارة.

NOTES: (وهاد كل الحكي للـ majority carriers)


- A ① ② يستقوم الإلكترونات بالانجراف نحو السعات الموجبة وتبقى القليل من الـ holes للتمافزة هها وتقترون من الـ ions وهذا يؤدي إلى توسيع الـ depletion region وكذلك في منطقة الـ P-TYPE.
- B كل ما لذت منطقة الـ depletion تكون سبب زيادة الغولبية تاعت الـ bias.
- C ما في close LOOP ليمر تيار كهربائي بسبب منطقة الـ depletion.
- D ويمكن وضع جهسا وطرقي من جهه الـ N region في الـ P region أو نضع القطب الموجب مع N والسالب لـ P وهذا يسمى الـ Reverse bias.

* ولكن تيار الـ minority carriers ممكن سعة موجبة من الـ N تفر لـ P أو سالبة من الـ P تفر لـ N وهو تيار قليل جدا وسنراه حتى لو حصل.

* Forward bias of PN-JUNCTION:-

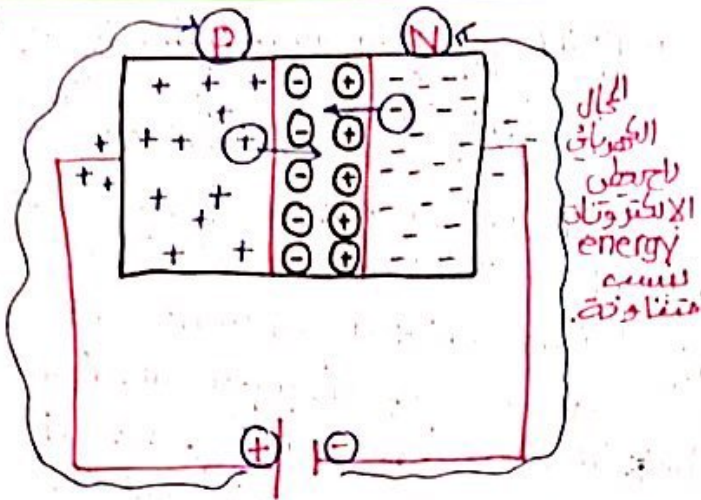

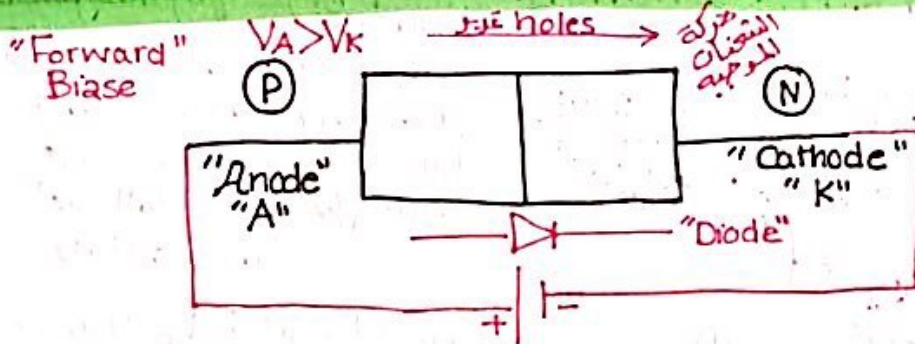
في حركة تشكل Close Loop للتيار التي تسبب بعد التقابل على صمد ال depletion area ، وإما حركة الإلكترونات من المين للسفال أو من السفال للمين أو ال holes ، فيكون مرور التيار مع أو عكس عقارب الساعة.



Diodes ما ينشحن

* Barrier Potential:-

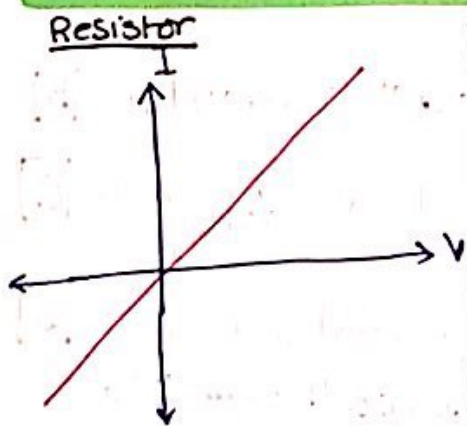مقدار فرق الجهد المتكون في ال diode أثناء تصنيعه مقداره تقريباً = 0.7 من Si و 0.3 من Ge ودرجة الحرارة يأت عليه



علاقة التيار مع فرق الجهد تأت ال Resistor . ممكن تكون موجبة أو سالبة.

Diodes

- ولكن بالنسبة لل Diodes في إله ثلاثة
- ال علاقة غير خطية و صا صوية لل analysis
- 1] إذا العولت مع على $K < A$ عر تيار من السفال للمين و يسمى FORWARD BIAS
- 2] إذا عكسنا العولتية ما بختيار أو مفرحاً و اسمه REVERSE BIAS
- 3] وإذا كانا وناقصه موجبة للعولتية السالبة على ال diode تفر بال diode تسمى Reverse breakdown

PART(2):-

* 3 Operating Conditions For Diodes:

1. NO Bias Condition:-

applied external voltage V



* $V_D = 0V$.

$I_D = 0A$.

Small depletion region.


ما في أي Diode current

في Depletion region صغيرة موجودة

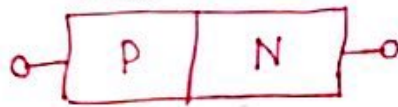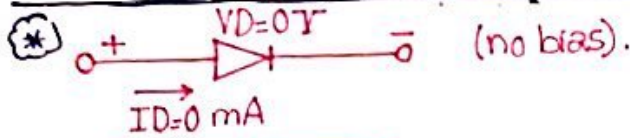

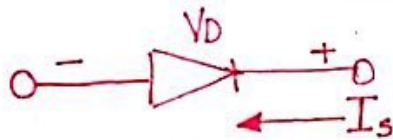2. Reverse Bias Condition:-


external voltage with ~~positive~~ opposite polarity for P-N junction.



هنا لا يوجد تيار كبير غير ولكن يوجد تيار من اليمين للشمال وهو صغير جدا


- ويسبب في زيادة depletion region

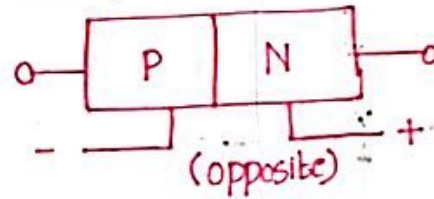- والفولتيج الموجودة على ال diode هي نفسها V_D وهي bias V ولكن بالسالب P مع (-) و N مع (+).




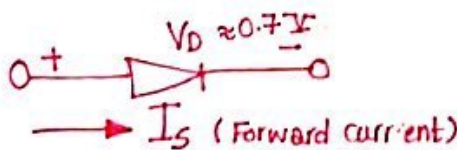3. Forward Bias Condition:-


external voltage which is in P-type higher than N-type.



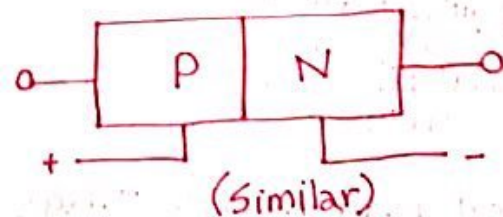
- يؤدي إلى تقليل depletion وبالتالي سيكون تيار صرف 3. بين majority وتيار minority



* Actual Diode Characteristics:-

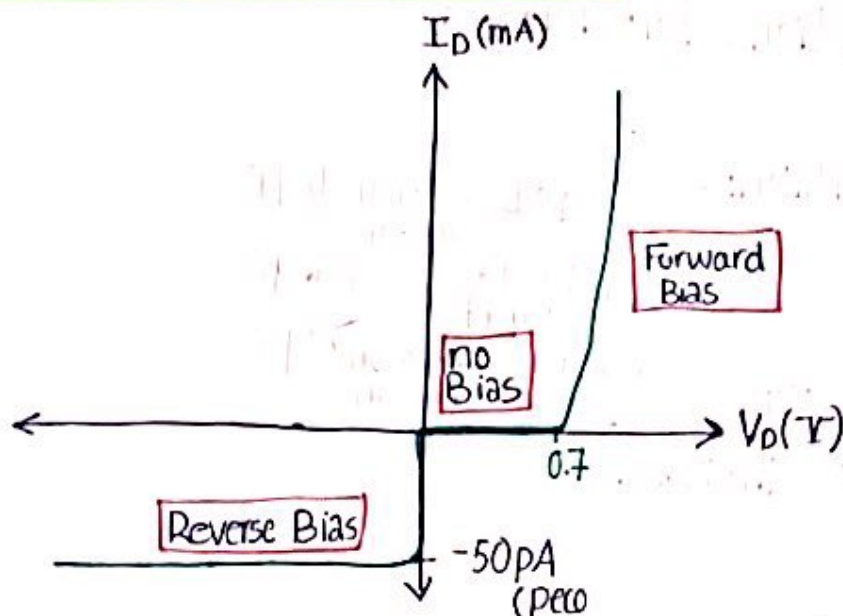

* Zener Region (Breakdown Region):-

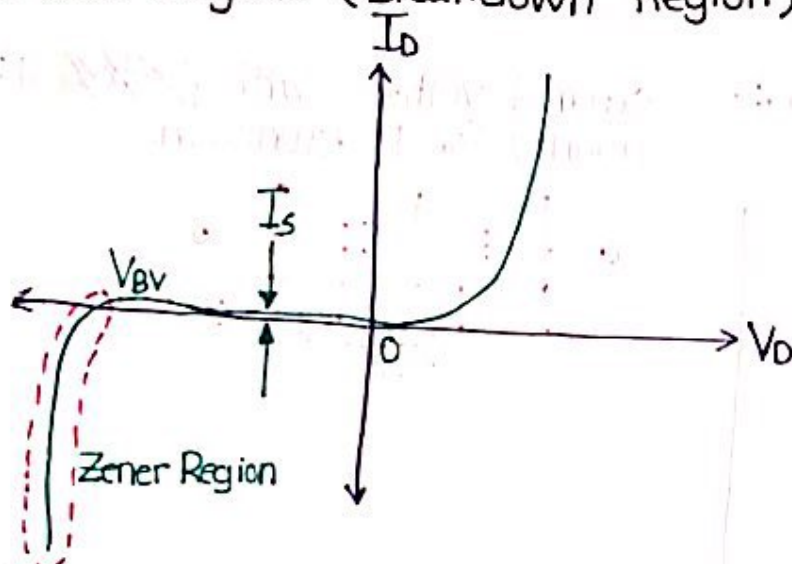

Diodes & semi-conductors

إذا استفدناها بشكل خاطئ
لسواء للآ ولا I تنحرف
ونظ قولتيه موجبه أو سالبة أكبر
من المسموح فمضون بزيد تيار العكس
زيد بشكل فلكي وهو سببه في
minority carriers من electrons أو holes
تزيد سرعتهم بشكل كبير ويفيرو
أجاء ال majority carriers.

* we know peak Reverse voltage by datasheet.

* Temperature Effects:-


1- زيادة الحرارة تزيد عدد الـ (minority Carriers) وبالتالي تزيد الـ Reverse Conduction (زيادة الـ reverse current) Forward Conduction (تغير الـ Forward voltage)

2- ولكن زيادة الحرارة على الـ Diode يؤدي لـ Failure داخلة هذه الـ device.

* Resistance Levels:-

1. DC (Static) resistance
2. AC (Dynamic) resistance.
3. Average AC resistance.

* DC (Static) Resistance:-

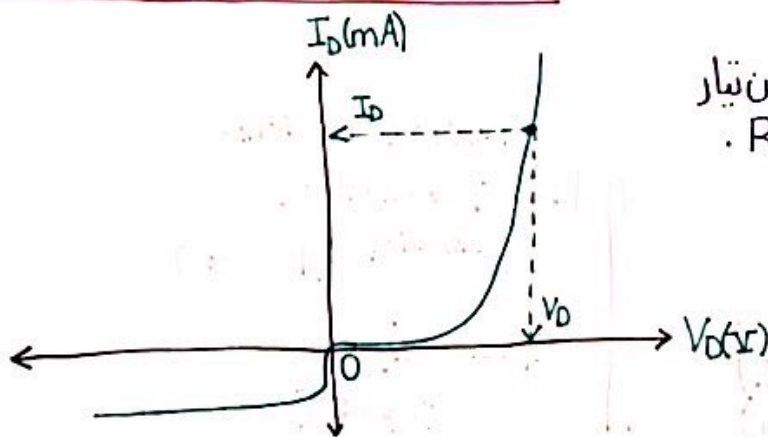

لكل قيمة الـ V_D لها قيمة تتغيرها من تيار كهربائي، ولو قسمناها $R_D = \frac{V_D}{I_D}$

* AC (Dynamic) Resistance:-

1. Forward Bias $\rightarrow r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{26 \text{ mV}}{I_D}$ (DC current)

(قيمة صغيرة كثر)

2. Reverse Bias $\rightarrow \infty$

* Average AC resistance:

- العنقودية تغير بين نقطتين والتيار كذلك $r_{av} = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

(الرسم + تلخيص الثلاث حالات بالاسلايدات).

* Diode Equation:
~~non-linear eq.~~ so, diode
~~non-linear~~ device.

$I_D(t) = I_S \left(e^{\frac{V_D(t)}{V_T}} - 1 \right)$

Forward current

I_S constant

$V_D(t)$ → voltage for Forward.

→ eta (From design) of Diode

1 → Ge
 2 → Si (small current)
 1 → Si (high current)

Forward/Reverse
 break-down

NOTE: $0^\circ C = 273 K$.

* V_T (Thermal VOLTAGE)
 $= \frac{T}{11600}$; T in Kelvin.

EXP: room = $37^\circ \rightarrow 300 K$,
 $V_T = \frac{300}{11600} = 25.69 mV$.



Forward region:-
 1. $V_D \rightarrow$ positive
 $e^{(positive)} > 1$

$I_D(t) = I_S \left(e^{\frac{V_D(t)}{V_T}} - 1 \right)$

بقدر اومالو



Reverse Region:-

2. $V_D \rightarrow$ negative
 $e^{(negative)} < 1 \approx 0$

$I_D(t) = -I_S$

لقيمته حيزرة


* Diode V-I Characteristic curve:-

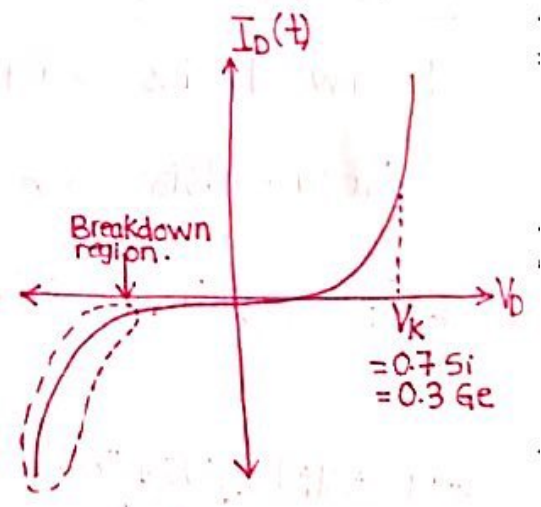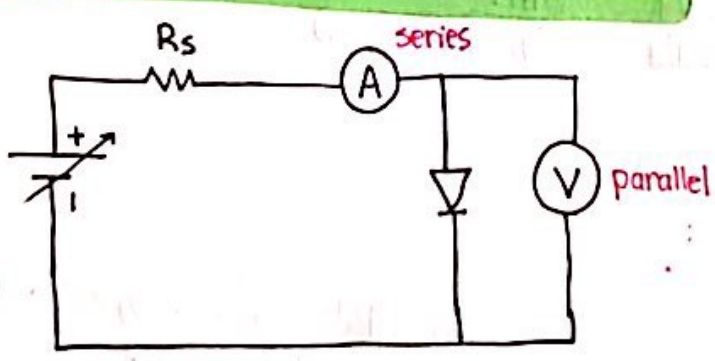

* Approaches to Diode Circuit Analysis:-

- 1] NON-linear.
- 2] graphical.
- 3] equivalent Circuit.

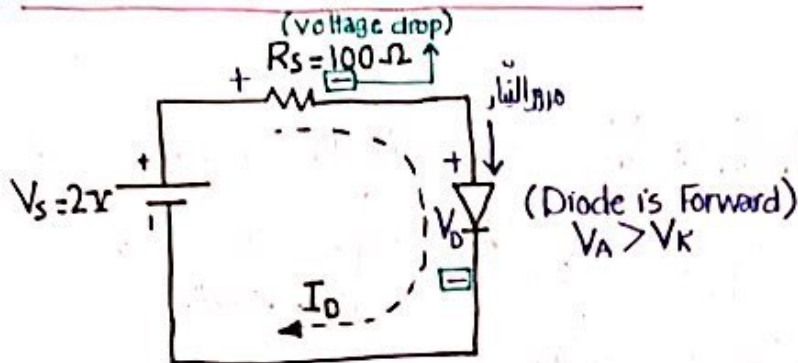* NON-LINEAR EXAMPLE:- (فقط للعلم بالطريقة)



FIND I_D, V_D ?

KVL: $V_s = R_s I_D + V_D$ ----- ①

$I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1)$ ----- ② but since it's Forward biased $I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{\eta V_T}})$

↓
 $V_D = \eta V_T \ln \frac{I_D}{I_s}$ ----- ②*

∴ $V_s = R_s I_D + \eta V_T \ln \frac{I_D}{I_s}$ (non-linear) equ.

* Back to Find $I_D \rightarrow I_D = \frac{V_s - V_D}{R_s}$
 $V_D = \eta V_T \ln \frac{I_D}{I_s}$] ⇒ USING Iterative Analysis.

Let $V_D = 0.7V$, $I_D = \frac{2-0.7}{0.1K} = 13 \text{ mA}$.

$V_D = 0.7882392V \rightarrow$ The error is large. (إذا الإرتور مقبول ولكن إذا كبر تجد مرة أخرى على هذه القيمة.)


Let $V_D = 0.7882392V$, $I_D = 12.117608 \text{ mA}$.

$V_D = 0.7862529V \rightarrow$ The error is small. (إذا الإرتور مقبول وليكن منه القيمة)

∴ the error getting smaller.

* Graphical Techniques:-

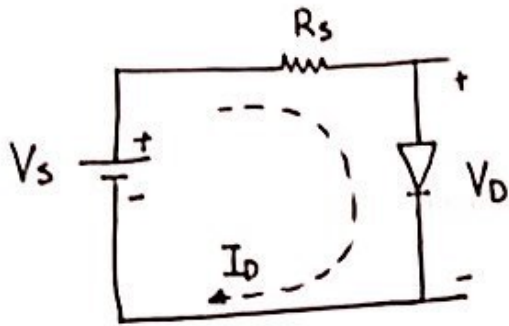(Requires the VI exact plot) - *بالإمكان استنباط الرسم البياني من معادلي*



KVL (I (Forward)) الزيدى إجابته :- $V_s = R_s I_D + V_D$ (معينان العلاقة بين)

$$I_D = \frac{V_s - V_D}{R_s} = \frac{-1}{R_s} V_D + \frac{V_s}{R_s} \dots \text{①}$$

"linear eqs."


- * V_s & R_s are constants
- * V_D is Variable.

So, eqs. ① $\rightarrow I_D = \frac{-1}{R_s} V_D + \frac{V_s}{R_s}$

Draw eqs. 1:-

$$V_D = 0 \rightarrow I_D = \frac{V_s}{R_s}$$

$$I_D = 0 \rightarrow V_D = V_s$$

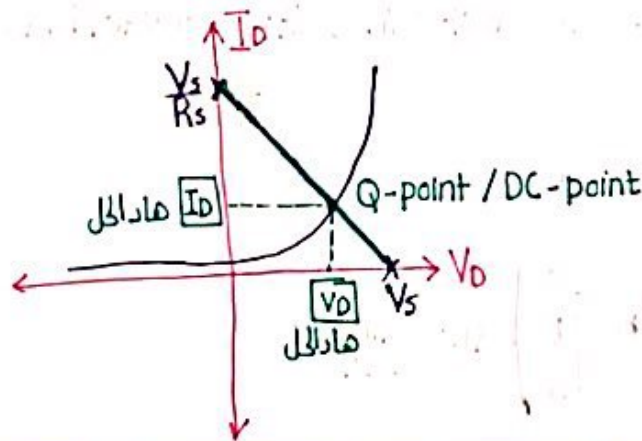

* Diode Modes:

- ① Ideal Diode Model.
- ② Simplified / piecewise / Knee Model.
- ③ Complete diode Model.

* نستبدل ال Diode إما بـ

1. open circuit
2. short circuit
3. voltage source
4. voltage source + Resistance.

L3: Diode Modles (PART .1.): (6-6-2020):-


• Forward → أول خطوة قبل هذا استبدال ال diode
 • Reverse →

Diode: it maybe define as Forward / Reverse Bias device.

* ideal diode Model:-

1. Forward: $V_A > V_K$ → [A → K] we can replace it by a short circuit.

EXP: FIND V_D, I_D ?

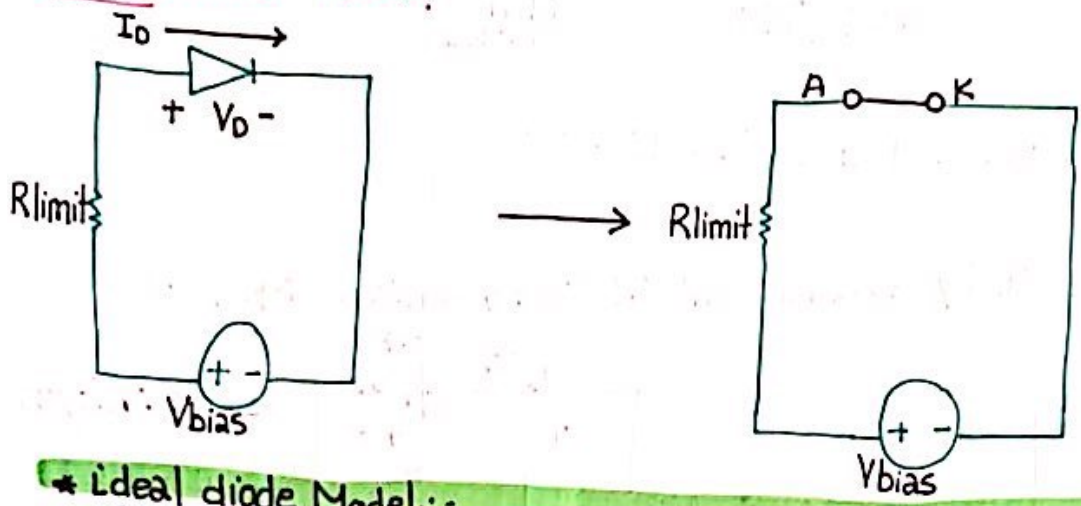


* AFTER Analysis:
 $V_D = 0$
 $I_D = \frac{V_{bias}}{R_{limit}}$

* Ideal diode Model:-

2. Reverse: $V_K > V_A$ → [A ← K] we can replace it by an open circuit.

EXP: FIND V_D, I_D ?

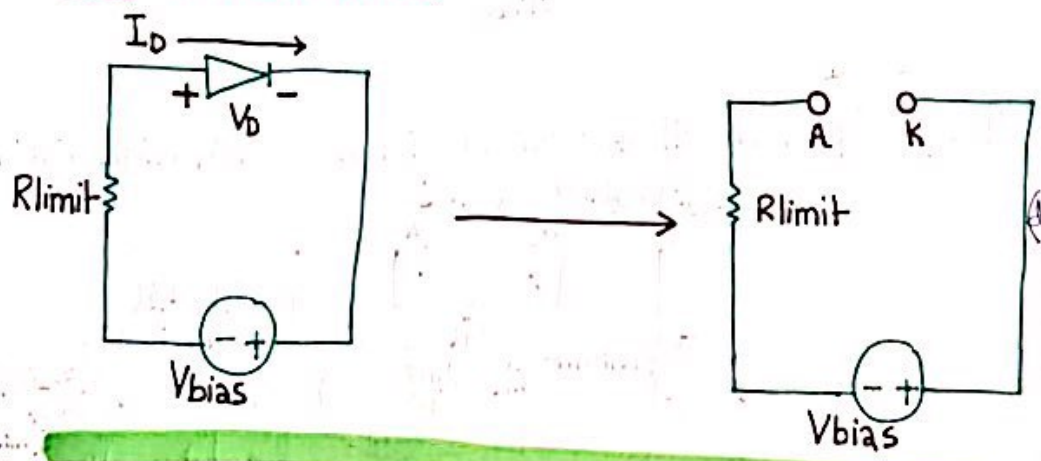


* AFTER Analysis:
 $V_D = -V_{bias}$
 $I_D = 0$


* Simplified / Knee Model:-

1. Forward: إذا كان ال diode نضع به باله بطارية تقريباً
 قيمتها 0.7V لا (Si) Forward

EXP:

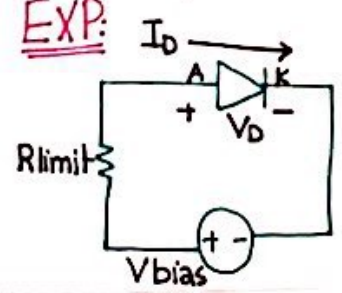


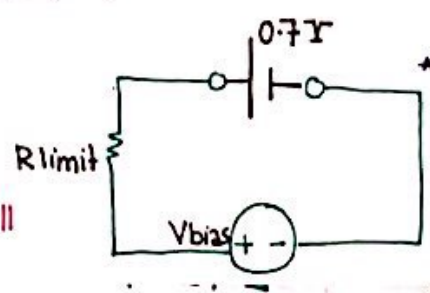we want to replace diode by a battery
 we have to be carefull for the Polarity.!




* After Analysis:
 $V_D = 0.7$
 $I_D = \frac{V_{bias} - 0.7}{R_{limit}}$

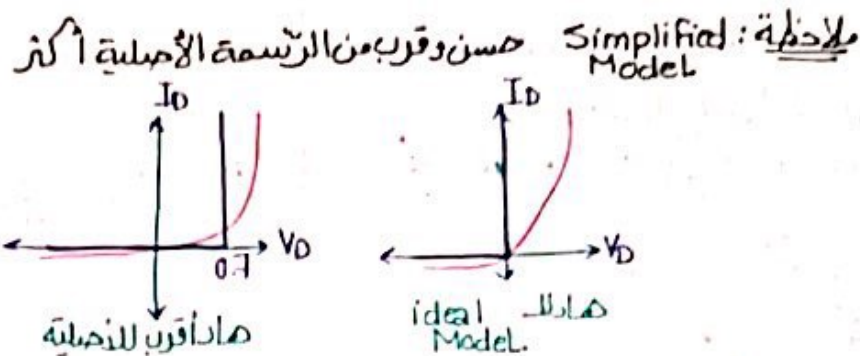2. Reverse: we replace diode by Open circuit as (ideal Model).




* Complete diode model: (ماراح نخل عليها)

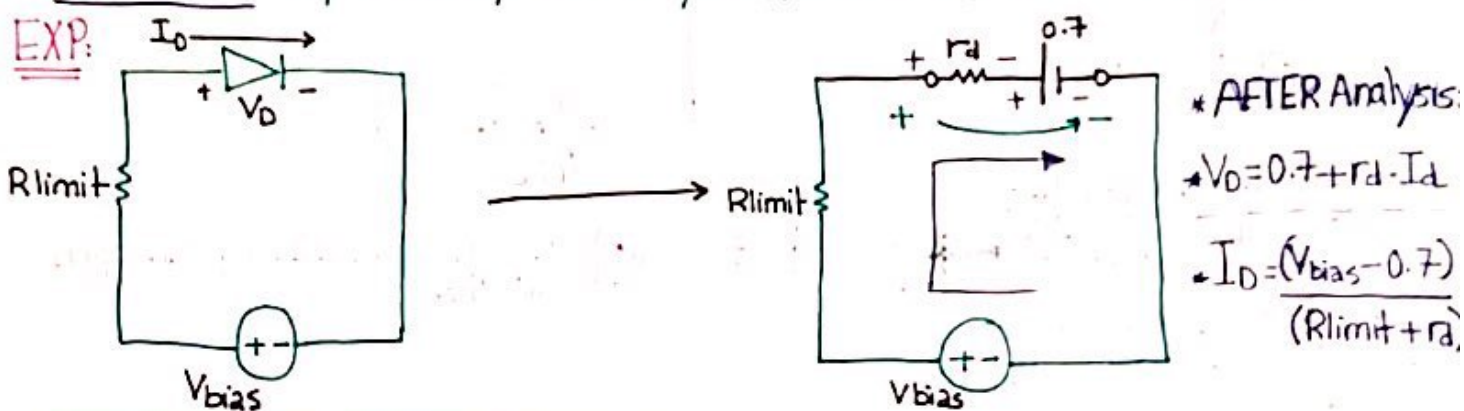
1. Forward: replace it by a battery with 0.7V + Dynamic resistance.



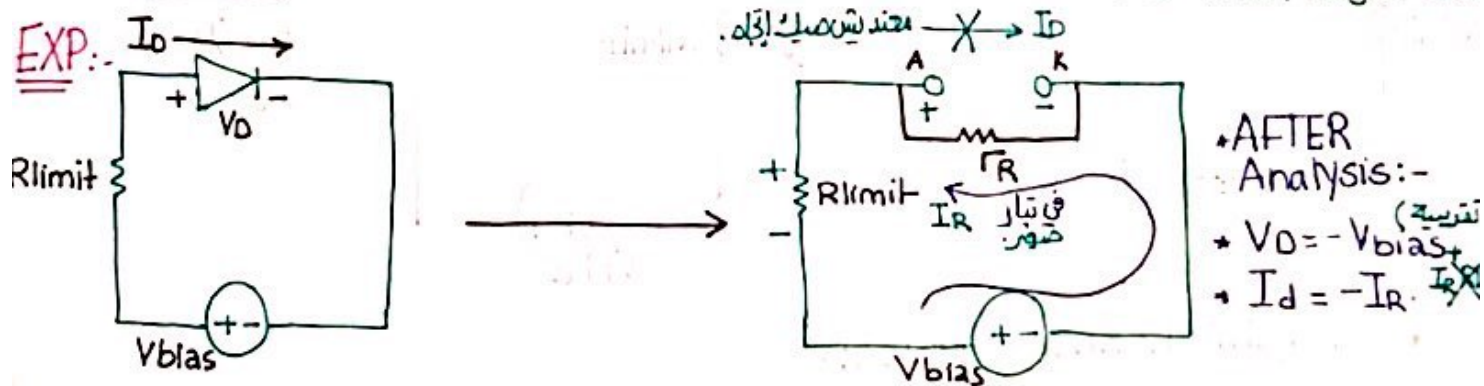2. Reverse: replace it by Open circuit + reverse resistance with high value



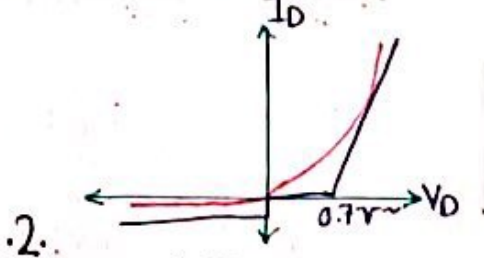ملاحظة: ال Complete Model اقرب أكثر من ال diode.





*تأنيص كامل لـ 3 أنواع :-

Diode Model



FORWARD

REVERSE



Ideal

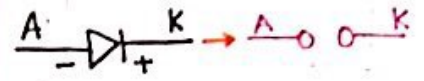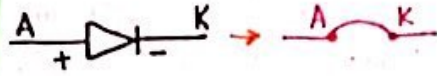

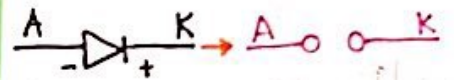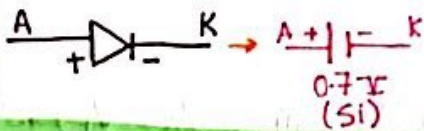
Practical / Knee / Simplified
piecewise linear.




Complete

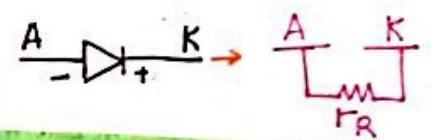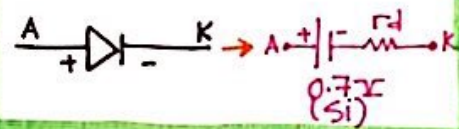


1. Ideal:-

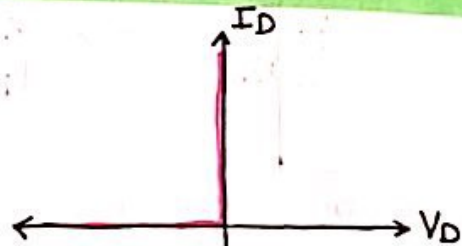

2. Knee:-

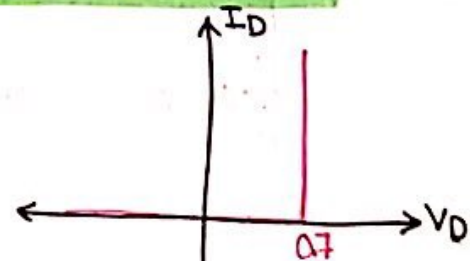


3. Complete:-

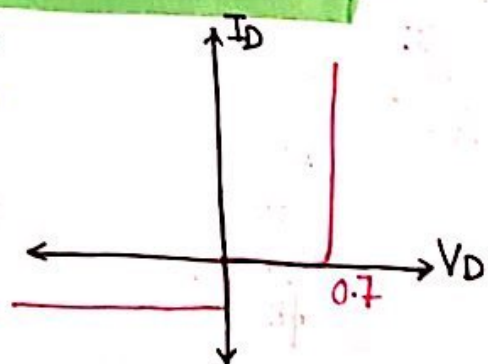

*** EXAMPLE:-**

FIND Q-Point (I_{DQ} & V_{DQ})
(نقطة العمل)

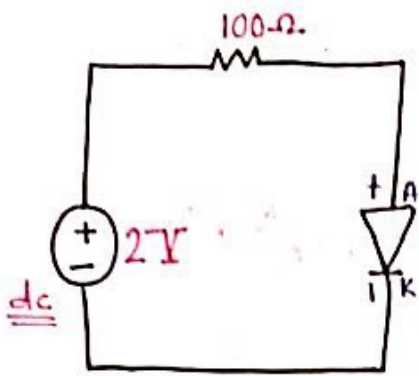
- a. Use diode ideal Model.
- b. Use practical diode Model.
- c. Use exact model.



ملاحظة: لو بيدي اختيارنا أي طريقة استخدمنا كان ال bias أكبر بكثير
 = 7V النوع الأول 70mA والثاني 63mA وهذا الإبرور مش كثير 10%
 فالتالي إذا ال bias أكبر 10 أضعاف من 0.7V ال diode ساعتوا ال
 ideal أفضل إذا الأ تستخدم ال practical.

Solution:

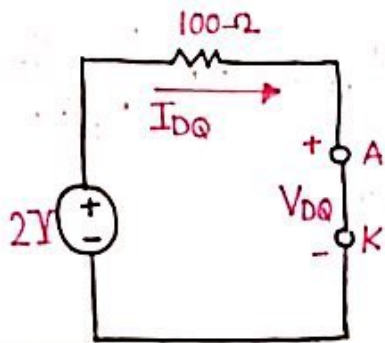
a. Diode is Forward Bias ($V_A > V_K$), so we'll replace it by a short circuit.



$$\begin{aligned} V_{DQ} &= 0V = V_{AK} \\ I_{DQ} &= \frac{2}{100} = 20 \text{ mA} \end{aligned}$$

(في هذه الحالة المصدر الجري
 كععبارة عن dc وليس ac
 ولكن إذا كان ac لازم أجب
 بال Reverse + Forward)

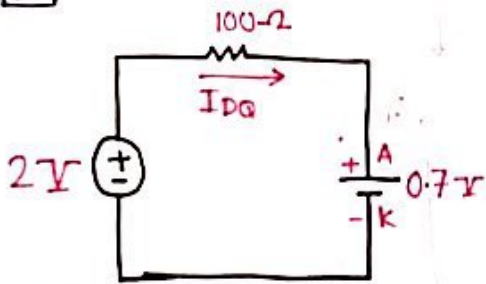
b. Replace the diode with battery = 0.7V.



$$\begin{aligned} V_{DQ} &= 0.7V \\ I_{DQ} &= \frac{2 - 0.7}{100} = 13 \text{ mA} \end{aligned}$$

(الحل أدق بكثير).

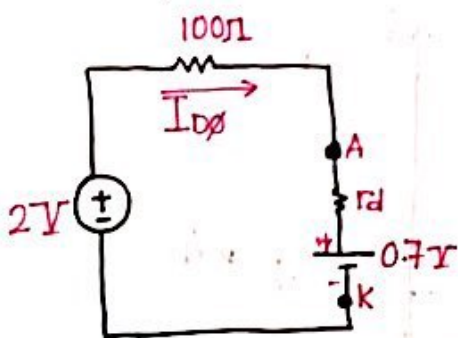
c. battery = 0.7V + r_d . (as exact → as iterative method)




$$\begin{aligned} V_{DQ} &= 0.786V \\ I_{DQ} &= 12.14 \text{ mA} \end{aligned}$$

لدينا جزر من أفضل ال ideal
 آر ال practical بالسبة
 ← exact method
 $\frac{20}{12.14} = 65\% \text{ error}$
 $\frac{13}{12.14} = 7\% \text{ error}$
 أفضل

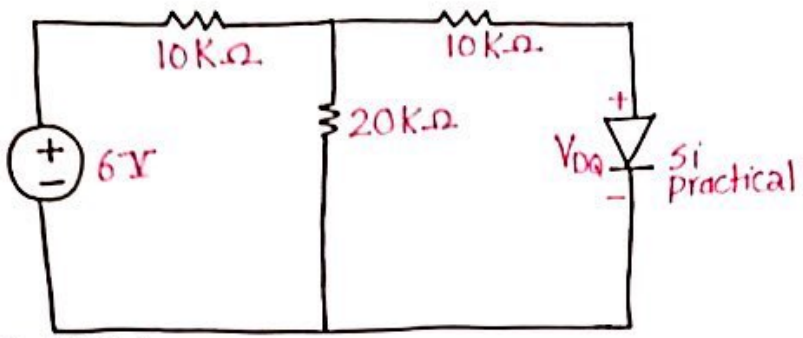
* EXAMPLE: FIND Q-Point (I_{DQ} & V_{DQ}):-



SOLUTION:
 USING Thevenin method:-

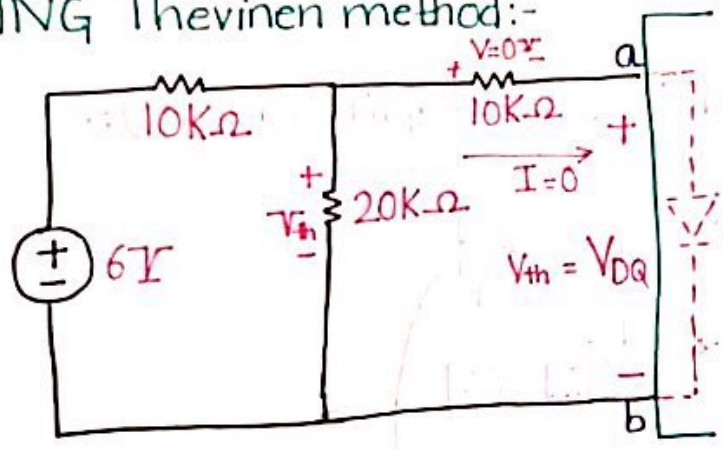


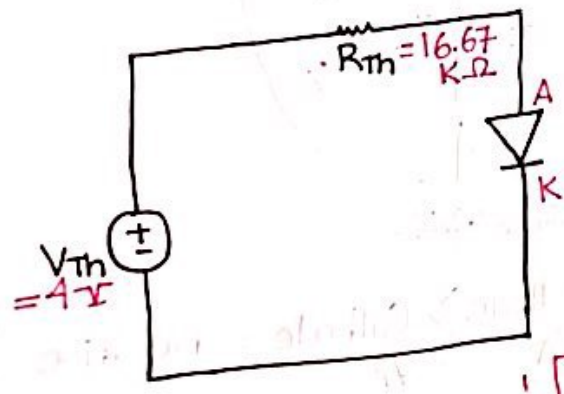هي طريقة وين
 ما بي أوجد
 voltage ال
 بشيل ال
 device وبها
 بوخذ أسهل
 مسار.




1. R_{Th}

(Voltage source be as a short circuit)

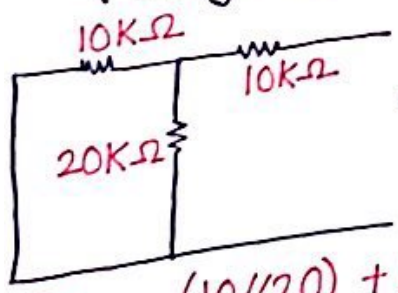

$$R_{Th} = (10 // 20) + 10 = 16.67 \text{ k}\Omega.$$


2. $V_{Th} = V_{DQ}$

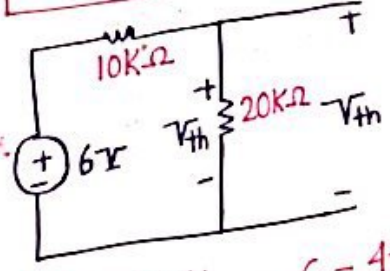

$$V_{Th} = \frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} \cdot 6 = 4 \text{ V}$$

from slides


USING "Practical Method":-

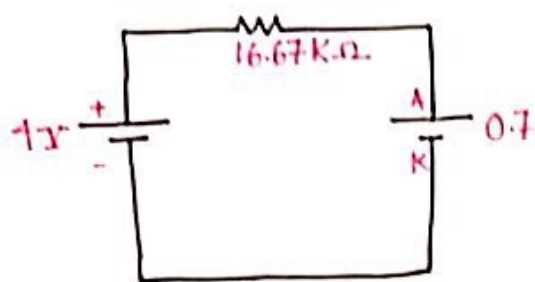

$$V_{DQ} = 0.7V$$

$$I_{DQ} = \frac{10 - 0.7}{16.67}$$

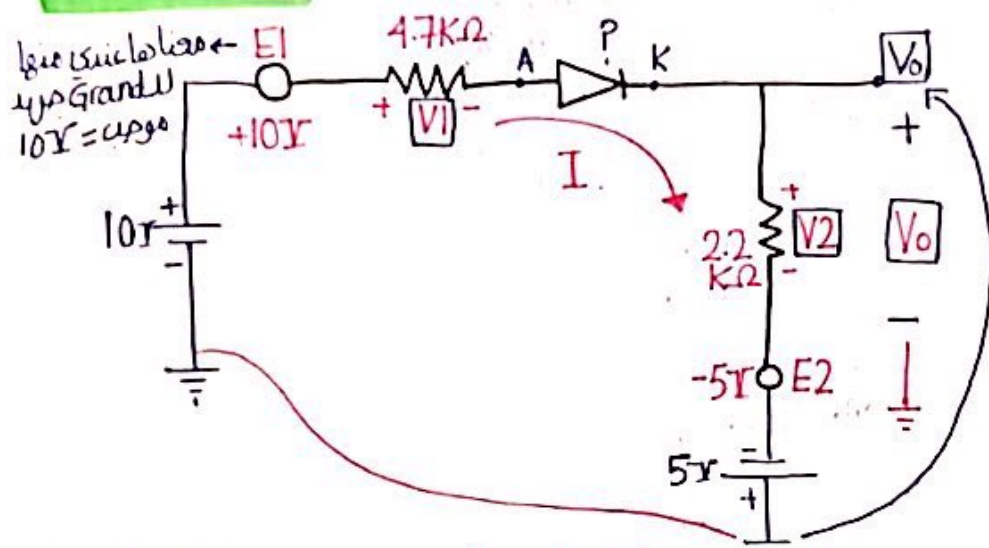
EXAMPLE:- FIND I , V_1 , V_2 and V_o (USE Simplified Model):-



SOLUTION:

كل شيء مشبوكون لنفس النقطة

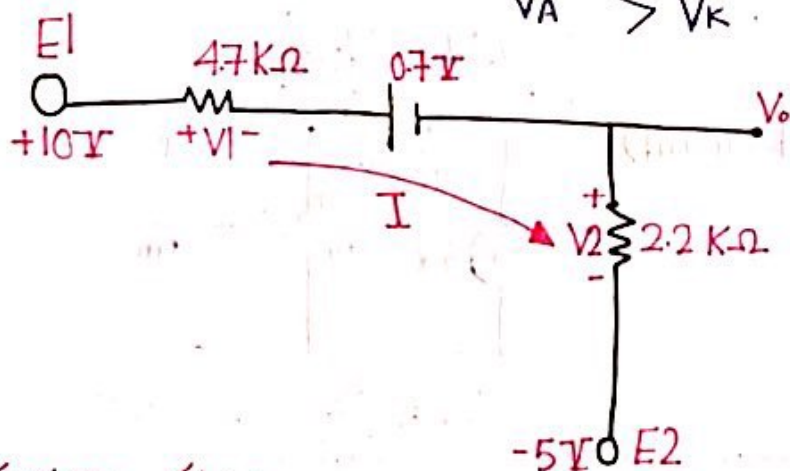Anode for diode has a positive voltage > Cathode is negative. (Forward diode)
 $V_A > V_K$



$$\sum V_L : \sum \text{rises} = \sum \text{drop}$$


$$10 + 5 = I \cdot 4.7 + I \cdot 2.2 + 0.7$$

$$(KVL):- -10 + 1.7I + 0.7 + 2.2I - 5 = 0$$

$$(-15 + 0.7) + (1.7 + 2.2)I = 0$$

$$I = 2.07 \text{ mA}$$

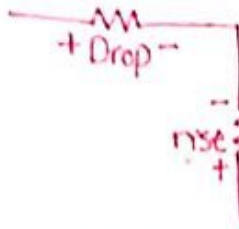* KVL $\Rightarrow \sum \text{rises} = \sum \text{drops}$




$$V_1 = IR = 9.73 \text{ V}$$

$$V_2 = IR = 4.55 \text{ V}$$


$$V_0 = V_2 - 5 = 0.45 \text{ V}$$

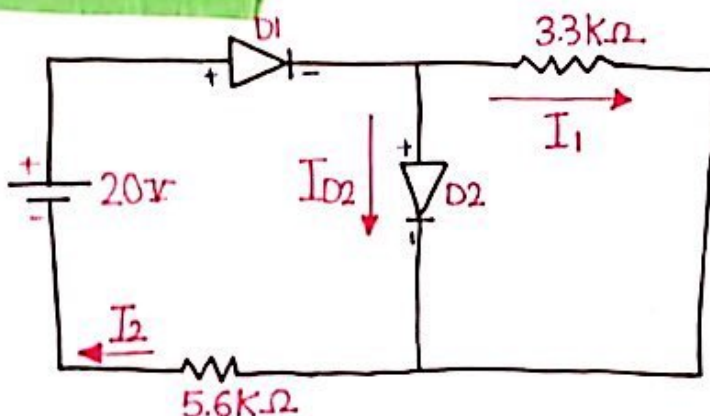* EXAMPLE:- FIND I_1, I_2, I_{D2} (USE Practical Model):-



SOLUTION:

Both diodes are Forward.

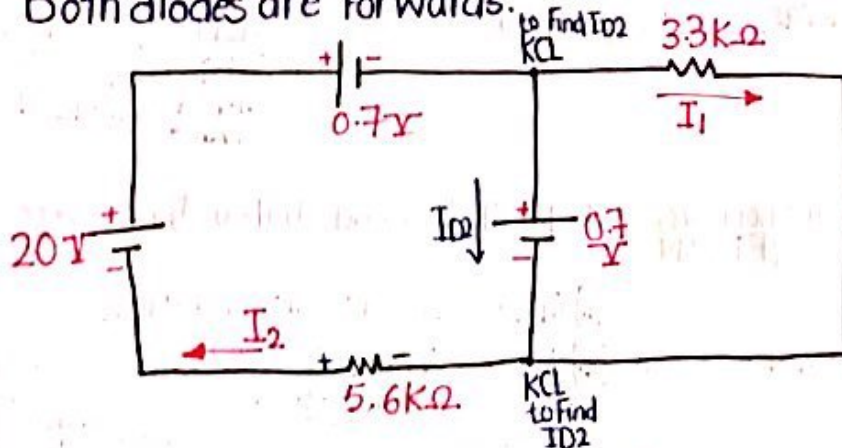

* I_1 Parallel voltage Source

$$I_1 = \frac{0.7 \text{ V}}{3.3 \text{ k}\Omega} = 0.212 \text{ mA}$$

* KVL TO FIND I_2 :-

$$-20 + 0.7 + 0.7 - 5.6 I_2 = 0$$

$$I_2 = 3.32 \text{ mA}$$

* $I_{D2} = I_2 - I_1 = 3.32 - 0.212 \text{ mA}$

* Diode Specification sheets:-


1. مطوية عن V_D (Forward voltage)
2. أقصى تيار مسموح فيه
3. Reverse break voltage (فولت سالب يذرب عنده)
4. Maximum Power dissipation at Specified Temperature

NOTE: Other Kinds For Diodes:

1. Zener Diode in (L6).

2. Light emitting diode. (LED) \rightarrow Forward Bias

يشع ضوء عندما يكون وله ألوان عدة

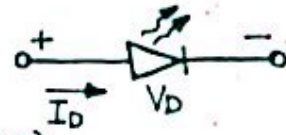


(2,3 V) لضيوي

PART(2):-

مطلوب ال diode يعمل Function معين أو كين نحلله Analysis

* Diode large-Signal application:-

1. Diode Clipper Circuit.

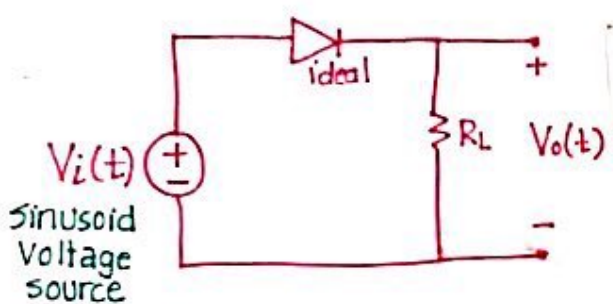


(Not constant)
في هذه الحالة نعتبر
كأنه مفتاح ال
(diode)

Close \rightarrow ON (short circuit) / (Forward Bias) \rightarrow لازم تكون V_i موجبة
Open \rightarrow OFF (open circuit) / (Revers Bias) \rightarrow لازم تكون V_i سالبة

ملاحظة:
يمكن وجود قطع أخرى في
الدارة تخليق ما أعرف
سواء لازم يكون V_i ليكون
ال diode \rightarrow FB
RB

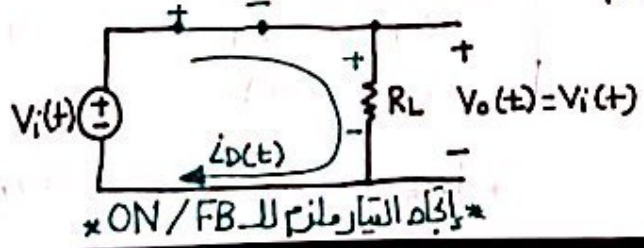وهون إلى راج بفعله راج نفرض على ال diode (short circuit) (FB/ON) ونطرح جميع قيم V_i الممكنة بعد ما نحل KVL



1. $I_D > 0$ (because it's Forward)



2. $I_D(t) = \frac{V_i(t)}{R_L} > 0$
لأن R_L (positive) مستقيمة

$\therefore V_i(t) > 0$

ملاحظة:
يمكن R_L
تكون سالبة لا يكون
source dependent



OFF / (open circuit) ← diode ← محل الـ diode نفرض مكان مرة محل الـ

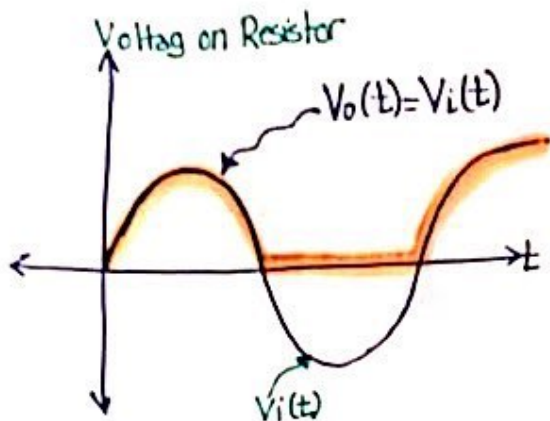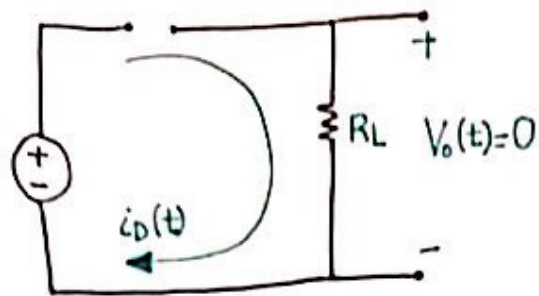- When $V_i(t) < 0$, the diode is off and $V_o(t) = 0$.




"limiter Circuit / Clipper Circuit"
"Rectifier (AC to DC convertor)"

* EXAMPLE:

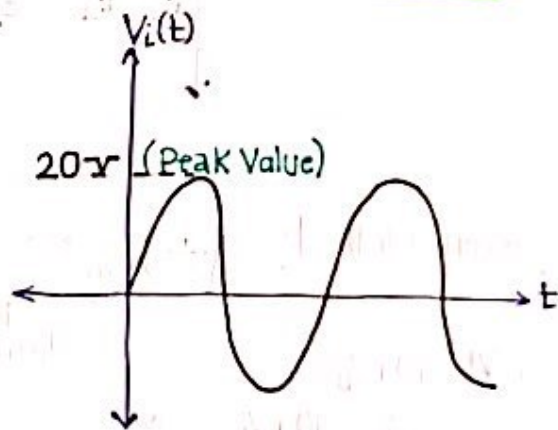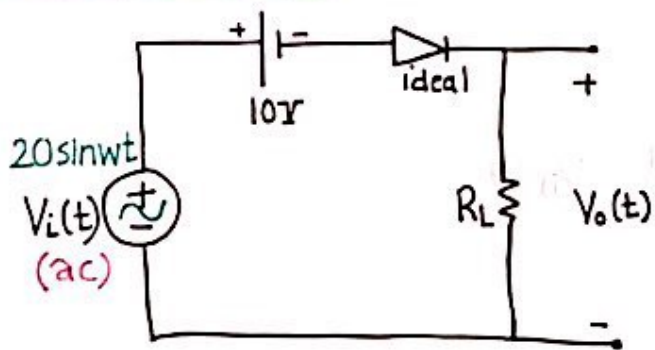

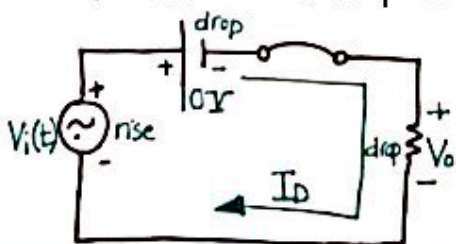
1. Assume diode is ON / FB :-
USING Ideal Model: (replace it by short circuit):-

ملاحظة: محل اشكالية تبعد RB / FB نفرض ونعدهما تنطبع القيم لـ V_i التي نقوله بأحد الأنواع.




KVL:
 $V_i = 10 + V_D = 10 + I_D \cdot R$
 $I_D = \frac{V_i - 10}{R} > 0 \rightarrow V_i - 10 > 0 \rightarrow V_i > 10$ Diode is ON.
 $V_o = V_i - 10$

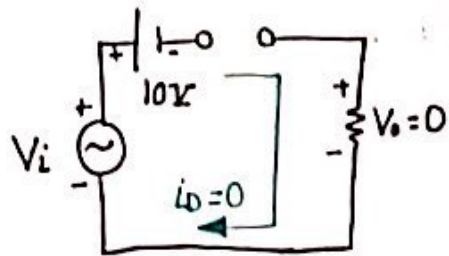2. $V_i < 10$, Diode is (OFF) and (Open Circuit):-




$V_o = 0V$

Drawing:-

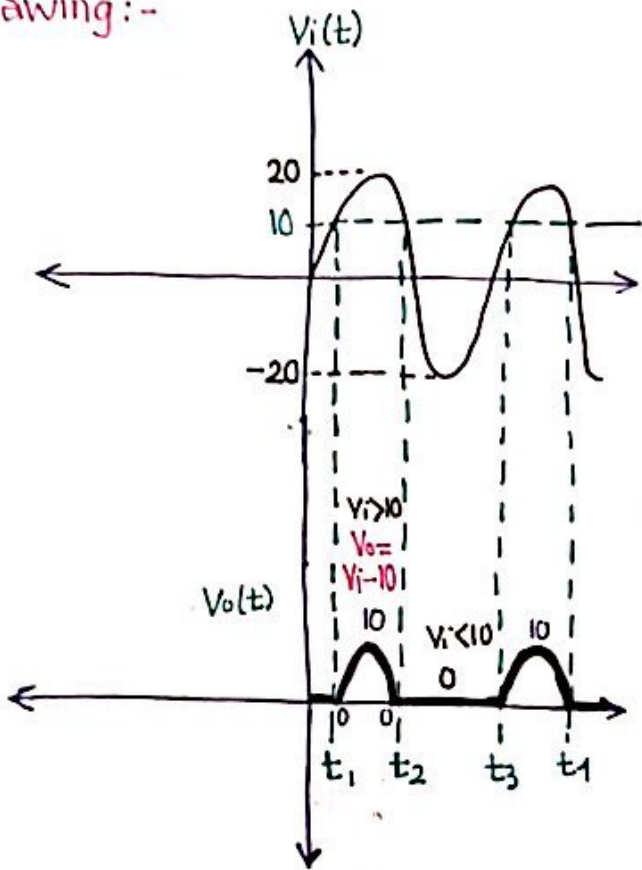

Second Method:

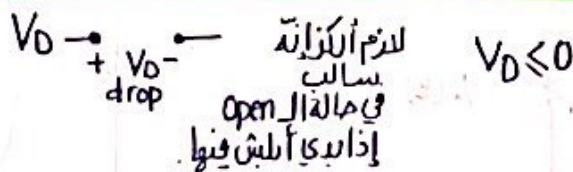

KVL: $10 + V_D = V_i$


$V_D = -10 + V_i$

$V_i < 10$ Diode OFF.

$V_i > 10$ Diode ON:


In Slides.

EXP:

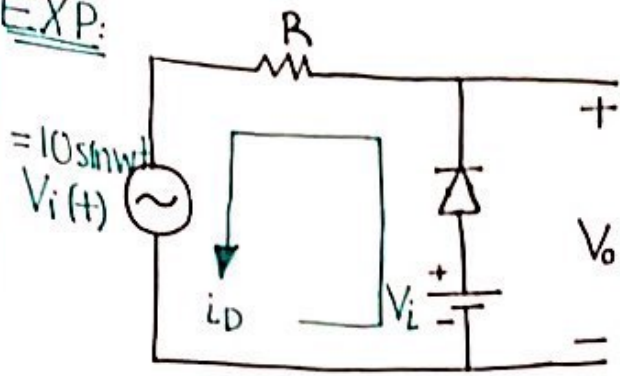

SOLUTION: (USING Simplified diode Model)

1) Assume diode is ON/FB.

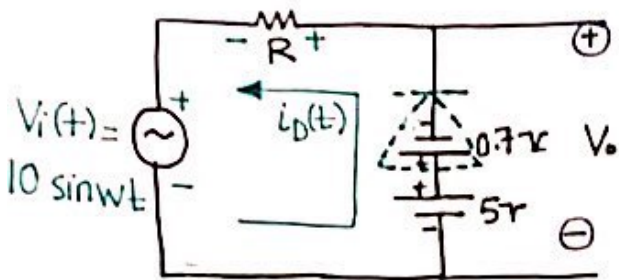

$$\text{KVL: } 5 = 0.7 + R \cdot i_D + V_i(t)$$


$$R \cdot i_D = 4.3 - V_i(t)$$

$$i_D = \frac{4.3 - V_i}{R} > 0 \rightarrow 4.3 - V_i(t) > 0 \rightarrow V_o = 5 - 0.7 = 4.3 \text{V}$$

$$V_i(t) < 4.3 \text{V (FB)}$$


2) Diode is open: $V_i(t) > 4.3 \text{V}$

$V_{out} = ?$

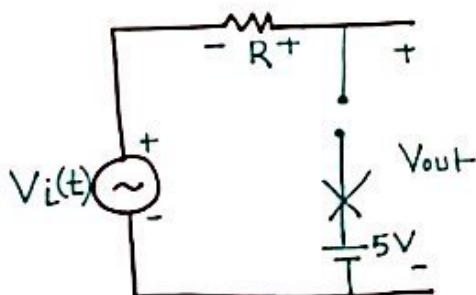

$$V_{out} = V_i$$

Drawing

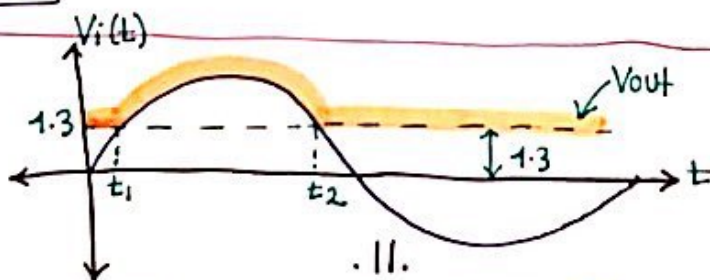

Notes:-

1) $V_i(t) < 1.3$


$V_o = 1.3$

2) $V_i(t) > 1.3$

$V_o = V_i$

L4: PART(1):- (8-6-2020)


* Circuit Containing Two Diodes:-

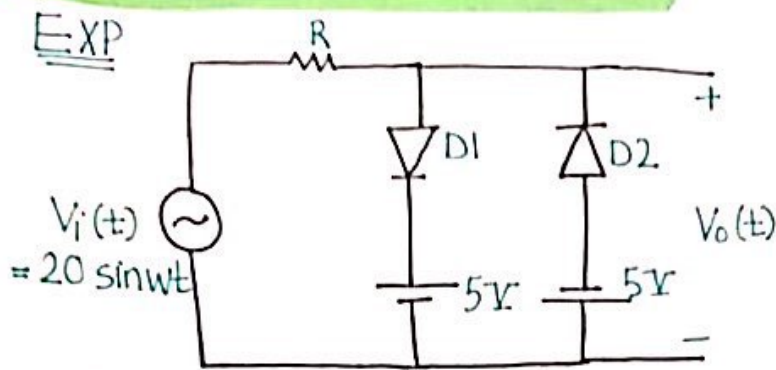

ملاحظة:
 عند 1 احتمالات من المصدر sinusoid :-
 1) D1, D2 ON
 2) D1, D2 OFF
 3) D1 ON, D2 OFF
 4) D1 OFF, D2 ON
 الخافاً
 نقلاً
 بولجوة
 مرسوم

Calculate and ~~switch~~ sketch $V_o(t)$ using ideal diode model:-


1) Assume D1 ON, D2 OFF:-

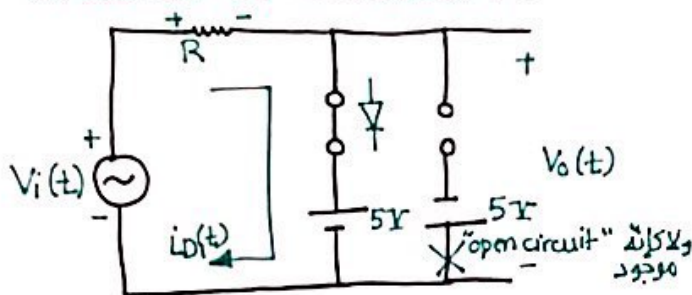

KVL: $V_i = i_{D1} \cdot R + 5$

$$i_{D1} = \frac{V_i - 5}{R} > 0 \rightarrow \begin{matrix} V_i - 5 > 0 \\ V_i > 5 \end{matrix} \rightarrow V_o(t) = 5V$$


2) Assume D1 OFF, D2 ON:-

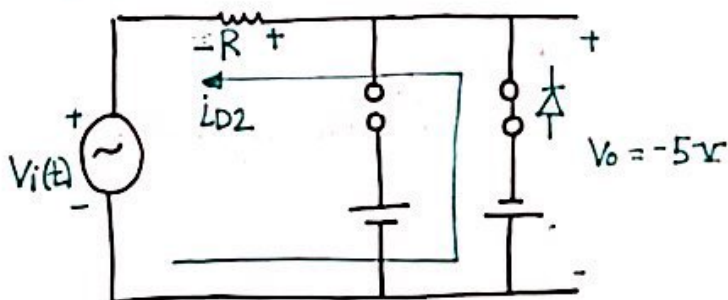

KVL: $V_i + i_{D2} \cdot R + 5 = 0$

$$i_{D2} = \frac{-(V_i + 5)}{R} > 0 \rightarrow -V_i - 5 > 0 \rightarrow V_i < -5$$


3) Assume D1 ON, D2 ON:-

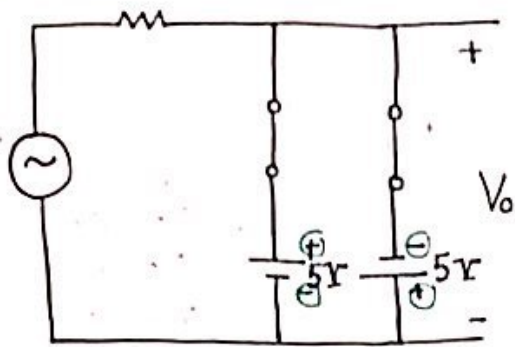

"not valid"


ليكون نفس القيمة وختلفو
Polarity

1) Assume D1 OFF, D2 OFF:-

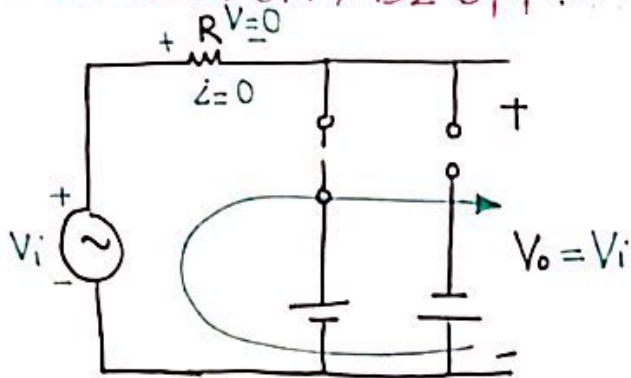

$-5 < V_i < 5$ "الفترة المتبقية"

Drawing:-

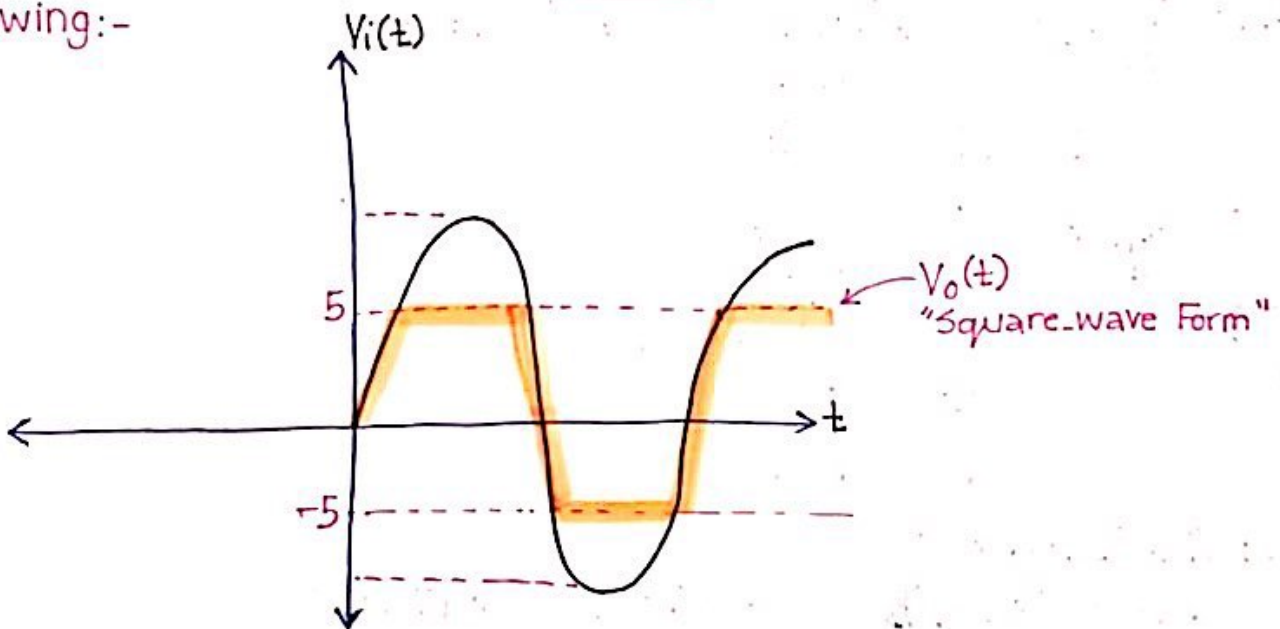

"Clamper Circuit".


"Summary For Clipper Circuit In slides" →

* Clamper Circuits:-



ملاحظة: كان ال Clipper يقيم جزء من ال Circuit ويغير بشكلها

ولكن clamper هو عبارة عن سير كون يوجد ال waveform و اعمالها shift (افوق اولسوتن)

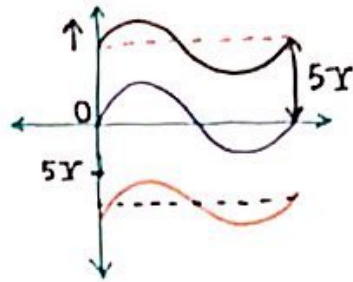EXP: /Clamper/ shifting (DC OFFSET):- (Clamping)




- peak to peak not changed.

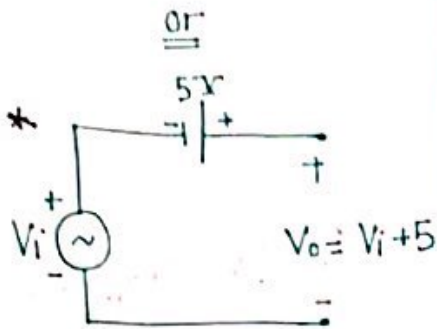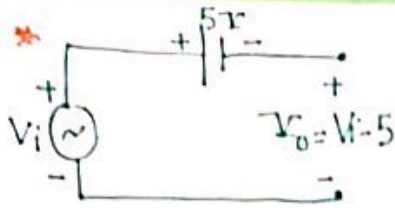


ولكن المشكلة لا يوجد دائماً بطاريان بقطبية
مضية فذلك نستعين بالدوائر clamping circuits

- we'll USE CIRCUIT Clamper:-

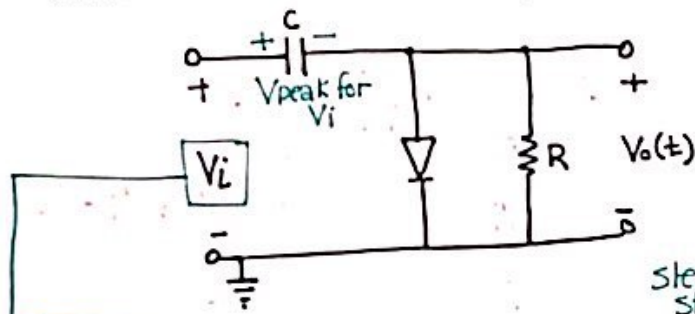

* ملاحظة:-

1- ال Capacitor موجود مع Resistor وشبكة
محرما مفسر فولتية فال Capacitor راح
لينشحن وراح يستغرق وقت بعيد
على time constant $\tau = RC$ وبقدر
بالعادة ل 5τ لتوصل المارة ل
Steady state
وكلا ما كانت τ صغيرة يتم عملية الشحن
بسرعة.

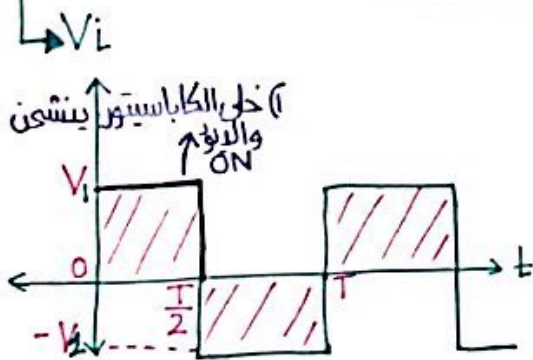


نقترن Vi
Square
Wave


2- راح نشحن ال Capacitor بسرعة ونشونه
تعاط ال DC shift وبعد ما نشونه وكانه
بطارية و كمانه ملاح تفتح واذا به
تفتح راح تكون طويلة وذلك τ
لدرم تكون كبيرة.

$V_c(0^-) = 0V$ "short" circuit
 $V_c(0^+) = 0V$ "short circuit"

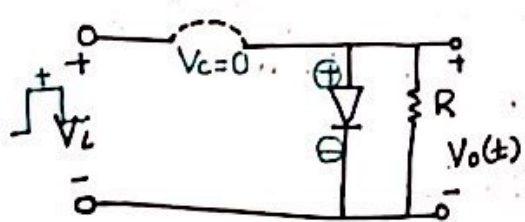نقترن بالبراه
لما يكون
ال capacitor
غير مشحن




3. DON -> "short circuit" "FB"

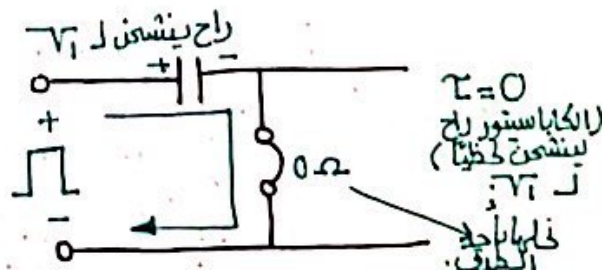

رعد ما ينشون ال Capacitor كيف البارة نستعمل؟
 وشو راج رصير بال Diode؟

2

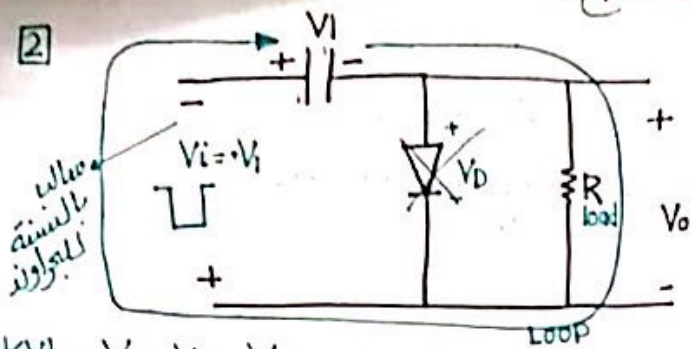





KVL: $V_1 + V_1 + V_D = 0$

$V_D = -2V_1 < 0$

1) Diode OFF "open circuit"

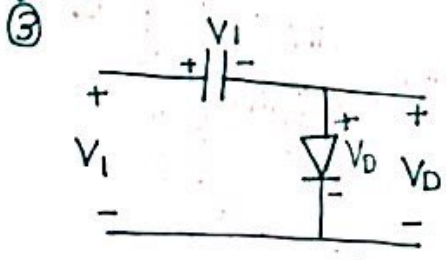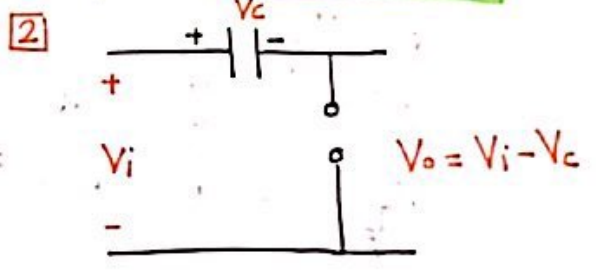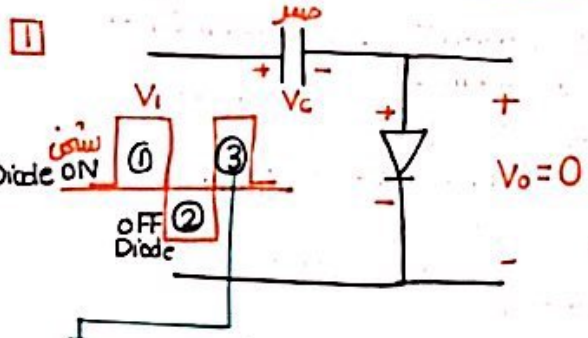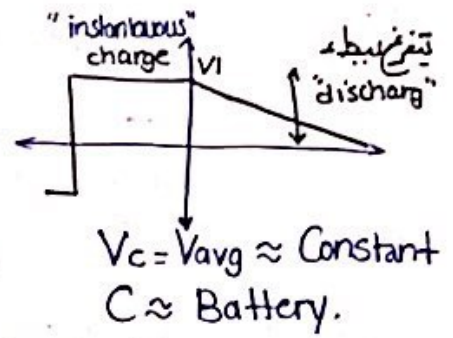2) Capacitor → حيلس تنفخ من خلال ال Loop.

$\tau = R \cdot C \rightarrow$ If $R \uparrow \uparrow \rightarrow \tau \uparrow \uparrow \uparrow$ (فمن راج تنفخ ببطء)




$KVL \rightarrow V_1 - V_1 - V_D = 0$

$V_D = 0$
 "Diode OFF" → على طول سبب اول مرة بصوت
 $V_{out} = V_i - V_c$



ملاحظة: أهم شي أو حد سحنة ال Capacitor وشو ال Polarity وشو مقارها؟

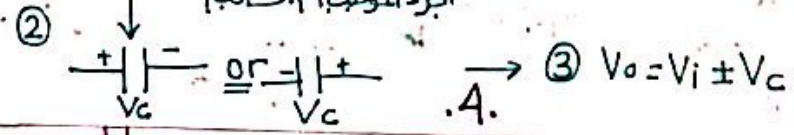Diode ON ← لبنا نشوف هتي ال Diode ON الجزء الموجب أم السلب؟ بعد ما نجد ال Polarity




PART(2):-


* EXAMPLE:-

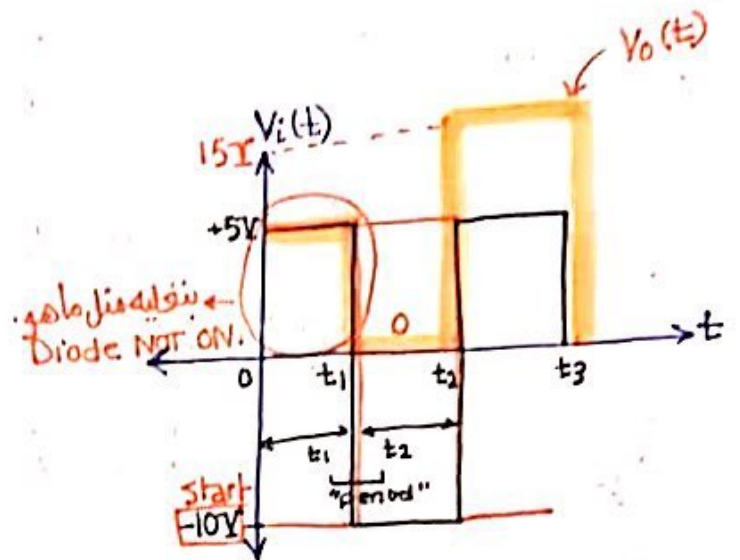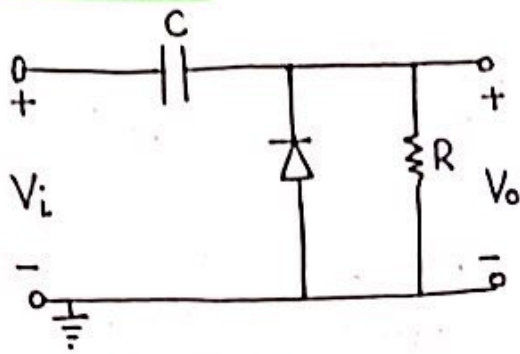

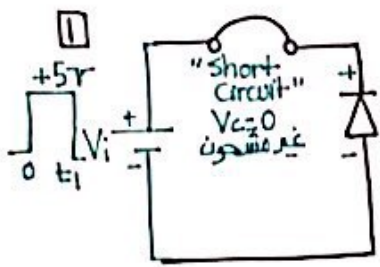
Clamper Circuit / Capacitor in series between V_i & V_o :-



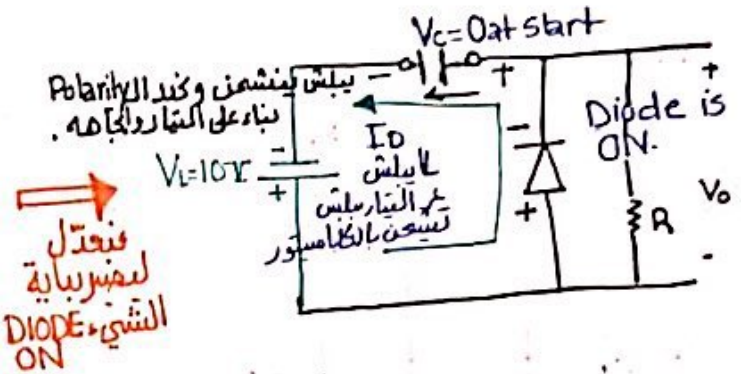Diode is not ON
 هنا لما يتسبب من موجة
 wave and analysis
 form periodic
 ولكن ساهم من $-10V$
 ولتسبب $+5V$




ideal:-

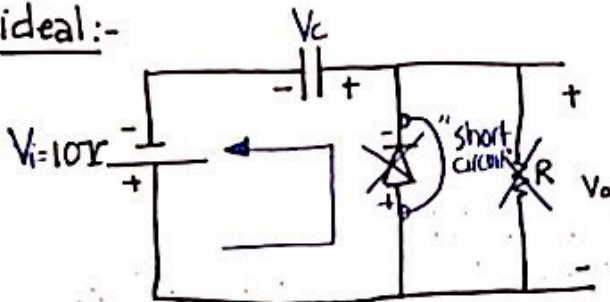

KVL: $V_c = 10V$

$V_o = 0V = V_i + V_c = 10 + 10$

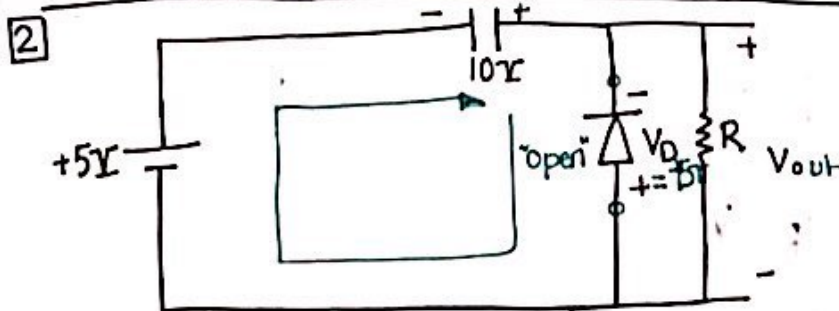

KVL: $V_o = -15V \rightarrow$ Diode OFF


$V_{out} = 15V = V_i + V_c$

Note: $\tau > 10(t_1 + t_2)$
 $\tau = R \cdot C$ period of wave form.

. 5.

* الرسم في السلايات ال Steady State.


NOTES:

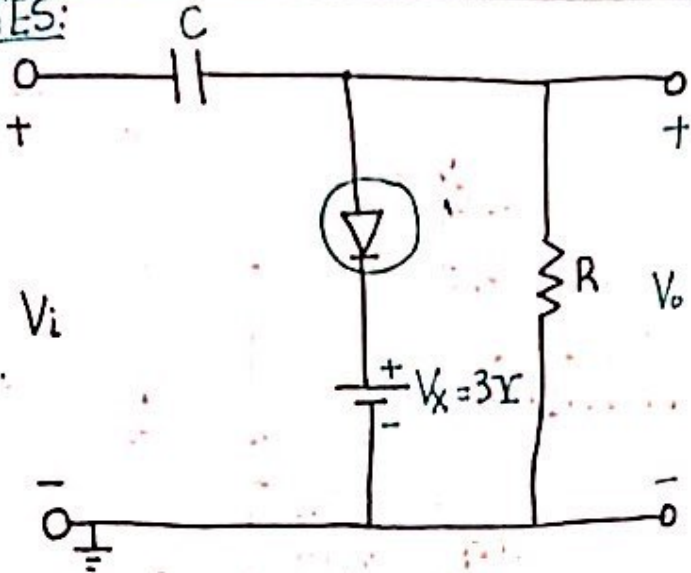


① إذا ال diode لوقت I_D مرور التيار وال polarity $V_o = V_i - V_c$ (shift down)

② إذا الفوق I_D مرور التيار $V_o = V_i + V_c$ (Shift UP)

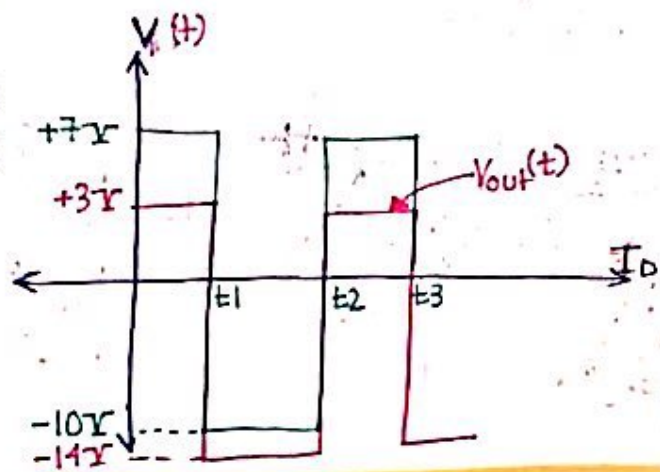
③ لدينا اطلع مقدار ال shift و كان قيمنا مصدر جهد كيف نقل ال Analysis.



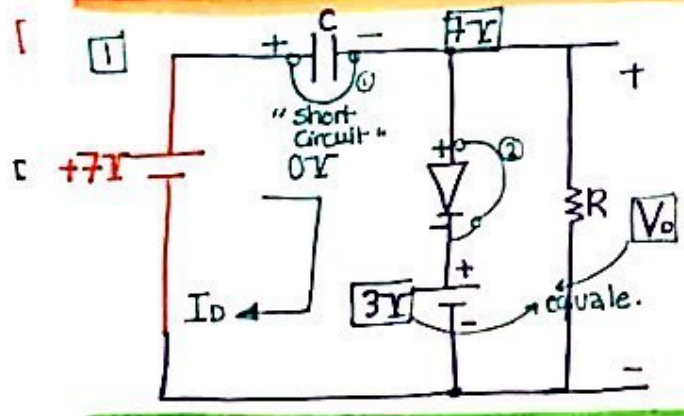* peak-to-peak = 17 the same
7 → 10
3 → 14



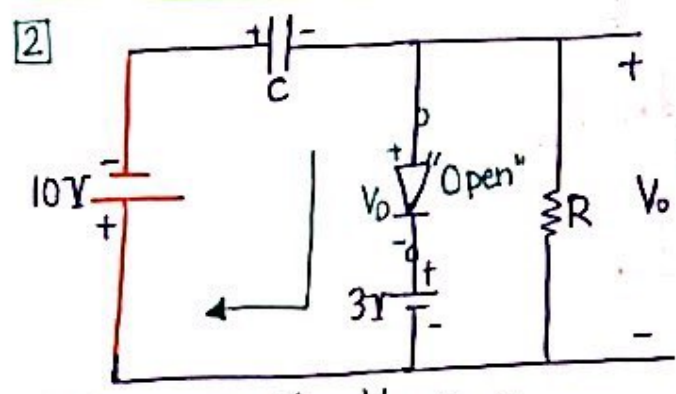Diode is ON
 $V_A = 7 > V_K = 3$ → KVL: $7 = V_c + 3$
 $V_c = 4V$
 $V_{out} = V_i - V_c$ (Diode short) $= 3V$





KVL → $10 + V_c + V_D + 3 = 0$
 $V_D = -17 < 0$ → Diode is OFF → $V_o = V_i - V_c = -10 - 4 = -14V$

* EXAMPLE:- Biased Clamper Circuits: (HW Exercise)

إذا الإذنية sinusoid ال Capacitor راج يوجد وقت لئيشون حوال Capacitor سيشون ال positive أو negative peaks

هل نغلي ال diode الجزا او غير؟
ON/OFF

①

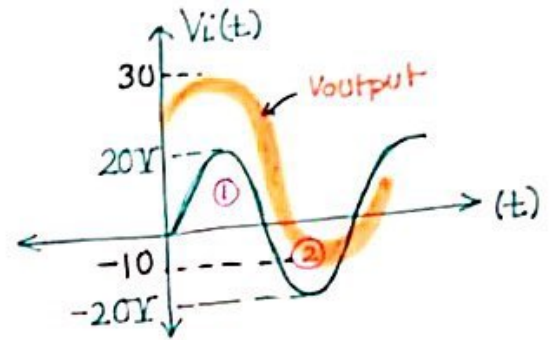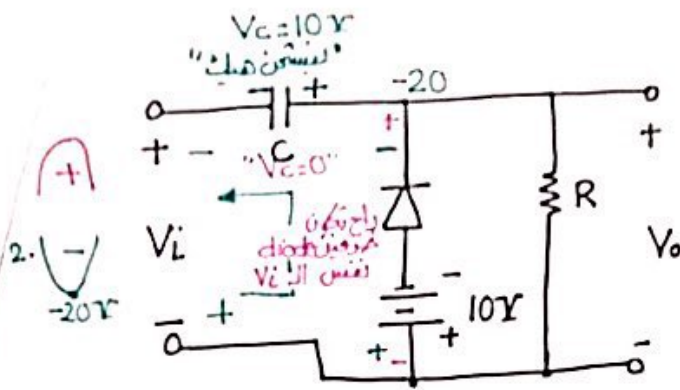

$$KVL: 10 + V_c - 20 = 0$$

$$V_c = 10V$$

$$V_o = V_i + 10$$

"إذا ال diode لغوي"
فغوي نغلي ال
capacitor
rise ال input

* Summary of Clamper Circuits in Slides:-

L5: (9-6-2020): Rectifiers :-



- تطبيق آخر من تطبيق الـ diode وهي عملية تحويل الـ voltage من الـ ac إلى dc وهو ما يسمى Rectifier

* DC Power Supply :-


1- لتأمين التامون أو اللاتيون بنوصلها مع ac من مصدر كهربائي والـ dc power supply يتحول من sinusoid (ac) إلى dc ، هل هي يتحول إلى 10V بالزبط أو راجحكي لاحقاً .

2- بجينا من الشركة 220V V_{RMS} يدنا نقله إلى 5V أو 10 فولت حتى لازم نقل الـ Amp الـ Voltage مقدار بجله

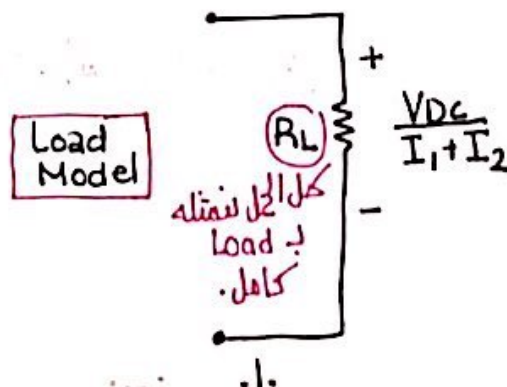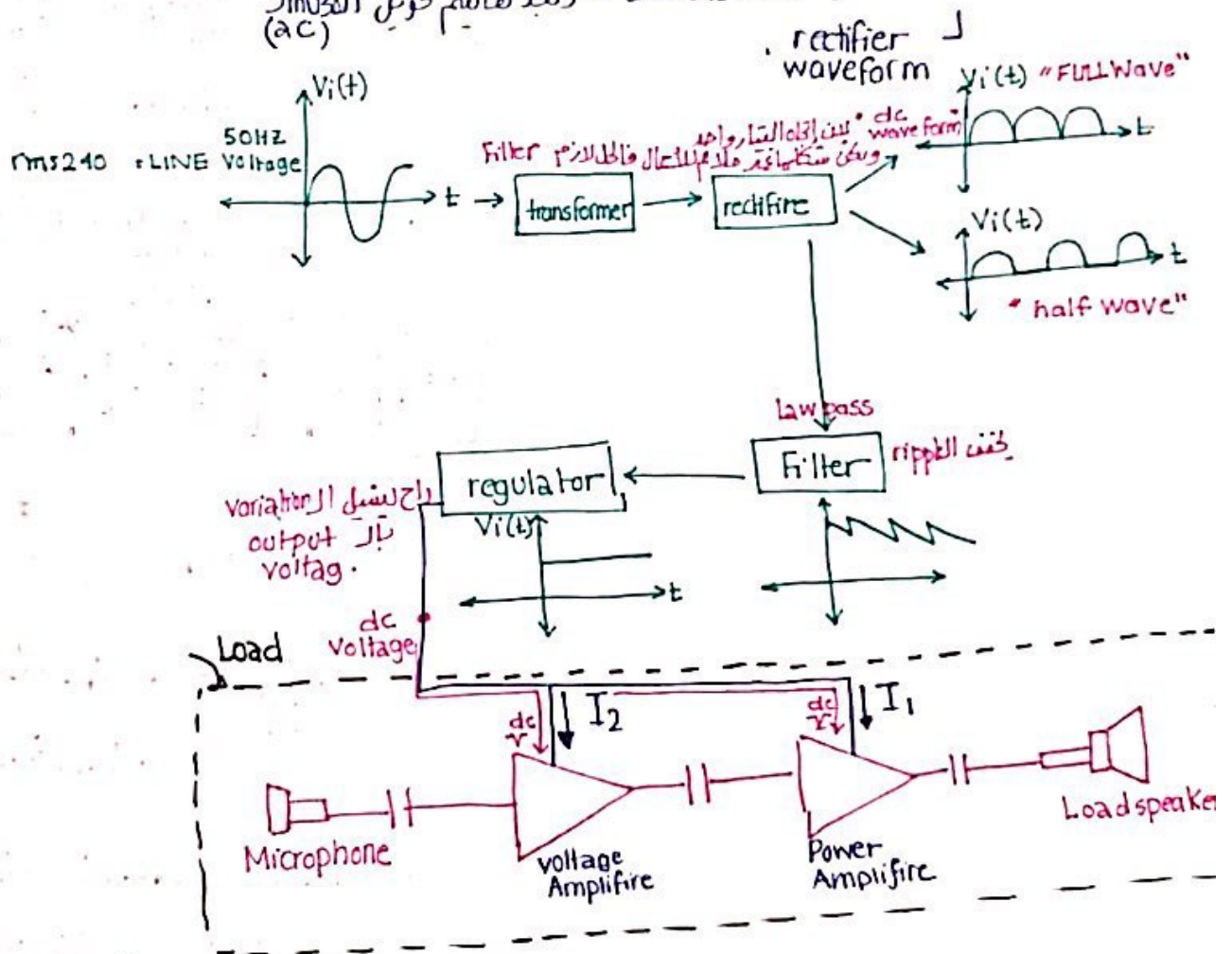device يسمى transformer ، ولجده هاسم تحويل الـ sinusoid (ac)



Transformer:-

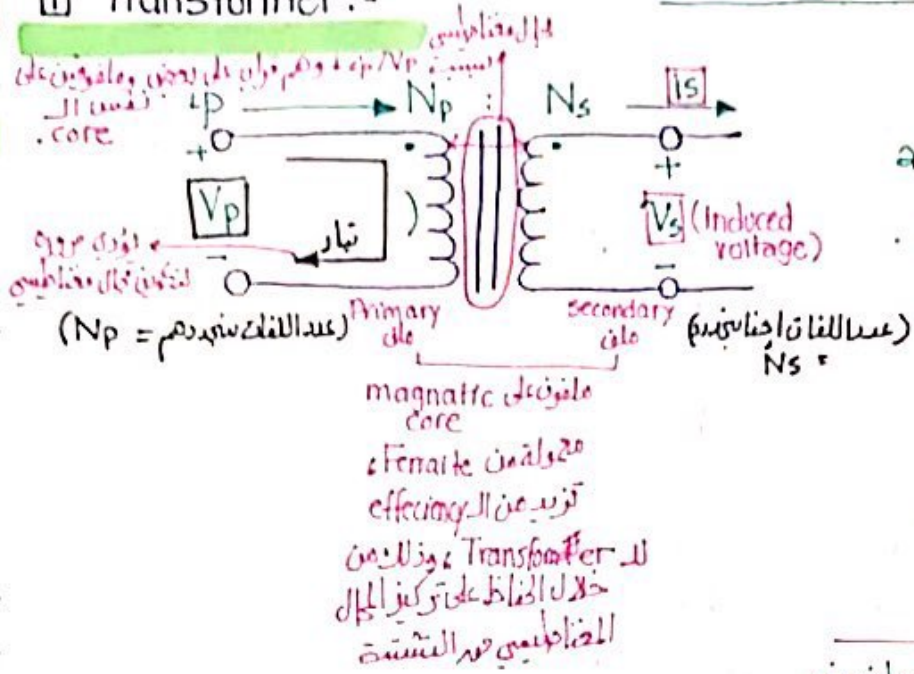


1- هو عبارة عن device يتقبل مع ac voltages وما يتقبل مع dc voltages

2- secondary power لكون نضع ال primary Transformer إنه ideal بسيط 100W على input بطرح 100wattz علاوة بيرة.

$$I_s V_s = V_p I_p$$

3- Primary voltage وال Secondary voltage بتغيرانه ما في بتغير inphase ← (phase shift)

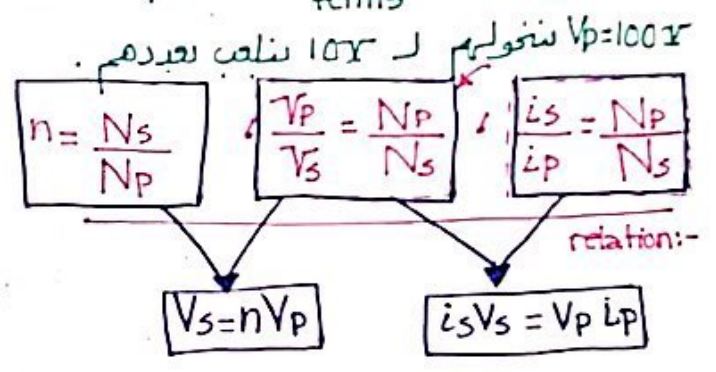4- Primary terms وال Secondary terms وظيفتهم مثلا عندي



* لو بدي $V_p > V_s$ ← $V_s = \frac{N_s}{N_p} \cdot V_p$ يعني $N_p > N_s$


5- إذا $N_p = N_s$ ← Unity Transformer

إذا $N_p > N_s$ ← down Up Transform

إذا $N_p < N_s$ ← Step Up Transformer (ممكن بدي أرفع ال Volt)

* Rectifier:-


كيف لنجعل half wave rectifier

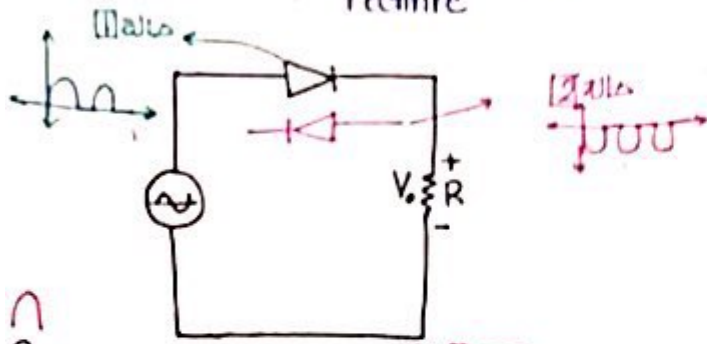

1 - $V_i > 0 \rightarrow$ DiON $\rightarrow V_o = V_i$
 2 - $V_i < 0 \rightarrow$ DiOFF $\rightarrow V_o = 0$
 $V_o = V_i$

لوانا دخلت 100V Peak \leftarrow 31.8 Vavg
 لوماتي هذا العتمة
 لمتعين في Transformer ونستعين بـ N_p و N_s لطايع اناكل
 لاني بيدي اياه.

diode voltage $\frac{V_m}{\pi}$

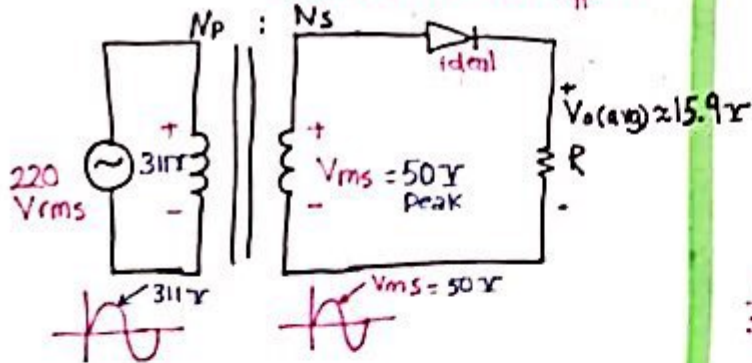


$N_p : N_s ?$

$V_o(avg) = \frac{V_{ms}}{\pi}$

$V_{ms} = 15.9 * 3.11 = 50V$



$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$

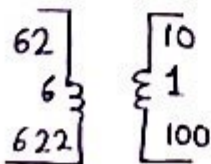$\frac{220 \cdot \sqrt{2}}{50} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{311}{50} = 6.22$




3.

الموجة السنتية والوجوه -

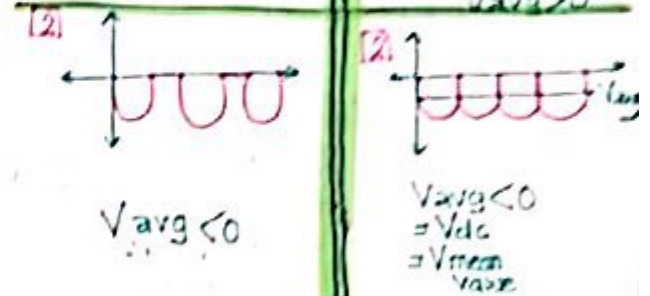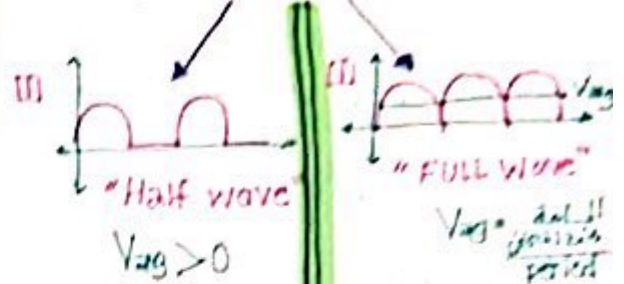

ملاحظة اذناي اولي V_{avg}

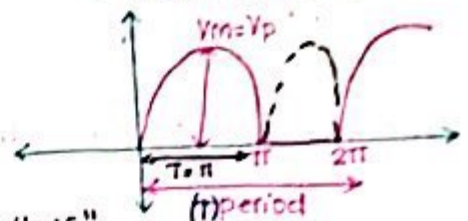

"Half" 2π


$V_{avg} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \omega t dt$

$V_{avg} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \omega t dt \rightarrow V_{avg} = 0.318 V_m$
 100 Peak \rightarrow 31.8 Vavg

"FULL Wave" 2π

$V_{avg} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m \sin \omega t dt$

ما هو ال rms voltage

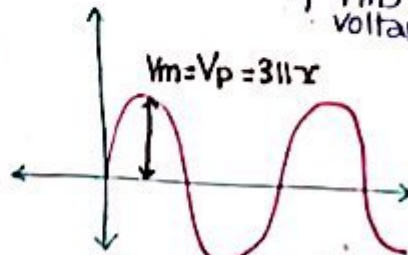


$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$ "For sin waves"

$220 V_{RMS} \rightarrow V_p = 220 * \sqrt{2} = 311 \text{ volts}$


- لا بد من اختيار ال Diode المناسب لهذه ال Circuit كيف نبي اختياره؟

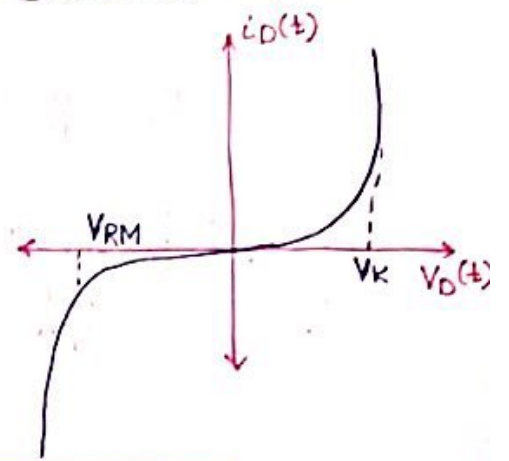- 1) I_{FM} → Maximum Forward Current.
- 2) V_{RM} → Maximum reverse Voltage.
- 3) PIV → Maximum Peak Inverse Voltage.



$PIV = V_{RM}$

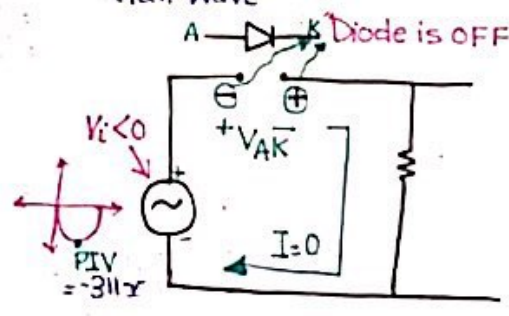
ما هو مقدار PIV ال Diode في حالة الآارة نصف ال Rectifier Half wave



* $V_{AK} = PIV = -V_m = -311V$


لازم احيى diode نستعمل
311V = reverse voltage

Parameter آخر هو ال average voltage

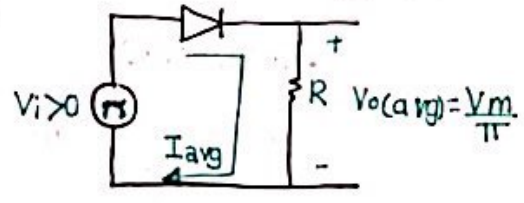

* $I_{avg} = \frac{V_m}{R \pi}$
(diode current)



* FULL Wave Rectifier:-

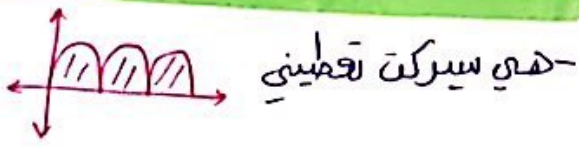

2 Kinds:-

- 1. Bridge Full wave.
- 2. Center Tapped Transformer FULL-wave.

* Bridge Wave form :-

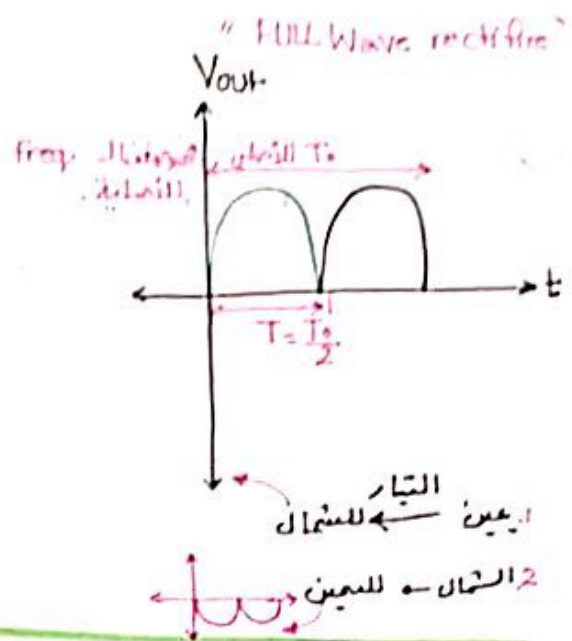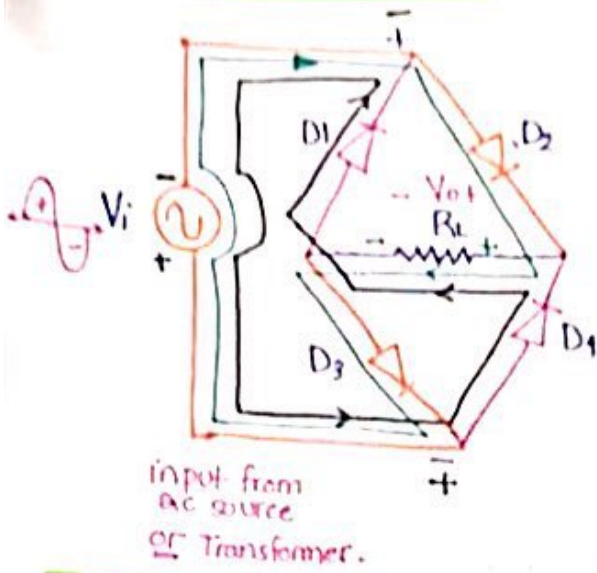

If $V_i > 0$ (+), $D1 \& D4$ OFF, $D2 \& D3$ ON (Short Circuits).
 عبر التيار ويجعل Voltage drop على resistor.

$V_{output} = 2$ Diode are short circuit.

الرسمات واضحة بالتعليقات

If $V_i < 0$ (-), $D1 \& D4$ ON, $D2 \& D3$ OFF.
 التيار نفس الاتجاه على المقاومة وهذا يعني أن فرق voltage.



$V_{output} = -V_i$

*NOTE:

$$-V_o (avg) = \frac{2 V_m}{\pi} \Rightarrow V_{dc} = 0.636 V_m$$

لتحسب ال PIV في الحالة الأولى وهي ال $V_i \times 2$ يكون $PIV = -V_m$ (بالسالبات موجودة)

* Center Tapped Transformer Full-Wave :-

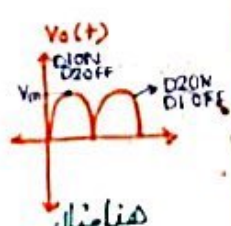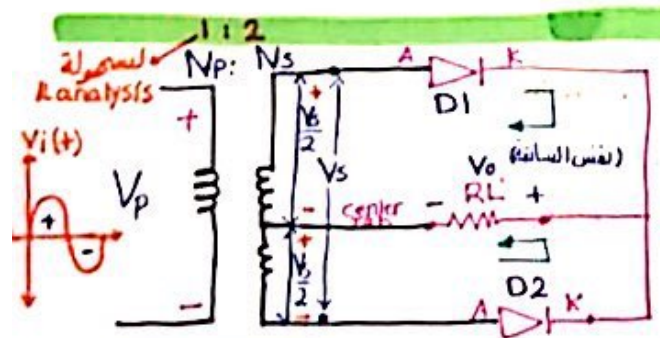

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$


نفس العلاقة ولكن الفرق أن ال Voltage يتقسم

هنا من ال السالبات ولكن إذا $N_p = N_s$ فيكون مجموع تشكيل جمع.

هو عبارة عن Transformer ال Primary و Secondary ولكن معزول بشكل خاص بعد ما تلف نفس اللجان تؤخذ نقطة وهي ما يسمى (Center Tap)


$$PIV = 2V_m$$

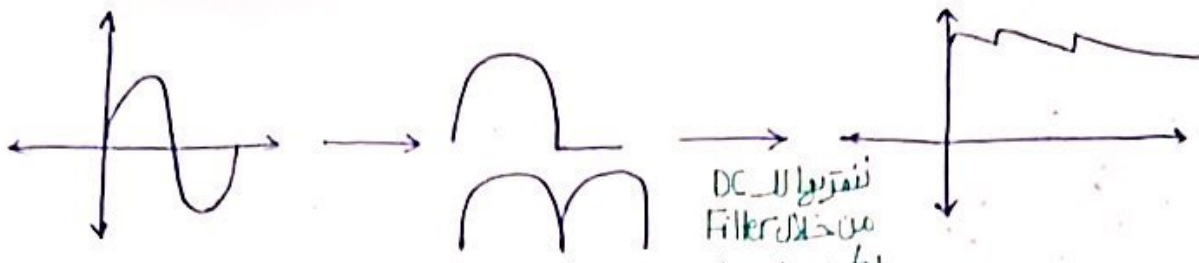الموجودة على نفس ال secondary From slides




تفريغ الـ DC
من خلال Filter
يكون LOW
PASS
غير جزء الـ dc
ويجمل rejection
ripple ↓
(Capacitor)
داح يعملها

Simplified Circuit:-

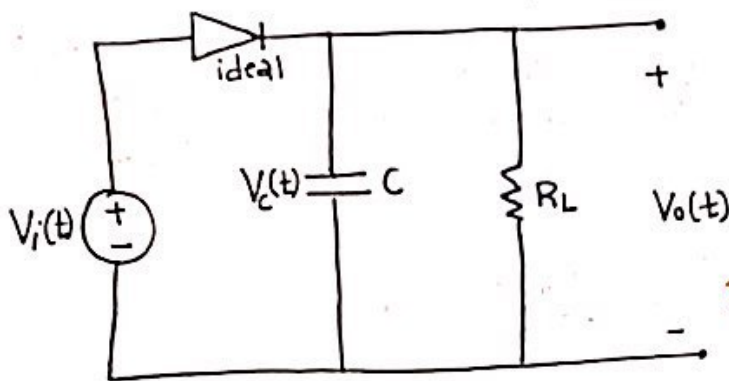


علنا Analysis طار الدارة الكهربائية:

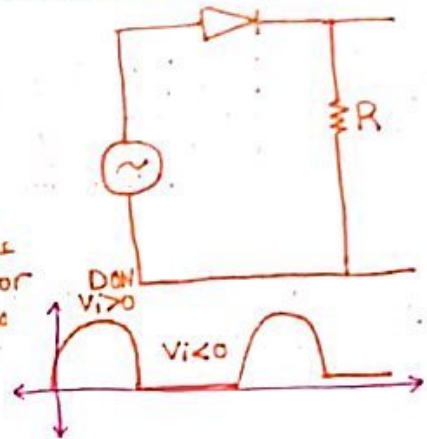

عند إضافة
Capacitor
ماذا سيحصل؟

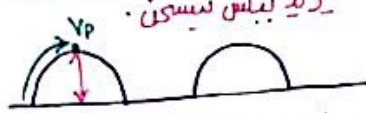- خالديا الكاباسيتور غير مستوي ولما يبلش الـ voltage على V_i
يزيد يبلش ينشون



- لما الـ V_p داح يصير الـ capacitor مشحون بـ V_p
- بس بعد هاراج ينزل الـ $V_p < V_p$




← وبالتالي الـ capacitor داح يصير عنده
ونجيب الدارة معضوله عن إلى قبل
OFF ويصير

- بعد ما الـ capacitor داح يبلش يتفرغ لأنه parallel مع مقاومة
بـ rate بتعد على τ كل ما كبرت τ يكون كل ما كان الـ rate
تاع التفريغ أقل.




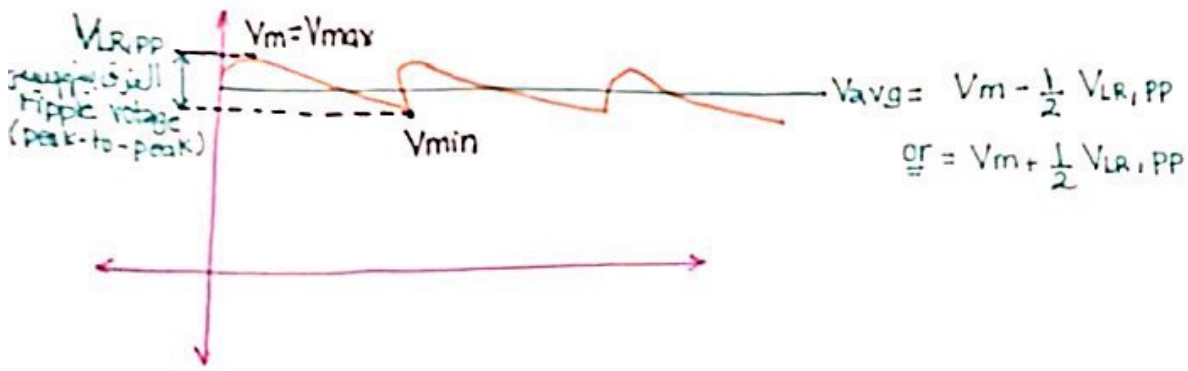- فيصير dc وكإانة ونوخذ فقط الـ steady state بعد
الـ cycle الأولي.



$r\% \text{ (ripple factor)} = \frac{\text{RMS RIPPLE}}{V_{avg}} \times 100\%$

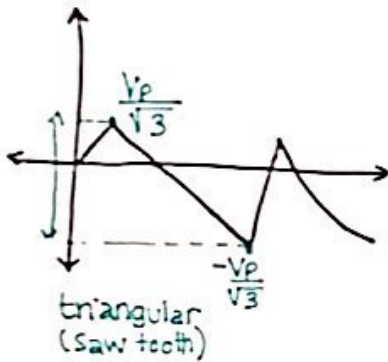$\text{RMS RIPPLE} = \frac{V_{Lr,PP} \text{ (peak-to-peak)}}{2\sqrt{3}}$




6: Filters and Ripples:- (10-6-2020): PART 1:-

أهمية الفلتر لتحويل ال signal من ال rectifier ل (dc).
 - نبنا 2 صغيرة عشان discharge بطيء ونفكر انكول (dc).


power supply - فال dc لقيس فالتيار وإمكانيتها بإعطائها قيمة قريبة من ال dc بحيث ال ripple factor

هناك ال ripple factor
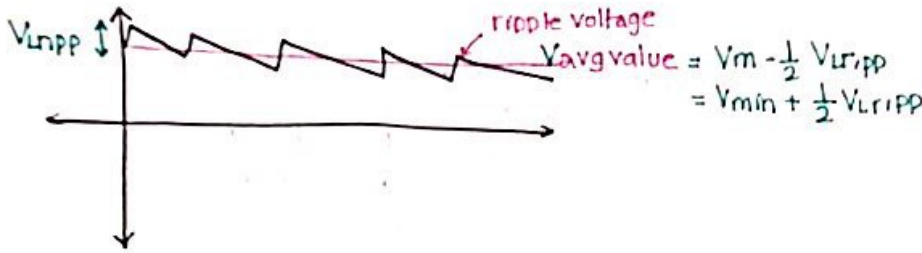
$$r\% = \frac{R_{ms} \text{ (ripple of output voltage)}}{\text{average value of output}} \times 100\%$$
 RMS Ripple $\rightarrow \frac{V_{L,ripple}}{2\sqrt{3}}$ عرفنا ال ripple factor




* EXAMPLE:

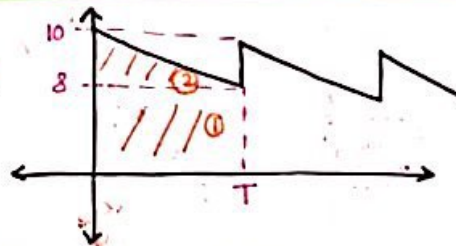

average output voltage = $V_m - \frac{1}{2} V_{L,ripple}$
 $= 10 - \frac{1}{2} \cdot 2 = 9V$

الطريقة الثانية في ال slides.

* Ripple Factor:-

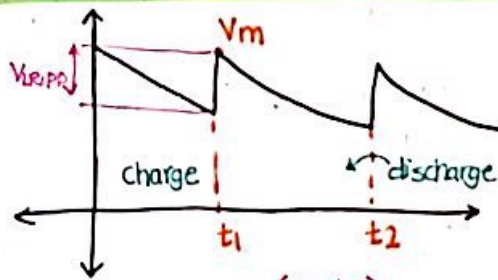

ليشحن سريع ونفريج ببطء -
 Period = discharge + charge
 للأصلي

Capacitor Discharge $\rightarrow V_L(t) = V_m e^{-\frac{(t-t_1)}{RC}}$

إذا عرفنا بقدر أعرف كلشي.

$$V_{L,ripple} = V_L(t_1) - V_L(t_2)$$

$$= V_m - V_m e^{-\frac{(t_2-t_1)}{RC}}$$

$$= V_m (1 - e^{-\frac{(t_2-t_1)}{RC}})$$

$$= V_m (1 - (1 - \frac{(t_2-t_1)}{RC}))$$


$$= V_m (\frac{t_2-t_1}{RC}) \rightarrow \frac{V_m T}{RC} = \frac{V_m}{f RC} = V_{L,ripple}$$
 كتر صغيرة لأنك كيرة USING $e^{-x} = 1-x$ معطى

$$* V_{dc} = V_m - \frac{1}{2} V_{LR-P-P}$$

$$= V_m \left(1 - \frac{1}{2f_0 RC} \right)$$

$$* (V_{L, r})_{RMS} = \frac{V_m}{2\sqrt{3}f_0 RC}$$

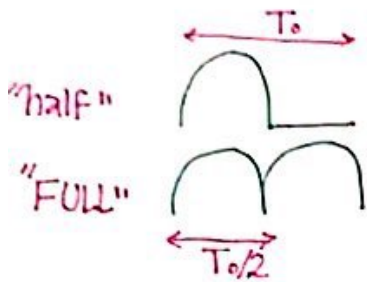- كل التعبيرات كالتالي half wave ولكن لو بي عن FULL wave صوصف ال freq.




$$\longrightarrow V_{LR-P-P} = \frac{V_m}{2f_0 RC}$$

ال FULL wave يكون فيه ال ripple ال half wave يعني ال كاسيتور وال ريسيتور والفولتيج سورس.

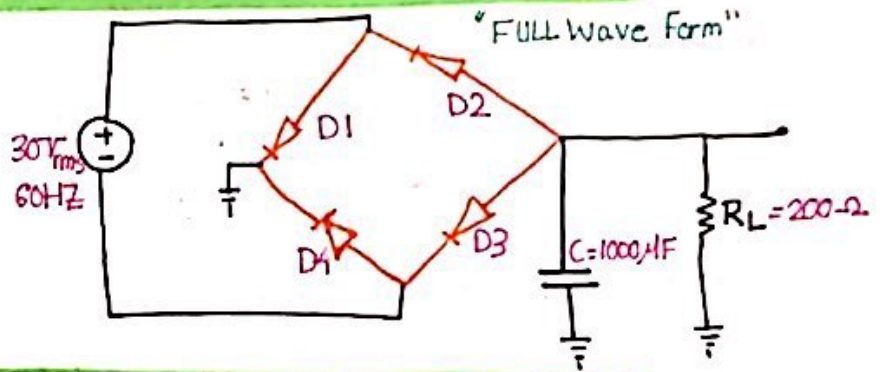* EXAMPLE:-

- FIND the ripple factor (r%).
- Input = 30V RMS.
- F = 60 HZ.



SOLUTION: $r\% = \frac{\text{RMS RIPPLE}}{V_{avg}} \cdot 100\% = \frac{0.51}{41.54} \cdot 100\% = 1.2277\%$


$$V_{RMS} = \frac{V_{LR-P-P}}{2\sqrt{3}} = 0.51 V_{rms}$$

$$V_{LR-P-P} = \frac{V_m}{2f_0 RC} = \frac{30\sqrt{2}}{2 \cdot 60 \cdot 200 + 1000 \times 10^{-6}} = 1.7677 V$$

$$V_{avg} = V_m - \frac{1}{2} V_{LR-P-P}$$

$$= \frac{30\sqrt{2} - 1 \cdot 30\sqrt{2}}{2 + 2 \cdot 60 + 200 + 1000 \times 10^{-6}} = 41.54 V$$

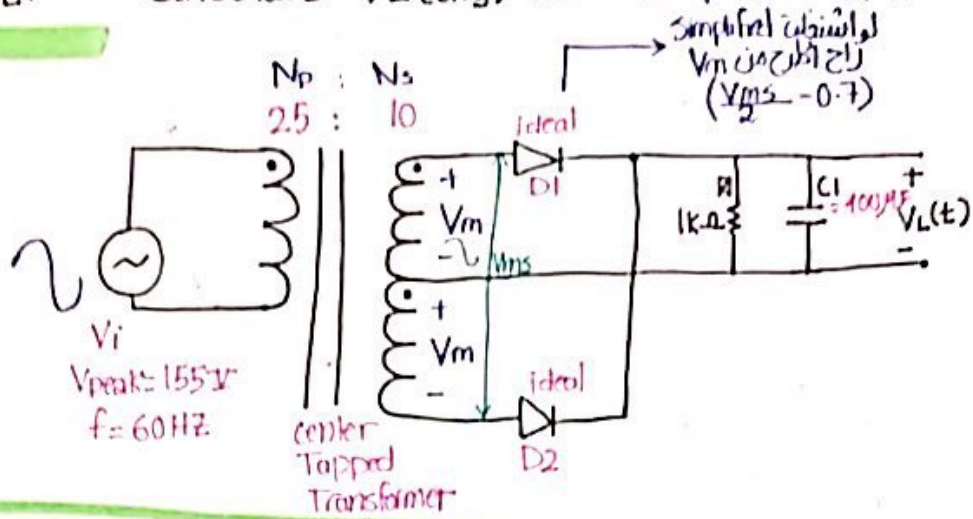* EXAMPLE:- Calculate $V_L(\text{avg})$ and $r\%$ if $C = 100 \mu\text{F}$:-



SOLUTION:

V_{rms} هو الجهد المتوسط على الحمل

$$V_{L,avg} = V_m - \frac{1}{2} V_{L,R,p-p}$$

$$\square V_{rms} = \frac{N_s}{N_p} \cdot V_{mp}$$

$$V_{L,avg} = \frac{V_{rms}}{2} - \frac{1}{2} V_{L,R,p-p}$$

$$= \frac{10}{25} \cdot 155$$

$$= \frac{62}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{V_m}{2f_0 RC} \right)$$

$$= 62 \text{ V}$$

$$= 31 - \frac{1}{2} \left(\frac{(V_{rms}/2)}{2f_0 RC} \right)$$

$$= 31 \left(1 - \frac{1}{2 \times 60 \times 1000 \times 400 \times 10^{-6}} \right) = 30.67 \text{ V}$$


$$r\% = \frac{V_{L,R,RMS}}{V_{avg}} \cdot 100\% = \frac{\frac{0.32}{2\sqrt{3}}}{30.67} \cdot 100\% = 0.3\%$$

L5+L6.1 (PiecePise).


PART(2):- آخر تطبيق من تطبيقات ال diodes غير regular.

* Zener Diodes:- هي السيركند راج توخذ (voltage regulator) الفولتيج إلى خرج من Rectifier+Filter وقابل ظني ثابت وتشيل ال ripple منه أو تقلله قدر الإمكان.

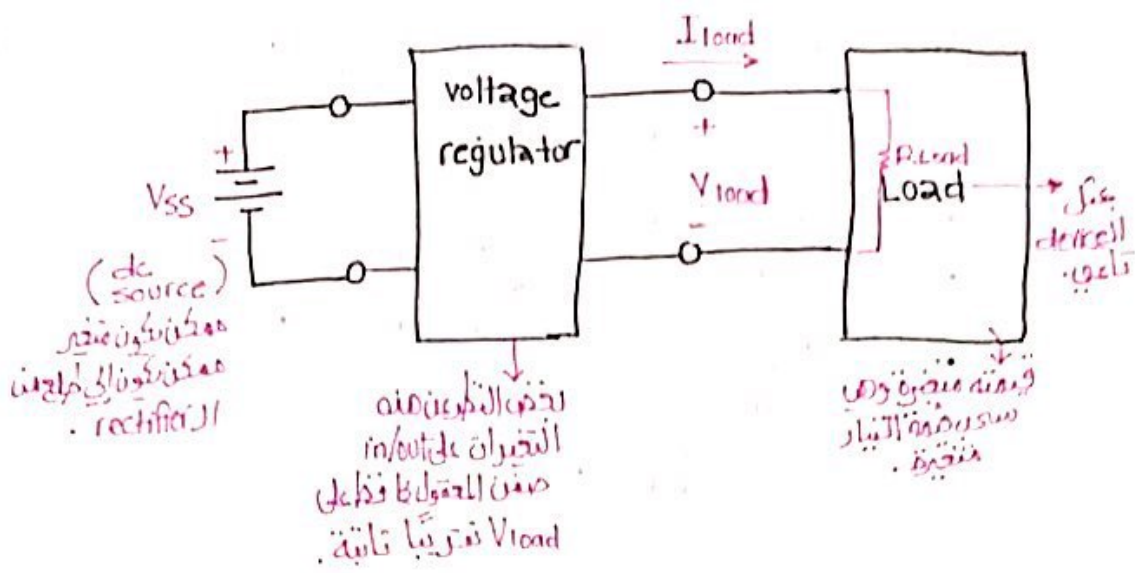- هي سيركند نتجاوب على output تابعها انخفض النظر ما يحصل تغيرات داخل الدارة على ال input أو ال Load current voltage



* Zener-Diode V-I Curve :-

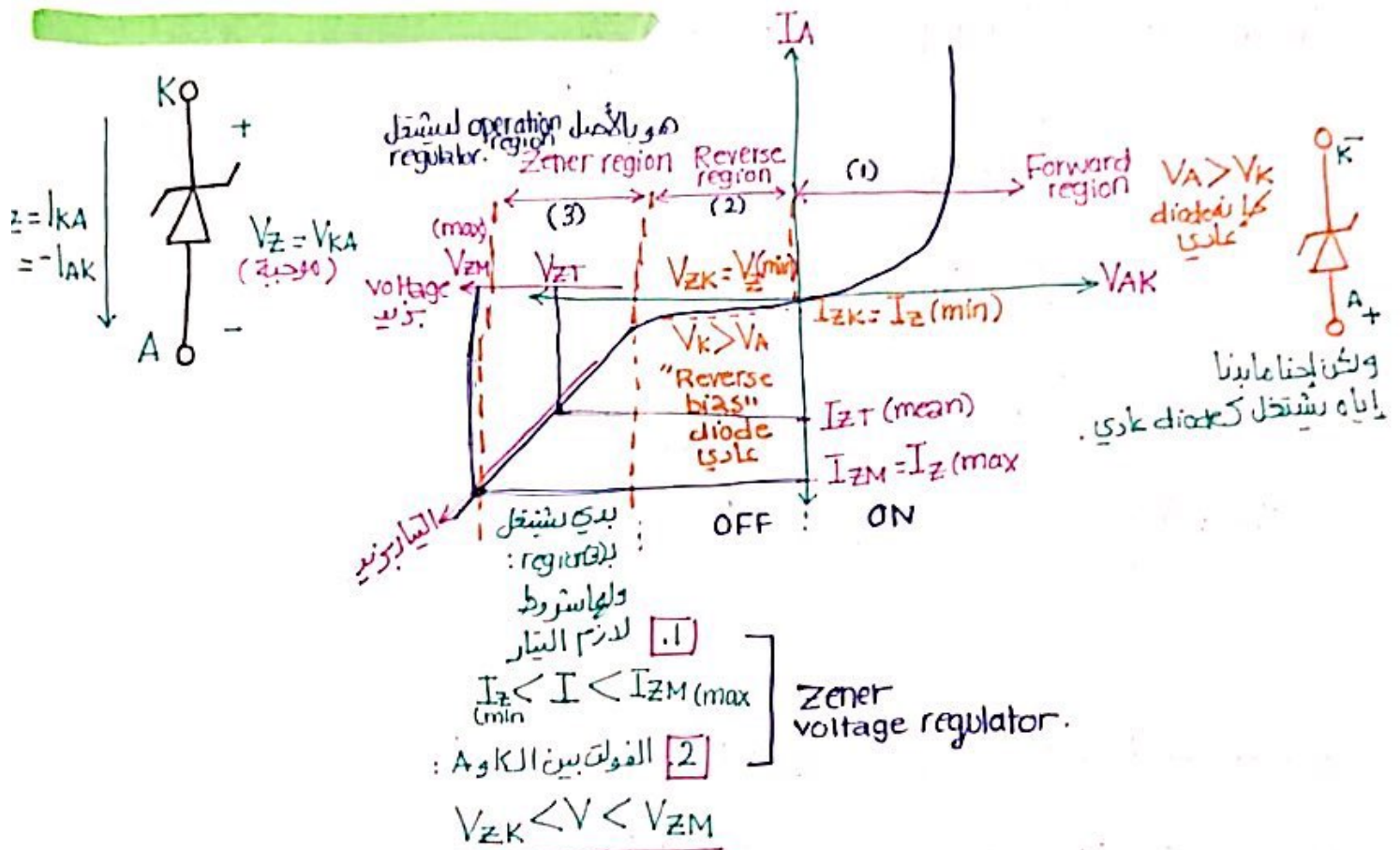

NOTES :-

- * $I_z < I_{zk}$ (Zener acts as "Open Circuit").
- * $I_z > I_{z(max)}$ (Zener will be damaged).

NOTES :-

short circuit \leftarrow ON \leftarrow region (1) \leftarrow ideal

Open Circuit \leftarrow OFF \leftarrow region (2) \leftarrow simplified 0.7.


* Zener Diode Operation & Models:-

- region (3) $\rightarrow V_Z$ (Voltage Source) instead of (breakdown) ON or V_Z (Voltage Source) + R_Z {مقاومة صديقية}

فقط هذه السلسلة للزنيير


Circuit (1).1:-

ولكن معيار dc

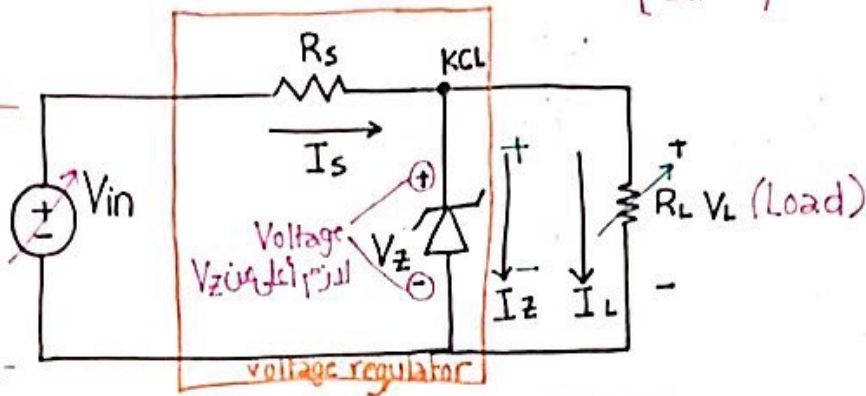

*When:-

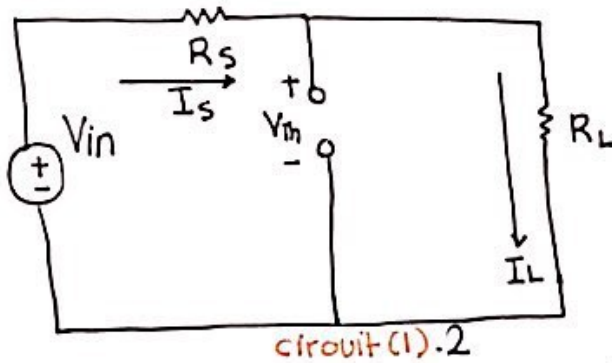1. Cathod Must be positive than anode.
2. $V_{th} \geq V_Z$



3. $I_Z > I_{Zmin}$
4. $I_Z < I_{Zmax}$

Circuit (1).2:-

$$V_{th} = \frac{R_L}{R_L + R_S} \cdot V_{in} \geq V_Z \text{ (data sheet)}$$

نحقق بالسياسي


Circuit (1).1: (KCL)

$$I_S = I_Z + I_L$$

*NOTE:


region (3):

1. Ideal

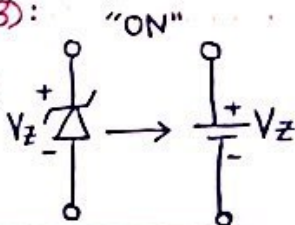


$V_Z > V > 0$

"OFF"

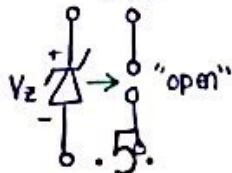


2. Simplified:-

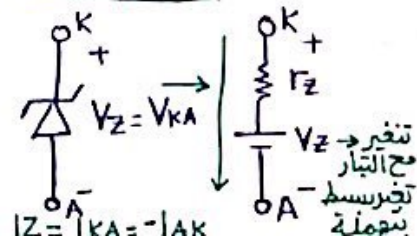

* Fixed V_{in} , Variable R_L :-

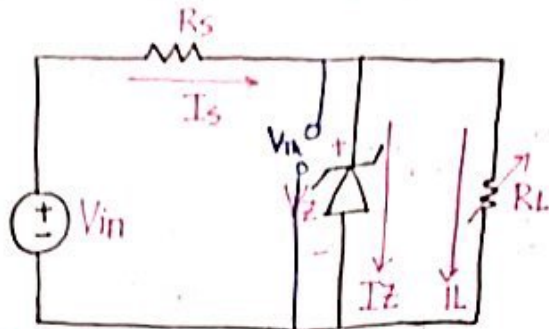في عندي V_{in} و R_L متغيرين فأنا بسألك قيمة I_L max & min لكل وحدة تغيير وحدة وقت الأمانة



R_L Min & R_L Max? ($? < R_L < ?$)

وكانت شروط الـ Zener

voltage regulated

$$V_L = V_Z = \frac{R_L}{R_L + R_S} \cdot V_{in}$$

$$V_{th} \geq V_Z$$

$$V_{th} = V_Z$$

$$\frac{R_L}{R_L + R_S} \cdot V_{in} = V_Z$$

$$V_{in} \cdot R_L = V_Z R_L + V_Z R_S$$

$$V_{in} > V_Z \leftarrow (V_{in} - V_Z) R_L = V_Z R_S$$

We find R_L (min) $\boxed{R_{L \min} = \frac{V_Z \cdot R_S}{V_{in} - V_Z}}$

2) to find R_L (max):

V_{in}, R_S, I_S, I_Z (معروفات)


* I_L (max) $\rightarrow R_L$ (min)

I_L (min) $\rightarrow R_L$ (max)

$$I_L$$
 (max) = $\frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L$ (min) --- ①

$$* I_L$$
 (min) = I_S - I_Z (max)
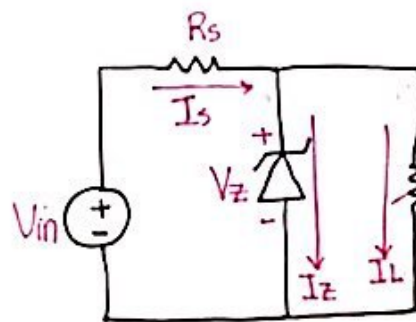
$$R_L$$
 (max) = $\frac{V_Z}{I_L$ (min) --- ②




في عندهم $I_Z > I_Z$ (Data sheet) max
لازم يكون أقل ولاخوب
فأفرج I_S وراح
= 100

80 A I_Z و I_L أخذنا 10

إذا رجوع الـ 50 A I_Z بغيره عن نوع آخر
أقل من 20 I_L وهي I_L (min)

* EXAMPLE: FIND MODE OPERATION OF the Zener Diode? and V_L .

(Analysis)

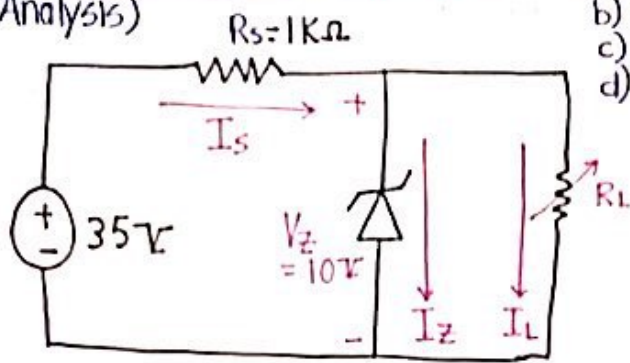

- a) $R_L = 0.1k\Omega$
- b) $R_L = 0.5k\Omega$
- c) $R_L = 5k\Omega$
- d) $R_L = \infty$

دونا نشوف قيم R_s, R_L, V_{in} هل راح في اي ال diode ليشغل (regulator) ولا راح يكون Open circuit او diode كاري. فراح نباش بالشروط.

1) $V_{th} \geq V_Z$

USING Ideal Model:-

$$V_{th} = \frac{R_L}{R_L + R_s} \cdot V_{in} = \frac{0.1}{0.1 + 1} \cdot 35 = 3.18V = V_{RL}$$

$3.18 < 10$ (Zener is like region "2" - Open circuit) وجوده مش مهم

2) $R_L = 0.5k\Omega$

$$V_{th} = \frac{0.5}{0.5 + 1} \cdot 35 = 11.67V > 10V \text{ (Zener is working in region (3) as voltage regulator).}$$

$$V_L = V_Z = 10V \text{ (فيها)}$$

$$1- I_s = \frac{35 - 10}{1k} = 25mA$$

$$2- I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10}{0.5k\Omega} = 20mA$$

$$3- I_Z = I_s - I_L = 25 - 20 = 5mA$$

3) $R_L = 5k\Omega$

$$V_{th} = 29.17V \gg 10 \text{ (دور ال regulator)}$$

$$V_L = V_Z = 10V \text{ (يشد بين ال max \& min)}$$

$$I_s = 25mA / I_L = 2mA / I_Z = 23mA \text{ .7.}$$

4) $R_L = \infty$


$$V_{th} = 35V$$

$$I_s = 25mA$$

$$I_L = 0mA$$

$$I_Z = 25mA$$

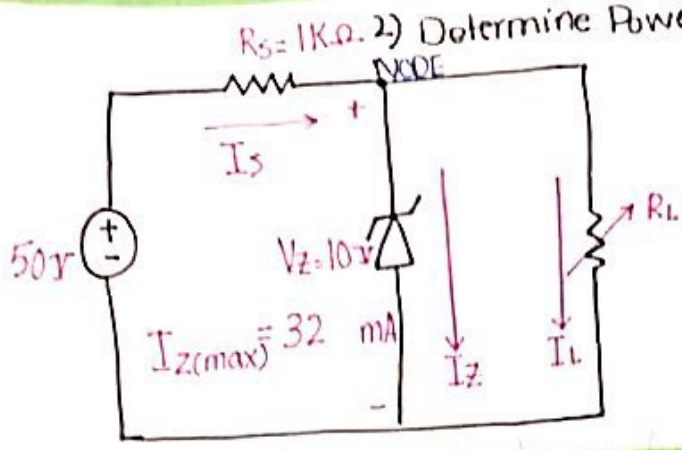* EXAMPLE:- 1) Determine the Range of R_L & I_L that will result V_L being maintained at $10V$ لدينا 10 فولت



على الأقل نستعمل Power
 $P = I_z \cdot R_z$

SOLUTION:

1- FIND $R_{L(min)}$ that turn Zener Diode ON:-

$$V_L = V_Z = \frac{R_L}{R_L + R_S} \cdot V_i \Rightarrow R_L = \frac{R_S}{V_i - V_Z} \cdot V_Z$$

$$R_{L(min)} = \frac{1k\Omega}{50 - 10} \cdot 10 = 250\Omega \quad (\text{الحد الأدنى})$$

2- $R_{L(max)}$:- KCL Node:-

$$I_S = \frac{50 - 10}{1k\Omega} = 40mA \quad (\text{تالية})$$

$$I_L(min) = I_S - I_{Z(max)}$$

32 Zener → 8 $I_{L(min)}$


$$R_{L(max)} = \frac{10}{8} = 1.25k\Omega$$

$$250 \leq R_L \leq 1.25k\Omega$$

$$3- P_{Z(max)} = V_Z \cdot I_{Z(max)} = 10 \cdot 32 = 320mW$$

على الأقل ال Power 320 mW
 Power rating $\geq 320mW$

* Fixed R_L , Variable V_{in} :-

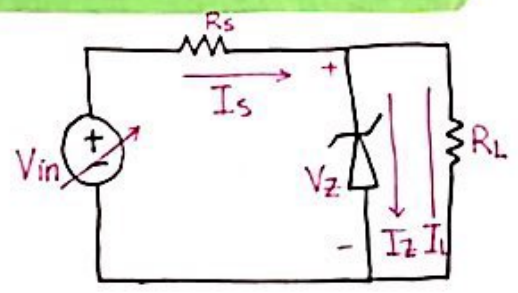

أف هون نسبة ال R_L وال V_{in} متغيرة
 نوصطها ال min وال max

$$V_{th} \geq V_Z \quad F2$$


$$\frac{R_L}{R_L + R_S} \cdot V_{in} \geq V_Z$$

$$V_{in(min)} \geq \frac{V_Z (R_L + R_S)}{R_L}$$

$$I_S = I_Z + I_L$$

$$I_{S(max)} = I_{Z(max)} + I_L \rightarrow I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{20}{1200} = 16.67mA$$

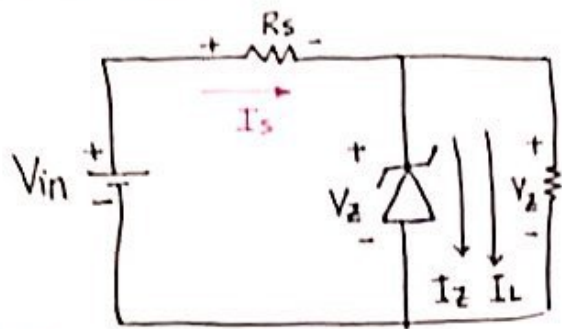TO FIND $V_{in(max)}$, FIND KVL in LOOP:-



$$V_{in} = I_s R_s + V_z$$

$$V_{in(max)} = I_{s(max)} \cdot R_s + V_z$$

$$I_{s(max)} = I_{z(max)} + I_L$$

* Notes:-

$$V_{in} = V_{in(min)} = \frac{R_L + R_s}{R_L} \cdot V_z$$

$V_{in(max)}$ limited by $I_{z(max)}$

$$I_s = I_z + I_L$$

$$I_{s(max)} = I_{z(max)} + I_L$$

$$V_{i(max)} = I_{s(max)} \cdot R_s + V_z$$

$$\Downarrow$$

$$V_{in(min)} \leq V_{in} \leq V_{in(max)}$$

* EXAMPLE: $I_{z(max)} = 60 \text{ mA}$

$$V_z = 20 \text{ V}$$

FIND RANGE to make Zener ON?

$$R_s = 220 \Omega$$

V_i

$$R_L = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{① } V_{in(min)} = \frac{1200 + 220}{1200} \cdot 20 = 23.07 \text{ V}$$

$$\text{② } I_s = I_z + I_L$$

$$I_{s(max)} = I_{z(max)} + I_L \rightarrow I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{20}{1200} = 16.67 \text{ mA}$$

$$I_{s(max)} = 60 \text{ mA} + 16.67 \text{ mA} = 76.67 \text{ mA}$$

$$V_i(max) = (76.67) \cdot 220 + 20 = 36.87 \text{ (V)}$$

$23.07 \leq V_{in} \leq 36.87$

أقل ما يشتغل
في region 3

زاد عنها
التيار زيدي ونحو
zener

L7: Zener Diodes : PART(1): (11-6-2020)

هادر المفتحة للطلبة فقط

(Voltage Regulator)

$$R_s, I_s = \frac{V_{in} - V_z}{R_s}, I_s = I_z + I_L$$

فاختيارها جزء مهم

max min max min

→ Find Range of acceptable R_s in the voltage Regulator. حكي مجرد ذكر وما راح نتفق في الحل بالدرجة.

$$1) I_z = I_s - I_L \geq I_{z(min)}$$

Worst Case: The smallest value of $(I_s - I_L) > I_{zmin}$

$$I_{s(min)} - I_{L(max)} \geq I_{zmin}$$

$$\frac{V_{s(min)} - V_z}{R_s} - I_{L(max)} \geq I_{z(min)}$$

$$R_s \leq \frac{V_{s(min)} - V_z}{I_{z(min)} + I_{L(max)}} \quad (\text{Upper limit})$$

$$2) I_z \leq I_{z(max)}$$

Worst case: largest value of $(I_s - I_L) \leq I_{z(max)}$

$$\frac{V_{s(max)} - V_z}{R_s} - I_{L(min)} \leq I_{z(max)}$$

$$R_s \geq \frac{V_{s(max)} - V_z}{I_{z(max)} + I_{L(min)}}$$

* Slides: EXAMPLE: لتحويل مباشر

* Variation of V_z (Using Simplified Method): -


$$r_z = \frac{\Delta V_z}{\Delta I_z}$$

If V_{zT} & I_{zT} & r_z are known

$$1) V_{zmax} = V_{zm} = V_{zT} + \Delta I_z \cdot r_z = V_{zT} + (I_{zmax} - I_{zT}) \cdot r_z$$


$$2) V_{zmin} = V_{zk} = V_{zT} - \Delta I_z \cdot r_z = V_{zT} - (I_{zT} - I_{z(min)}) \cdot r_z$$

* الرسة في ال slides + example

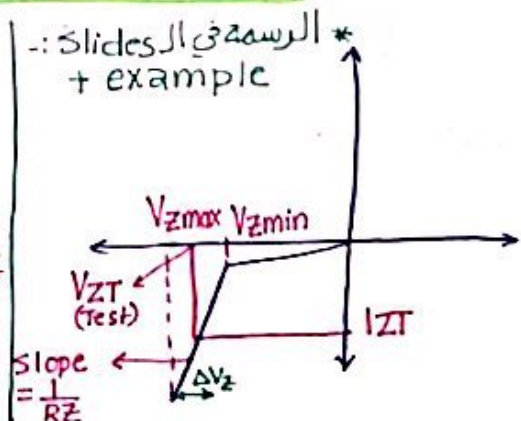

* Clipper Circuits Using Zener Diodes:-

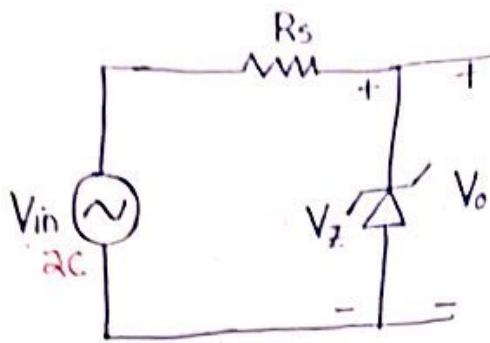مآذا لو كان المبردهو sinusoidal ويندي Zener Diode




Analysis:- (Simplified)

ac voltage $\left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right.$



a) When $V_i(t) < -0.7V$ works in region (1) as regulator Diode ON.
 $V_{out} = -0.7V$

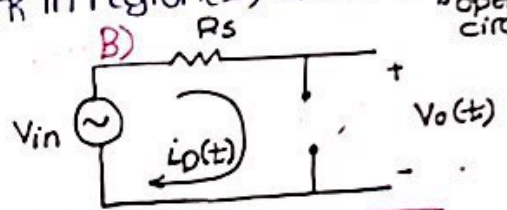b) When $V_z > V_i(t) > -0.7V$ Zener work in region (2) as diode OFF. "open circuit".
 $V_{out} = V_{in}$




c) When $V_i(t) > V_z(t)$, Zener work in region (3) as voltage regulator.


$V_o(t) = V_z$

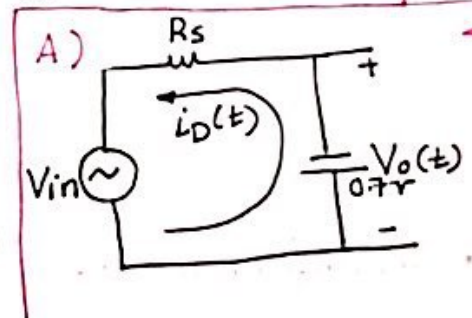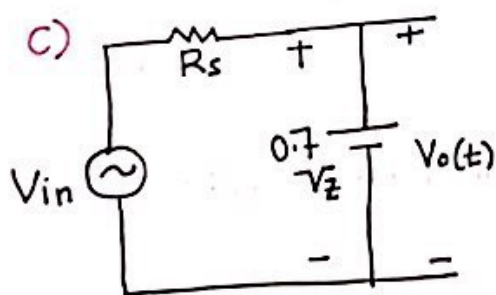



Drawing:-

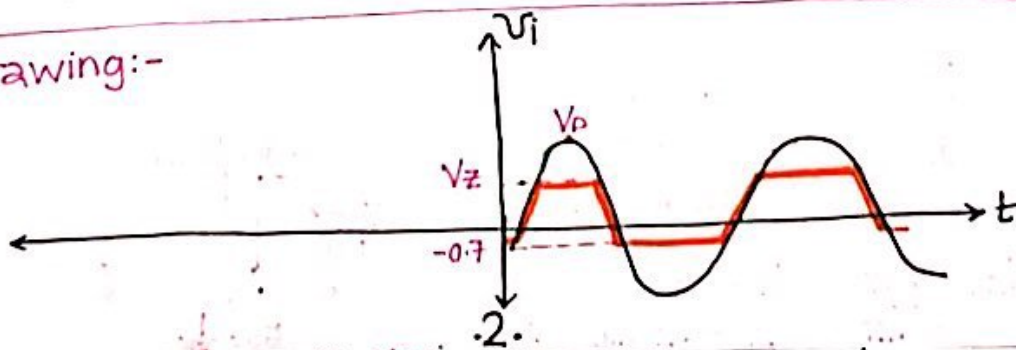


* Clipper circuits using Zeners:-

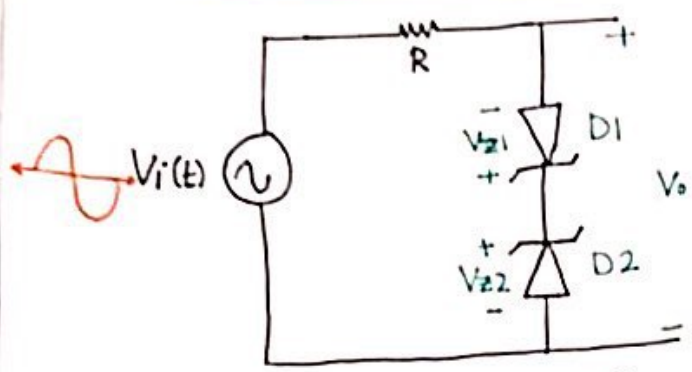

* FIND AND SKETCH Vo(t) ?

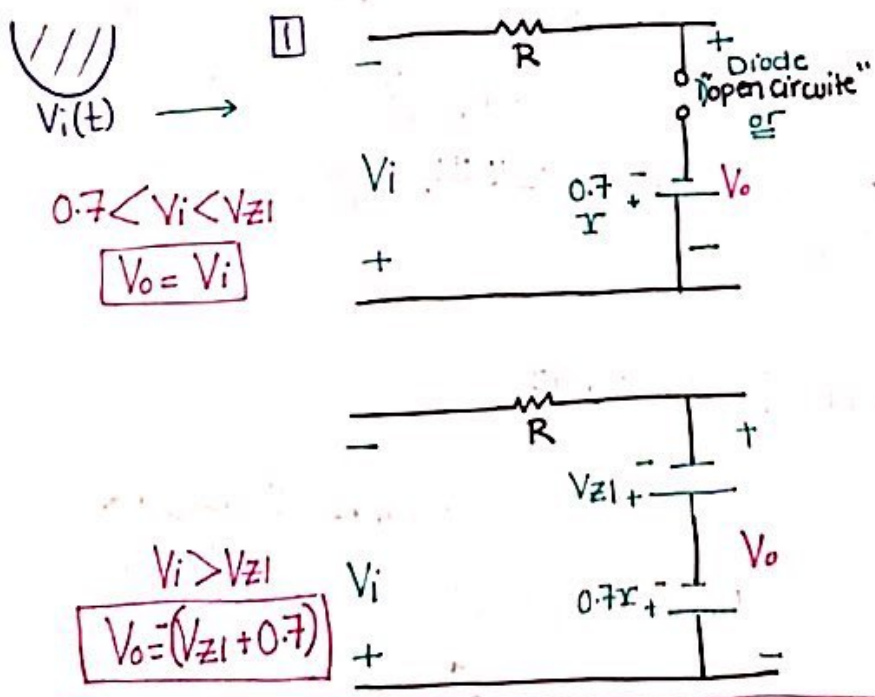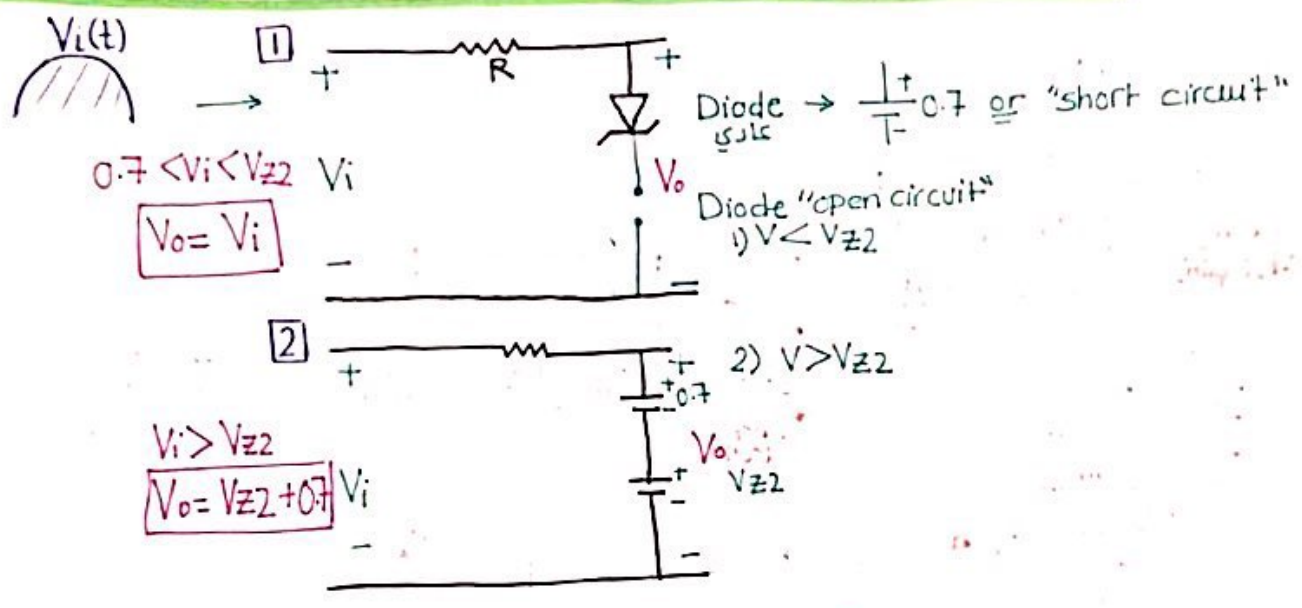

Drawing: Clipping Circuit:

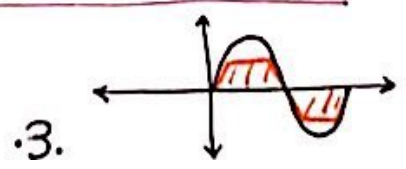


* two equivalent Clipper Circuits :-
in slides

(1)
أفضل تصميم التقويم
على دوائر تقويم فقط
Zener diodes

(2)
diodes
+ Battery.

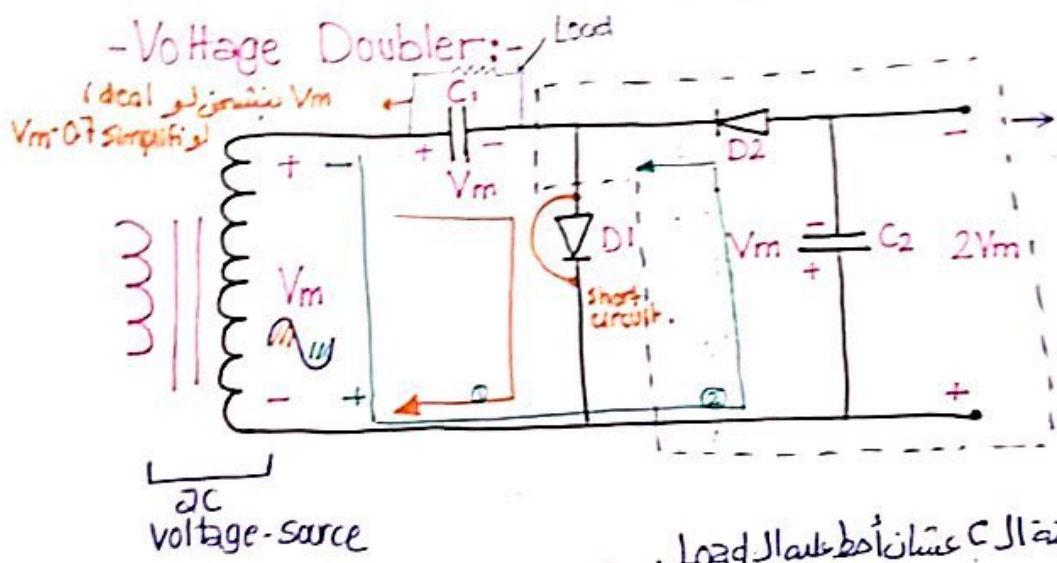*** Voltage - Multiplier Circuits:-**

- يكون مصدر فولتية ac ولدي أقصى على dc منه فدي إياه كان ال Amp فاعه أكبر من V_p لل ac .



لوهنا الجزء من
موجود فيه
سكون
clamping
circuit
تجعل
down

- معنى أيقونة سعة ال C عشان أحط عليه ال Load .
- C_1 مشغول في Positive half

- C_2 مشغول negative بالآخر، ويكون C_1 مشغول و D_2 short circuit
فيكون $C_1 + V_m$ مصدر $C_2 = 2V_m$.

*** Voltage Tripler and Quadripler:-**

* لبد $3V_m$
 $4V_m$
 $2V_m$
هدول على الرسمة ولينته حسب
الPolarity



* الرسمة فال slides .
(4)
كل section فيها بصيرى على Diode وال Capacitor .
نطبق KVL على ال section .
- C_1 لبد V_m
- C_2 " $2V_m$
- C_3 " $2V_m$
- C_4 " $2V_m$

L7: PART(2): Bipolar Junction Transistors: - (BJT):-

من أهم الـ devices إحدى الـ semiconductor أساسية في الـ electronics circuit و الـ IC الـ و الـ Logic gates الـ و الـ amplifier الـ وهو مكون الـ $n-p-n$ $p-n-p$ > 2 TYPES

Base
Emitter
collector

3 terminal

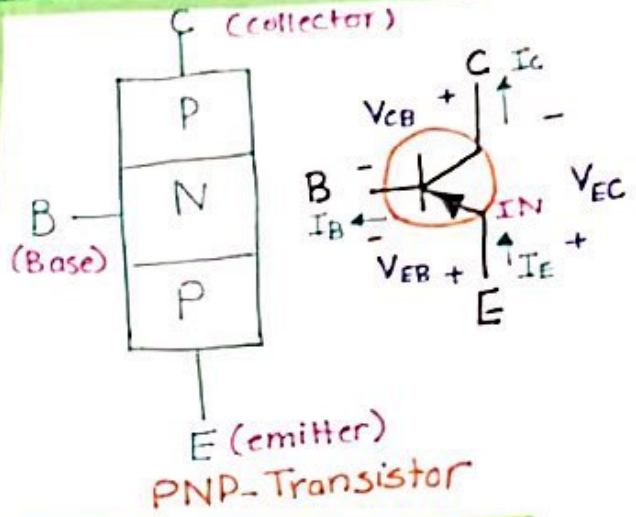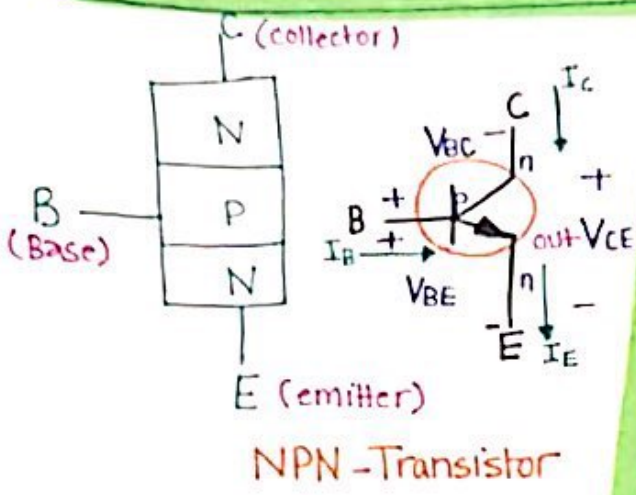

1) 2 P-N JUNCTION (2 diodes)
between B → C
B → E

2) 3 Currents. بالأمثلة الزمانية. ليستقل الـ Transistor الـ amplifier

* التياران هم حركة للشحنات الموجبة في الـ device

→ 2-PN JUNCTIONS:-

| | BE | BC | Mode |
|-----------|------------|-------------|--|
| Amplifier | Forward ON | Reverse OFF | VCE defined by circuit LINEAR/active تعمل كـ amplifier |
| switch | ON | ON | VCE (sat) = -0.2V ≈ 0 / IC = IC (sat) sturation close switch between c & E |
| | OFF | OFF | VCE defined by circuit / IC = IB = 0 Cut-OFF open switch between c & E |
| | OFF | ON | inverse Mode |


ما لاحظت فيها عنها.

5. - هدفنا ان نحلل الـ analysis

Electronics: ENEE236: L7 → BJT introduction

« Bipolar Junction Transistor »

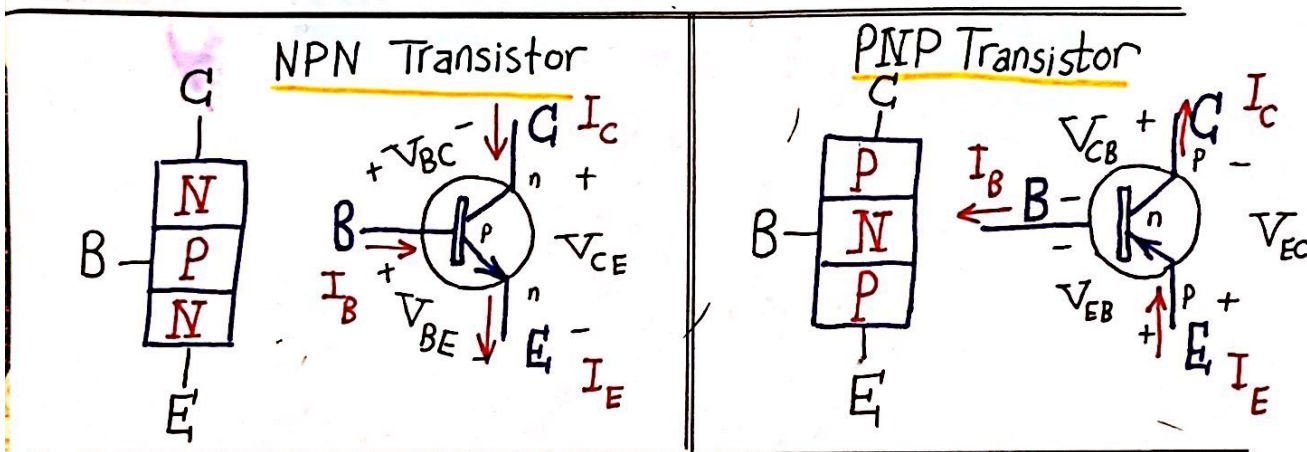- BJT has three terminal device: Base, Emitter, & collector.
- There are two types of BJT:
 - npn type **
 - pnp type





| | BE | BC | Mode |
|-----------|-----|-----|----------------|
| Amplifier | ON | OFF | Linear/active |
| Switch | ON | ON | Saturation/SQ |
| | OFF | OFF | Cut-off |
| | OFF | ON | Inverse mode X |

ON ≡ Forward
OFF ≡ Reverse


| Junction/Mode | BE | BC | Remarks |
|--------------------------------|-----|-----|--|
| Saturation Mode | Fw | Fw | Eqv to SQ / $I_c = I_c(\text{sat})$ $V_{ce} = V_{ce}(\text{sat}) \approx 0.2 \text{ V}$ |
| Active mode (Linear Region) | Fw | Rev | I_c proportional to I_b V_{ce} defined by circuit |
| Cut-off mode | Rev | Rev | Equivalent to OG / $I_b = I_c = 0$, V_{ce} def. by circuit |

Electronics : ENEE236 : L8 → BJT basics



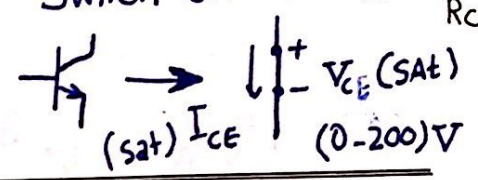
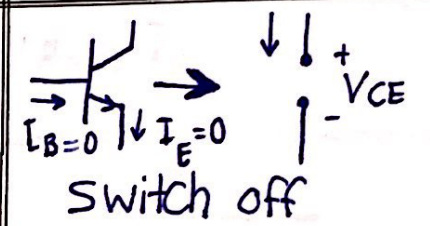
| BE | BC | Mode | Remarks V_{CE} |
|-----|-----|---------------|---|
| FB | RB | Linear Active | Amplifier $V_{BE} = 0.7$ $I_C = \beta I_B$ $I_E = I_C + I_B \Rightarrow (\beta + 1) I_B$ $V_{CE} > V_{CE(SAT)} \cong 0.2V$ (npn) |
| ON | ON | Saturation | Switch ON $(SAT) V_{CE} = \frac{V_{CC} - 0.2}{R_C}$  |
| OFF | OFF | Cut-off | Switch off $I_B = 0 \Rightarrow I_E = 0$  |

In active Region

✓ Base region is thin & lightly doped

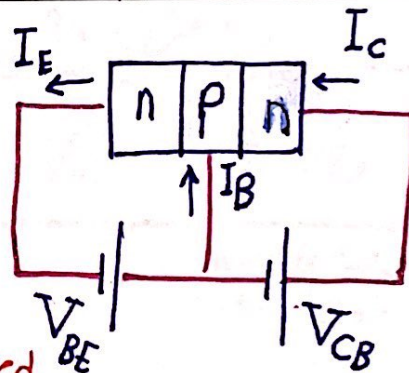

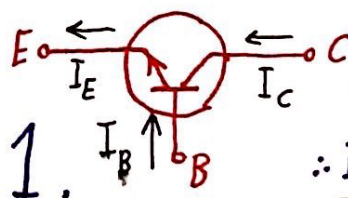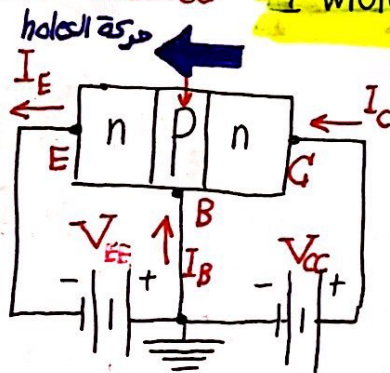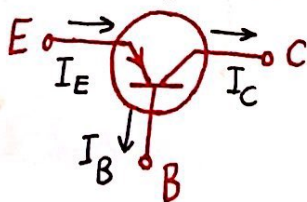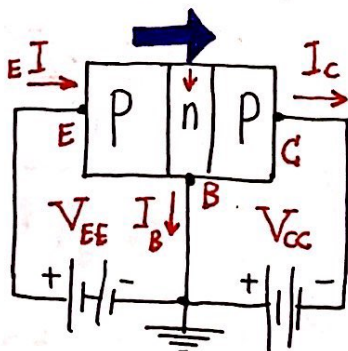✓ The base emitter jun is fw Biased thus the depletion region at this jun is reduced "I wrote them previously"



⇒ Active ←

المزمن $I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$

التي $I_E = I_C + I_B$

$I_C = \alpha (I_C + I_B) + I_{CBO}$

∴ $I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B + \frac{1}{1-\alpha} I_{CBO}$

Let $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

$\therefore I_C = \beta I_B + (\beta+1) I_{CBO}$

$I_C = \beta I_B + I_{CBO}$ If $\alpha = 0.99 \Rightarrow \beta = 99$
 If $\alpha = 0.995 \Rightarrow \beta = 199$ $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

الخلاصة \Rightarrow In active Region:

$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$

$I_C = \beta I_B + (\beta+1) I_{CBO}$

$I_C = \beta I_B + I_{CBO}$

$I_E = I_B + I_C$

Approximate relationships:

$I_C \approx \alpha I_E \approx I_E$


$I_C \approx \beta I_B$ // $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

$I_E \approx (\beta+1) I_B$

Example: Analysis DC

Voltage, Current, Power

$I_B, I_C, I_E, V_{BE}, V_{BC}, V_{CE}$

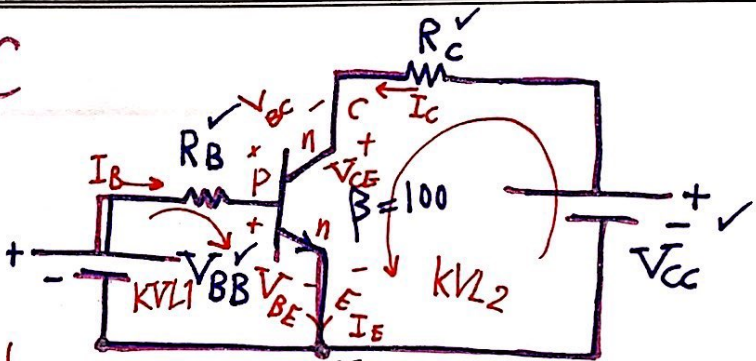

$V_{0.7} = \text{فولت } 0.7 \text{ } \Leftarrow \text{ f.B } V_{BE}$

[Amp. Mode]

$(KVL1) V_{BB} = I_B R_B + V_{BE}$ Simplified

$I_B = \frac{V_{BB} - 0.7}{R_B}$


$I_C = \beta I_B$ ✓

$I_E = I_C + I_B$ ✓

$(KVL2) V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$ ✓ " Assume $I_C \uparrow \Rightarrow$ then $V_{CE} \downarrow$ "
 $V_{CE} \approx V_{CE(sat)} \approx 0.2V$

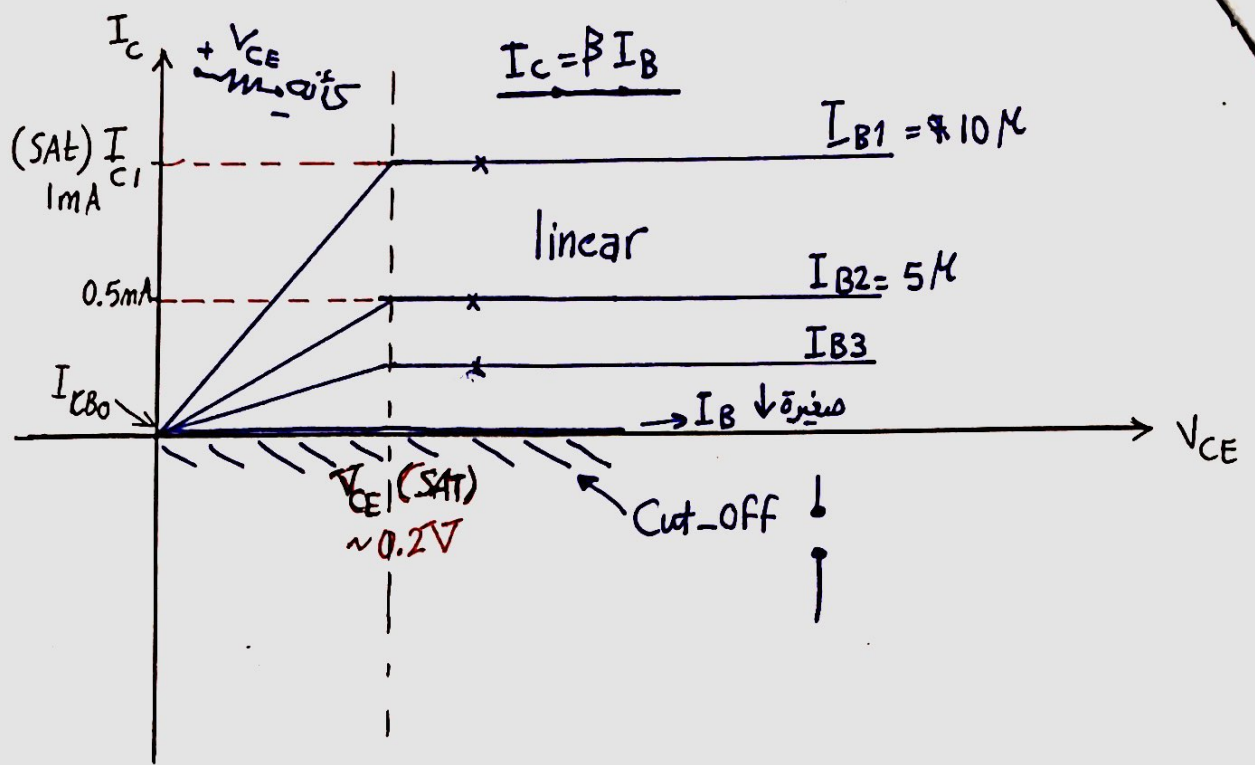" Assume $I_C \downarrow R_C \uparrow \Rightarrow V_{CE} \uparrow$ / if $I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} \Rightarrow 0.9$



1. In the Cutoff region:

$$I_B = I_C = I_E = 0$$

2. In the active region:

$$I_C = \alpha I_E$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V, Si, npn}$$

$$V_{BE} = -0.7 \text{ V, Si, pnp}$$

$$V_{CE} > V_{CE,sat} = 0.2 \text{ V, Si, npn}$$

$$V_{CE} < V_{CE,sat} = -0.2 \text{ V, Si, pnp}$$

بنفسه V_{BC} اذا اطلع سال بالمعناه
 linear mode \Leftarrow Jun.off معناه


3. In the Saturation region:

$$V_{CE} = V_{CE,sat}$$

Electronics : ENEE236 : L9 : Part 1 → BJT modes of operation

Page 17

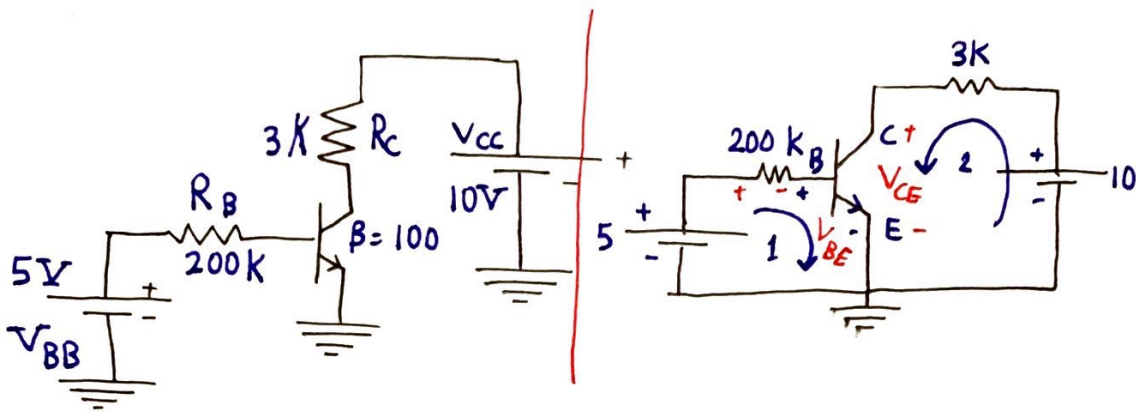Example: Find mode of operation & the Q point V_{CEQ} , I_{CQ}



BE Junction ⇒ FW Biased (ON) → linear
→ Saturation

Assume BJT in Active mode.

$$5 = I_B \cdot 200k + V_{BE} \quad \text{"Loop 1"}$$

$$I_B = \frac{5 - 0.7}{200k} = 0.0215 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 101 \cdot (0.0215 \text{ mA}) =$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 0.0215 \text{ mA} = 2.15 \text{ mA} \quad \text{or } I_E = 2.1715 \text{ mA}$$

$$10 = 3k I_C + V_{CE} \quad \text{"Loop 2"}$$

$$V_{CE} = 10 - 3k(2.15 \text{ mA})$$

$$= 10 - 3(2.15) = 3.55 > 0.2$$


linear BJT

$$I_{CQ} = 2.15 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = 3.55 \text{ V}$$

.1.

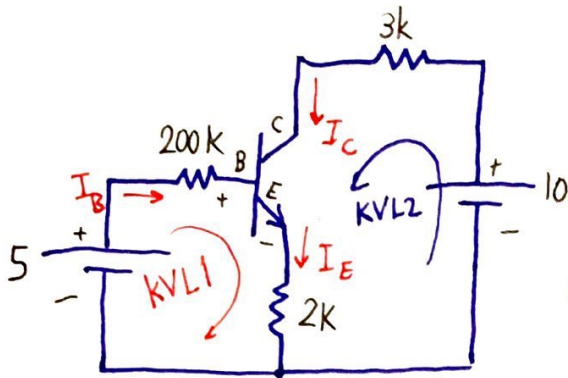Example: Find mode of operation & the Q-Point V_{CEQ}, I_{CQ}



Assume Active mode:

$$KVL1: 5 = I_B 200k + V_{BE} + 2kI_E$$

$$5 = I_B 200k + 0.7 + I_E 2k \rightarrow (\beta+1)I_B$$

$$I_B = \frac{5-0.7}{200k + (\beta+1) \cdot 2k} = 10.7 \mu A$$

$$I_E = (\beta+1)I_B$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot (10.7 \mu) = 1.07 \text{ mA}$$


$$I_E = I_C + I_B = 1.0807 \text{ mA}$$

$$KVL2: 10 = 3kI_C + V_{CE} + 2kI_E$$

$$V_{CE} = 10 - 3k(1.07 \text{ m}) - 2k(1.0807 \text{ m})$$

$$= 10 - 3.21 - 2.1614 = 4.6286 \text{ V} > 0.2 \rightarrow \text{Our Assumption is Correct}$$

$V_{BC}?$

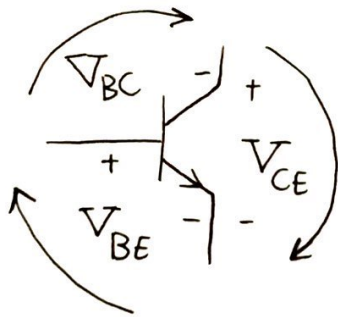

$$V_{BE} = V_{BC} + V_{CE}$$

$$0.7 = V_{BC} + 4.6286$$


$$V_{BC} = -3.93 < 0$$

BC Junc. is off

* Confirms that BJT in active mode *

Method 2: Saturation $\Rightarrow V_{CE} = V_{CE(SAT)} \cong 0.2 \text{ V}$
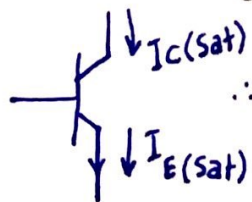
$$V_{CC} = I_{C(SAT)} \cdot 3k + I_{E(SAT)} 2k + V_{CE(SAT)}$$




$$\therefore I_{C(SAT)} \cong \frac{10-0.2}{5k} = 1.96 \text{ mA}$$

$$I_{B(\text{min})} = \frac{1.96 \text{ m}}{100} = 19.6 \mu A$$

بالسابق انا طلع I_B وطلع $= 10.7$ يعني اقل من $19.6 \mu A$ وهذا يعني انه بال active mode


2. \Leftarrow KVL already done

Assumption is wrong

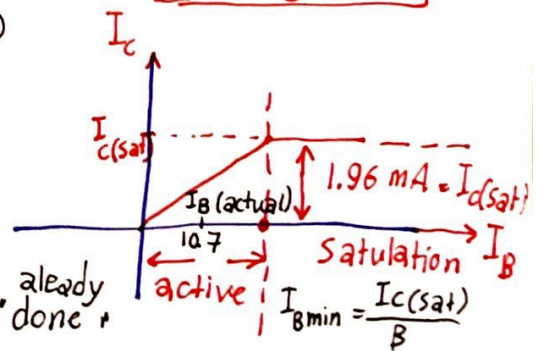

BJT as switch:

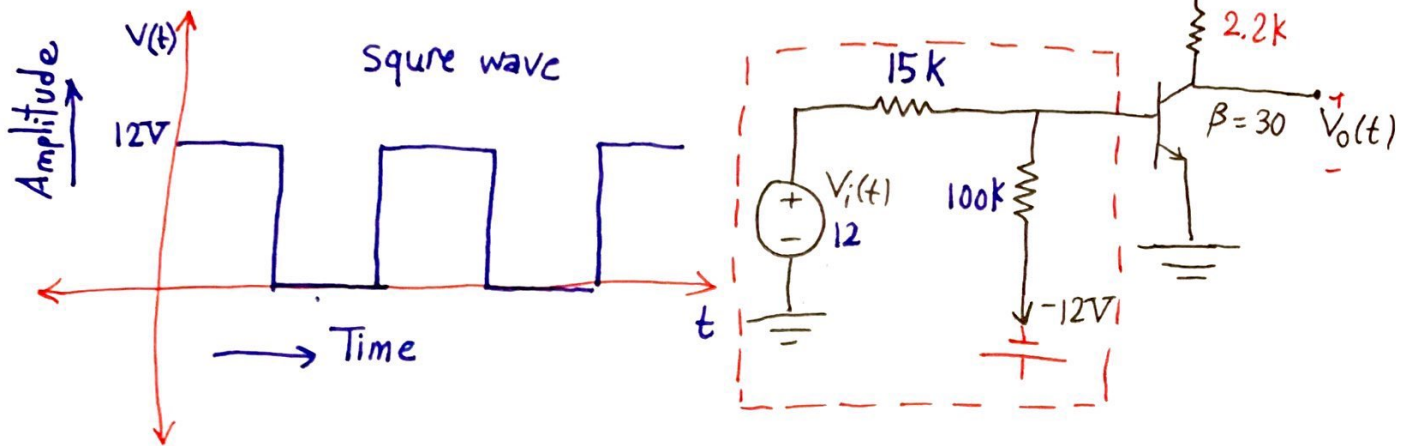
Example: Find $V_o(t)$ for the Input given below:



Solution: Let $V_i(t) = 12$ volt \Rightarrow Calculate V_{th} & R_{th}

$$R_{th} = 15k // 100k = 13k$$

$$V_{th} = V_{oc} = 8.9V$$

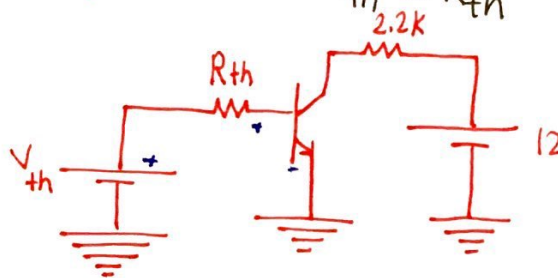

Since base emitter junction is fw bias \Rightarrow active \rightarrow saturation

\Rightarrow Assume that the trans. in the saturation Region

$$I_c = I_{c,sat} = \frac{V_{cc} - V_{CE(sat)}}{R_c} = \frac{12 - 0.2}{2.2k} = 5.36mA$$



$$I_{B(min)} = \frac{I_{c,sat}}{\beta} = \frac{5.36mA}{30} = 0.18mA$$

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th}} = \frac{8.9 - 0.8}{13k} = 0.62mA$$

Since $I_B > I_{B(min)}$ the transistor is in the saturation mode
output voltage = $V_{CE(sat)}$

\therefore Let $V_i(t) = 0$ Volt

$V_o = V_{cc}$

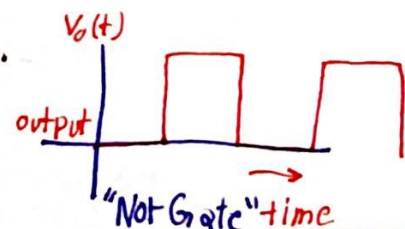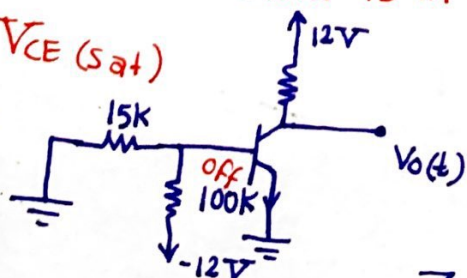


.3.

Electronics: ENEE236 : L9 : Part 2 → BJT Biasing

L8 - DC Biasing - BJTs

Putting External DC Sources that will force the transistor to work in one of the modes.

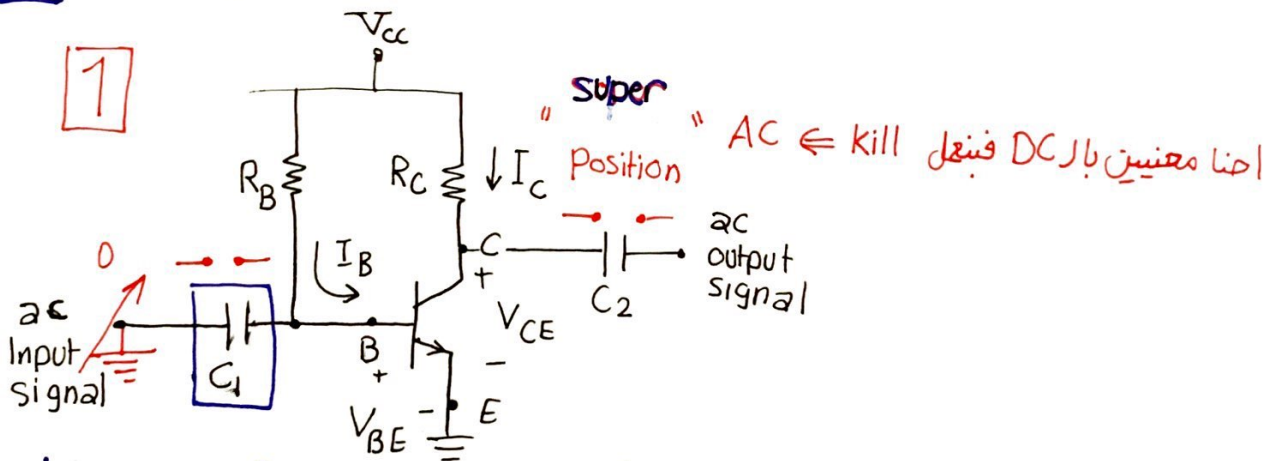
- 1 Fixed bias Circuit.
- 2 Emitter-stabilized bias Circuit.
- 3 DC bias with voltage feedback
- 4 Voltage divider bias Circuit.



Impedance for Capacitor ⇒ $\frac{1}{j\omega C}$


DC equ. circuit ⇒ means $f=0$
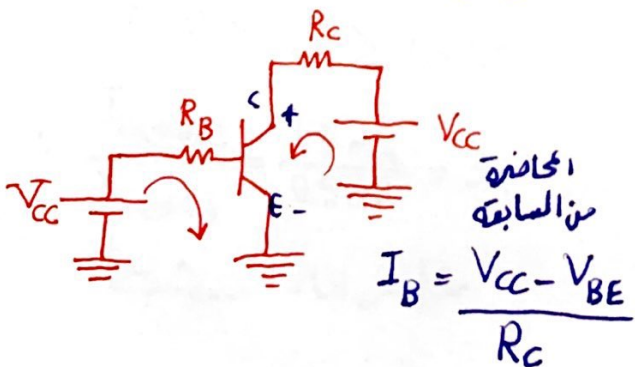
$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \approx \frac{1}{j\omega C} \approx \infty \text{ "open circuit" } \Rightarrow$$



$$I_C = \beta I_B, \quad V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

1.

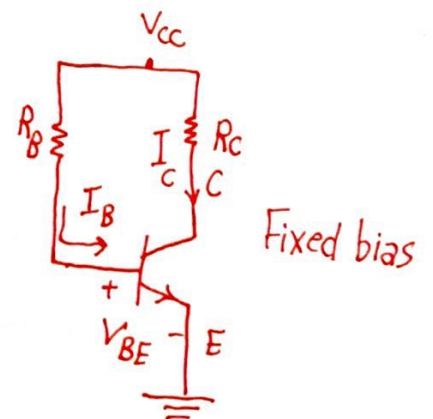

$\beta \Rightarrow (20-200)$ data sheet

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

Since $V_E = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_C$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad \& \quad V_{BE} = V_B - V_E$$
$$\therefore V_{BE} = V_B$$

Design of fixed Biased Circuit


Assume $V_{CC} = 10V$, $\beta_{nominal} = 100$, $\beta_{min} = 50$, $\beta_{max} = 150$

Design for Q-point: $V_{CEQ} = 5V$, $I_{CQ} = 1mA$ (find unknown comp. values R_B & R_C)

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta_{nominal}} = \frac{1mA}{100} = 10\mu A$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \Rightarrow$$
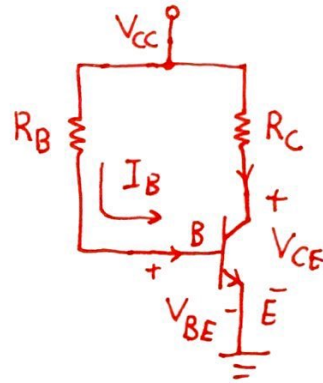
$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{10 - 0.7}{10\mu A} = 930k\Omega$$



$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CEQ} = 5 = 10 - I_C R_C$$

$$\therefore R_C = \frac{5}{1mA} = 5k\Omega$$

for $50 \leq \beta \leq 150$

$I_B = 10\mu A$ fixed

$$0.5mA \leq I_C \leq 1.5mA$$

$$7.5V \geq V_{CE} \geq 2.5V$$

$$\therefore \frac{I_{C(max)}}{I_{C(min)}} = \frac{1.5mA}{0.5mA} = 3$$

مقياس اداء "مستأبته"

I_B : اذا تغيرت قيمة β ما يتأثر

$I_C = \beta I_B$: يتأثر

$$\text{If } \beta = \beta_{min} = 50 \Rightarrow I_B = 10\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = (50)(10\mu) = 0.5mA$$


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$
$$= 10 - (0.5mA)(5k\Omega) = 7.5V$$

$$\text{If } \beta = \beta_{max} = 150 \Rightarrow I_B = 10\mu A$$


$$I_C = \beta I_B = (150)(10) = 1.5mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$
$$= 10 - (1.5mA)(5k\Omega) = 2.5V$$

2 Emitter-Stabilized Bias Circuit

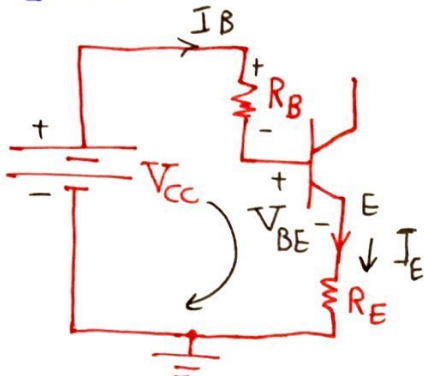

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

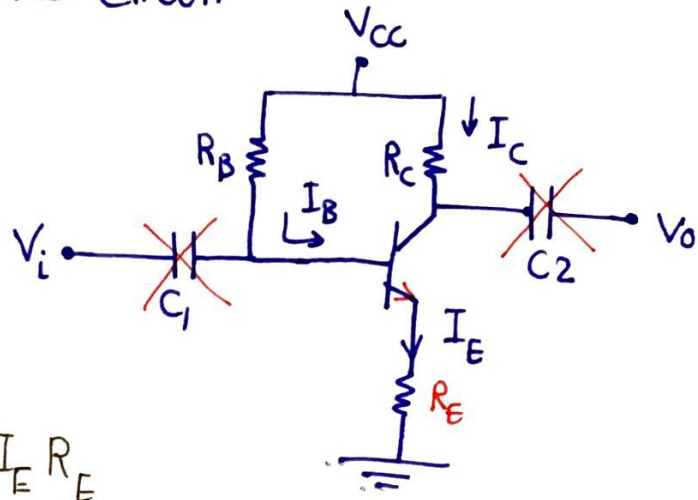

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E \Rightarrow I_B (R_B + R_E) + V_{BE} = V_{CC}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} \Rightarrow \downarrow I_B \Leftrightarrow \uparrow \beta \text{ اذ } (\beta + 1)$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta + 1} + R_E} \Rightarrow I_E \text{ تتغير على } \beta$$

In order to get I_E almost indep. of β we choose:

$$R_E \gg \frac{R_B}{\beta + 1}$$

$$I_E \cong \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E}$$

Also, in order to guarantee operation in Linear mode we choose

$$0.1 V_{CC} \leq V_E \leq 0.2 V_{CC}$$


$$I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$(I_E \approx I_C) V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

Also; $V_E = I_E R_E$

$$V_C = V_{CE} + V_E = V_{CC} - I_C R_C$$
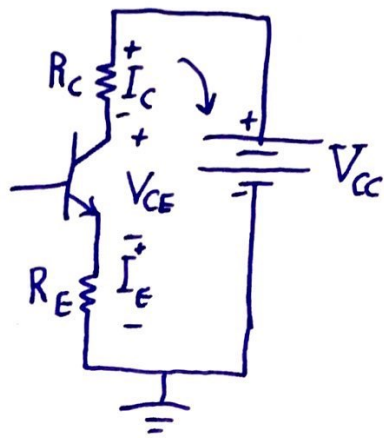
$$V_B = V_{CC} - I_R R_B = V_{BE} + V_E$$



Design: Emitter Stabilization bias

نصف المعطيات السابقة

Let $V_E = 0.1 V_{CC}$ بس في حال V_E معروف

$$V_E = \frac{1}{10} \cdot 10 = 1 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} \Rightarrow R_E = \frac{1}{1.01 \text{ mA}} \approx 1 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} \Rightarrow R_B I_B + I_B (\beta + 1) R_E = V_{CC} - V_{BE}$$


$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_B (\beta + 1) R_E}{I_B}$$

$$= \frac{10 - 0.7 - 10 \mu\text{A} (100 + 1) 1 \text{ k}}{10 \mu\text{A}}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - V_E$$

$$V_{CEQ} = 5 = 10 - 1 - I_C R_C$$
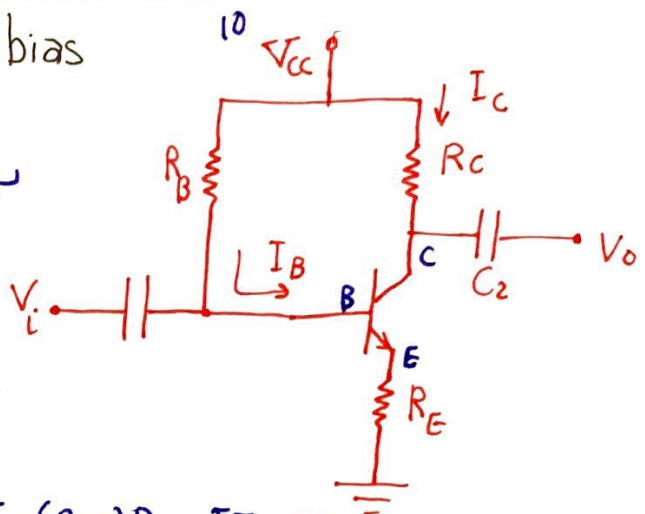
$$\therefore R_C = \frac{4}{1 \text{ mA}} = 4 \text{ k}\Omega$$



[هنا نتحقق من β سؤ تأثيرها]

If $\beta = \beta_{\min} = 50 \Rightarrow I_B = \frac{9.3}{820 \text{ k}\Omega + 51 \text{ k}\Omega} = 10.56 \mu\text{A}$

$$I_C = \beta I_B = (50)(10.56 \mu\text{A}) = 0.528 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - V_E$$

$$V_{CEQ} = 10 - (0.528 \text{ mA})(4 \text{ k}\Omega) - 1 = 6.89 \text{ V}$$

If $\beta = \beta_{\max} = 150 \Rightarrow I_B = \frac{9.3}{820 \text{ k}\Omega + 151 \text{ k}\Omega} = 9.489 \mu\text{A}$

$$I_C = \beta I_B = (150)(9.489 \mu\text{A}) = 1.423 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - V_E$$

$$V_{CEQ} = 10 - (1.423 \text{ mA})(4 \text{ k}\Omega) - 1 = 3.31 \text{ V}$$

$$50 \leq \beta \leq 150$$

$$10.56 \mu\text{A} \geq I_B \geq 9.489 \mu\text{A}$$

$$0.528 \leq I_C \leq 1.423$$

$$6.89 \geq V_{CE} \geq 3.31$$

$$\therefore \frac{I_{C \max}}{I_{C \min}} = \frac{1.423 \text{ mA}}{0.528 \text{ mA}} \approx 2.7$$

مؤ ثابت لابس اوض Improved

4.

3] Base-Emitter Loop

$$V_{CC} - IR_L - I_B R_B - V_{BE} = 0$$


$$I = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_L(\beta + 1) + R_B}$$

$$V_{CC} = IR_L + V_{CE} \dots (*)$$

$$I = I_C + I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_C + I_B)R_L$$

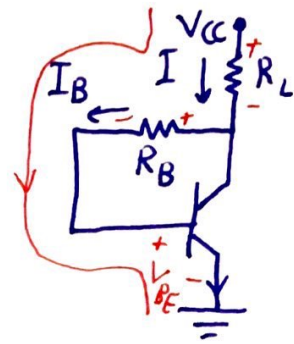

∴ Design : Voltage feedback bias


$$V_{CC} = 10V, \beta_{nominal} = 100 \leftarrow \text{نفس المطالب}$$

$$\beta_{min} = 50, \beta_{max} = 150, \text{Design for } V_{CEQ} = 5V$$

$$V_{CQ} = 1mA$$

$$R_L = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C + I_B} \xrightarrow{\text{as } (*)} = \frac{10 - 5}{1mA + \frac{1mA}{100}} = 4.95 k\Omega$$
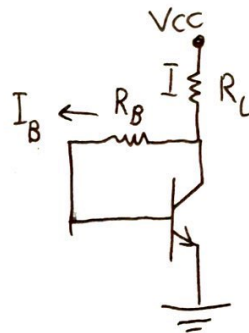
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_L(\beta + 1) + R_B} \Rightarrow R_B = 430 k\Omega$$



If $\beta = \beta_{min} = 50$

$$I_B = 0.013627 mA$$

$$I_C = 0.68 mA$$

If $\beta = \beta_{max} = 150$

$$I_B = 0.00793 mA$$

$$I_C = 1.19 mA$$

for

$$50 \leq \beta \leq 150$$

$$0.68 mA \leq I_C \leq 1.19 mA$$

$$\therefore \frac{I_{Cmax}}{I_{Cmin}} = \frac{1.19 mA}{0.68 mA} \approx 1.75$$

Improved but not stable

Electronics : ENEE236 : L10 → BJT: Biasing (L8)


4 Voltage Divider Bias

$$I_2 = I_1 + I_B ; I_1 \gg I_B$$


$$I_2 \approx I_1$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

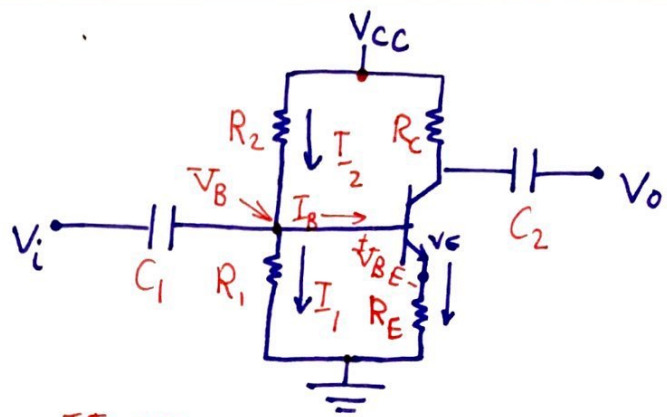
$$I_E (\text{approximate}) = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} \Rightarrow \text{Independent of } \beta \text{ "مستقل"}$$


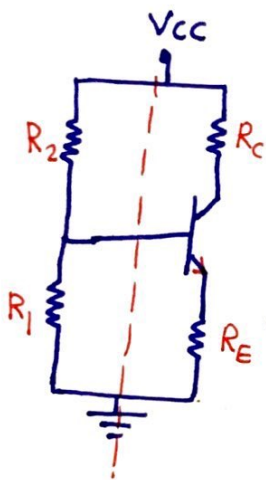
$$V_B - V_{BE} - V_E = 0 \Rightarrow V_E = V_B - V_{BE}$$



Exact analysis :

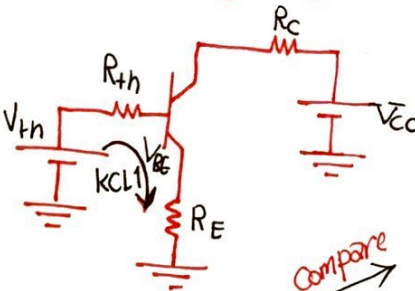

$$R_{th} = R_1 // R_2$$

$$V_{th} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC}$$

$$I_E (\text{exact}) = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta + 1}}$$

اذا نلاحظ $\Rightarrow I_E (\text{approximate}) = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$ \rightarrow ما نلاحظه صفر
 مقارنه $\rightarrow V_B \equiv V_{th}$ \rightarrow بينا نلاحظه ان $V_B \equiv V_{th}$ و R_E اكبر بكثير

$$\therefore \text{Make } R_E \gg \frac{R_{th}}{\beta + 1}$$

$$R_{th} < \frac{(\beta + 1) R_E}{10}$$

$$R_{th} < \frac{\beta R_E}{10}$$


$$V_{CEQ} = 5V, I_{CQ} = 1mA$$

1 let $V_E = 0.1 V_{CC} = 1V \Rightarrow I_E = \frac{V_E}{R_E} \Rightarrow \frac{V_E}{I_E} = R_E$
 $R_E = \frac{1}{1.01mA} = 1k\Omega$

2 let $R_{th} = \frac{R_E \cdot \beta_{nominal}}{50} = \frac{1k \cdot 100}{50} = 2k\Omega$

from 3 $V_{CC} = R_C I_C + I_E R_E + V_{CE}$

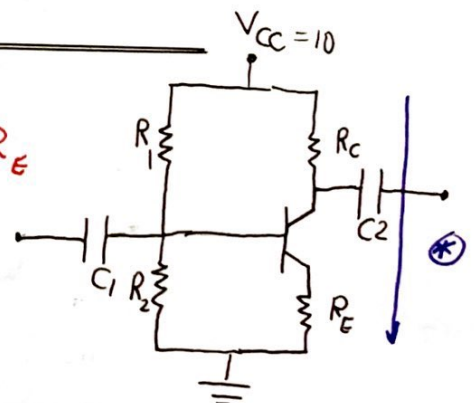
$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_{mA}} = \frac{10 - 5 - 1}{1mA} = 4k\Omega \cdot 1.$$



4] at loop $I_E = \frac{V_{th} - V_{BE}}{\frac{R_{th}}{\beta+1} + R_E}$

$V_{th} = \frac{R_1 V_{CC}}{R_1 + R_2} = I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta+1} + R_E \right) + V_{BE} = 1.72V \dots \textcircled{1}$

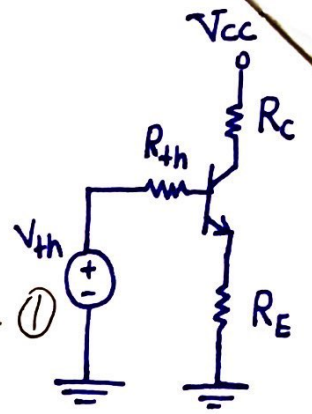$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 2k\Omega \dots \textcircled{2}$



slowing $\textcircled{1} \& \textcircled{2} \Rightarrow R_1 = 2.42k\Omega, R_2 = 11.64k\Omega$

If $\beta = \beta_{min} = 50$

$I_C = 0.982 \text{ mA}$

If $\beta = \beta_{max} = 150$



$I_C = 1.0069 \text{ mA}$

$50 \leq \beta \leq 150$

$0.982 \text{ mA} \leq I_C \leq 1.0069 \text{ mA}$

$\therefore \frac{I_{C(max)}}{I_{C(min)}} = \frac{1.0069}{0.982} \approx 1.0254$ "The best" very Good Qpoint Stability

PNP transistor

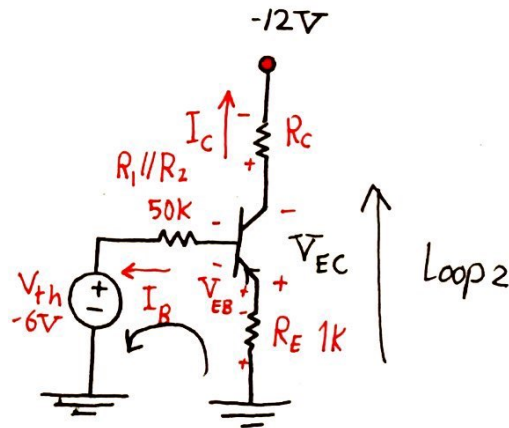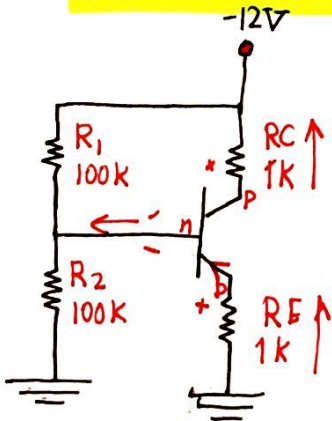

$V_{th} + I_B \times 50k + V_{EB} + I_E \times 1k = 0$

$-6 + I_B \times 50k + 0.7 + I_E \times 1k = 0$

$\beta = 99 \quad I_E = \frac{V_E}{R_E}$

$I_E = (\beta+1) I_B \dots \textcircled{*}$

from $\textcircled{*} I_B \approx I_E \Rightarrow I_B = \frac{6-0.7}{(50k+100k)} = 35.3 \mu A$ *مجموعه*

$I_C = 3.49 \text{ mA}$

from Loop 2 $I_E R_E + V_{EC} + I_C R_C - 12 = 0$

$V_{EC} = 5.02 \quad (2)$


$$5 = I_B 50K + V_{BE} + I_E 1K + (-6)$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{11 - 0.7}{50K + 100K} = \checkmark$$

$V_{CE} \Rightarrow$ KVL2


$$6 + 6 = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

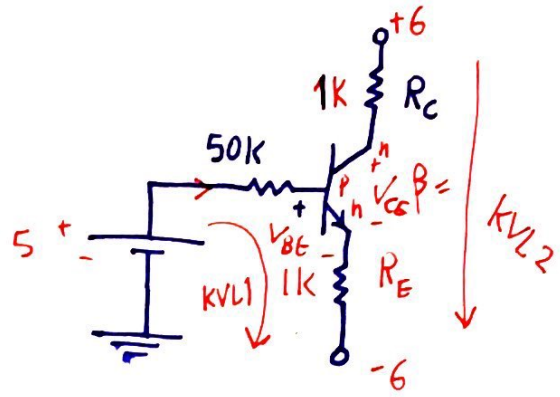

《L9》 BJT AC Analysis

- r_e model x
- Hybrid equivalent model. ✓

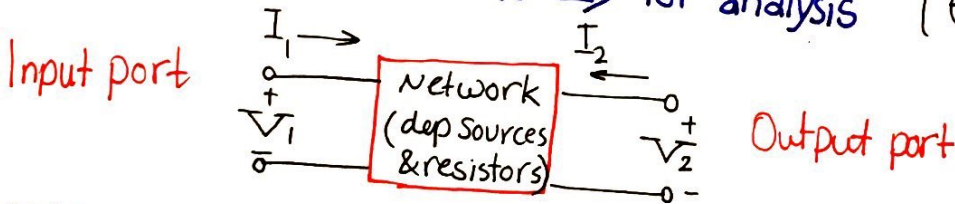⇒ Two-port Network ⇒ for analysis (6) عدد



1 Development of the h-parameter model of BJT :

Note: this page is for information only



h-parameters المطلوب

h-Parameter equation :

$$V_1 = h_i I_1 + h_r V_2$$

$$I_2 = h_f I_1 + h_o V_2$$

Unitless

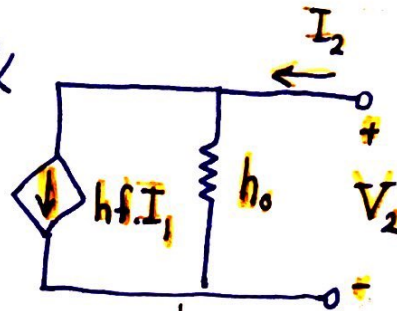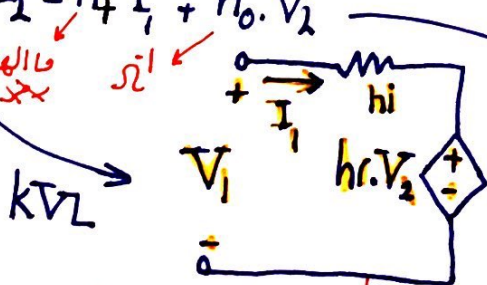

$$h_i = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{V_2=0}$$

With $V_2=0$ (Short)

$$h_f = \frac{I_2}{I_1} \Big|_{V_2=0}$$


$$h_r = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$h_o = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{I_1=0}$$

back ⇒

(L9) BJT Configurations

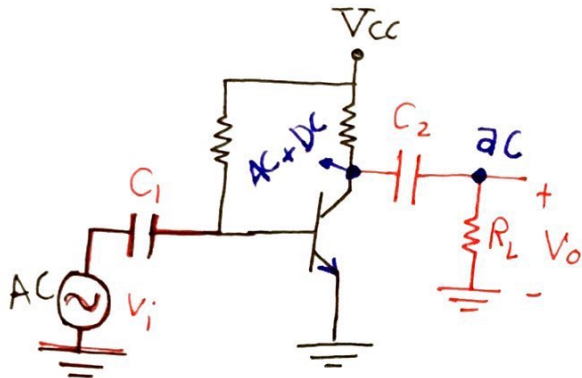
- Common Emitter
- Common Base
- Common Collector



Common Emitter

- ac Input Base Side
- ac Output Collector side

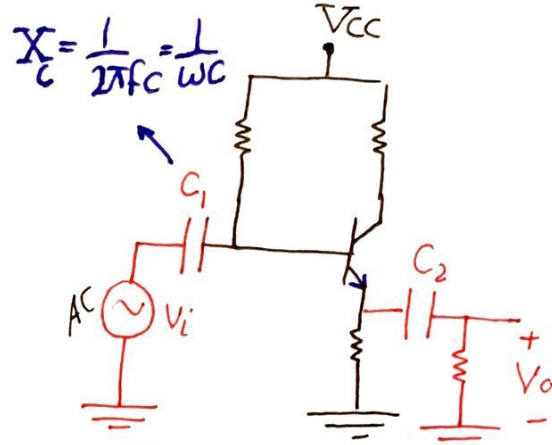
$X_c = \frac{1}{\omega c}$
 dc $\rightarrow f = 0 \rightarrow X_c = \infty$ "open"
 ac $\rightarrow f \uparrow \rightarrow X_c \approx 0$ "short"




Common Collector

- ac Input Base Side
- ac Output Emitter side

Use same h-parameters

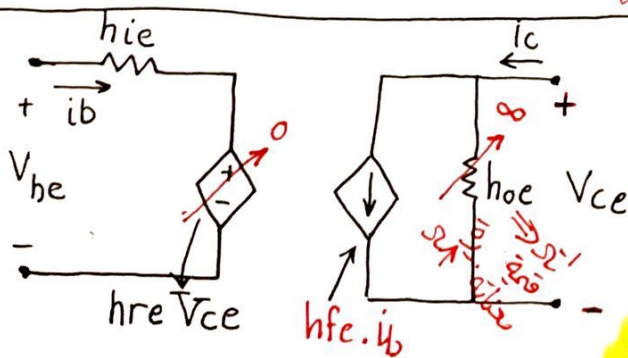


Detailed eq. circuit

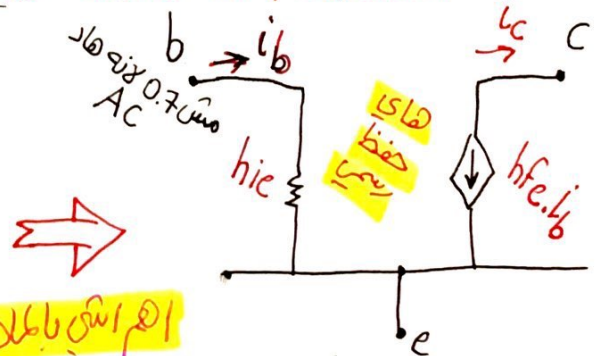

Simplified eq. circuit


.1.

Common Base

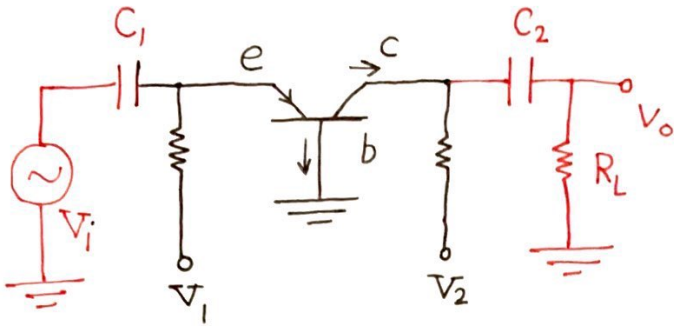


ac input → Emitter

ac Output → Collector

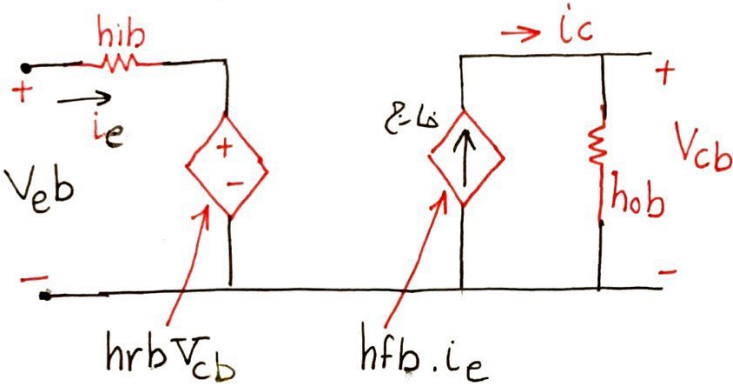

Simplified eq. Circuit

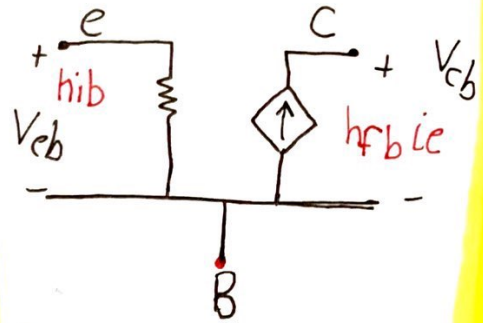

? [$h_{ie}, h_{ib}, h_{fe}, h_{fb}$] → $\frac{i_c}{i_e} = \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$

$\frac{V_T}{I_{BQ}} = \frac{V_T}{I_{EQ}} = \frac{I_{output}}{I_{input}} = \frac{i_c}{i_b} = \beta$
 ↓
 dc current
 ↓
 dc analysis

$25.69 \text{ mV} = \frac{V_T}{\frac{I_{CQ}}{h_{fe}}} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{CQ}} = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}}$

Example: BJT Amplifier Analysis


Analyse

1 $A_v = V_o / V_i$, Small signal voltage gain

2 $A_i = i_o / i_i$, Small signal current gain


3 Z_i Input Impedance

4 Z_o output //

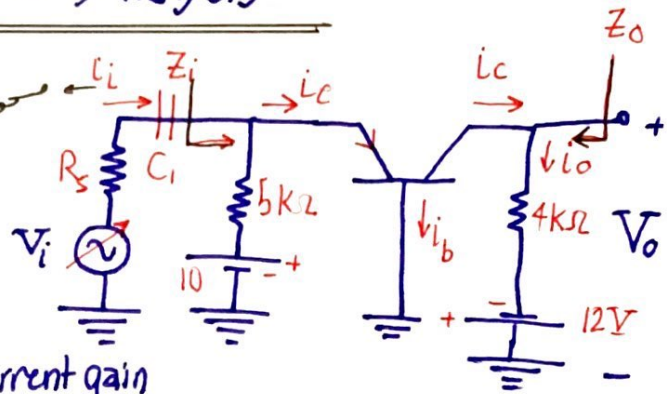

Independent kill sources

CB BJT Amplifier

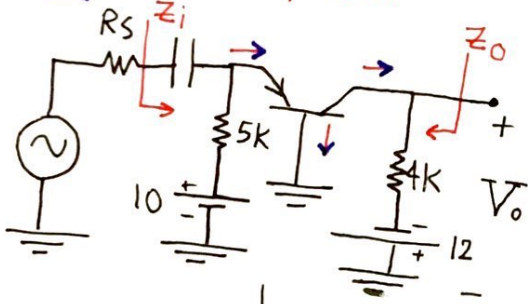

when $R_s = 0$ find $A_v = \frac{V_o}{V_i}$


$A_i = \frac{i_o}{i_i}$

Z_i & Z_o (from Analysis)

ac ss eq. circuit
Small signal

- Caps short
- dc sources killed
- BJT - h-param eq. circuit

Common Base

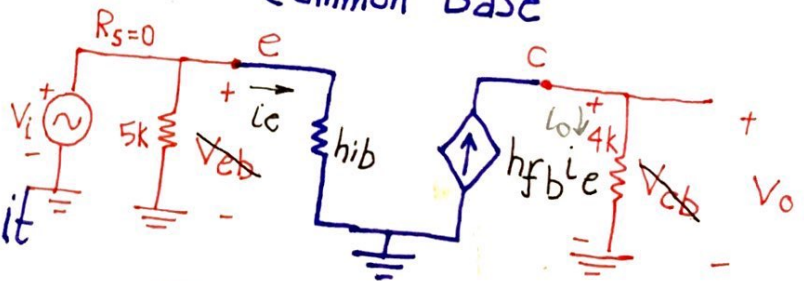

$V_o = V_o \parallel 4k = i_o \cdot 4k = h_f b i_e \cdot 4k$

$A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$V_o = h_f b i_e \cdot 4k$

$i_e = \frac{V_i}{h_{ib}}$

$A_v = \frac{h_f b i_e \cdot 4k}{i_e h_{ib}}$

$A_v = \frac{V_o}{i_e} \cdot \frac{i_e}{V_i} = \frac{h_f b \cdot 4k}{h_{ib}}$

$= 286$

$A_i = \frac{i_o}{i_i}$

$i_o = h_f b i_e$



$i_e = i_i \cdot \frac{5k}{5k + h_{ib}}$ current divider rule

$A_i = h_f b \cdot \frac{5k}{5k + h_{ib}} = 0.997$

.3.

$$h_{ib} = \frac{V_T}{I_{EQ}}$$

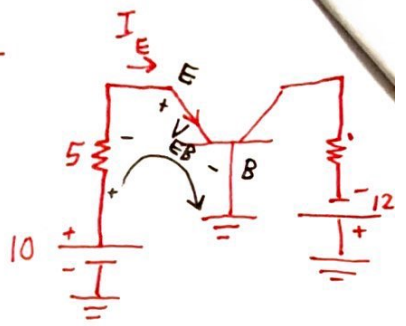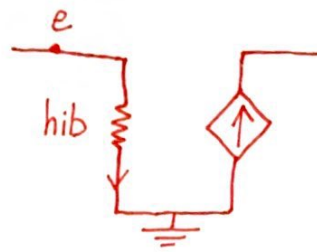dc analysis
1 ac Sources killed
2 Caps open



$$10 = I_E 5K + V_{EB} \rightarrow 0.7$$


$$I_{EQ} = \frac{10 - 0.7}{5K} = 1.86 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow h_{ib} = \frac{25.69 \text{ mV}}{1.86 \text{ mA}} = 13.8118$$

$$Z_i \Rightarrow 5K // h_{ib}$$

$$Z_o | \Rightarrow 4K$$

$$V_i = 0 \Rightarrow i_e = 0$$

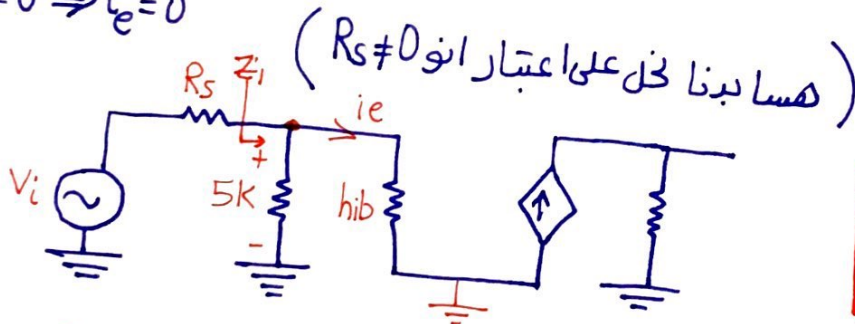

(هسا بدنا فل على اعتبار انو $R_s \neq 0$)

Part 2

$$V_e = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} \cdot V_i$$

$$i_e = \frac{V_e}{h_{ib}}$$

تأثير قيمه R_s هو تقليل قيمه i_e و اذا قلت i_e بقل V_o بقل voltage gain
تأثير سلبياً مع زياده R_s ← Voltage gains

$$R_s = 50 \Omega$$

$$A_v = 62.5$$

$$R_s = 10K$$

$$A_v = 0.4$$



$$R_s = 0 \Omega$$

$$A_v = 286$$

Example: Common Emitter (CE)


From DC analysis: Caps Open
We find Q-point & value of

$$h_{ie} = \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

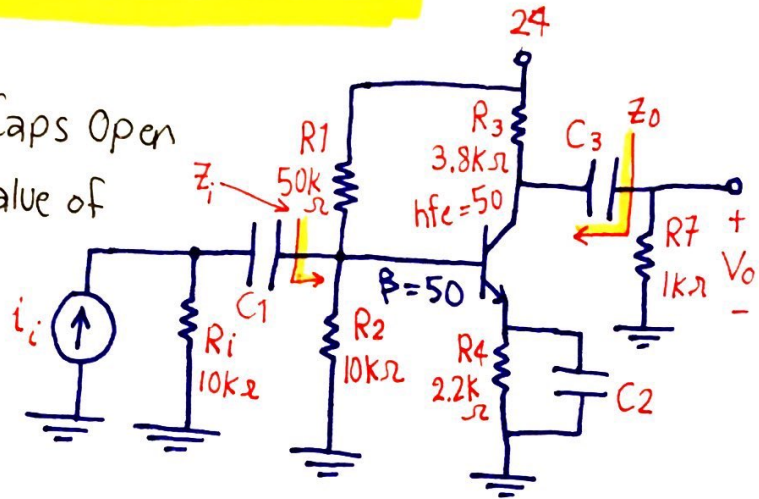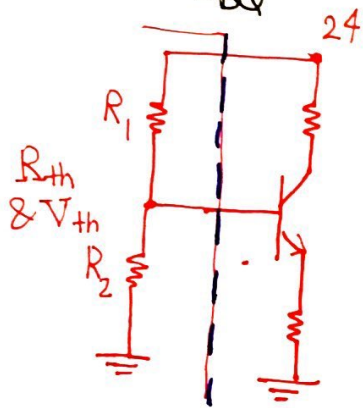

$$V_{th} = V_{CC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times 24 = \frac{10}{60} \times 24 = 4V$$
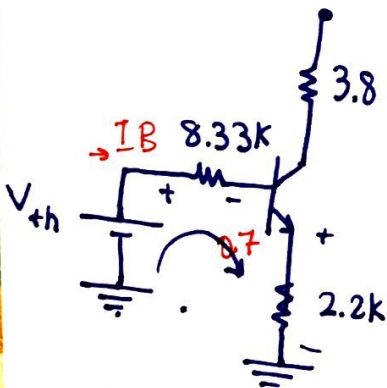
$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{10 \times 50}{60} = \frac{500}{60} = 8.33\Omega$$



نظای

$$I_{BQ} = \frac{4 - 0.7}{8.33k + 2.2k(\beta + 1)}$$

$$4 = 8.33k I_B + V_{BE} + 2.2k I_E$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

$$h_{ie} = \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

Here we have base reflected to emitter



caps



$$I_B \Rightarrow I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$R_B \Rightarrow \frac{R_B}{\beta + 1}$$

$$I_E \Rightarrow I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)}$$

$$R_E \Rightarrow R_E (\beta + 1)$$

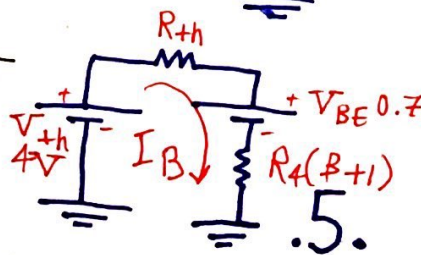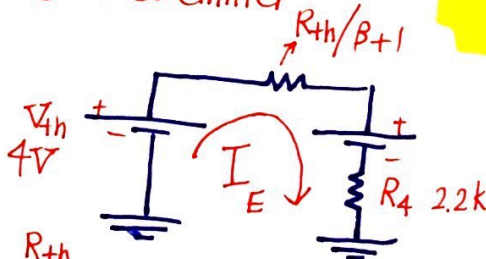

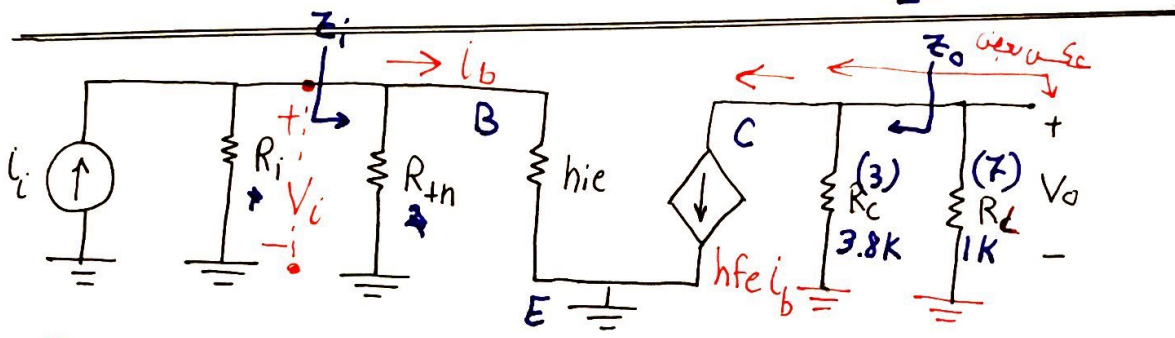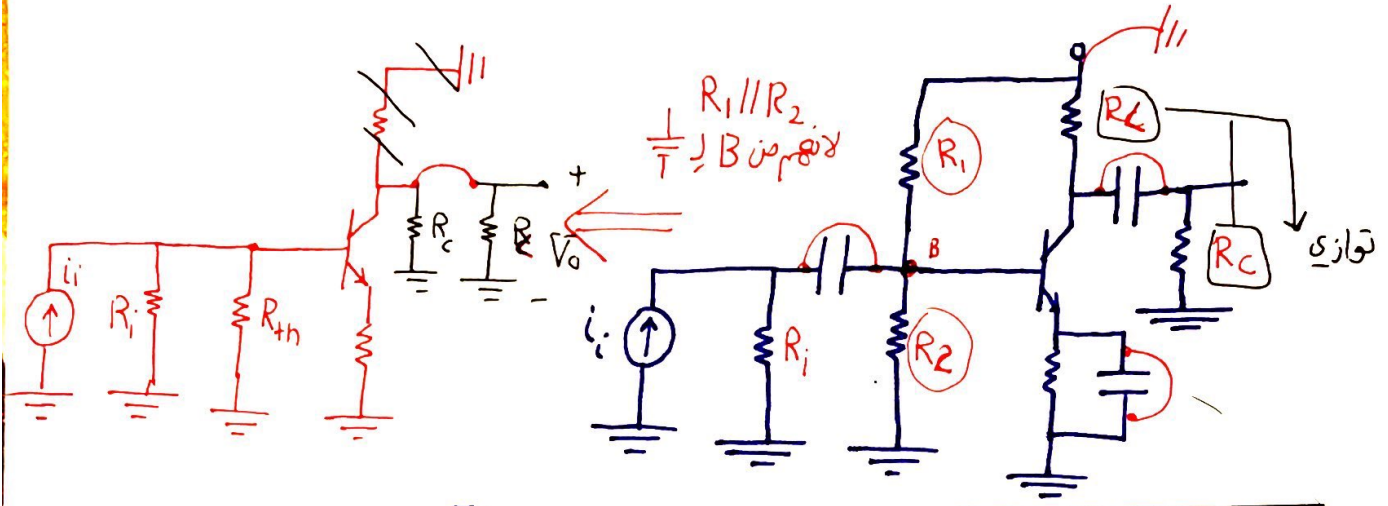

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow V_o = -h_{fe} i_b (R_C // R_L) \Rightarrow \frac{V_o}{i_b} = \dots (1)$$

$$i_b = \frac{v_i}{h_{ie}} \Rightarrow \frac{i_b}{v_i} = \frac{1}{h_{ie}} (2)$$

$$A_v = -h_{fe} (R_C // R_L) \cdot \frac{1}{h_{ie}} = -42.7$$



$$* Z_I = R_{th} // h_{ie} = 8.33k // 928k$$

$$* Z_O \Big|_{\substack{h_{fe} i_b = 0 \\ v_i = 0}} = R_3 = 3.8k$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} \Rightarrow i_b = i_i \left(\frac{R_i // R_{th}}{(R_i // R_{th}) + h_{ie}} \right)$$

$$i_o = -h_{fe} i_b \left(\frac{R_3}{R_3 + R_7} \right)$$

CE

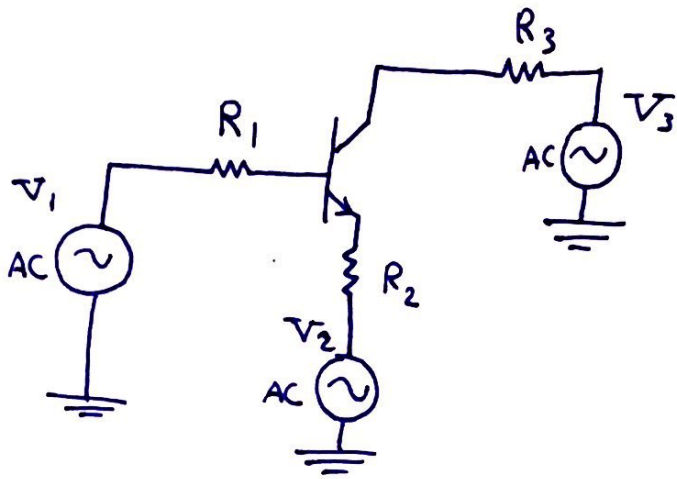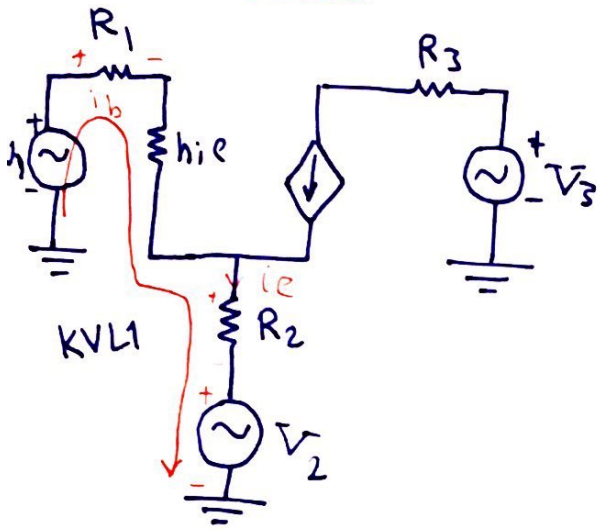


KVL1: $V_1 = I_b R_1 + I_b h_{ie} + I_e R_2 + V_2$

$I_e = I_b (h_{fe} + 1) = I_b (\beta + 1)$

$$I_b = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + h_{ie} + R_2 (I_b (h_{fe} + 1))}$$

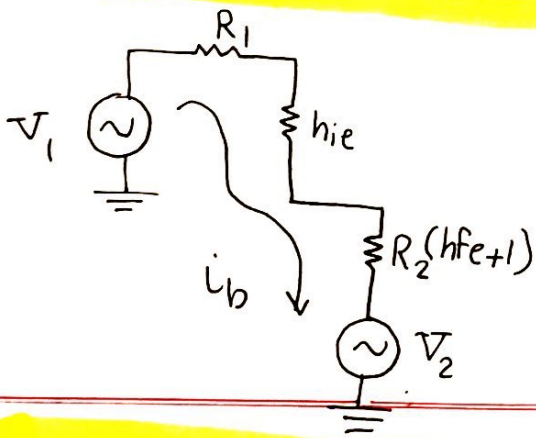ملاحظة من جهة الـ collector
"Collector Eq. Circuit"
ما تغير التيار اللي مارر فيها لان $V_c \cong V_e$




Base eq. circuit

$R_2 \rightarrow R_2 (h_{fe} + 1)$
 $R_1, h_{ie} \rightarrow$ the same

Reflection from E to B
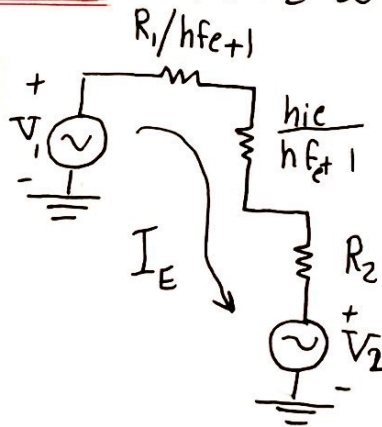
$$I_e = \frac{V_1 - V_2}{\frac{R_1 + h_{ie}}{h_{fe} + 1} + R_2}$$




Emitter eq. circuit

(Base to Emitter) Reflection


$R_1, h_{ie} \rightarrow \frac{R_1}{h_{fe} + 1}, \frac{h_{ie}}{h_{fe} + 1}$
 $R_2 \rightarrow$ the same

Impedance Reflection

Emitter to Base

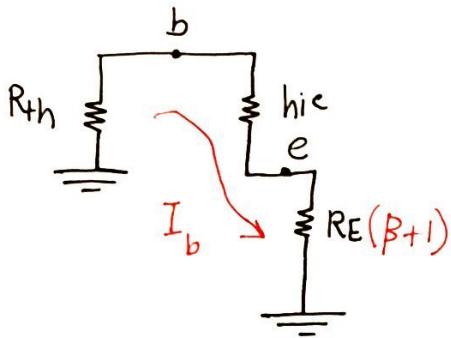


Base to Emitter

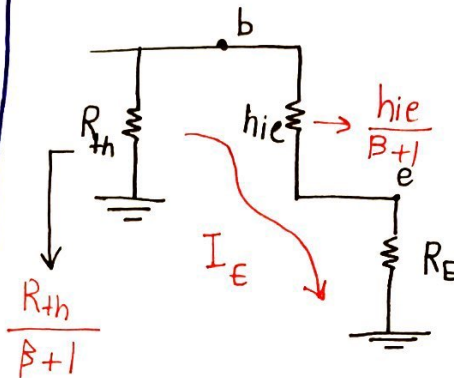


CC Amp. Example

kill dc
Caps open
h-parameter

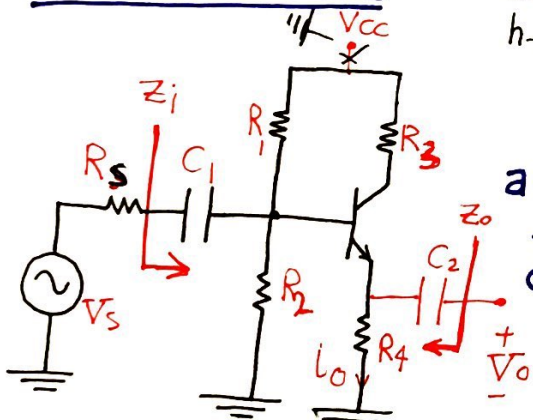

ac ss
eq. circuit

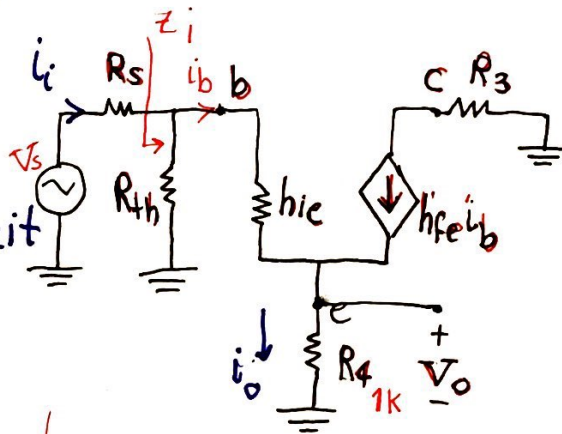


$h_{ie} = 1k\Omega = \frac{V_T}{I_{BQ}}$
 $h_{fe} = \beta = 50$


Find A_v, A_i, z_i, z_o المطلوب

$A_v = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow V_o = i_e \cdot 1k$
 $i_e = i_b (h_{fe} + 1)$
 $i_b =$

Emitter to Base

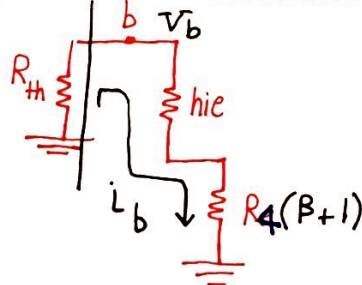

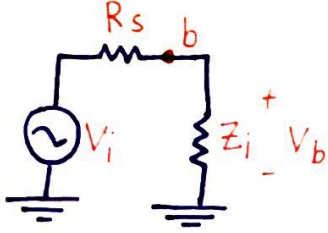$i_b = \frac{V_b}{h_{ie} + R_e(h_{fe} + 1)}$



$$V_b = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} V_i$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_b} \times \frac{V_b}{V_o} \times \frac{I_e}{I_b} \times \frac{I_b}{V_b} \times \frac{V_b}{V_o}$$

$$= 1k \times (h_{fe} + 1) \times \frac{1}{h_{ie} + R_e(h_{fc} + 1)} \times \frac{Z_i}{Z_i + R_s}$$

$$= 0.915 < 1$$

$$Z_i = R_{th} \parallel [h_{ie} + R_4(\beta + 1)]$$


$$= 13.66k\Omega \text{ (high)}$$

Z_o ? Z_o thevinin Impedence.

$$V_i = 0$$

$$Z_o = R_4 \parallel Z_{eq}$$
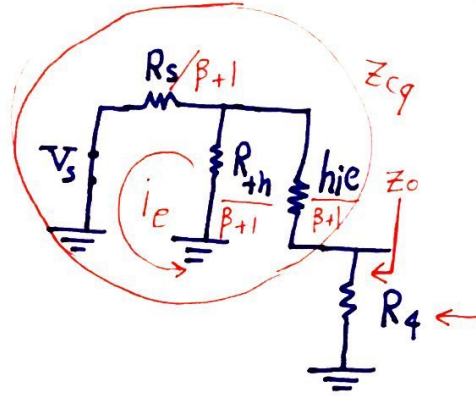
$$= R_4 \parallel \left[\frac{h_{ie} + (R_s \parallel R_{th})}{\beta + 1} \right] = 36.8\Omega \text{ (low)}$$



$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$


$$\parallel I_o = I_e = I_b(\beta + 1)$$

$$I_b = I_i \left(\frac{R_{th}}{R_{th} + h_{ie} + R_4(\beta + 1)} \right)$$


$$A_i = \frac{I_o}{I_b} \times \frac{I_b}{I_i}$$

$$A_i = (\beta + 1) \times \left(\frac{R_{th}}{R_{th} + h_{ie} + R_4(\beta + 1)} \right) = 13.39 > 1$$

CC Amplifier as a buffer

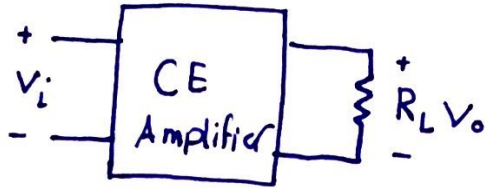


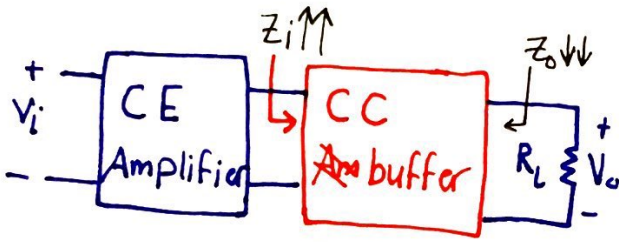R_L affects A_v of Amplifiers \Rightarrow loading effect
 ↓
 voltage gain



$h_{ie} = 1000 \Omega$ Emitter follower
 $h_{fe} = 140$ $A_v \approx 1$
 $A_i > 1$

Example

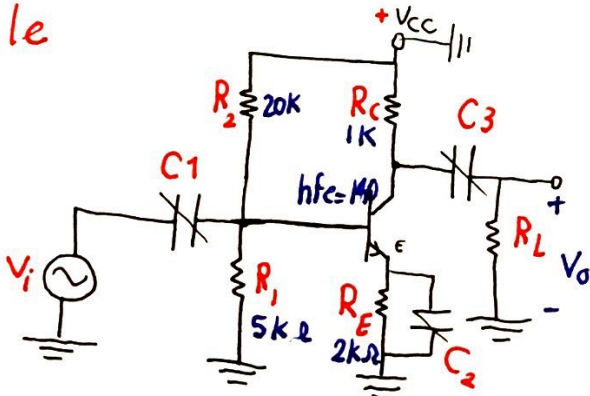

- effect of load (R_L) on A_v
- then use buffer & see reducing effect

1] with $R_L = \infty$

$$V_o = -h_{fe} i_b \cdot (R_C)$$

$$i_b = \frac{v_i}{h_{ie}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{v_i} = \frac{V_o}{i_b} \cdot \frac{i_b}{v_i} = (-h_{fe} R_C) \cdot \frac{1}{h_{ie}} = 140$$


2] with $R_L = 50 \Omega$

$$V_o = (-h_{fe} R_C \parallel R_L)$$

$$A_v = \frac{V_o}{v_i} = (-h_{fe} R_C \parallel R_L) \cdot \frac{1}{h_{ie}} = -6.87 \quad (\text{Reduced from } 140 \text{ to } -6.87)$$

3.


Amplifier + Buffer + load

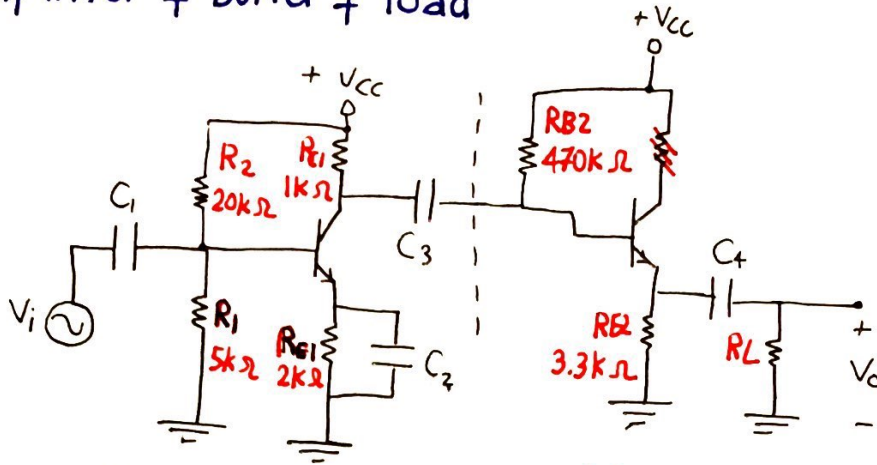

$h_{fe1} = 140$
 $h_{ie1} = 1k\Omega$
 Stage 1

$h_{fe2} = 140$
 $h_{ie2} = 2.24k\Omega$
 Stage 2

ac ss eq. Circuit

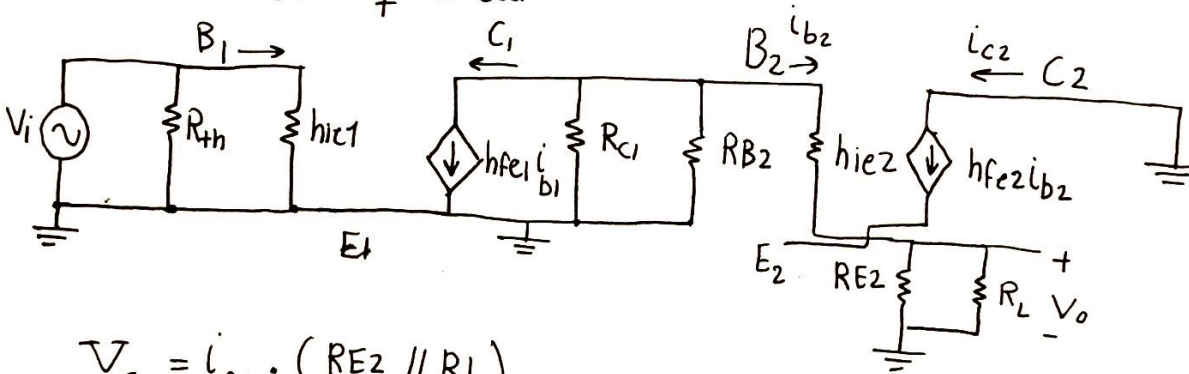

$$V_o = i_{e2} \cdot (R_{E2} \parallel R_L)$$

$$i_{e2} = i_{b2} (1 + \beta) = i_{b2} (1 + h_{fe2})$$

$$i_{b2} = -h_{fe1} i_{b1} \cdot \frac{(R_{C1} \parallel R_{B2})}{((R_{C1} \parallel R_{B2}) + (h_{ie2} + (R_{E2} \parallel R_L)(1 + h_{fe2})))}$$

$$i_{b1} = \frac{V_i}{h_{ie1}}$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{V_i} = -95.6$$

(Much Better)


Electronics : ENEE236 → L13 : Part 2

Field EFFECT Transistor → FET VS. BJT



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + $Z_{in} \uparrow \uparrow$ + Manufacturing is easier + Size Small | <ul style="list-style-type: none"> - $\downarrow \downarrow$ Voltage gain - Poor frequency response - Electro static discharge (ESD) Sensitivity. |
|--|---|

"Advantages"

"Disadvantages"

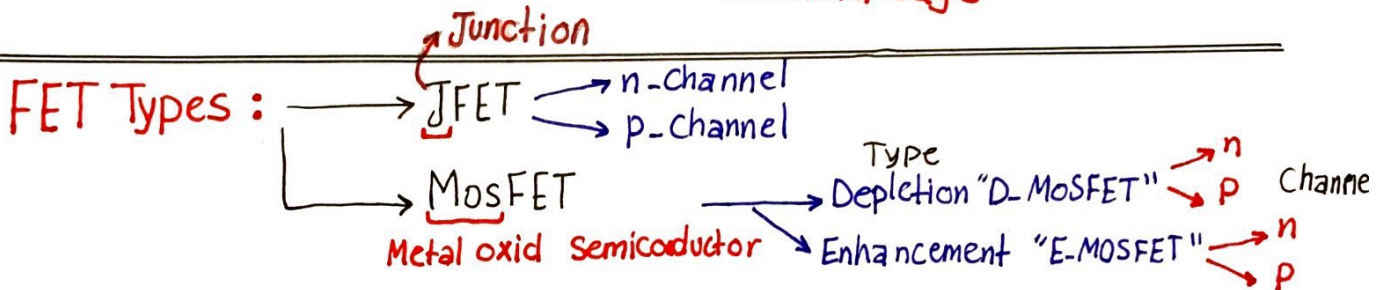


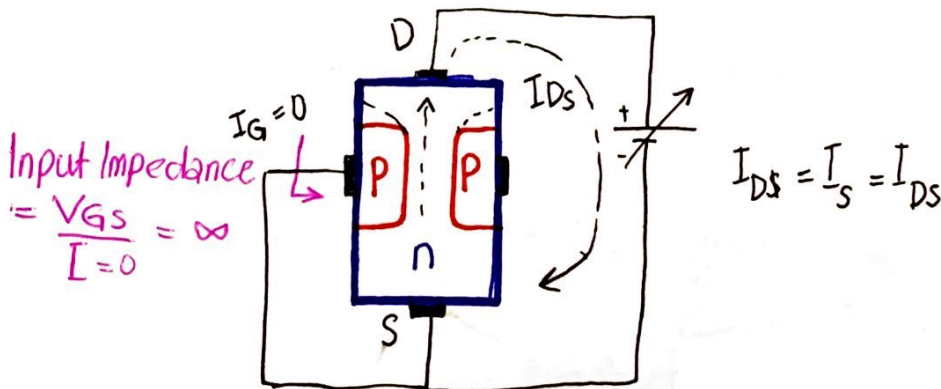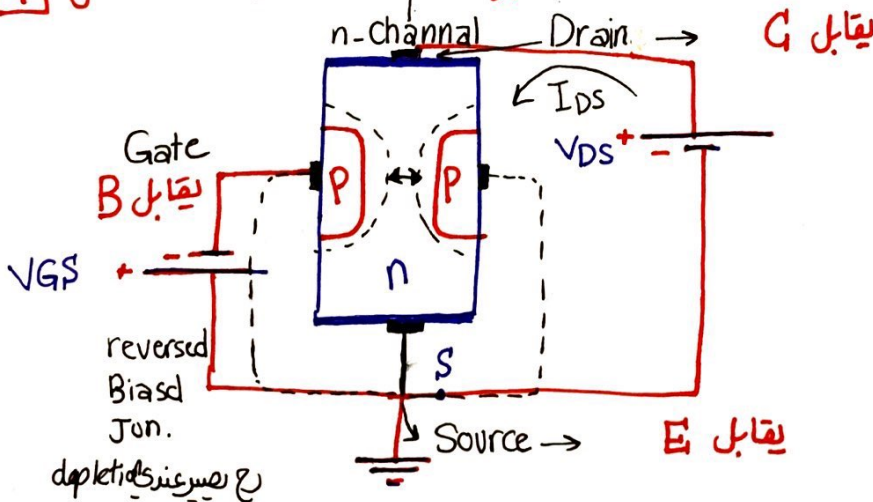1 Junction Field Effect Type Transistor "JFET"



Input Impedance
 $= \frac{V_{GS}}{I} = \infty$

$I_{DS} = I_S = I_{DS}$

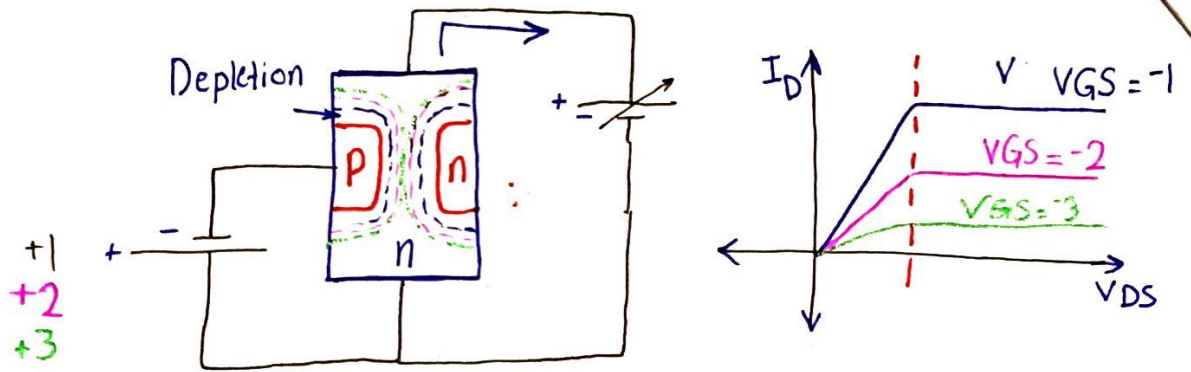


هنا لنفرض اننا ثبتت التيار جهة ال Gate وعم بغير بالتيار جهة Drain في منطقة ال Depletion مع تزييد وبتخلي عندي ثبات بالتيار الجهد


بمرحلة ما يمكن احط قيمة ل V_{GS} بتخلي ال Channel closed وبصير زي ال Cutoff

*** ملاحظه: $-I_G = 0$ دائماً لان ال Pn Junction عليها reverse biased

وهاد اللي بجلي Z_{in} عالي

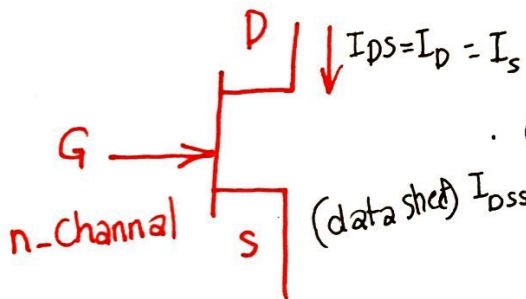

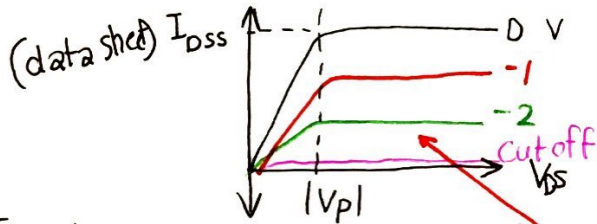لما يكون $V_G = 0$ كأنه التيار بتتفق بأكبر قدر ممكن
 Drain Saturation Current (DSS) I_{DSS}





فتمتصالبة $V_{GS} = V_P \Rightarrow$ كأنني حركت الحثيوسا في تنفق

Pinch off voltage "region" V_P هي القيمة اللي بصير عندها ال T كأنه منطلق وما بصير تيار

[JFET is a voltage control device]

$I_D = f(V_{GS})$

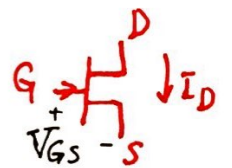
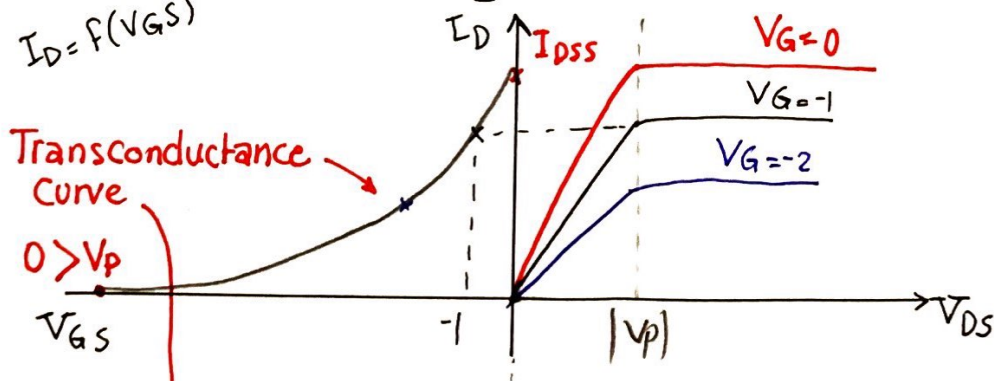


$I_D = I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$ "معادله" ***

data sheet

ملاحظه اذا $V_P = V_{GS} \Rightarrow I_D = 0$

P-channel

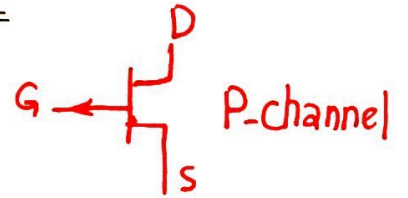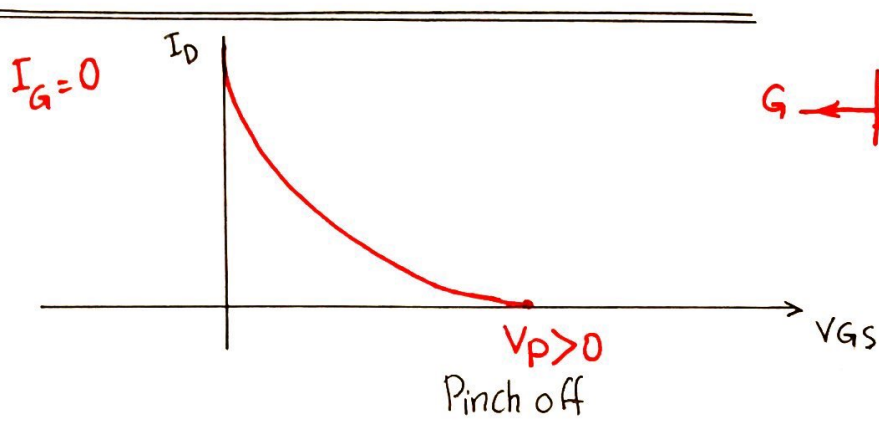


$$\text{N-Channel} \rightarrow \left. \begin{array}{l} V_p < V_{GS} \leq 0 \\ I_{DSS} \geq I_D > 0 \end{array} \right\}$$

$$\text{P-Channel} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 0 \leq V_{GS} < V_p \\ 0 < I_D \leq I_{DSS} \end{array} \right\}$$

المعادلة هي

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

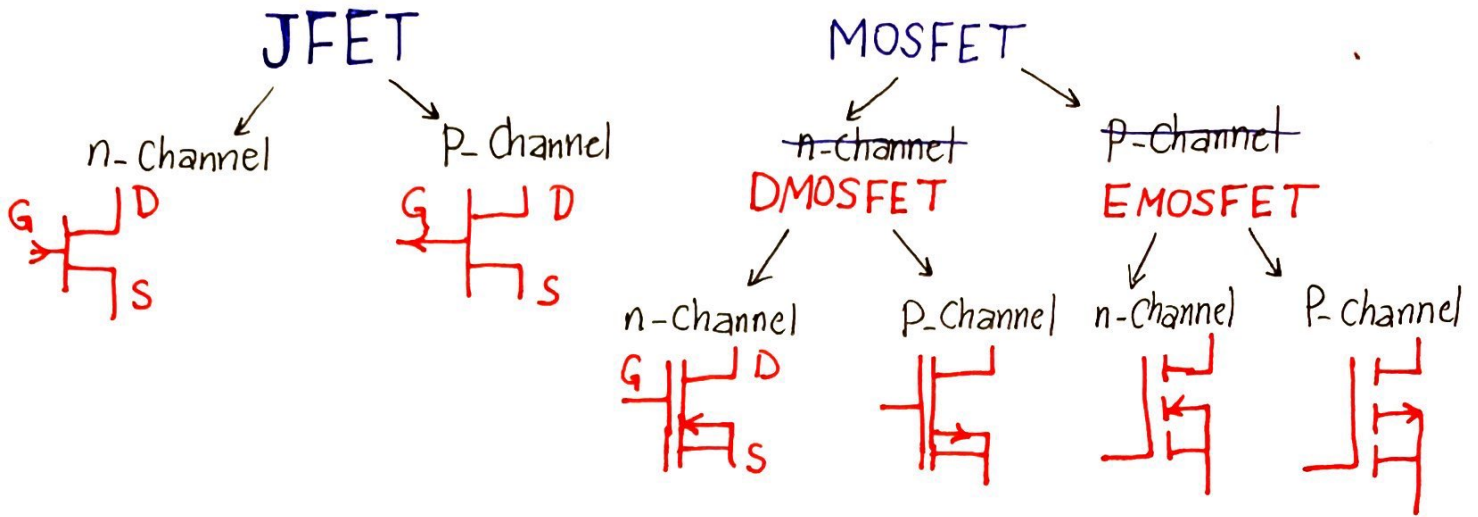Electronics : ENEE 236 → L14 - JFET Biasing




$V_p =$ $\begin{cases} \text{negative value for n-channel} \\ \text{Positive value for p-channel} \end{cases}$

$$\left[I_{Ds}(t) = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{Gs}(t)}{V_p} \right)^2 \right]$$

In pinch off Region

$V_p < V_{Gs} \leq 0$ "n-channel"

$|V_{Ds}| > |V_p| - |V_{Gs}|$ | "p-channel" $V_p < V_{Gs} \leq 0$

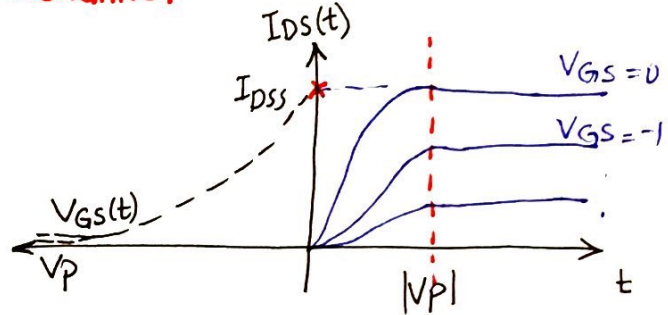

Common JFET Biasing Circuit

- Fixed-Bias
- Self-Bias
- Voltage-Divider Bias

Important

For All FETs:
 $I_G \cong 0A, I_D = I_S = I_{Ds}$
 For All JFETs:
 $I_{Ds}(t) = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{Gs}}{V_p} \right)^2$
 نفسها لـ DMOS.

1 Fixed-Bias : I_{DSS}, V_p

$V_{Gs}?$ $I_D?$ $V_{Ds}?$


$V_{GG} + V_{Gs} = 0 \Rightarrow V_{Gs} = -V_{GG}$

$V_{DD} = I_D R_D + V_{Ds}$


$V_{Ds} = V_D$

$V_{Gs} = V_G$

$0 = V_S$ \leftarrow V_S

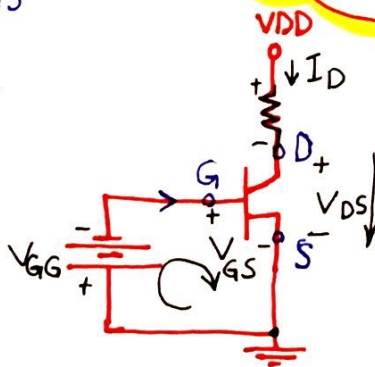

.1.

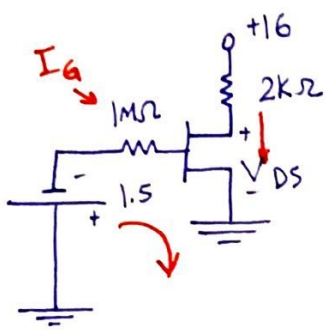

Example $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$
 $V_P = -4$

$$V_{GS} = -1.5 \text{ volt}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{-1.5}{-4}\right)^2$$

$$V_{DS} = 16 - I_D \cdot 2K = 8.2 \text{ V}$$

Check


$$|V_{DS}| > |V_P| - |V_{GS}|?$$

$$8.2 > |4| - 1.5$$

Graphical method

$$V_{DS} = I_{DSS} - \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$V_{GS} = 1.5 \text{ Fixed}$$

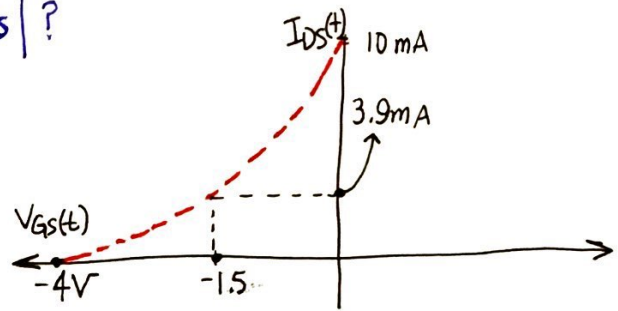

2] Self-Bias Configuration

$$0 + V_{GS} + I_D R_S = 0$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - V_S = -V_S$$


$$V_S = I_D R_S$$

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$
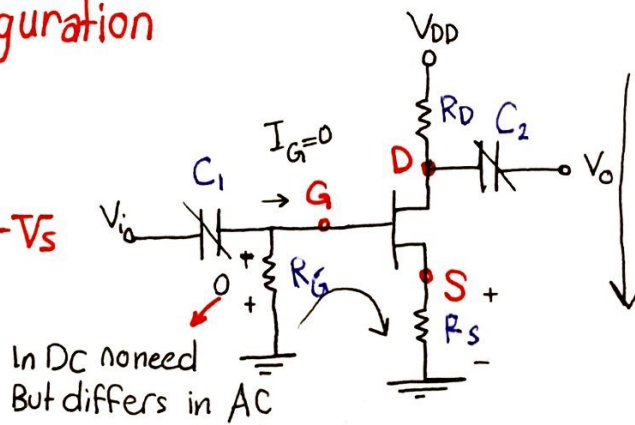
$$= V_{DD} - I_D R_D - I_D R_S = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$



$$V_{GS} = V_G - V_S$$


$$V_{GS} = 0 - I_S R_S$$

$$V_{GS} = -I_S R_S$$

$$V_{GS} = -600 I_S \rightarrow I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$
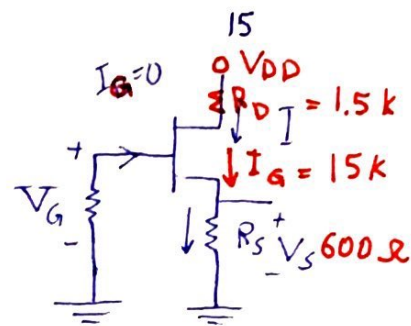
$$= 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{-600 I_D}{-4} \right)^2 \Rightarrow \text{معادلتين تربيعية} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Reverse bias

$$I_{D1,2} \rightarrow \begin{cases} 14.77 \text{ mA} > I_{DSS} \\ 3.0 \text{ mA} < I_{DSS} \checkmark \end{cases}$$

$$15 - 1.5k I_D - V_{DS} - 0.6k I_D = 0$$

$$V_{DS} = 10.2 \text{ V}$$

I_{DSS} is the Maximum value and it's 10 mA which mean that $14.77 > I_{DSS}$ the other solution is 3 mA and it's $< I_{DSS}$ then it's accepted!

$$V_{GS} = -600 \cdot 3 \text{ mA} \quad (\text{يتبع على } I_D) \\ = -1800 \text{ mV} = -1.8 \text{ V}$$

$$|V_{DS}| > |V_P| |V_{GS}|$$

$$10.2 > |4| \cdot |-1.8| \checkmark \text{ "checked"}$$

2] Graphical method: \Rightarrow Graph $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$ بتسخدم ال

$$V_{GS} = (-0.6 \text{ K}) I_{DS}$$

لو حطينا $V_{GS} = 0 \Leftrightarrow 0 = I_{DS}$ يعني


بتجر بال origin بتطلع *

بتطاي قيمة ل I_{DS} مثلا 5

ولنفرض طلع $V_{GS} = -3$

When $V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DS} = 0$

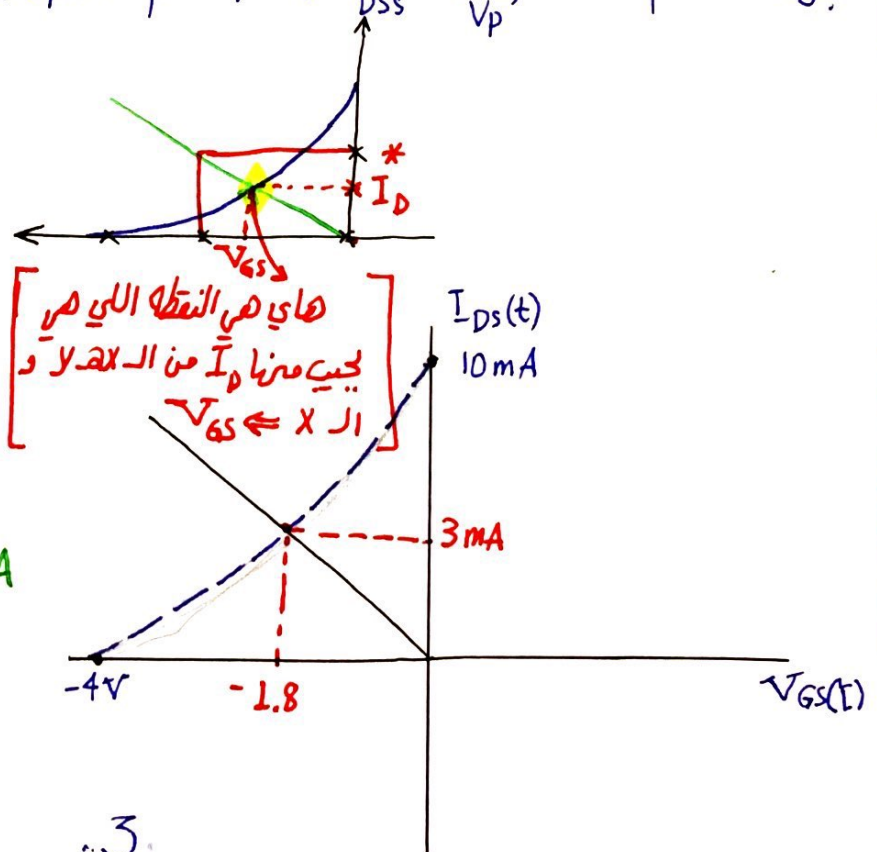When $V_{GS} = -3 \rightarrow I_{DS} = 5 \text{ mA}$



3.

3 Voltage-Divider Bias

$I_G = 0 \text{ mA}$

I_D responds to changes in V_{GS}



V_G is equal to the voltage across divider resistor R_2

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

$$V_S = I_D R_S$$


Using kirchhoff's law: $V_{GS} = V_G - I_D R_S$
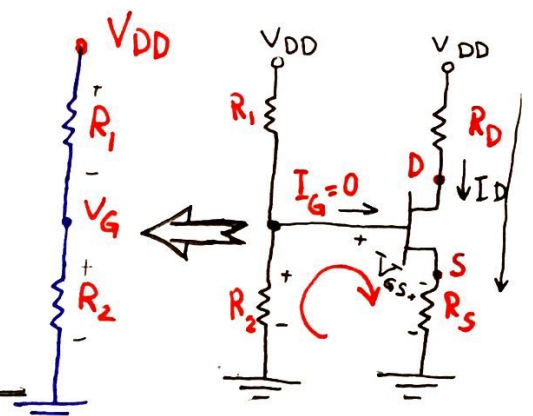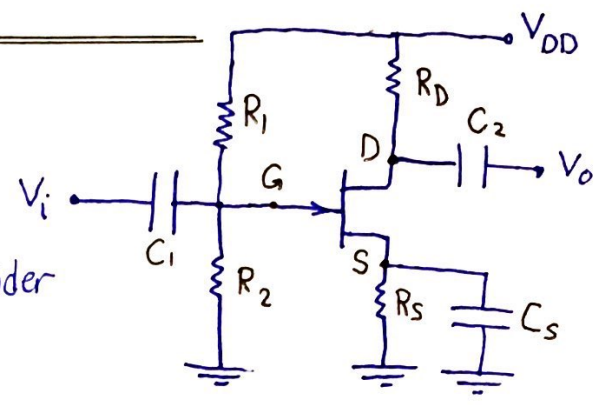
$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} - I_D R_S$$




Example

$I_D, V_{GS} ?$

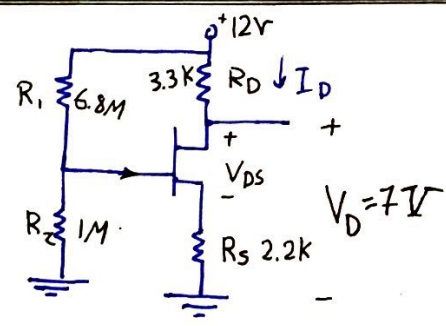
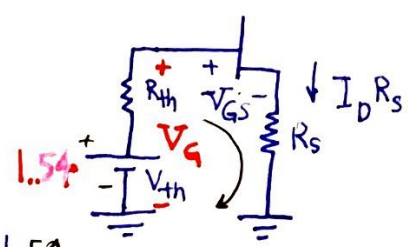
$$I_D = \frac{12 - 7}{3.3K + 3.3K} = \frac{5}{6.6K} = 1.52 \text{ mA}$$



$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 12$$

$$V_G = \frac{1M}{7.8M} \cdot 12 = 1.54$$

$$KVL \Rightarrow V_G - I_D R_S = V_{GS}$$

$$1.54 - (1.52 \text{ mA})(2.2 \text{ k}) = V_{GS} =$$

$$V_{GS} = 1.54 - 3.344 = -1.8 \text{ V}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_G$$

طريقة الكون

$$V_{th} = V_{GS} + I_D R_S$$

$$V_{GS} = V_{th} - I_D R_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{th} - I_D R_S}{V_P} \right)^2$$

$$\Rightarrow \left[\frac{V_{th} - V_{GS}}{R_S} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \right]$$

تكملة السؤال "الجواب"

لحساب V_D منه معروفة عندي بغير العمل معادلة ترتيبية

$$V_S = I_D R_S = (1.52 \text{ mA}) \cdot (2.2 \text{ k}) = 3.34 \text{ V}$$

$$V_G = \frac{1M}{1M + 6M} \cdot 15 = 1.54 \text{ V}$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} - I_D R_S$$


Example V_D unknown

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} - I_D R_S$$

$$V_{GS} = 1.54 - I_D R_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

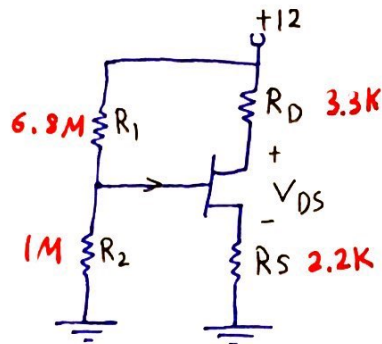
$$= I_{DSS} \left(1 - \frac{1.54 - I_D R_S}{V_P}\right)^2$$



When $I_D = 0 \Rightarrow V_{GS} = 1.54$

When $V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = \frac{1.54}{R_S}$

Voltage-Divider Q point

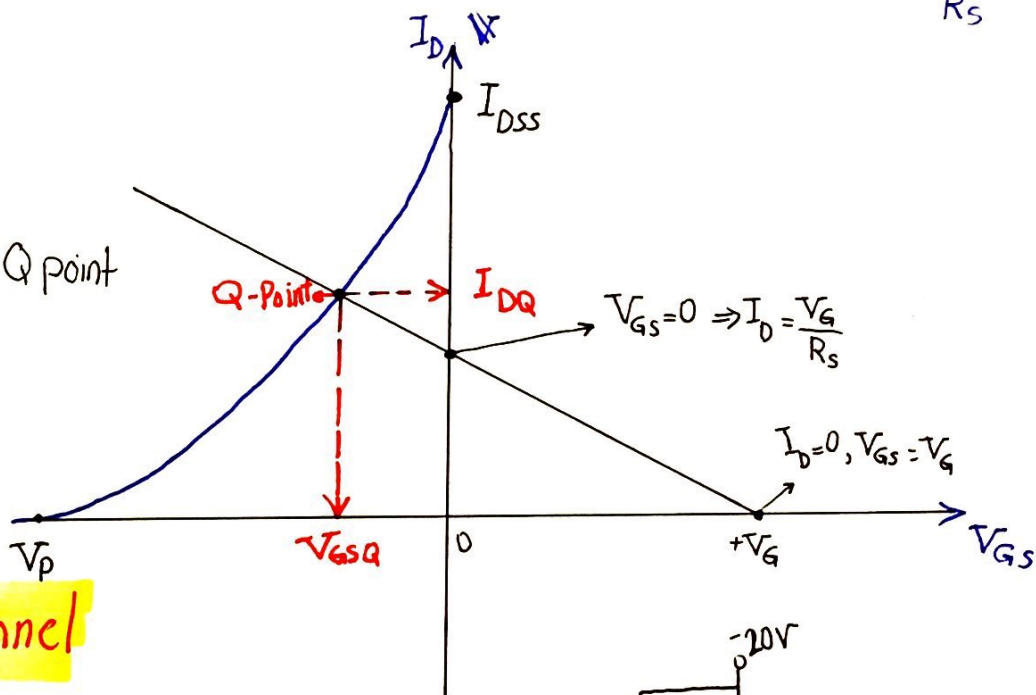

Example p-channel

$$V_P = -5V < 0$$

$$I_{DSS} = 18mA$$


$$V_{GS} = V_G - V_S = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 20 + I_D R_S$$

$$V_{GS} = -4 + I_D R_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$= I_{DSS} \left(1 - \frac{-4 + I_D R_S}{5}\right)^2$$
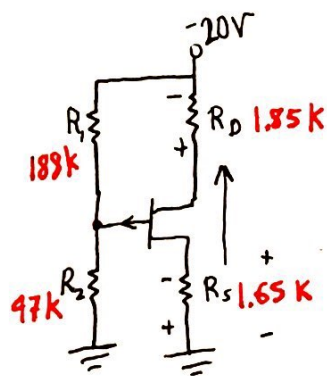
$$= 18mA \left(1 - \frac{-4 + I_D \times 1.65}{5}\right)^2$$



$$I_{D1} = 4.7mA \checkmark < I_{DSS}$$

$$I_{D2} = 7.4mA \checkmark < I_{DSS}$$

ما يقرر الا لما اتوفت V_{GS}
 في يكون كل وحدة منهم تبطين
 كم؟

$$V_{GS} = -4 + (4.7m)(1.65k) = 3.75V$$

$$V_{GS} = -4 + (7.4m)(1.65k) = 8.21V$$

$V_P = 5$
 لازم يكون ايه
 في $I_{D1} \checkmark$

5.

Electronics : ENEE 236 \Rightarrow L15, Part 1 & Part 2 **MOSFET**

Midpoint Bias : For maximum Symmetrical Swing

- Place Qpoint in the middle point of the transfer characteristic to allow for Maximum swing between I_{DSS} & Zero

1] Let $I_D = 0.5 I_{DSS}$

$$0.5 I_{DSS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$0.5 = \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$


$$\sqrt{0.5} = 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \Rightarrow \frac{V_{GS}}{V_P} = 1 - \sqrt{0.5}$$

$$V_{GS} = V_P (1 - \sqrt{0.5})$$

$$V_{GS} = V_P (0.2928)$$

$$\therefore V_{GS} \approx \frac{V_P}{3.41}$$

2] Let $V_D = 0.5 V_{DD}$

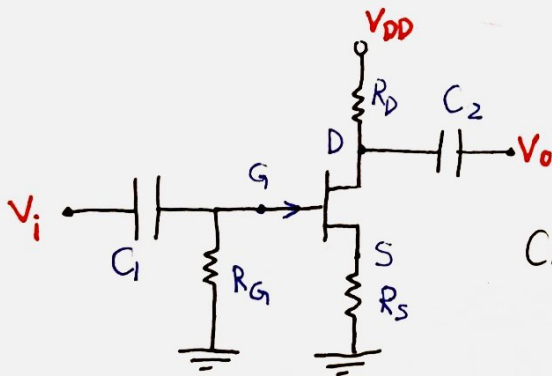

$$V_P = V_{GS}(\text{off}) = -3V$$

$$I_{DSS} = 12 \text{ mA}$$

Choose R_D & R_S for mid point Bias

$$V_D = \frac{1}{2} V_{DD}, \quad 6 \text{ mA} = I_D \text{ بيا} \\ = 6V$$

$$I_D = 0.5 I_{DSS} = 6 \text{ mA}$$

$$V_D = 0.5 V_{DD} = 6V$$

$$\leftarrow V_{GS} = \frac{V_{GS}(\text{off})}{3.4} = \frac{-3}{3.4} = -0.882V$$

$$R_S = \frac{V_S}{I_D} = \frac{0.882}{6 \text{ mA}} = 147 \Omega$$

$$V_{DD} - I_D R_D - V_D = 0 \Rightarrow R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 1 \text{ k}\Omega$$

.1.

$$= V_G - V_S$$

$$V_{GS} = 0 - V_S$$



$$V_S = -(-0.882)$$

Electronics : ENEE236 → L15 : Part 2

Metal Oxide Semiconductor

1 DMO SFET : Depletion type Mosfet

2 EMOSFET : Enhancement type Mosfet

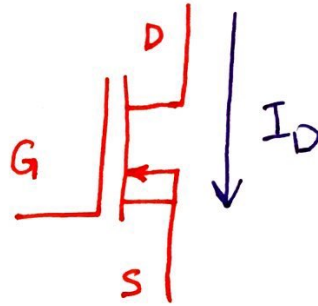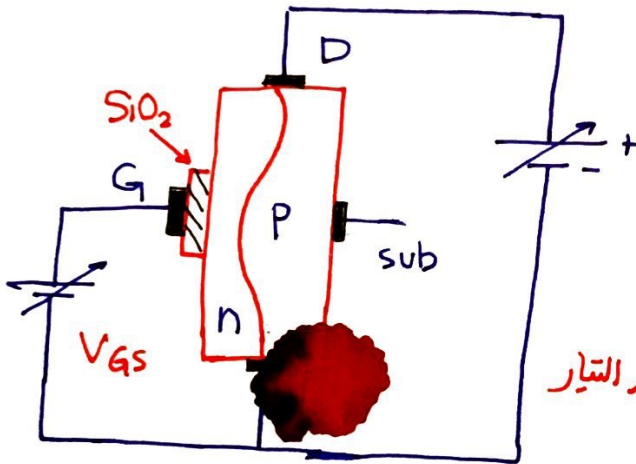

كلما تزيد الالكترونات في من جهة G " RB " بجز التيار لما يوصل لـ V_p


الاختلاف الرئيسي بينه وبين JFET انوما في P_n Junction

Instead, the gate of the MosFET is isolated from the channel by a Silicon dioxide (SiO_2) layer.

Due to this the input resistance of MOSFET is greater than JFET

Input Z "Impedence" very large

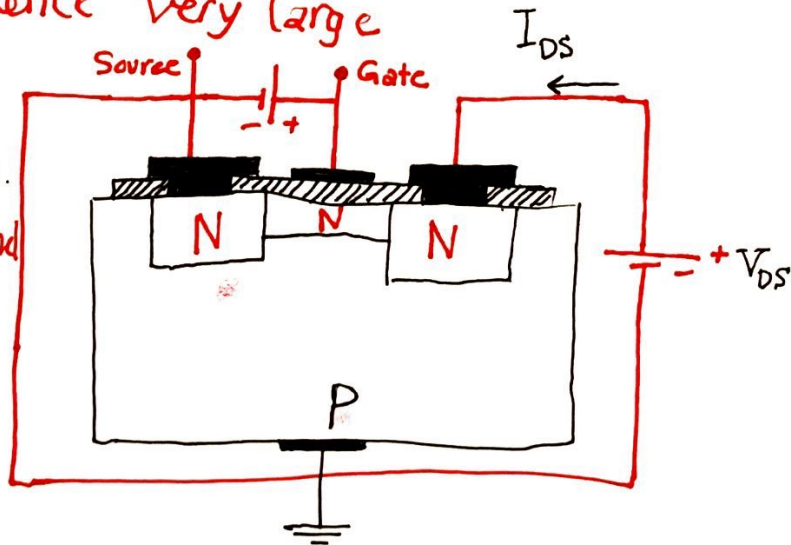Depletion type Mos.
Construction of n-Channel DMOFET



اذا حصلنا Voltage من جهة Gate ف يجذب P بالتالي يزيد ال Conduction يعني يزيد التيار I_{DSS} electrons

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor MOSFET

Depletion Mode

$$0 \geq V_{GS} > V_p$$

$$I_D < I_{DSS}$$

$$V_{GS} > V_p \text{ (negative for n-channel)}$$

Can be +ve or -ve

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

* For the n-channel

$$V_{GS} > V_p \text{ "negative"}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_p$$

Example

$$I_{Ds} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \dots \square$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G$$

$$V_G = \frac{11M}{111M} \times 12 = 1.19V \dots \square$$

$$I_{Ds} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_G}{V_p}\right)^2$$

$$I_{Ds} = 4mA \left(1 - \frac{1.19}{-5}\right)^2 = 6.13mA > I_{DSS}$$

Will operate in Enhancement Mode.

$$V_{DS} = V_{DD} - 0.5K I_{Ds} = 8.93V$$


$$V_{DS} > V_{GS} - V_p = 6.19$$

$$8.93 > 1.19 - 5 = 6.19 \checkmark$$

Enhancement Mode

$$V_{GS} > 0$$

$$I_D > I_{DSS}$$

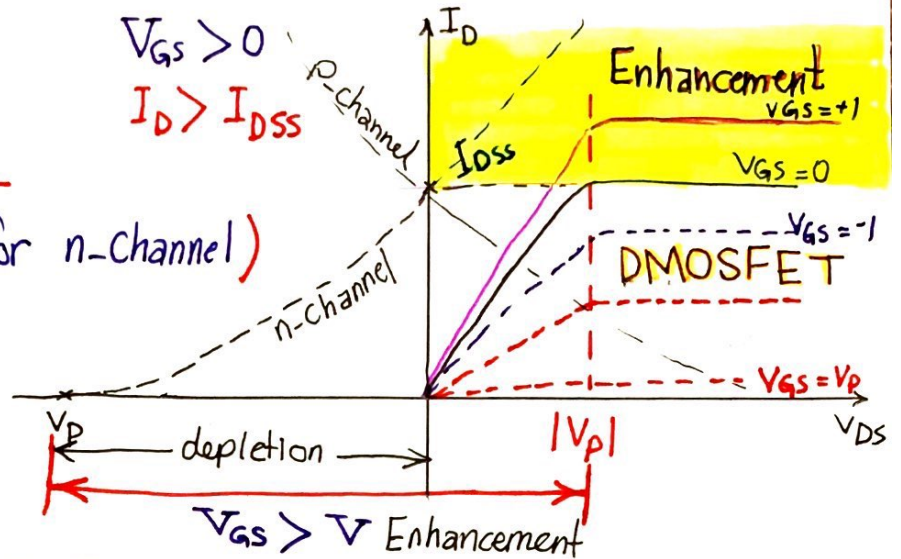


$$I_D < I_{DSS} \iff \text{depletion} \iff I_D > I_{DSS} \iff 0 < V_{GS}$$

* For the p-channel


$$V_{GS} < V_p \text{ "positive"}$$

$$V_{DS} < V_{GS} - V_p$$

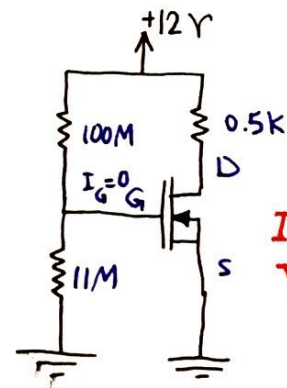

$$I_{DSS} = 4mA$$



$$V_p = -5V$$

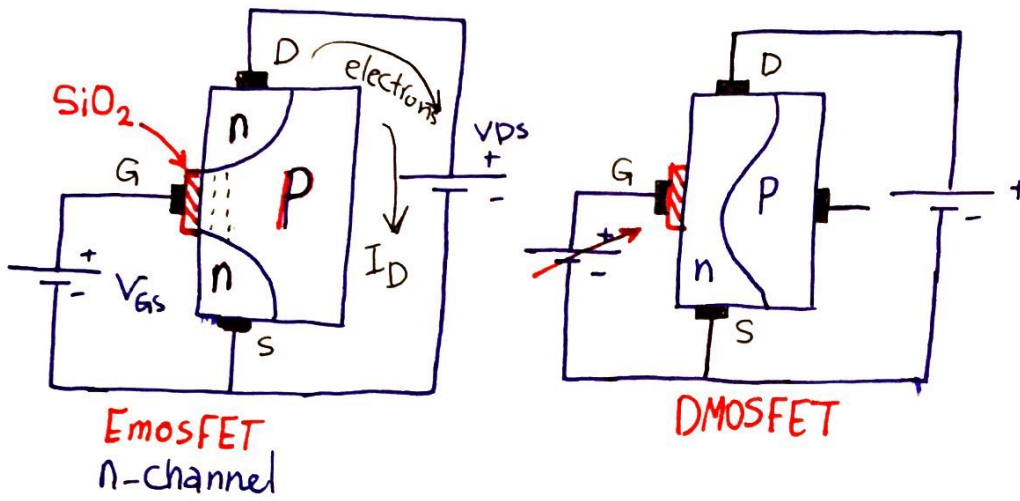


E-MOSFET
n-channel

D-MOSFET

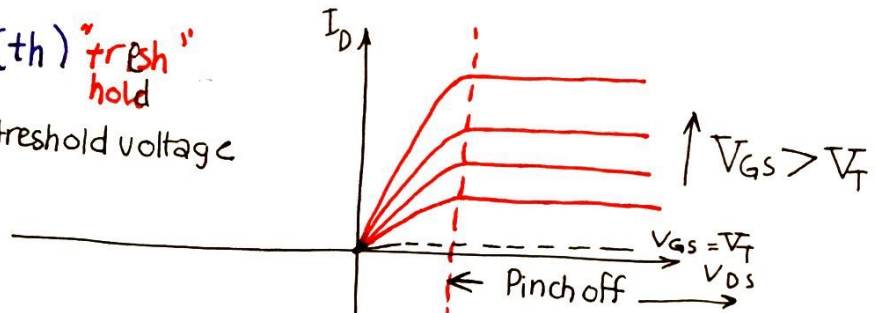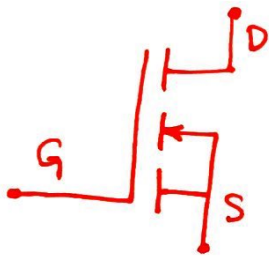$V_{GS} \geq V_{GS(th)}$ "trsh" hold
 V_T threshold voltage



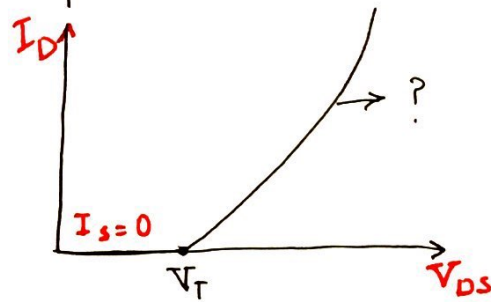$I_D = k_n (V_{GS} - V_T)^2$
 datasheet or calculated



Test point (a) $V_{GS} = 5V$
 $I_D = 4mA$
 $V_T = 3V$
 $\Rightarrow k_n = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_T)^2} = \frac{4mA}{(5-3)^2} = 1mA/V^2$

In the Pinch off Region - E-MOSFET

$i_{DS}(t) = k_n (V_{GS}(t) - V_T)^2$







$|V_{DS}| > |V_{GS} - V_T|$

$V_{GS} > V_T \rightarrow$ موجبة n-Channel

$V_{GS} < V_T \rightarrow$ سالبة p-Channel

Electronics : ENEE 236 ⇒ L16 FET ac Analysis

Summary table
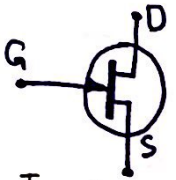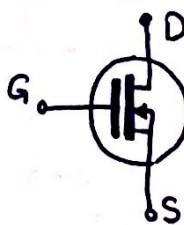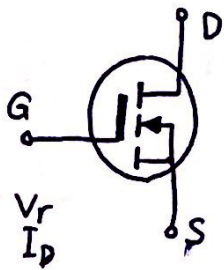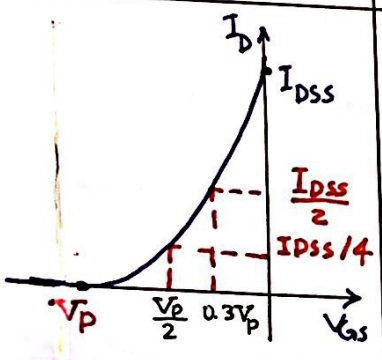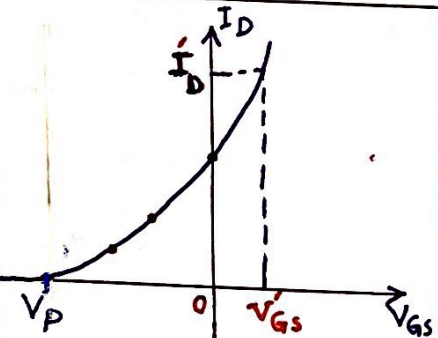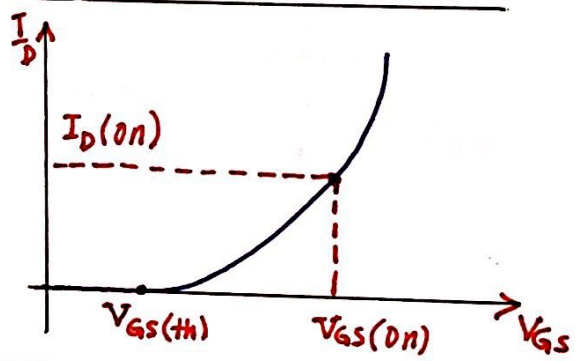
| JFET | D-MOSFET | E-MOSFET |
|---|---|---|
|  I_{DSS} V_p $I_G = 0, I_D = I_S$ $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$ |  I_{DSS} V_p $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$ |  $I_D = k (V_{GS} - V_{GS(th)})^2$ $k = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2}$ V_r I_p V_{GS} |
|  |  |  |

Example

$$K_n = 0.25 \times 10^3 \text{ A/V}^2$$

$$V_T = 2\text{V}$$

n-channel موجبة معناته V_T \ll
 P-channel = سالبة V_T \ll

$$I_{DS} = K_n (V_{GS} - V_T)^2 \dots \text{ [1]}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_G = \frac{22\text{M}}{22 + 47\text{M}} \cdot 18 = 5.74 \text{ V}$$

$$V_S = (0.5\text{k}) I_{DS}$$


$$V_{GS} = 5.74 - 0.5\text{k} I_{DS} \dots \text{ [2]}$$

$$V_{GS} = 4.78 \text{ V } \checkmark \quad \text{لانم اكبر من } V_T$$

$$= -8.78 \text{ X}$$


$$I_{DS} = 1.92 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 12.82 > |V_{GS} - V_T|$$

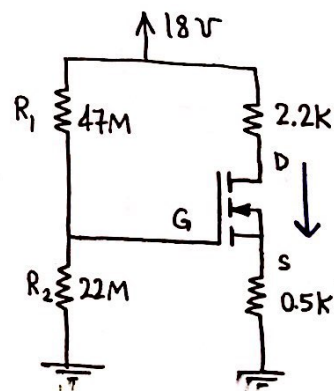



CMOS Inverter "Complementary MOS"

NOT Gate

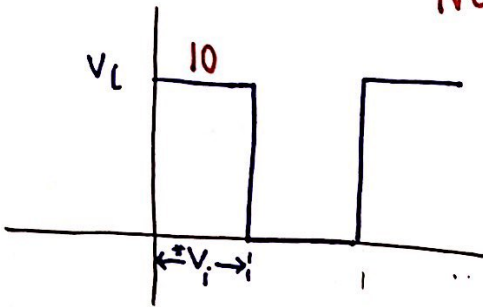


* $V_i = 10 = V_{GS1} > 2$ → عبر يعني
 بـط (SC)
 $V_{GS2} = 0 > -2$ → ~~عبر~~ يعني
 بـط OC

إذا الـ 10 الـ اوتبوت 0

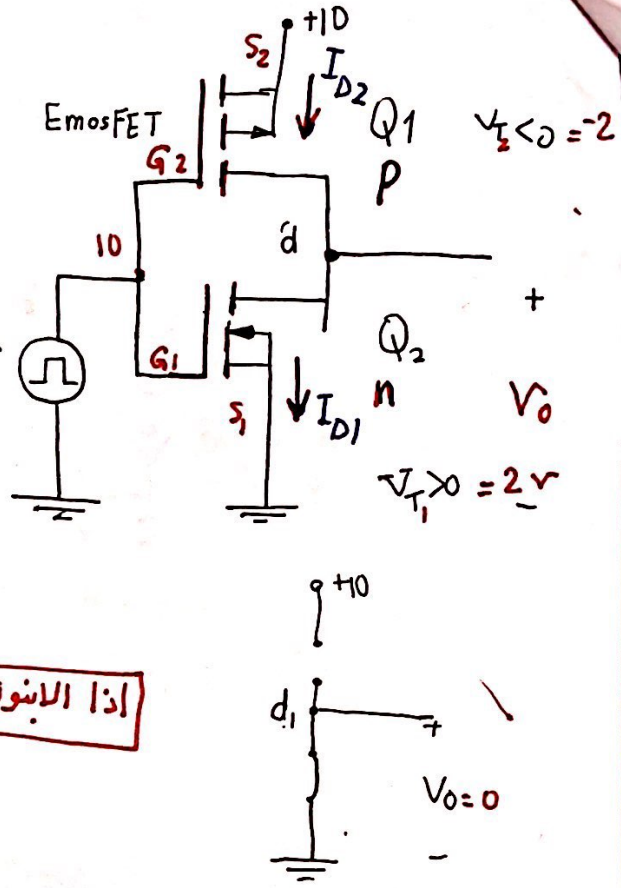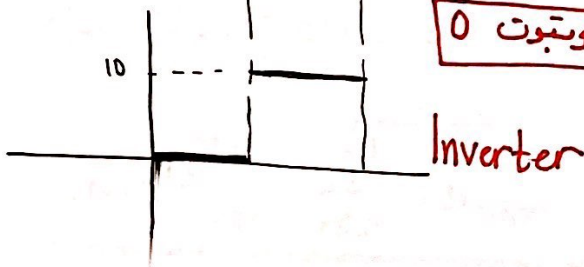

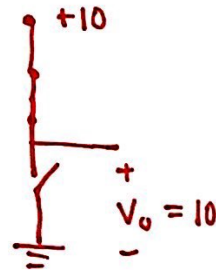2) $V_i = 0V \Rightarrow V_{GS1} < 2$
 Q_1 - off
 $\rightarrow V_{GS2} = 0 - 10 = -10 < -2$




هيك خلاصنا لـ 10


L11@NOTES : FET Amplifiers as small signal analysis

L16 ASVIDLOS

For all FET Type

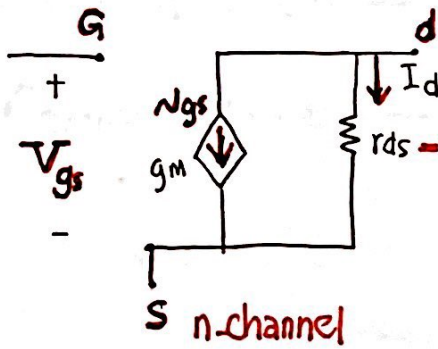

g_m - Transconductance

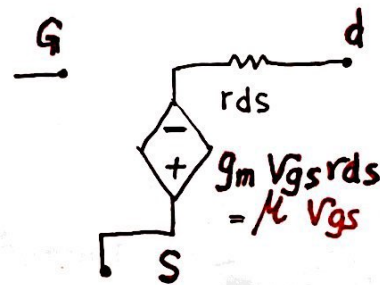

$$\mu = g_m r_{ds}$$

Amplification Factor

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \quad \begin{matrix} \text{ohm}^{-1} \\ \text{mho} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{[Always +ve]} \\ \text{[Siemens]} \end{matrix}$$

For JFET & DMOSFET

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$$

$g_{m0} = g_m |_{V_{GS}=0}$ ← dc value

$$= \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|} \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}$$

For EMOSFET

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_T)^2$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = 2 k_n (V_{GS} - V_T)$$

$$= 2 k_n \sqrt{\frac{I_D}{k_n}} = 2 \sqrt{I_D k_n}$$

$$k_n = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_T)^2} \quad \text{@ the Q-point "dc value"}$$

..3.

FET Amplifier


Common Source \rightarrow eq. to CE "Input Gate, Output Drain"

Common Drain \rightarrow eq. to CC

Common Gate \rightarrow eq. to CB

all have the same eq. Circuit "n-channel"

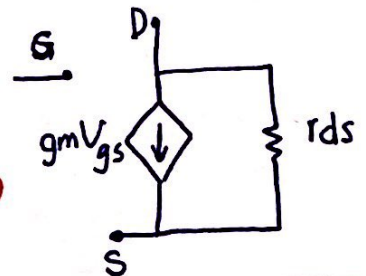For P-channel \rightarrow current from S to D



1] Common Source Amplifier with self Bias "Inverting"

Yup!


Find A_v, Z_i, Z_o

ac SS quantities \rightarrow Construct ac eq. Circuit

C_1, C_2
"short"

$V_{DD}=0$
(GND)


JFET
ac SS. Model

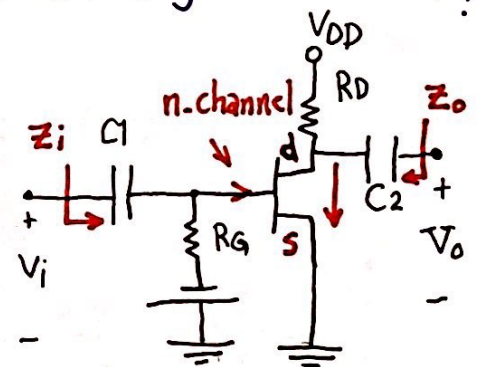

$Z_i = R_G$

$Z_o \downarrow = R_D \parallel r_{ds}$
كبيره كثير
لهيك مرات تكون
ساوي ال RD

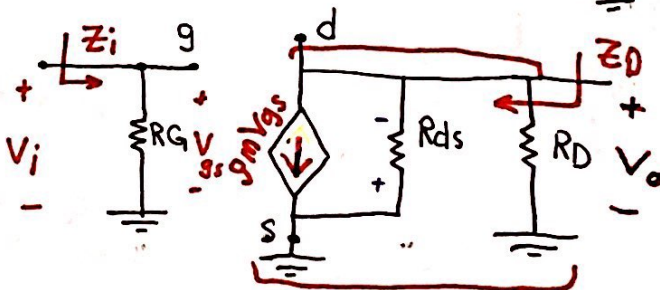For this $r_{ds} \gg R_D$
 $\therefore Z_o = R_D$





$r_{ds}, R_D \rightarrow$ Shared Ground & shared Drain

$A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$V_o = r_{ds} = -g_m V_{gs} (r_{ds} \parallel R_D)$
 $V_i = V_{gs}$

$A_v = \frac{-g_m V_{gs} (r_{ds} \parallel R_D)}{V_{gs}} = -g_m (r_{ds} \parallel R_D)$
 $= -g_m (R_D) \cdot A.$

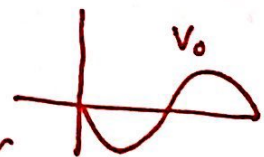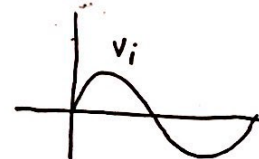Inverting Amplifier
 V_o is shifted 180° relative to V_i



Common Source (self Bias)

($r_{ds} \approx \infty$)

$$V_{gs} \neq v_i$$

$$V_{gs} = V_g - V_s$$

$$V_{gs} = v_i - g_m V_{gs} R_s$$

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_s}$$

A_v is \downarrow due to R_s


$$A_v = \frac{V_o}{v_i}$$

$$V_o = -g_m V_{gs} R_D$$

$$V_{gs} = \frac{v_i}{1 + g_m R_s}$$

$$V_{gs} = V_g - V_s$$

$$= v_i - \dots$$

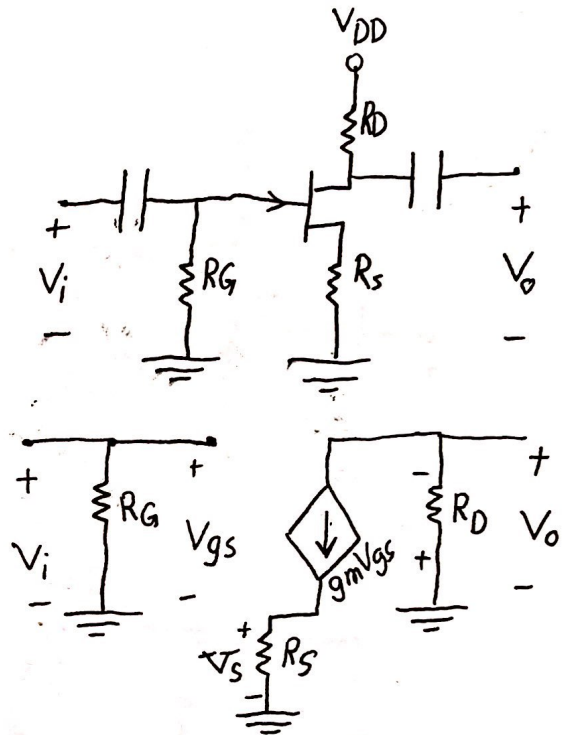

L16 : Part 2 : FET ac analysis \Rightarrow

Common-Source (CS) Self Bias Effect of R_i

here $V_g = \frac{R_G}{R_G + R_i} \cdot V_i$

$V_{gs} = V_g - V_s$


$V_{gs} = \frac{R_G}{R_G + R_i} \cdot V_i - g_m V_{ss} R_s$

$V_i = V_{gs} (1 + g_m R_s) \frac{R_G + R_i}{R_G}$


$V_o = -g_m V_{gs} R_D$

$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_s} \left[\frac{R_G}{R_G + R_i} \right]$


AV is reduced Further due to R_i

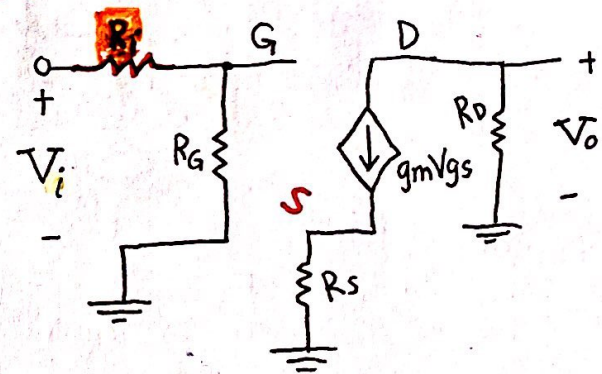


2] Common drain (CD)

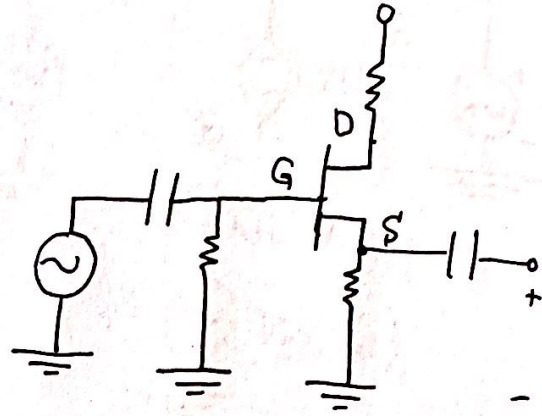

3] Common Gate (CG)

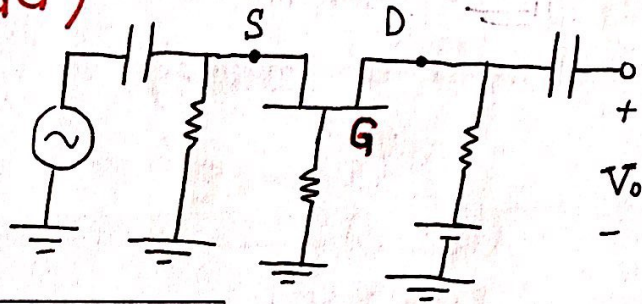

Impedance Reflection

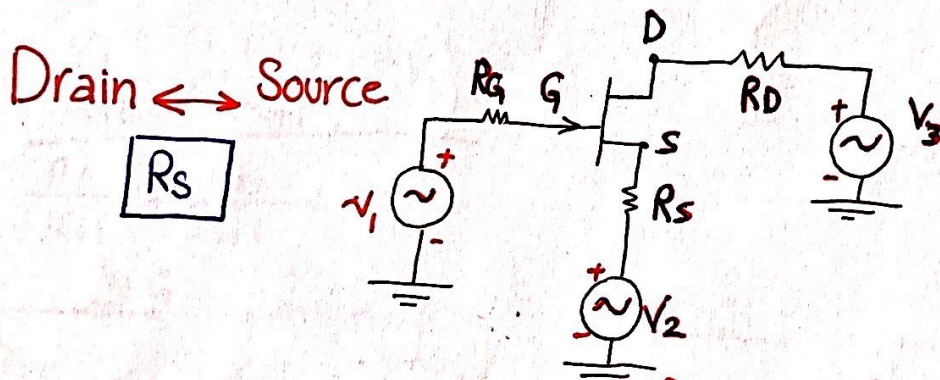

KVL :

$$V_3 + \mu V_{gs} = I_D r_{ds} + I_D R_D + I_D R_S + V_2 \dots (*)$$

$$V_{gs} = V_g - V_s \dots [1]$$

$$= V_g - (I_D R_S + V_2) \dots [2]$$


$$V_s = I_D R_S + V_2 \dots \rightarrow \text{at } [1]$$

(*) بـ [2] نعوض

$$V_3 + \mu (V_g - (I_D R_S + V_2)) = I_D (r_{ds} + R_D + R_S) \dots [6]$$

$$I_D = \frac{V_3 + \mu V_g - V_2 (\mu + 1)}{R_D + r_{ds} + R_S (\mu + 1)}$$

$$i = \frac{\Delta V}{\Sigma R}$$

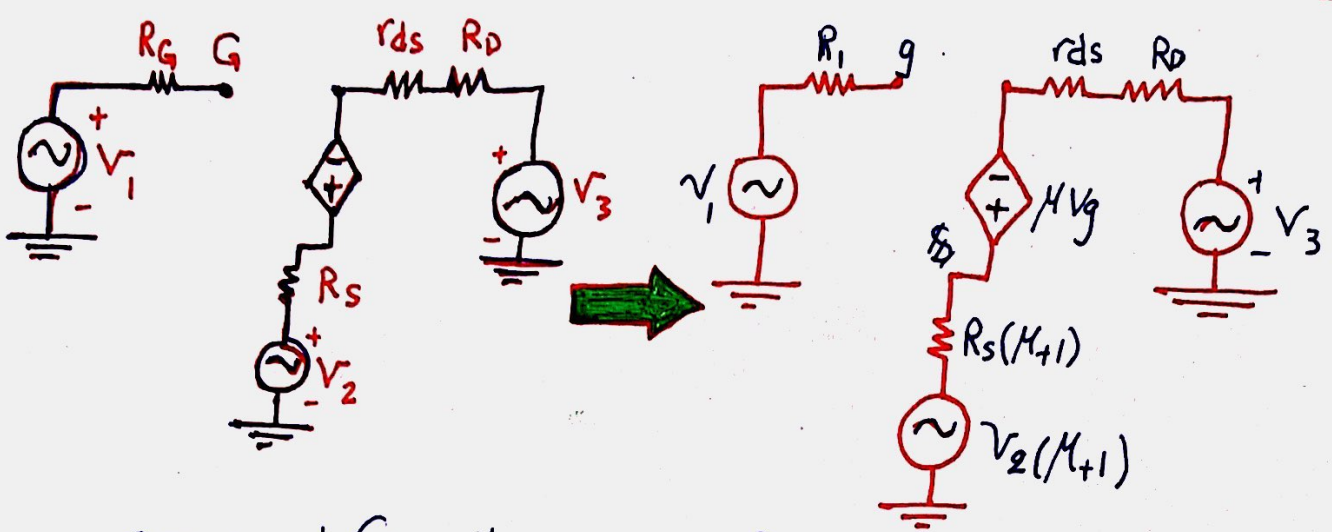


Original Circuit

Drain Equ. Circuit
(Source to Drain)

$$\begin{aligned}
 M V_{gs} &\rightarrow M V_g \\
 R_s &\rightarrow R_s(M+1) \\
 V_2 &\rightarrow V_2(M+1)
 \end{aligned}$$

$M+1$ से (source)
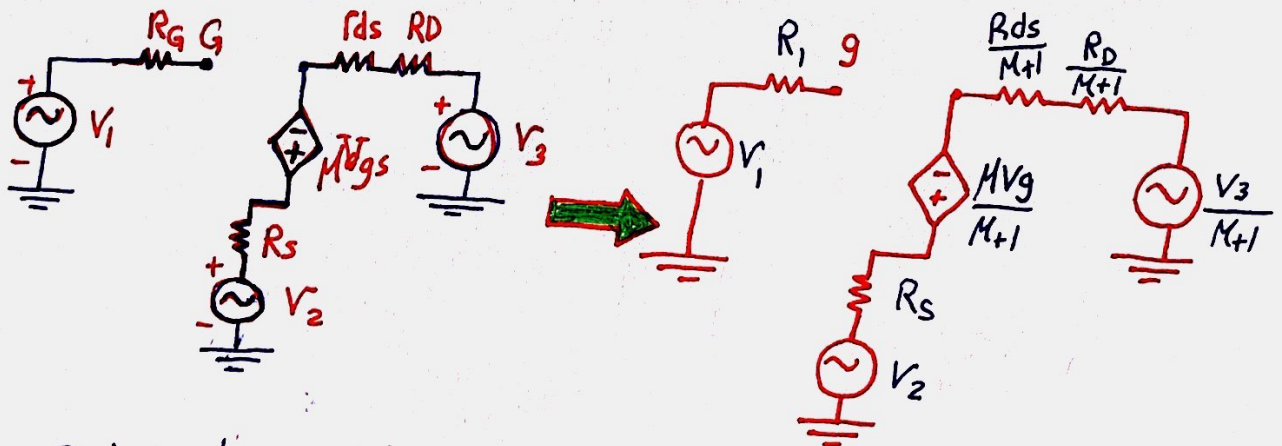
$$I_D = \frac{V_3}{\frac{R_D}{M+1} + \frac{r_{ds}}{M+1} + R_s} + \frac{M V_g}{M+1} - V_2$$



Original circuit

Source Eq. Circuit
(Drain to Source)

$$\begin{aligned}
 M V_{gs} &\rightarrow \frac{M V_g}{M+1} & R_D &\rightarrow \frac{R_D}{M+1} \\
 V_3 &\rightarrow \frac{V_3}{M+1} & r_{ds} &\rightarrow \frac{r_{ds}}{M+1}
 \end{aligned}$$

7.

Example : Phase splitting Circuit

Two outputs : treated one @ time

Find $A_{V_1}, A_{V_2}, Z_i, Z_{O1}, Z_{O2}$



$r_{ds} = 100k\Omega$
 $g_m = 1mS$

Two outputs:

V_{O1} : Drain

V_{O2} : Source

(1)

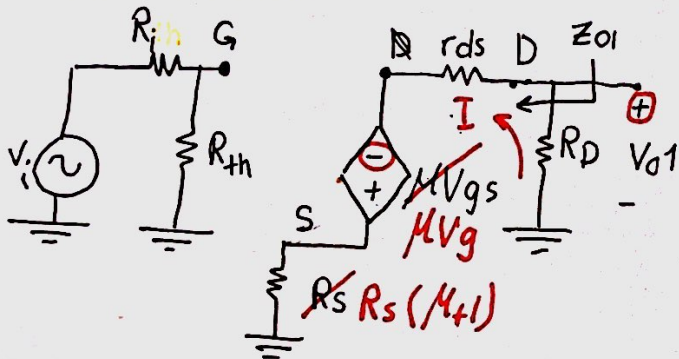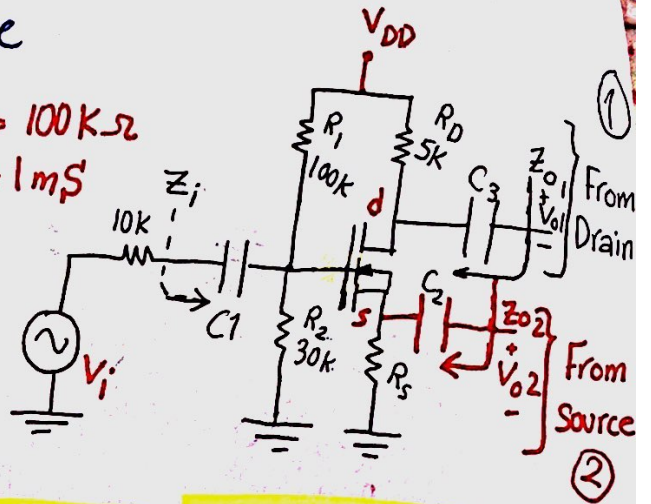

(D) From S to D


$$V_{O1} = \frac{R_D}{R_D + r_{ds} + R_S(M+1)} \cdot (-M V_g)$$

$$V_g = \frac{R_{th}}{R_{th} + R_i} \cdot V_i$$

$$A_{V_1} = \frac{V_{O1}}{V_g} \cdot \frac{V_g}{V_i} = \sqrt{\quad}$$


$$Z_{O1} = R_D \parallel (r_{ds} + R_S(M+1))$$

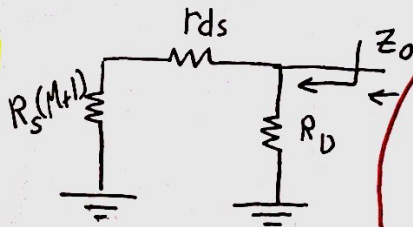$V_i \rightarrow 0 \Rightarrow V_g = 0 \Rightarrow M V_g = 0$




$$Z_i = R_{th}$$

(2) reflection from Drain to Source

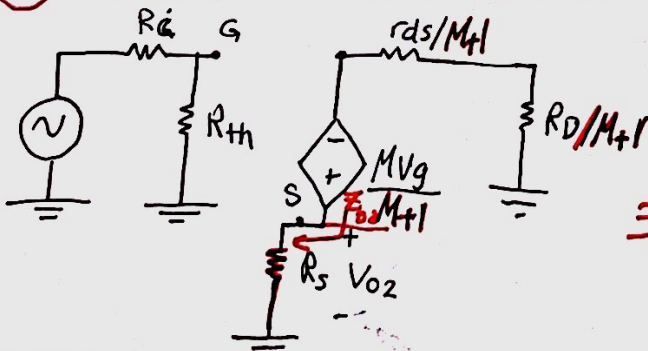
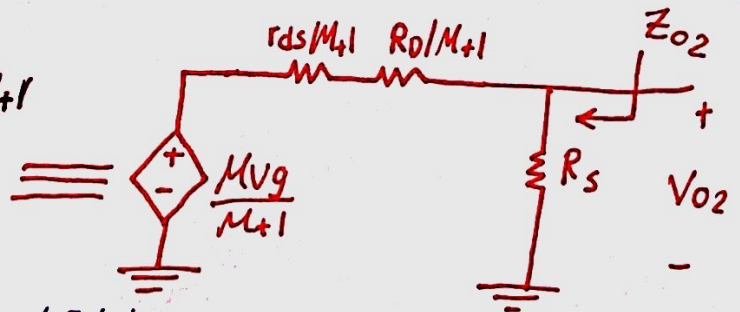
$$V_{O2} = \frac{R_S}{R_S + \frac{r_{ds} + R_D}{M+1}} \cdot \frac{M V_g}{M+1}$$



$$V_g = \frac{R_{th}}{R_{th} + R_i} \cdot V_i$$

$$Z_{O2} = R_S \parallel \left(\frac{r_{ds} + R_D}{M+1} \right)$$

$V_i \rightarrow 0 \Rightarrow V_g = 0$

8. Back $\Rightarrow \infty = r_{ds}$ فرضاً

$$\mu = g_m r_{ds} \rightarrow \infty$$

$$Z_{o2} = R_s \parallel \left(\frac{r_{ds} + R_D}{\mu + 1} \right)$$

$$\left. \frac{r_{ds} + R_D}{\mu + 1} \right|_{r_{ds} \rightarrow \infty} = \frac{r_{ds} + R_D}{g_m r_{ds} + 1}$$

$$\left. Z_{o2} \right|_{r_{ds} \rightarrow \infty} = R_s \parallel \frac{1}{g_m} \left|_{r_{ds} \rightarrow \infty} \right.$$

$$\lim \frac{1 + \cancel{R_D/r_{ds}}}{g_m + \cancel{1/r_{ds}}} = \frac{1}{g_m}$$

2.00



Electronics: ENEE 236 → L17 FET Design

Common Gate Amplifier:


Z_i, Z_o, A_v

Short "C"


$V_{DD} \rightarrow \text{ground}$

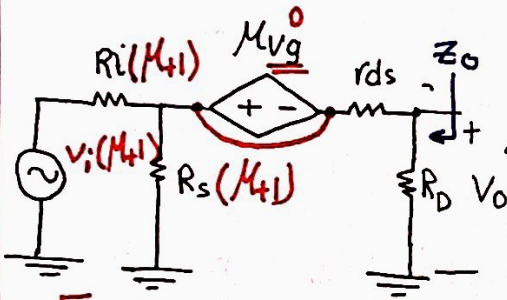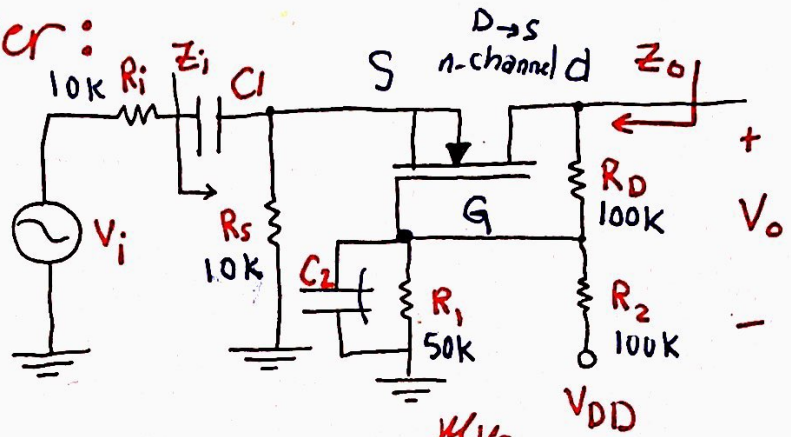


[Drain Eq. Circuit]

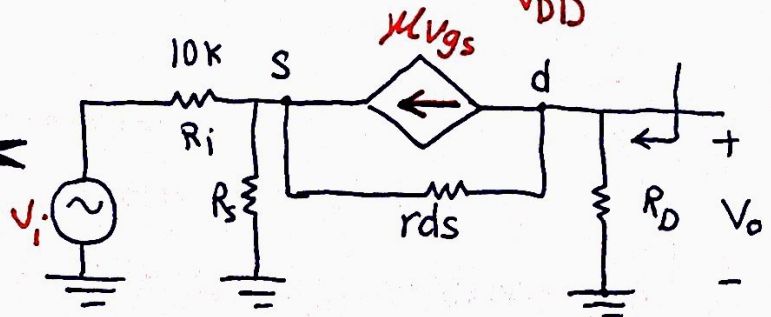

$V_g = 0$

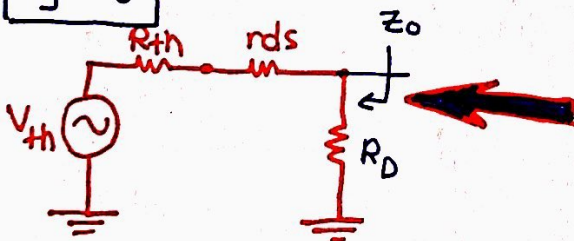

$$R_{th} = 5k(M+1) = R_i(M+1)/2$$

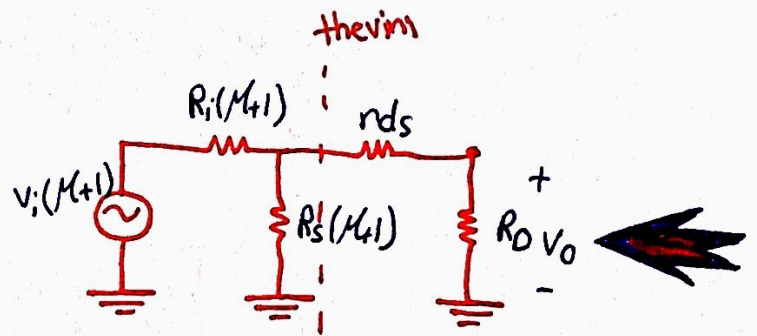

"Special Case"

$V_{th} = \frac{1}{2} V_i (M+1)$ لانو $R_s = R_i$ ف الجهد عليها ينقسم للنصف ف كل وحدة بتؤخذ $\frac{(M+1)V_i}{2}$

$$V_o = \frac{R_D}{R_D + r_{ds} + R_{th}} \cdot V_{th}$$

$$V_o = \frac{R_D}{R_D + r_{ds} + R_{th}} \cdot \frac{(M+1)V_i}{2}$$

$$\therefore A_v = \frac{R_D (M+1)}{2 [R_D + r_{ds} + \frac{R_i (M+1)}{2}]}$$


$$Z_o = R_D \parallel (R_{th} + r_{ds})$$

$$V_{th} = 0 \Rightarrow Z_o = R_D \parallel \left(r_{ds} + \frac{5k(M+1)}{2} \right) \text{ when } r_{ds} \approx \infty$$

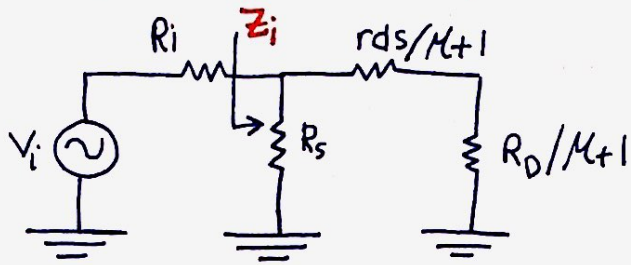1.

$$Z_o = R_D$$

to Find $Z_i \rightarrow$ Source Eq. is needed



$$Z_i = R_s \parallel (r_{ds} + R_D)$$

$$Z_i \Big|_{r_{ds} \rightarrow \infty} = R_s \parallel \frac{1}{g_m} \mu + 1$$


FET Amplifier Design "Important"

- Design a fixed Bias network such that the ac voltage gain $|A_v| = 10$, i.e. find value of R_D



$$V_p = -4V$$

$$I_{DSS} = 10mA$$

$$r_{ds} = 50k\Omega$$

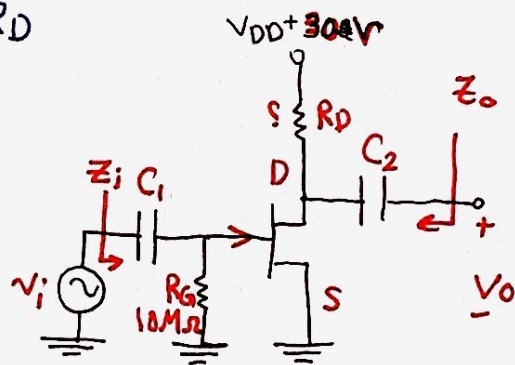

After Analysis

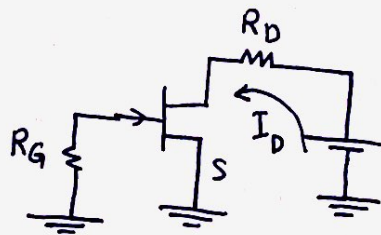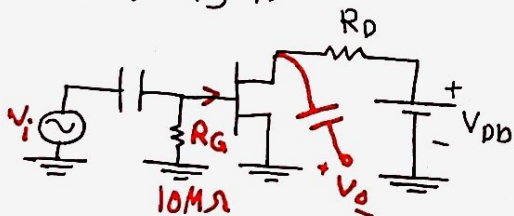

$$V_{GS} = V_G - V_S \quad \text{"DC Analysis"}$$


$$= 0 - 0 = 0$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

$$= 10mA$$

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = \frac{2 \times 10mA}{4} = 5mS$$

.2.

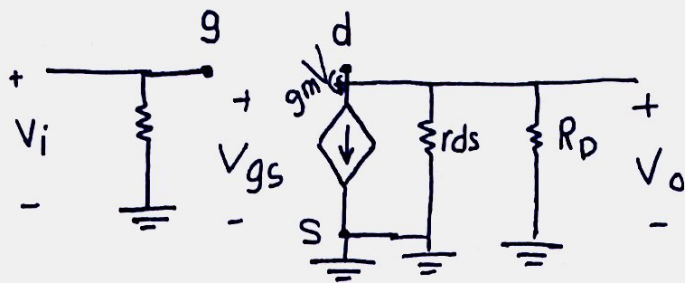

AC Analysis

$$v_o = -V_{gs} g_m (R_D \parallel r_{ds})$$

$$V_{gs} = V_i$$

$$|A_v| = \frac{V_o}{V_i} = |-g_m (R_D \parallel r_{ds})| = 10$$

$$r_{ds} \parallel R_D = \frac{10}{5m} = 2k\Omega$$

$$\frac{50 \cdot r_{ds} \times R_D}{50 \cdot r_{ds} + R_D} = 2k \Rightarrow R_D = 2.08k\Omega$$

Design Example 2 "Important"

Choose the value of R_D & R_S that will result in voltage gain $|A_v| = 8$, using the value of g_m defined by $V_{GSQ} = \frac{1}{4} V_p$

$$V_p = -4 \Rightarrow V_{GSQ} = -1$$


$$I_{DSS} = 10mA$$

$$r_{ds} = 50k$$

at dc $\rightarrow C \rightarrow$ "open"

at AC $\rightarrow C \rightarrow$ short

زي اللي مرقت بال AC.A

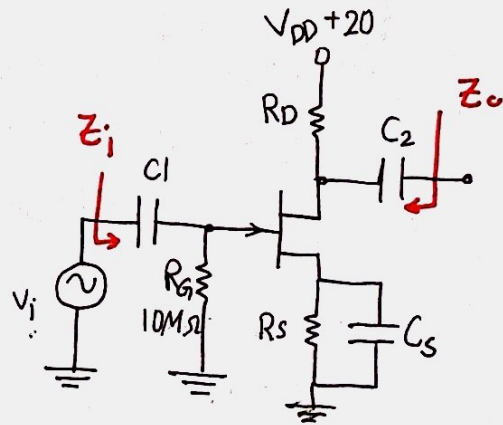


$$|A_v| = |-g_m (R_D \parallel r_{ds})|$$

$$\frac{8}{3.75} = \frac{R_D \times 50k}{50k + R_D} \Rightarrow R_D = \underline{\underline{2.133k\Omega}}$$

$$g_m = \frac{2 \times 10mA}{4} \left(1 - \frac{-1}{-4} \right) = 5mS \times 0.75 = 3.75S$$

DC Analysis

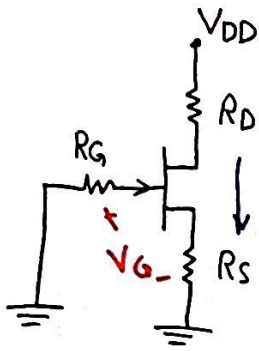

$$V_{GSQ} = \frac{1}{4} V_p = -1$$

$$= V_G - V_S \rightarrow I_D R_S$$

$$-1 = -I_D R_S$$

$$1 = I_D R_S \Rightarrow R_S = \frac{1}{5.625 \text{ mA}} = \underline{\underline{177.7 \Omega}}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$



$$= 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{1}{4}\right)^2 = 5.625 \text{ mA}$$

Use standard value! 180Ω

Design Example 3

Choose the value of R_D & R_S that will result in $|A_v| = 8$, using the value of g_m def. by: $V_{GSQ} = \frac{1}{4} V_p$

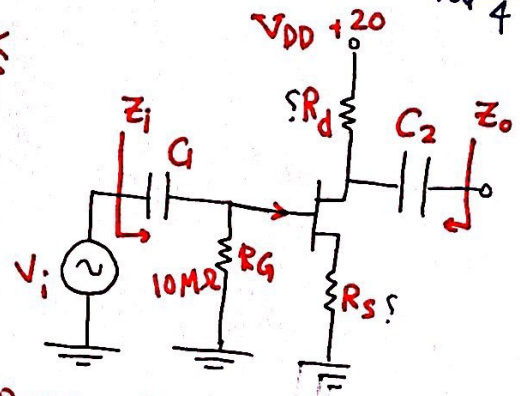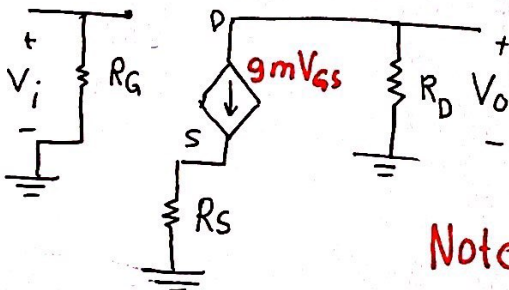$V_p = -4$, $V_{GSQ} = -1$, $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $r_{ds} = 50 \text{ k}\Omega$
AC SS Eq. Circuit:



Note: This the same previous Ex. except that no C_S C_p

$g_m = 3.75$ (from Previous Ex)

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_o = -g_m V_{GS} (R_D \parallel r_{ds})$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - g_m V_{GS} R_S$$

$$V_G = V_i \Rightarrow V_{GS} = V_i - g_m V_{GS} R_S$$

$$V_i = V_{GS} - g_m V_{GS} R_S$$


$$V_o = \frac{-g_m V_{GS} (R_D)}{V_{GS} + g_m V_{GS} R_S} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$|A_v| = \left| \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} \right| = 8 \Rightarrow R_S = \frac{177.7}{\approx 180}$$

$$R_D = 3.573 \text{ k}\Omega$$


A.

Drain Feedback Configuration

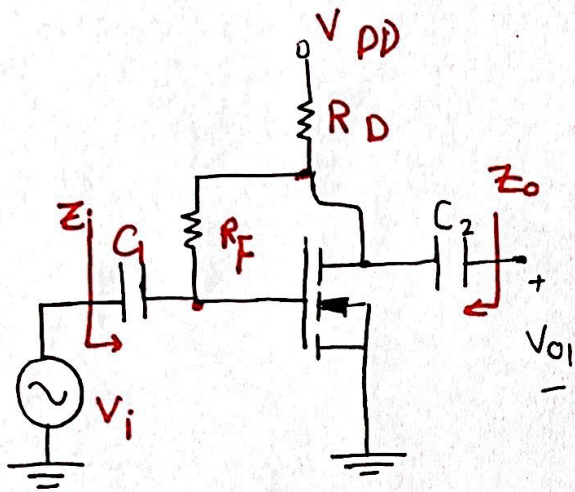

Just DC Analysis

DC ANALYSIS

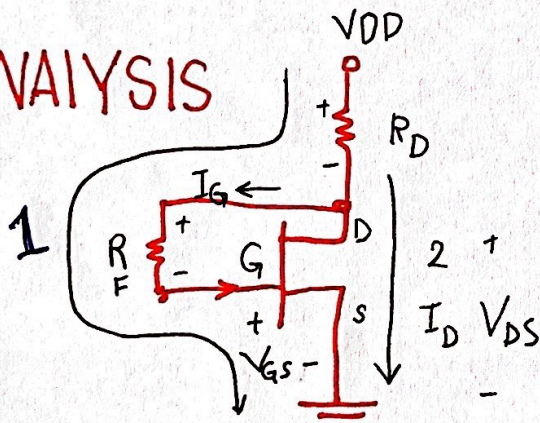

- ① $V_{DD} = I_D R_D + I_G R_F + V_{GS} \dots \rightarrow V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$
- ② $V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$

$$V_G \leftarrow I_G = 0 \quad V_D$$

$$V_D = V_G$$


$$V_{DS} = V_{GS}$$

Electronics 236 → L18 Part 1 op-amp1


Operational Amplifier

- Integrated Circuit .
- Used for different Applications
 - Math operations
 - Control systems
 - Comparison
 - Instrumentation
- Filters
- Communications Eng.

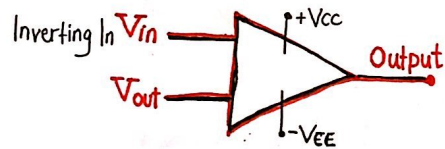
OP- Amp "Not design but how to use the op amp as a device .




Equivalent Circuit :

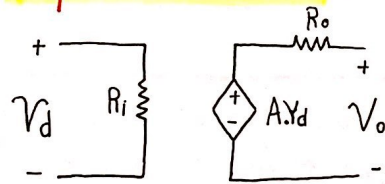

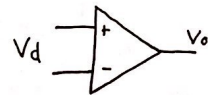- A very high ($A > 100000$)
- R_i very high ($M\Omega$'s)
- R_o very small (Ω 's)



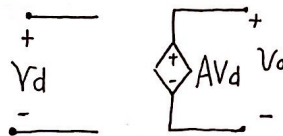Ideal op-amp : "Equivalent circuit" Considering $\uparrow R_i$ "open circuit" and $\downarrow R_o$ "short circuit"




1

Op-amp characteristic

$+V_{sat} \cong +V_{cc} - 2$




$-V_{sat} \cong -V_{cc} + 2$

"For calculation Purpos in this course"

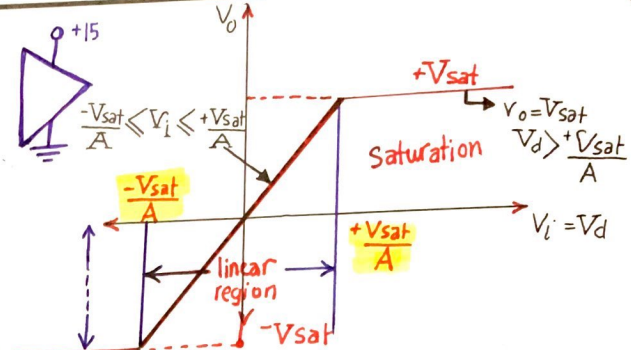



Op-Amp Ratings

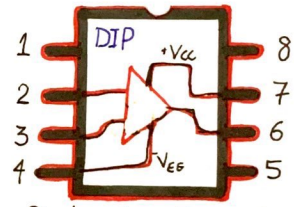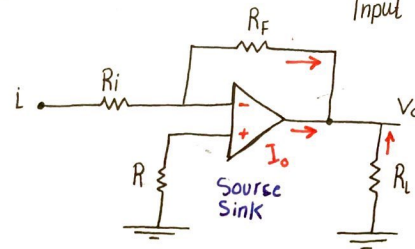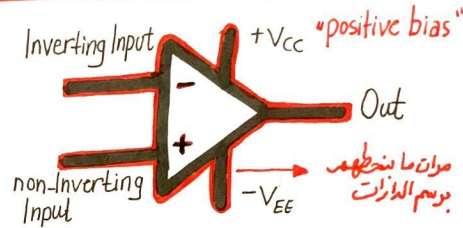- $-V_{sat} \leq V_o \leq +V_{sat}$
- $I_o \leq I_{o,max}$




Dual in-Line Pack

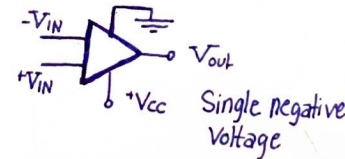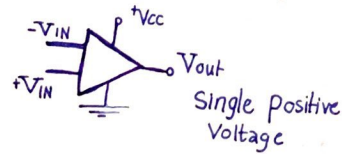Most OP Amps require dual power supply with Common Ground & Some Op Amps require single Supply "with some restriction"



OP-Amp Configuration

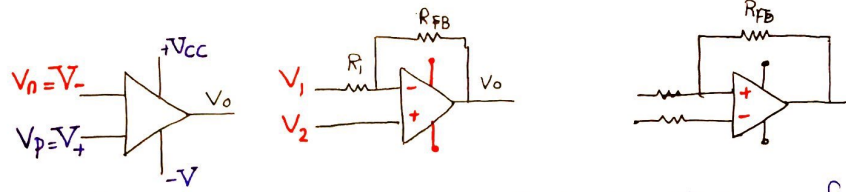

① no feedback

- used as Comparator

$$V_o = \pm V_{sat}$$

② Negative feedback

- used as an Amplifier



$$-V_{sat} < V_o < +V_{sat}$$

③ Positive feedback

- Comparator with Hyst.

$$V_o = \mp V_{sat}$$

Op-Amp as an Amplifier

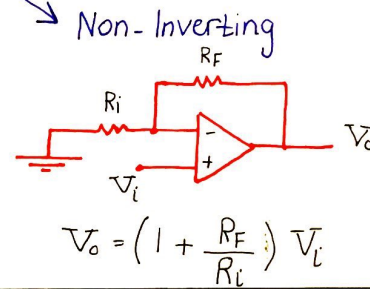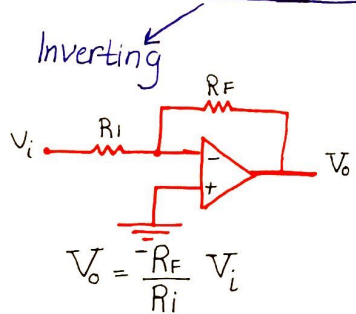


L18-Part 2 Inverting Amp. Analysis

using ideal op-amp Model


$$\begin{cases} I_p = I_n = 0 \\ V_p = V_n \end{cases}$$

only for Amp. with negative feedback

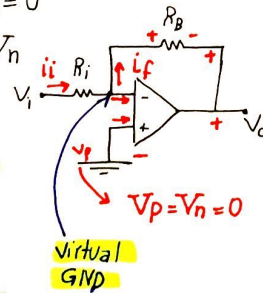

$$I_i = I_f + I_n$$
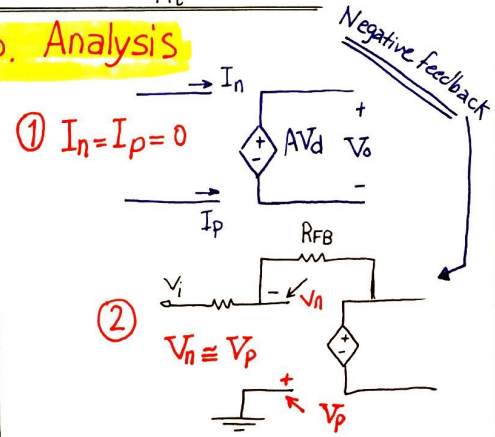
$$I_i = \frac{V_i - V_n}{R_i} = \frac{V_i}{R_i} = I_f$$



① $I_n = I_p = 0$

② $V_n = V_p$

$$V_o = -I_f R_f = -\frac{V_i}{R_i} \cdot R_f = -\frac{R_f}{R_i} V_i$$

3

Example


Find the value of V_o and I_o and verify if the opamp is in linear or saturation mode for two values of feedback resistor; assume $I_{o(max)} = 20\text{ mA}$

1) $R_F = 100\text{ k}\Omega$ 2) If $R_F = 2\text{ M}\Omega$

$$-10 + 2 = -8 \quad V_p = 0$$

$$-V_{sat} \leq V_o = -\frac{R_F}{R_i} \cdot V_i \leq +V_{sat}$$

$$I_o \leq I_{o(max)} = 25\text{ mA}$$

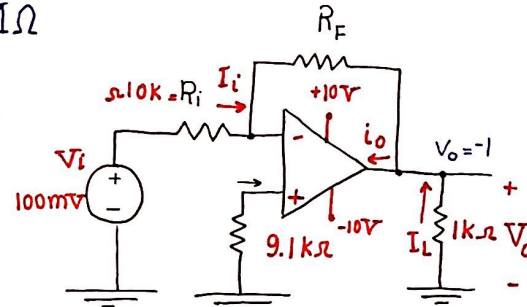

$$V_o = \frac{-100\text{ k}}{10\text{ k}} \cdot V_i = -10 \times 100\text{ mV} = -1\text{ V} \quad \text{ضمن النطاق}$$

$$I_i = I_f = \frac{100\text{ mV}}{10\text{ k}} = 10\text{ }\mu\text{A} \quad \left| \quad I_L = \frac{1}{1\text{ k}} = 1\text{ mA}$$

$$I_o = I_f + I_L = 10\text{ }\mu\text{A} + 1\text{ mA} = 1.01\text{ mA} < 20\text{ mA} \checkmark$$

Op Amp is a low current device

2) $R_F = 2\text{ M}\Omega \Rightarrow 2000\text{ k}$

$$V_o = \frac{-2\text{ M}}{10\text{ k}} * 100\text{ mV} = -20\text{ V}$$


$-V_{sat} \leq V_o \leq +V_{sat}$, but V_o not in the range
 V_o is limited to -8 V

$$I_o = 10\text{ }\mu + \frac{8}{1\text{ k}} = 8\text{ mA} \checkmark$$


Assume $R_L = 200\Omega$

$$I_o = 10\text{ }\mu + \frac{8}{200} = 40.01\text{ mA} > I_{o(max)}, I_o \text{ is limited to } 20\text{ mA}$$

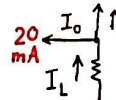
$$V_o = -20\text{ mA} \times 200 = -4\text{ V}$$



Non-Inverting Amp.

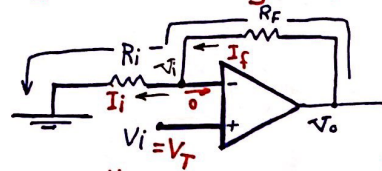

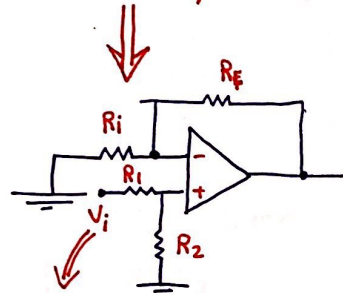$I_p = I_n = 0$
 $V_p = V_n = V_+ = V_-$
 $\rightarrow i_i = \frac{V_i}{R_i}$
 $\rightarrow i_f = i_i + i_n = 0$




$V_o = I_f R_f + I_i R_i$
 $V_o = I_f (R_f + R_i)$
 $= \frac{V_i}{R_i} (R_f + R_i)$

$V_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_i$

$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)$, general case V_+ instead of V_i

Example "Non-inverting"

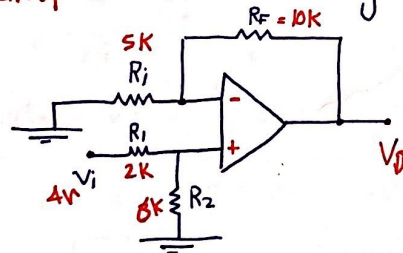

$V_o = V_+ \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)$
 $= 3 \left(1 + \frac{10k}{5k}\right) = 9 \text{ volt}$


$-V_{sat} \leq V_o \leq +V_{sat}$

$V_+ = \frac{6k}{8k} \cdot 4 = 3$


لفرض حدا طلب ال Gain=1 يعني $1 = \frac{V_o}{V_+}$ الحل انو يا بجي R_f short و open R_i

* ال باره هاي نفس اللي فوق

→ Buffer لاول

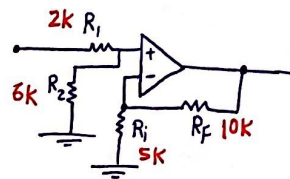


Non-Inverting Adder

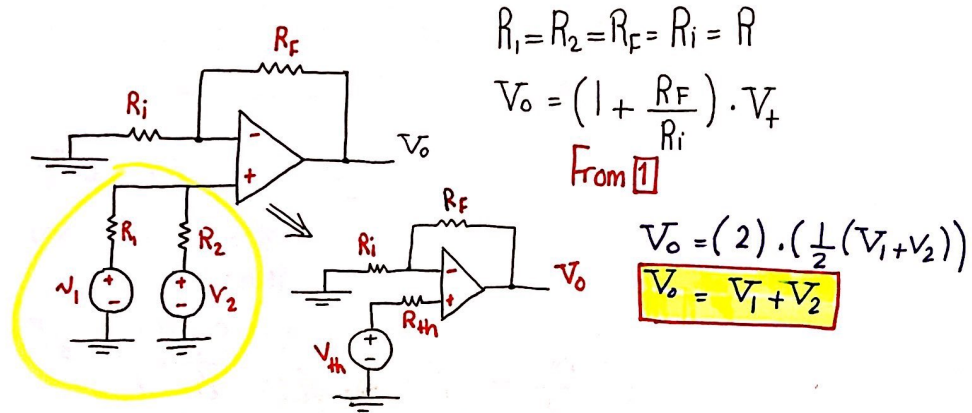

Super Position :

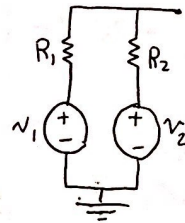
[1] Kill V_2
 $V_{th}^{\prime} = \frac{R}{R+R} V_1 = \frac{1}{2} V_1$




[2] Kill V_1
 $V_{th}^{\prime\prime} = \frac{R}{2R} \cdot V_2 = \frac{1}{2} V_2$

[3] Total = $V_{th}^{\prime} + V_{th}^{\prime\prime} = \frac{1}{2}(V_1 + V_2) \dots [1]$

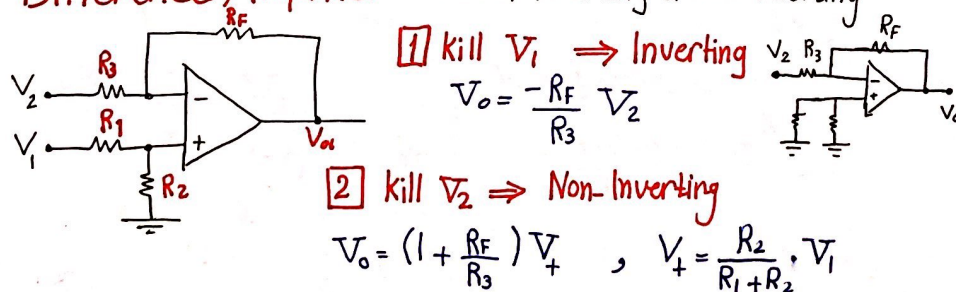Difference Amplifier - mix of Inverting & non-Inverting



[2]

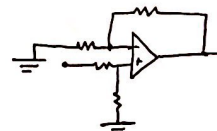

Difference Amplifier

Continue

$$V_o = \underbrace{\left(1 + \frac{R_F}{R_3}\right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)}_a V_1 - \underbrace{\frac{R_F}{R_3}}_b V_2$$

$$V_o = a V_1 - b V_2$$


let $R_1 = R_3 = R$
 $R_2 = R_F = mR$

$$V_o = \left(\frac{R_3 + R_F}{R_3}\right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_1 - \frac{R_F}{R_3} V_2$$

$$= \frac{R_2}{R_3} V_1 - \frac{R_F}{R_3} V_2 = m V_1 - m V_2 = m(V_1 - V_2) \dots (*)$$

Difference Amplifier

Instrumentation Amp (IC)

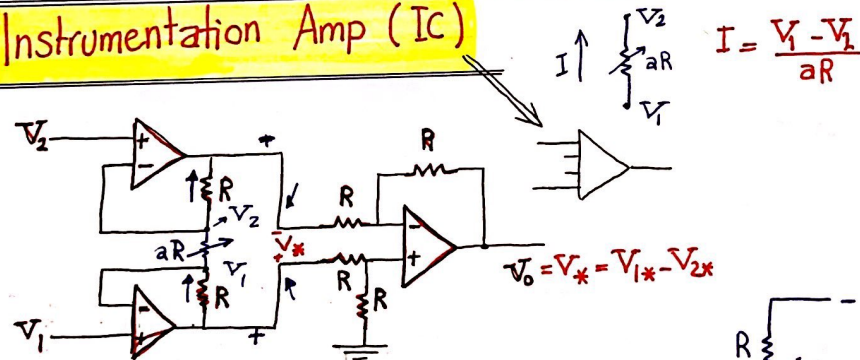

From [1]: $V_o = V_*$

$$V_o = \left(1 + \frac{2}{a}\right) (V_1 - V_2)$$

هي نفسها (*)

$$m = 1 + \frac{2}{a} \text{ يعني}$$

$$V_* = I \cdot (R + R_a) \leftarrow \begin{matrix} R \\ aR \\ R \end{matrix} \uparrow V_*$$


$$= \frac{(a+2)R}{aR} (V_1 - V_2)$$

$$V_* = \left(1 + \frac{2}{a}\right) (V_1 - V_2) \dots [1]$$

هنا يعني potentiometer value only changing

Gain is adjusted + Buffers

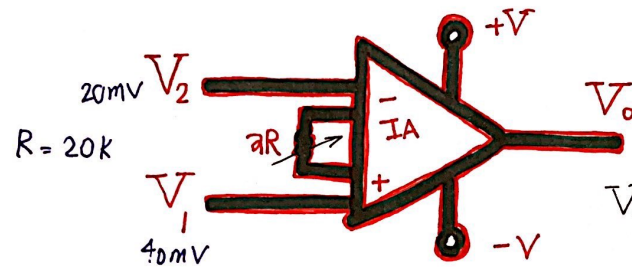يعني لما بدي اغير Gain بي يعني بغير بقيمة a في المقاومة المتغيرة.



$$V_o = \left(1 + \frac{2}{a}\right)(V_1 - V_2)$$

5 = Gain الينا

$$5 = \left(1 + \frac{2}{a}\right)(40m - 20m)$$


$$250 = 1 + \frac{2}{a} \Rightarrow a = \frac{2}{240}$$

$$aR = \frac{2}{240} \times 20k =$$

$$\frac{1}{2}(V_1 + V_2)$$

Electronics: 236 → L20 Op Amps Apps

Voltage to Current Converter :

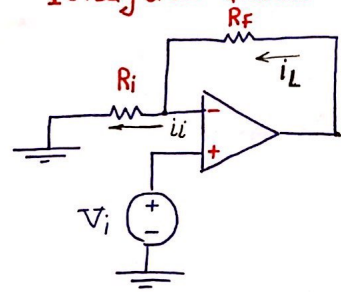

$$i_L = \frac{V_i}{R_i}$$


$$i_L = i_L$$

Let $V_i = 1V, R_i = 1k$


$$i_L = \frac{1V}{1k} = 1mA$$

Let $V_i = -1V$

$$i_L = -1mA$$

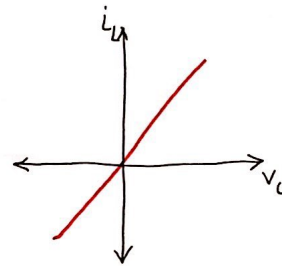

V to I Converter → Replace Ri by a PMMC

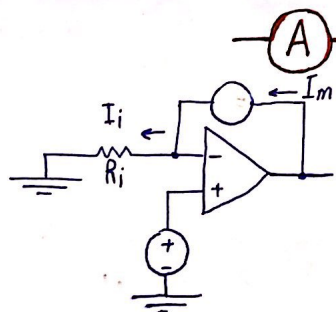


← Ammeter ← (Galvanometer)

Range $\pm I_m$


$$\pm i_L = \pm I_m$$

let $V_i = 71V \Rightarrow R_i = 1k$

Current to voltage Converter

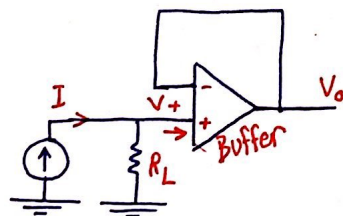

$$V_o = V_+ = I \cdot R_L$$

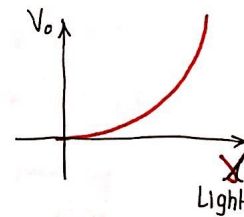

Op-amp as a Comparator (non-linear application)

1 $V_o = \pm V_{sat}$, $V_d = V_+ - V_-$

If $V_d > 0 \rightarrow V_o = +V_{sat}$
 If $V_d < 0 \rightarrow V_o = -V_{sat}$

Comparator: Zero level detector



$V_o = \pm V_{sat} = \pm 13V$

When $V_i > 0 \rightarrow V_o = +13V$
 When $V_i < 0 \rightarrow V_o = -13V$

Non-zero level detector

$V_o = \mp 13$

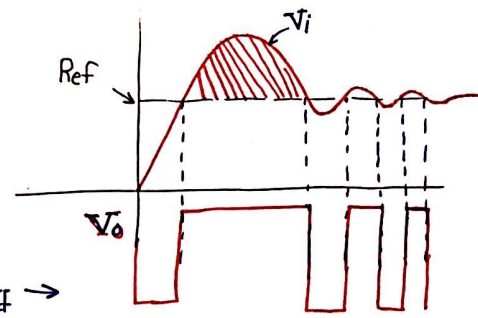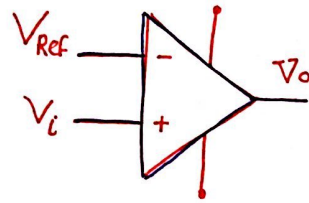
When $V_i > 2 \rightarrow V_o = +13$
 When $V_i < 2 \rightarrow V_o = -13$



When V_i oscillates around $V_{REF} \rightarrow$
 V_o keeps changing between $\pm V_{sat}$

This is bad \Rightarrow use Comp. with $\mp V_e$ Feedback (Hyst.) Schmitt trigger

Schmitt trigger

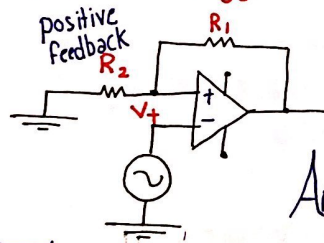

This is a Comparator

$$V_o = \mp V_{sat}$$


Analysis Method:

Step 1: Let $V_o = +V_{sat}$

$$\therefore V_d > 0$$

$$V_d = V_+ - V_- > 0$$

$$V_+ > V_i = V_{i+}$$

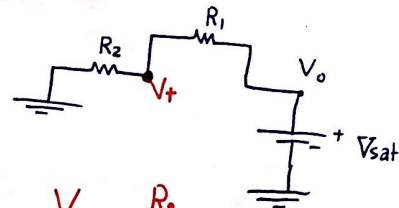

$$V_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (+V_{sat})$$

V_{i+} "Upper Threshold"

As long as

$$V_{i+} > V_i \rightarrow V_o = +V_{sat}$$


If $V_i \uparrow$ & becomes $> V_{i+} \rightarrow \therefore V_o$ switches from $+V_{sat}$ to $-V_{sat}$

Step 2: Let $V_o = -V_{sat}$

$$V_+ < V_- = V_i$$



$$V_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_{sat})$$

$$= V_{LT} \text{ "Lower Threshold"}$$

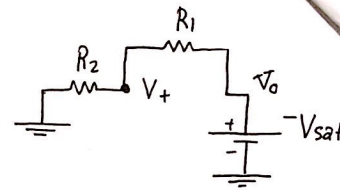


as long as $V_{LT} < V_i \Rightarrow V_o = -V_{sat}$

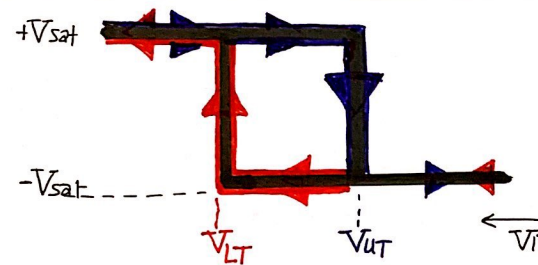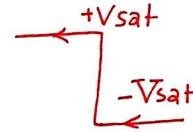if $V_i \downarrow$ & becomes $< V_{LT} \Rightarrow V_o$ switch from $-V_{sat}$ to $+V_{sat}$




هون عملية ال
من واحد فقط

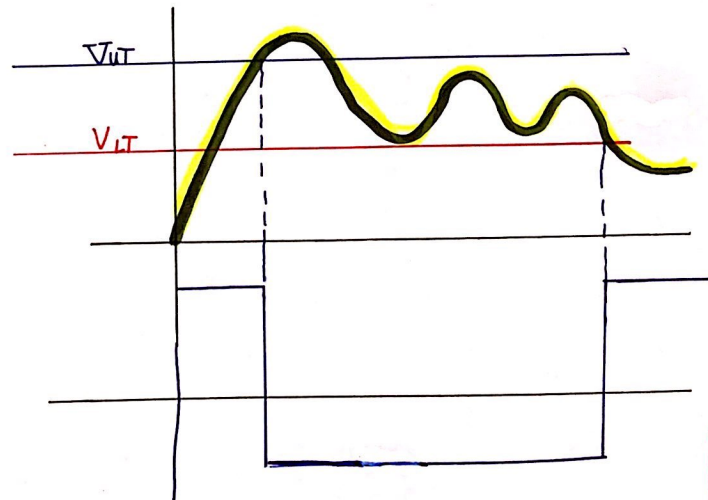

Electronics 236 → L21, Part 1 Opamp Active filters

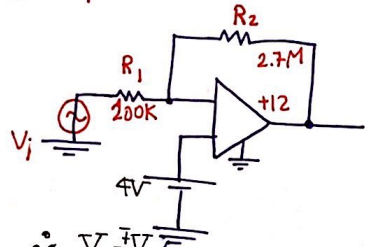Example : assume V_i is sine wave
 1. find & Sketch $V_o(t)$
 2. find & Sketch $V_o \neq f(V_i)$




$$\begin{aligned} \therefore V_o &= +V_{sat} \\ \therefore +V_{sat} &= 12 - 2 = 10V \\ -V_{sat} &= 0 + 2 = 2V \end{aligned}$$

Solution: this is the Schematic
 Triggar "positive feedback"

1) let $V_o = +V_{sat} = 10$

$V_+ > V_-$; but $V_- = 4V$
 Find V_+ ?

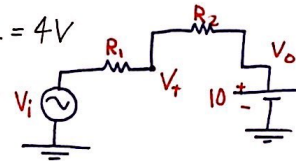

Eq. circuit : two-sources → Use superpos.

$$\begin{aligned} \text{Kill } V_i \Rightarrow V_+ &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot 10 = \frac{0.1}{2.8} \cdot 10 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_i > V_- = 4 \\ V_i &> \left(4 - \frac{1}{2.8}\right) \cdot \frac{2.8}{2.7} = 3.777 \end{aligned}$$


but when $V_i < 3.77 \rightarrow V_o$ From $+V_{sat}$ to $-V_{sat}$

2) let $V_o = -V_{sat} = 2$

$$V_+ < V_- \Rightarrow V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot 2 + \frac{2.7}{2.8} V_i < 4$$

$$V_i < \left(4 - \frac{0.2}{2.8}\right) \times \frac{2.8}{2.7} = 4.07V$$

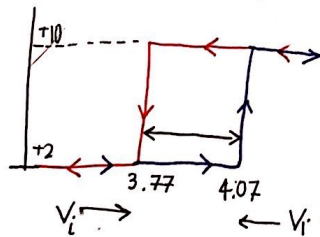When $V_i < 4.07$, $V_o = -V_{sat}$ & switches ^{to} from $+V_{sat}$ if $V_i > 4.07V$




$$\begin{aligned} \text{Hysteresis} &= 4.07 - 3.777 \\ &= 0.3V \end{aligned}$$

2

Other OP-Amp Applications

- Active filters (To remove loading effect & provide Gain)
- Integrator
- Differentiator

Integrator

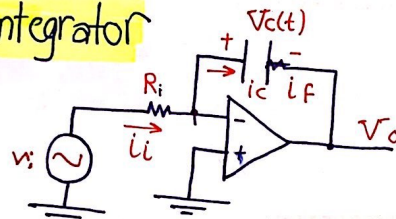

$$I_i = I_c = I_f = \frac{V_i}{R_i}$$

$$I_c = C \frac{dV_c}{dt}$$


$$\therefore V_c(t) = \frac{1}{C} \int_0^T V_i(t) dt$$

also $V_{oT} = -V_c(t)$


$$V_o = -\frac{1}{C} \int_0^T \frac{V_i(t)}{R_i} dt = -\frac{1}{RC} \int V_i(t) dt$$

"output is \int of Input"

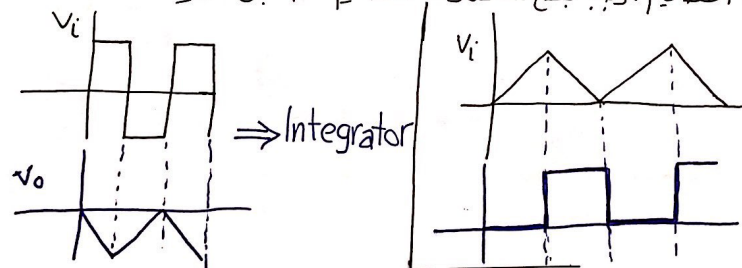يعني لما احط قيم موجبة بطرح متساوية واما احط قيم سالبة بطرح متزايد



Differentiator

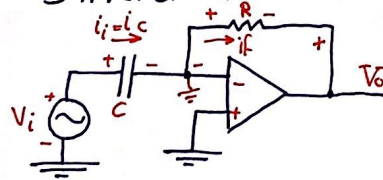


$$I_c = I_i = I_f$$

$$I_c = C \frac{dV_c}{dt}$$


$$V_o = -I_f R$$

$$V_o = -RC \frac{dV_c}{dt} \Rightarrow V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

Filters

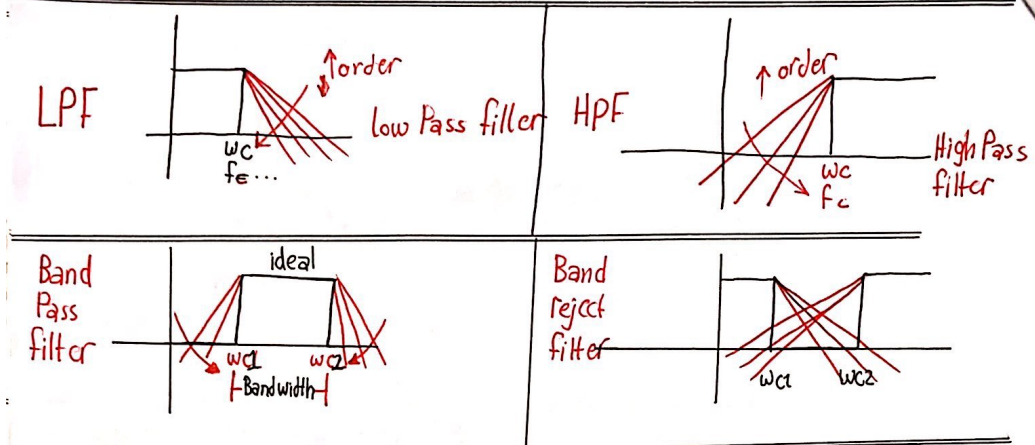


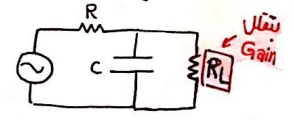Passive: R, L, C ← **Filters** → Active: R, C, Op-amps
 - Gain ≤ 1 - Gain ≥ 1



$$\omega_c = \frac{1}{RC} \rightarrow \text{As } \omega_c \rightarrow \text{changes} \rightarrow \omega_c = \frac{1}{R_{eq} \cdot C}$$

Active low pass filter

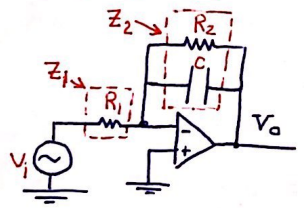

$$V_o = -\frac{Z_2}{Z_1} \cdot V_i$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_2(j\omega)}{Z_1(j\omega)}$$

$$\rightarrow \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_1(j\omega) = R_1$$

$$Z_2(j\omega) = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C}$$

$$A_v = \frac{-R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{-R_2}{R_1} \left[\frac{1}{(1 + j\omega C R_2)} \right] \dots (1)$$

4

Define $\omega_c = 2\pi f_c = \frac{1}{R_2 C}$ ← Cut-off freq.
 $k = \frac{R_2}{R_1}$ (dc gain)

Sub in [1] $A_c = \frac{-K}{1 + \frac{j\omega}{\omega_c}}$ → frequency response
 - magnitude $||$
 - phase $<$

Complex
 ↙ mag $||$
 ↘ phase $<$

Magnitude plot ← Bode plot

X-axis $\log f, \log \omega$ ← in decade "when move from 10 to 100 Hz here as 1→2"

Y-axis $20 \log ||$ ← in decibels dB

$$|A(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

$20 \log |A(j\omega)|$ ← Evaluation for different ω 's

if $k=1$ $|| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$ ← عند cutoff $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$20 \log 0.707 = -3 \text{ dB}$

$k=10$ $20 \log \frac{10}{\sqrt{2}} = 20 \log 10 - 20 \log \sqrt{2}$
 $20 - 3 \text{ dB} = 16.98$

("maximum - 3 dB بعين")

if $\omega = 0.1 \omega_c$


$20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{0.1 \omega_c}{\omega_c}\right)^2}} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1.01}} \approx 0 \text{ dB}$

if $\omega = 10 \omega_c$
 $20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + (10)^2}}$
 $= 20 \log \frac{1}{\sqrt{101}}$
 $\approx -20 \text{ dB}$


5

بالحظ انو كل ما ضربنا ال $10 \times \omega$
 $20 \log ||$ نقص المقدار 20
 مقيد

Filter

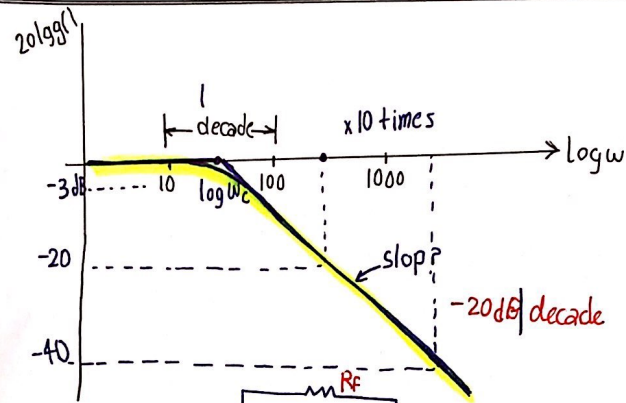

magnitude freq. Response

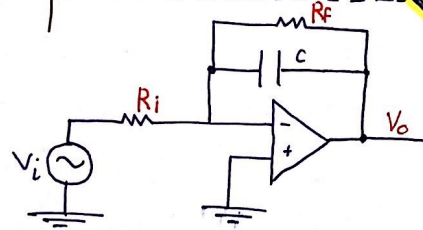


Filter Type?

$\omega = 0 \rightarrow C \rightarrow \text{open}$


$$V_o = -\frac{R_f}{R_i} \cdot V_i \neq 0$$

$\omega = \omega_c$

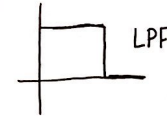$\omega = \infty \rightarrow C \rightarrow \text{Short}$
 $V_o = 0$



Qualitative Analysis

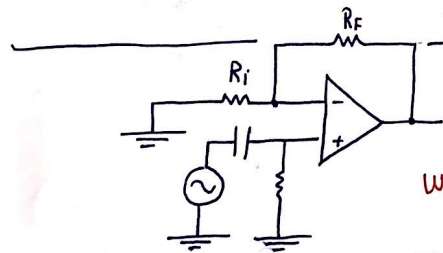

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)$$


$\omega = 0 \Rightarrow C \rightarrow \text{open}$

$V_o = 0$

$\omega = \omega_c$

$\omega = \infty \Rightarrow C \rightarrow \text{Short}$

$V_o \neq 0$

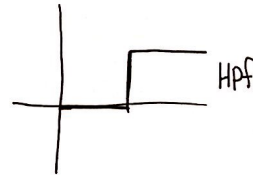

$R_2 \rightarrow$ effect gain

R_1 & $C \rightarrow$ cut off freq.

Electronics 236 → L21, Part 2, Opamp Active filters

$$|A(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} \quad \text{Bode' plot}$$

when $\omega = \omega_c$
& $k=1$

$$|A(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$20 \log 0.707 = -3 \text{ dB}$$


When $k=10$

$$20 \log \frac{10}{\sqrt{2}} = \overbrace{20 \log 10}^{20} - 20 \log \sqrt{2}$$

$$= +17 \text{ dB}$$

Note : when $\omega = \omega_c$ always value in decibels equal the maximum -3 dB

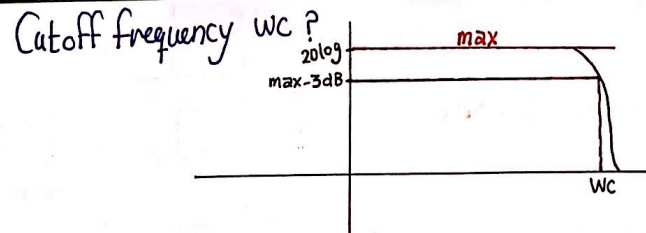$\omega = \frac{1}{RC}$ "Called cutoff frequency"



$$@ \omega = 0.1 \omega_c \Rightarrow 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{0.1 \omega_c}{\omega_c}\right)^2}} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + 0.01}} = \frac{1}{\sqrt{1.01}} \approx 0 \text{ dB}$$

$$@ \omega = 10 \omega_c \Rightarrow 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{10 \omega_c}{\omega_c}\right)^2}} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{101}} \approx -20 \text{ dB}$$


$$@ \omega = 100 \omega_c \Rightarrow 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + (100)^2}} \approx 20 \log \frac{1}{100} \approx -40 \text{ dB}$$

$$@ \omega = 1000 \omega_c \Rightarrow 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + (1000)^2}} \approx -60 \text{ dB}$$


Note: كل ما ضربنا ω_c $10 \times$ كل ما نقص
المقدار بمقدار 20 dB

1

L21, Part 2, Opamp Active filter

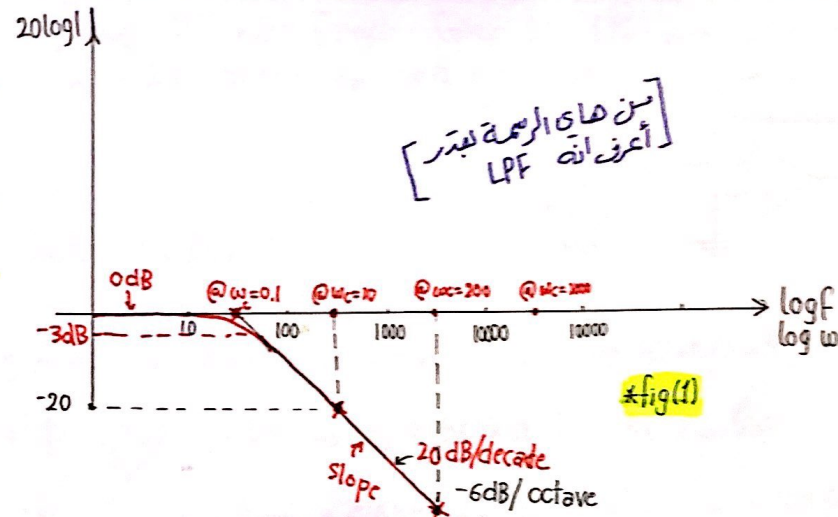

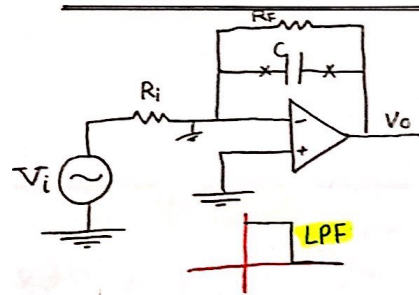- 20 → -6 dB/octave
 - 40 → -12 dB/octave
 - 60 → -18 dB/octave
- للعلامة




Filter-type? LPF/HPF? **Inverting**

Qualitative analysis

$\omega C = 0 \rightarrow C \rightarrow \text{open} // V_o = \frac{-R_F}{R_i} \cdot V_i \neq 0$

$\omega = \omega_C$

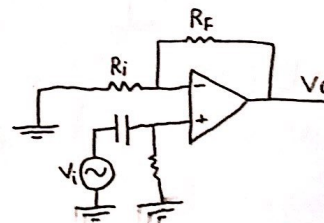$\omega = \infty \rightarrow C \rightarrow \text{short} // V_o = 0$ "Virtually Ground"



$\omega C = 0 \rightarrow C \rightarrow \text{open} // V_o = 0$

$\omega = \infty \rightarrow C \rightarrow \text{short} // V_o \neq 0 \left(1 + \frac{R_F}{R_i}\right) V_i$


$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi RC}$$

Active filter

يعني بالجزء الثابت من (1) fig

Active LPF filter Example: Given 1-st LPF, with $A_v(\text{dB}) = 40\text{dB}$

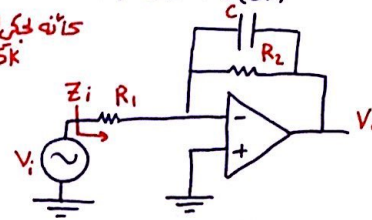$\omega_c = 2\pi(20\text{kHz})$, $Z_{in} = 5\text{k}\Omega$ كأنه يبي انظمة
 $R_1 = 5\text{k}$




Solution: $A_v = \frac{-K}{(1 + \frac{j\omega}{\omega_c})}$;

$20\log A_v = \phi 40\text{dB} \Rightarrow A_v = 100 = K$ كسارنمية K أو ال Gain


$K = \frac{R_2}{R_1}$, $R_1 = 5\text{k} \Rightarrow R_2 = 500\text{k}\Omega$ لايجاد قيمة R2

$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_2 C} = 20\text{kHz} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi(500\text{k})(20\text{k})} = 159\text{ pf}$

لوصفنا fc عشرة ← 200k " decade in dB "

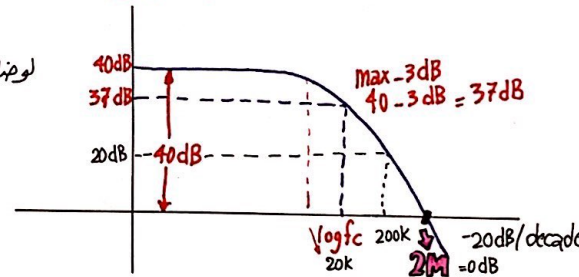

Active HPF Example

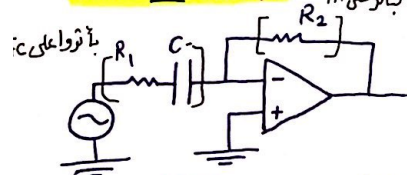

let $\frac{1}{R_1 C} = \omega_c$, $-R_2/R_1 = k$

$A_v = \frac{-R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{-R_2/R_1}{1 + \frac{1}{j\omega C R_1}} = \frac{k}{(1 + \frac{\omega_c}{j\omega})}$

$\omega_c = 2\pi f_c \Rightarrow f_{oH} = \frac{1}{2\pi R_1 C}$

$\left[\begin{matrix} \omega_c = \frac{1}{R_1 C} \\ k = \frac{R_2}{R_1} \end{matrix} \right]$

$20\log |A| = 20\log \frac{k}{\sqrt{1 + (\frac{\omega_c}{\omega})^2}}$ @ $k=1$


for $\omega = \omega_c \Rightarrow 20\log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3\text{ dB}$

for $\omega = 0.1\omega_c \Rightarrow 20\log \frac{1}{\sqrt{101}} = -20\text{ dB}$



for $\omega = 0.01 \Rightarrow 20\log \frac{1}{\sqrt{10001}} = -40\text{ dB}$

3

Opamp Active filter

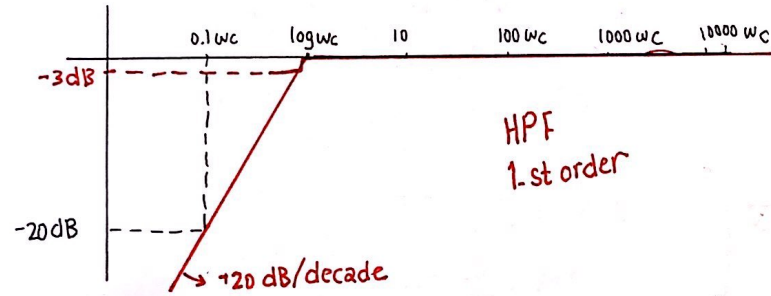


Cascaded Amplifiers

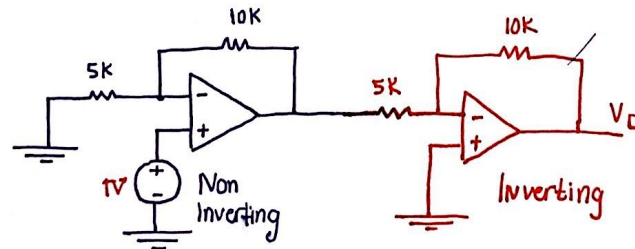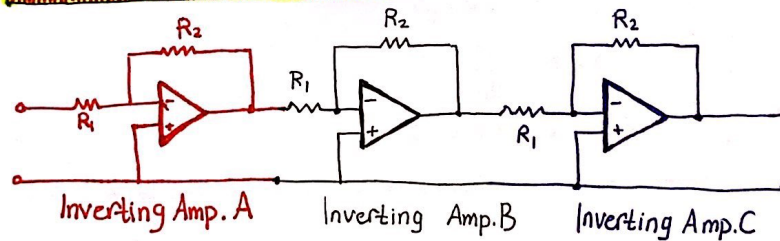

- $V_D = V_B \left(\frac{-10}{5} \right) = -2V_B$
- $V_B = \left(1 + \frac{10K}{5K} \right) * 1V = 3V$
- $V_D = -2 * 3 = -6 \text{ Volt}$

Opamp's

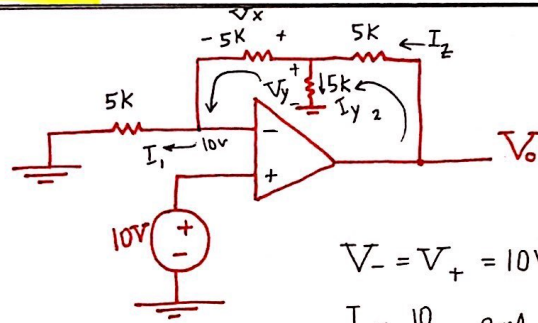

$$V_- = V_+ = 10 \text{ volt}$$

$$I_1 = \frac{10}{5k} = 2 \text{ mA}$$

$$V_x = 2 \text{ mA} \times 5k = 10 \text{ volt}$$

$$V_y = V_x + 10 = 20 \text{ v}$$

$$I_y = \frac{20}{5k} = 4 \text{ mA}$$

$$I_z = 4 \text{ mA} + 2 \text{ mA} = 6 \text{ mA}$$


KVL 2


$$\begin{aligned} V_o &= V_z + V_y \\ &= 6 \text{ mA} \times 5k + 20 \\ &= \underline{\underline{50 \text{ v}}} \end{aligned}$$

Electronics 236, L22, Part 1 & 2 Amp. Freq. Response


Amplifier Frequency Response : Magnitude Freq Response only!

- We will consider the Impedance of Capacitor ($\frac{1}{j\omega C}$) when Finding AV of BJT & FET amplifiers.
- The Bandwidth of Amplifiers must cover the entire range of frequency of Interest.
- Depending of nature of signals to be amplified, different requirements (BW) is imposed on Amplifiers Band width
- Amplifier frequency response is defined by external & Internal amplifier Caps & Impedence.

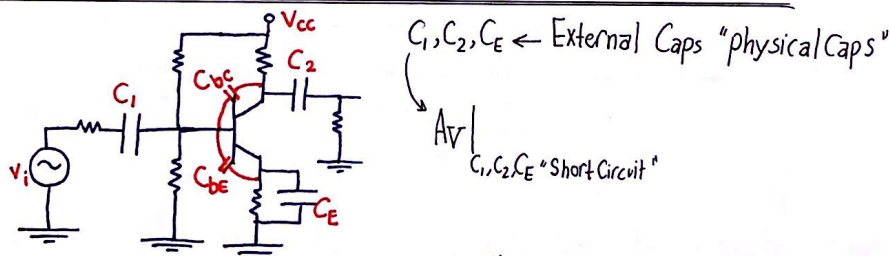

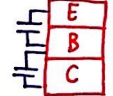(But, Internal Caps)  PCB, mother boards
Between traces "conductors"
بالسيو فاراد

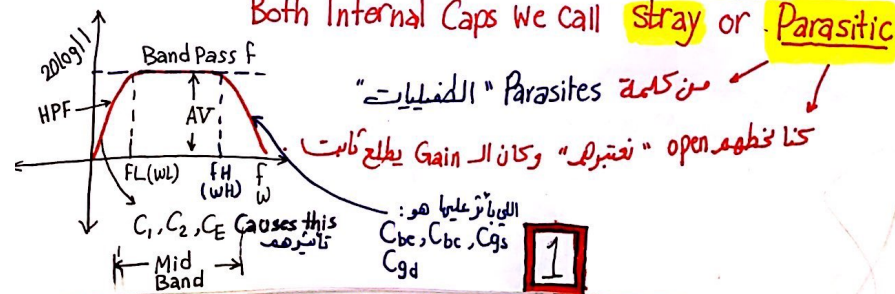Both Internal Caps we call stray or Parasitic



إذا طلب منا نطلع A_{Vmid} بنحط الـ Caps الـ $(C_1, C_2 \& C_E)$ Short
و الـ Caps الـ (C_{bc}, C_{be}) Open

Band width \equiv Mid Band \Rightarrow المنطقة التي ضمنها الـ Amplification بدون Components بتعمل "تقليل تأثير" بعجل Amplification

$$F_L \& F_H \Rightarrow \frac{\text{Maximum}}{\sqrt{2}}$$


- Corner (cut-off) frequency

$$- A_{V(j\omega_L)} = \frac{A_{V(mid)}}{\sqrt{2}}$$

$$- A_{V(j\omega_H)} = \frac{A_{V(mid)}}{\sqrt{2}}$$

$$- \omega_H - \omega_L = \text{BW}$$

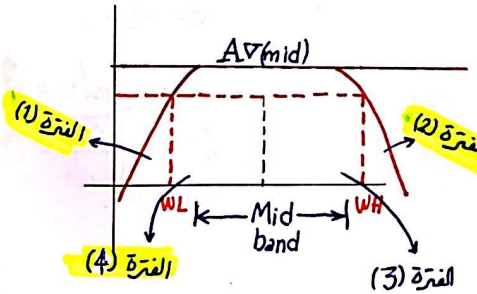- Midband $\approx 10\omega_L - 0.1\omega_H$ // this is the range for which $C_1, C_2 \& C_E$ were considered short & $C_{gs}, C_{bc}, C_{gd}, C_{be}$ where considered open



Impedance of Capacitor $\rightarrow X_C = \frac{1}{2\pi f_c}$
 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$


1 for $f < f_L \rightarrow X_{C_1}, X_{C_2}, X_{C_E} > 0$ & cannot be considered short as was done in L11 & L9

2 for $f > f_H \rightarrow$ Parasitic Caps (in pF) cannot be considered open as $X_{C_{be}}, X_{C_{bc}}, X_{C_{gd}} \& X_{C_{gs}}$

- الفكرة انو اذا بنحكي عن الفتره (1) معناها لازم نرجع C_1, C_2, C_E والبقية open
- الفتره (2) معناها لازم نخلي C_{bc}, C_{gd}, C_{gs} Short والباقية open
- اما بالفتره (3) اللى اسمه BW يكون للـ C_1, C_2, C_E سورت و open
- اما بالفتره (4) يكون C_1, C_2, C_E open والباقية سورت.

2

Series Capacitance & w_L

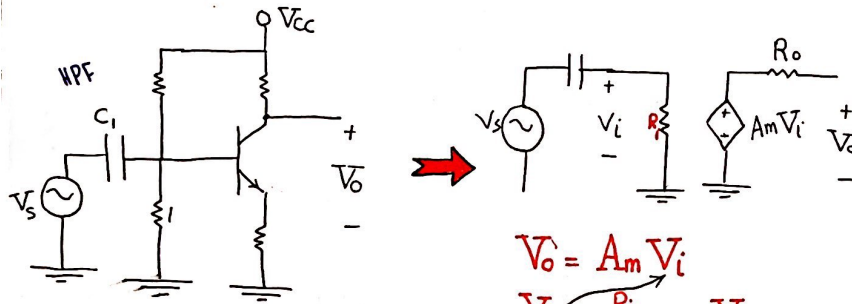

$$V_o = A_m V_i$$

$$V_i = \frac{R_i}{R_i + \frac{1}{j\omega C}} \cdot V_s$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{A_m R_i}{R_i + \frac{1}{j\omega C}}, \quad A_m \equiv A_v(\text{mid})$$

$$|A_v(j\omega)| = \frac{A_m R_i}{R_i^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}, \quad \text{تعويض محل } 1 \leftarrow \frac{1}{\omega C} \text{ صون ضرب}$$

$\omega_{C1} = \frac{1}{R_i C_1}$
cut-off due to C_1
"مقطع تردد"

$$A_v(j\omega) = \frac{A_m}{\sqrt{1 + (\omega C_1)^2}}$$

HPF

- Let $A_m = 1$, $\omega = \omega_{C1} \rightarrow | | = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$
- Let $\omega = 0.1 \omega_{C1} \rightarrow | | = \frac{1}{\sqrt{1+100}} \approx 0.1 \rightarrow 20 \log 0.1 \approx -20 \text{ dB}$

1 If only $C_1 \rightarrow \omega_{C1} = \omega_L$

2 If C_1 & $C_2 \rightarrow \omega_L$?

$$A(j\omega) = A_m \left(\frac{1}{1 + \frac{\omega C_1}{j\omega}} \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{\omega C_2}{j\omega}} \right)$$

$$|A(j\omega)| = \dots$$

$$|A(j\omega_L)| = \frac{A_m}{\sqrt{2}} = \dots$$

→ Solving for ω_L :

$$(\omega_L)^2 = \frac{\omega_{C1}^2 + \omega_{C2}^2}{2} + \frac{\omega_{C1}^4 + 6\omega_{C1}^2 \omega_{C2}^2 + \omega_{C2}^4}{2}$$

حل من تمثيل الأوتوسى وعمل ال Magnitude للمقار
ومساواة ال (evaluation for ω_L)

3

1) $\omega_{c1} = 616 \text{ rad/sec}$
 $\omega_{c2} = 17.86 \text{ rad/sec}$
 $\omega_{c3} =$
 $\omega_L = 616.5 \text{ rad/sec}$

2) $\omega_{c1} = 200 \text{ rad/sec}$
 $\omega_{c2} = 750 \text{ rad/sec}$
 $\omega_L = 798 \text{ rad/sec}$

$\omega_L > \max(\omega_s)$ مقبول شو ما كان عدد ال caps // $\sum \omega_s > \omega_L$

$\sum \omega_s \gg \omega_L \gg \max(\omega_s)$

1] Calculate each ω_c alone.


$\omega_{c1} = \frac{1}{C_1 \text{Req1}}$ اللي بيؤنها ال Cap (1)

$\omega_{c2} = \frac{1}{C_2 \text{Req2}}$ اللي بيؤنها ال Cap (2)


2] Estimate ω_L :

$\text{Max of } \omega_s \ll \omega_L \ll \text{sum of } \omega_s$

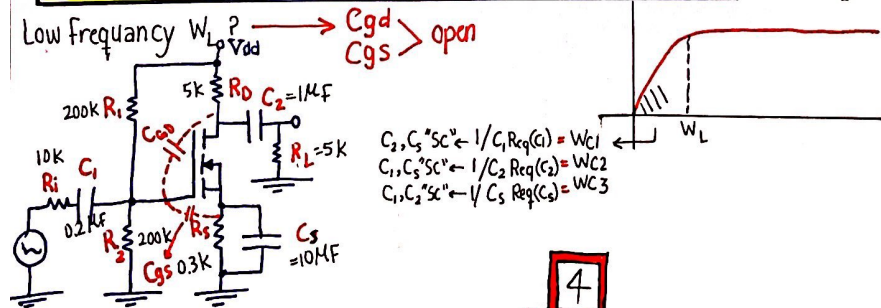L22, Part 2 / Amplifier Frequency Response Example



AC ss Low Frequency Eq. Circuit

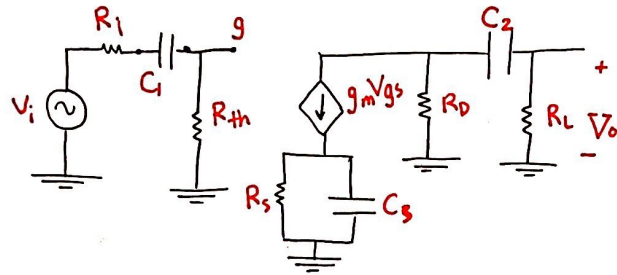

1 $\omega_{C1} = \frac{1}{C_1 \text{Req}(C_1)}$

$\text{Req}(C_1) = R_{th} \parallel R_i = R_{th} \parallel (R_1 + R_{th})$

Kill Indep. Sources \leftarrow seen by C_1 $V_i=0$

Series

$\omega_{C1} = 45.45 \text{ rad/sec}$

2 $\omega_{C2} = \frac{1}{C_2 \text{Req}(C_2)} \Rightarrow [C_1, C_s \Rightarrow \text{Short}]$

$\text{Req}(C_2) = R_D + R_L$

$\omega_{C2} = 100 \text{ rad/sec}$

open $V_{gs}=0$ (حساب الرتبة)
then $V_{gs} \cdot g_m = 0$ 'open'

3 $\omega_{Cs} = \frac{1}{C_s R_{th}(3)} \Rightarrow [C_1, C_2 \Rightarrow \text{Short}]$

$R_{th}(3) = R_s \parallel \frac{1}{g_m r_{ds}}$

$r_{ds} \rightarrow \infty$

$\omega_{Cs} = 1050 \text{ rad/Sec}$

$\omega_{C1} = 45.45 \text{ rad/sec}$
 $\omega_{C2} = 100 \text{ rad/sec}$
 $\omega_{Cs} = 1050 \text{ rad/sec}$

$\max \omega_L < \omega_L < \text{Sum}$

$1050 < \omega_L < 1195.45$

5

$$\sum = W_L$$

$$w_{c1} = w_{c2} = (0.1 - 0.15) W_L$$

$$w_{ce} \text{ or } w_{cs} = \left(\frac{70}{80} - \frac{100}{100} \right) W_L = (0.7 - 0.8) W_L$$

بزرگتر از 100 راد/ثانیه

Design Criteria

[بزرگتر از 100 راد/ثانیه]

assume $w_L = w_{c1} + w_{c2} + w_{cs}$


$$\max(w's) < W_L < W_1 + W_2 + \dots + W_n$$

Design for certain $w_L \leftarrow$ given "1000 rad/sec"

Electronics 236 - L23, Part 1 & 2 - Frequency Response

Shunt Caps & high Frequency Response

بين G و S
او بين B و E

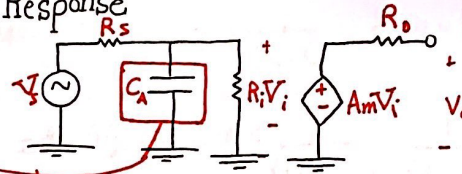

$$V_o = A_m V_i, \text{ } A_m \text{ Gain @ mid band}$$

$$V_i = \frac{R_i // \frac{1}{j\omega C_A}}{R_i + \frac{1}{j\omega C_A} + R_s} \times V_s$$


$$A(j\omega) = A_m \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right) \cdot \left(\frac{1}{1 + j\omega C_A (R_s // R_i)} \right)$$

$$|A(j\omega)| = A_m \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{\sqrt{1 + [\omega C_A (R_s // R_i)]^2}}; \text{ @ } \omega = \omega_{CA}$$

$$\therefore |A(j\omega_{CA})| = A_m \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \rightarrow \omega_{HCA} (R_s // R_i) = 1 \Rightarrow \omega_H = \frac{1}{CA (R_s // R_i)} \leftarrow \text{high freq. corner freq.}$$

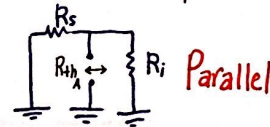$(R_s // R_i) \equiv R_{th}$ thevenin's impedance seen by CA
 $V_s = 0$



[For $A_v(\text{mid}) = A_m = 1$]

$$\text{@ } \omega = \omega_{CA} \rightarrow 20 \log | | = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

$$\text{@ } \omega = 10 \omega_{CA} \rightarrow 20 \log 10 = -20 \text{ dB}$$

\therefore This is LPF



1

Notes

1 If there is one Cap of this type we find $W_{CA} = \frac{1}{R_{TH} C_A}$; & $W_H = W_{CA}$

2 If there is two Caps C_A & $C_B \Rightarrow A(j\omega) = A_{v(mid)} \frac{1}{(1 + \frac{j\omega}{W_{CA}})} \frac{1}{(1 + \frac{j\omega}{W_{CB}})}$
 To find W_H "على فرض انهم لا تتوازي ولا تتوالي - بماد عن بعض" LPF

$$|A(j\omega_H)| = \frac{A_{m(mid)}}{\sqrt{2}} = \frac{A_v(mid)}{\sqrt{(1 + \frac{j\omega}{W_{CA}})(1 + \frac{j\omega}{W_{CB}})}}$$

By solving For $|A(j\omega_H)|$ @ $\omega = W_H$, we get an approximate expression to Evaluate W_H


- Assuming $W_{CA} > W_{CB}$

$$1 / (\frac{1}{W_{CA}} + \frac{1}{W_{CB}}) < W_H < W_{CB}$$

$$\frac{W_{CA} \cdot W_{CB}}{W_{CA} + W_{CB}} < W_H < W_{CB}$$

$$\text{lower limit} < W_H < \min(W_S)$$

Example - high Freq. W_H ?

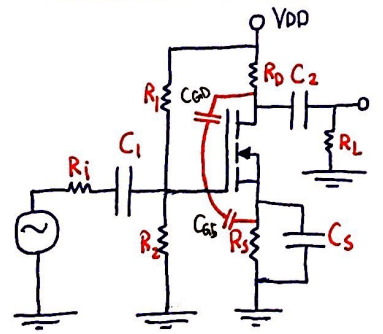

اول سؤال هو متو هم الكابستز التي بالهوا بقيمة W_H
 $[C_{GD}, C_{GS}]$

$C_1, C_2, C_s \rightarrow$ Short
 $C_{GD}, C_{GS} \rightarrow$ are considered one @ a time while all other high freq are open


Example - High Freq.

- high Freq. ss Eq. Circuit
 - ↳ $C_1, C_2, C_s \rightarrow$ Short
 - ↳ $C_{gs}, C_{gd} \rightarrow 1$ @ a time, while others high freq. open!

- ω_H is estimated using Formmlula.

$$\frac{1}{\frac{1}{\omega_{CA}} + \frac{1}{\omega_{CB}}} \ll \omega_H \ll \min(\omega_n's)$$


High Freq
ss Eq. Circuit

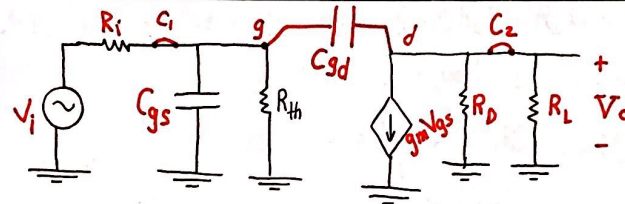

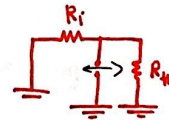1. Consider C_{gs} (C_{gd} open)

$$\omega_{C_{gs}} = \frac{1}{C_{gs} R_{gs}}$$

هي عبارة عن المقاومة التي تروى
Indep. Sources الـ Cap
Killed





$$R_{gs} = R_i \parallel R_{th}$$


$V_i = 0$

$$\omega_{C_{gs}} = 668.45 \text{ M rad/sec} \quad // (6.28) = 2\pi \text{ لو بننا F بقسمي نفس القيمة}$$

2.

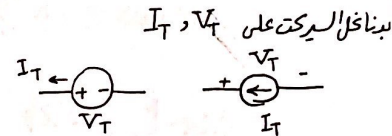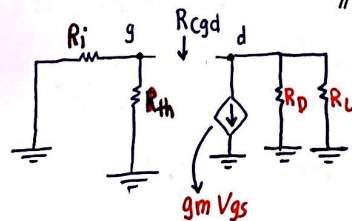

$$R_{gd} \Big|_{V_i=0} = \frac{V_T}{I_T}$$

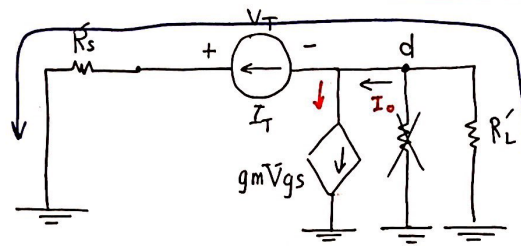

- $I_o = I_T + g_m V_{gs}$
- $V_{gs} = V_g = I_T R_s$
- $I_o R_L + I_T R_s = V_T$

$$\rightarrow (g_m V_{gs} + I_T) R_L + I_T R_s = V_T$$

$$(g_m I_T R_s + I_T) R_L + I_T R_s = V_T \Rightarrow g_m R_s R_L I_T + R_L I_T + R_s I_T = V_T$$

$$I_T (g_m R_s R_L + R_L + R_s) = V_T$$

$$\therefore \frac{V_T}{I_T} = \frac{g_m R_s R_L + R_L + R_s}{1} = R_{gs}$$

2.12.5

2. Consider C_{gd} ($C_{gs} \rightarrow$ open)

$$\omega_{gd} = \frac{1}{C_{gd} R_{gd}} \quad ; \quad R_{gd} \text{ is calculated using } \frac{V_T}{I_T} \text{ method.}$$

$$\omega_{gd} = \frac{1}{C_{gd} R_{gd}} = 48.54 \text{ M rad/sec.}$$

3. Estimation of ω_H

$$\frac{668 \times 48}{668 + 48} \ll \omega_H \ll 48.58 \text{ Mrad/sec}$$



$$[45.25 \ll \omega_H \ll 48.58] \text{ Mrad/sec}$$

4

BJT's

CE, CC

CB

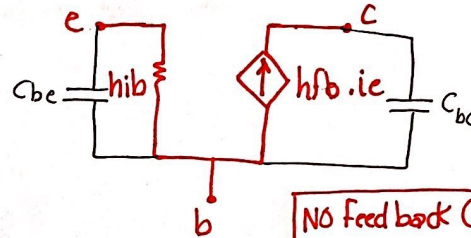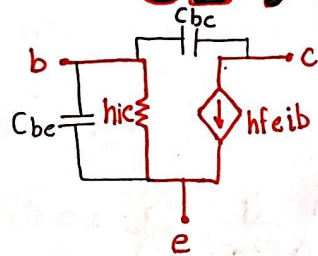

NO Feed back Cap


$$h_{fe} i_b = h_{fe} \cdot \frac{V_{be}}{h_{ie}}$$

$$= g_m \cdot V_{be}$$

$$g_m = \frac{h_{fe}}{h_{ie}}$$

* Common Emitter Amplifier

* Example

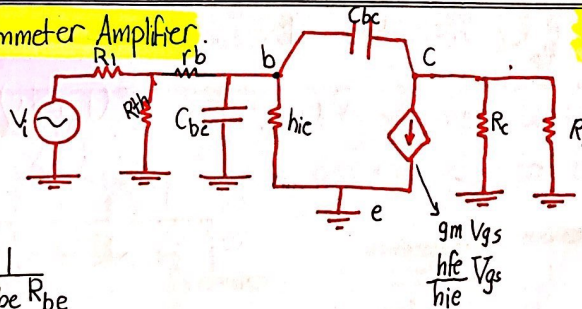


HF ac ss eq. Circuit

$$W_{be} = \frac{1}{C_{be} R_{be}}$$

$$R_{be} |_{V_i=0} = ([R_1 // R_{th}] + r_b)$$

2 Consider C_{gd} ($C_{gs} \rightarrow$ open)
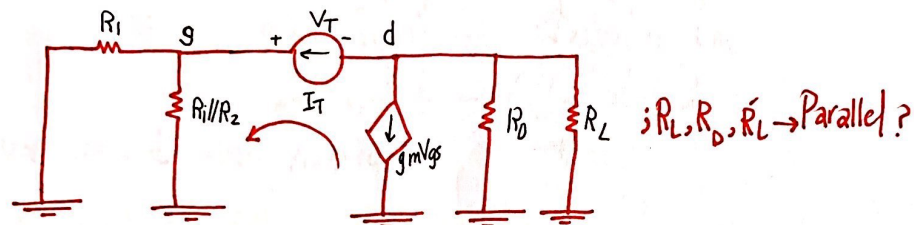
$$W_{gd} = \frac{1}{C_{gd} R_{gd}} ; R_{gd} \text{ is calculated using } \frac{V_T}{I_T} \text{ method.}$$



Find W_H ?


2) choose $W_{bc} = \frac{1}{C_{bc} R_{bc}} = \dots$

$$R_{bc} \Big|_{V=0} = R_s \parallel (R_1 \parallel R_{th}) + r_b$$

Note To Self: FET \rightarrow has high Freq Response Better than BJT

Miller Theorem: used in Inverting amplifiers to find W_H .

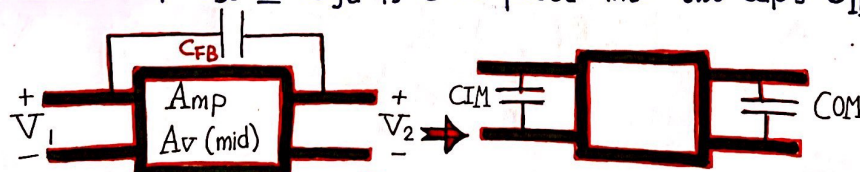- Feedback Cap C_{bc} or C_{gd} is decomposed into two caps C_{IM} C_{OM}




$$C_{IM} = C_{FB} [1 - A_v(\text{mid})]$$

$$C_{OM} = C_{FB} [1 - \frac{1}{A_v(\text{mid})}]$$

6

Back to Example @ Page 5

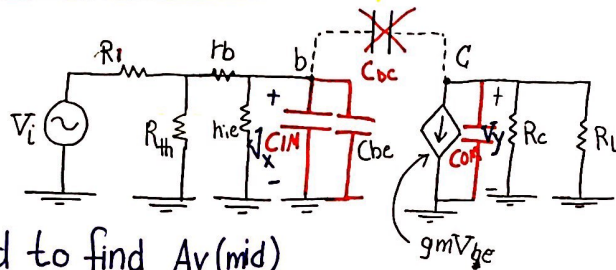

We need to find $A_v(\text{mid})$

• $A_v(\text{mid}) = \frac{V_y}{V_x}$, $C_{FB} = C_{bc}$


Miller Theorem

• $\omega_L = \frac{1}{(C_{bc} + C_{IM}) R_I}$


• $R_I = R_{bc}$ "found earlier" = $(R_I // R_{th}) + r_d$

• $\omega_0 = \frac{1}{C_{OM} R_0}$; $R_0 = R_c // R_L$
 $V_i = 0$

CB Example

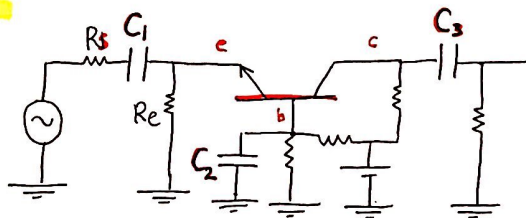

ω_H

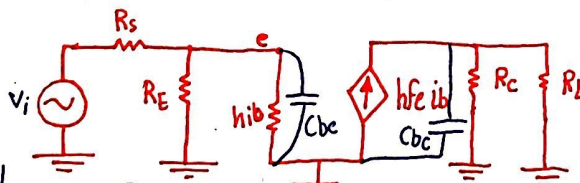

$\omega_{be} = \frac{1}{C_{be} R_{be}}$; $R_{be} \Big|_{V_i=0} = R_s // R_E // h_{ib}$

$\omega_{bc} = \frac{1}{C_{bc} R_{bc}}$; $R_{bc} \Big|_{V_i=0} = R_c // R_L$

$\omega_H = \frac{\omega_{bc} \times \omega_{be}}{\omega_{bc} + \omega_{be}} \ll \min(\omega_s)$

Homework →

Estimate the value of low & high frequency Corner frequencies & Calculate the mid-range voltage gain of the following Amplifier


Important

$$g_m = 1 \text{ mS}$$

$$C_{gs} = 5 \text{ pF}$$


$$C_{gd} = 2 \text{ pF}$$

$$R_L = 200 \text{ k}\Omega$$

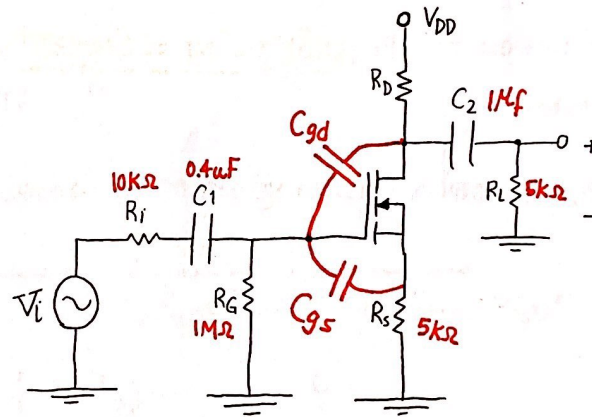


Voltage Regulator

Dc Power Supply "Remind"

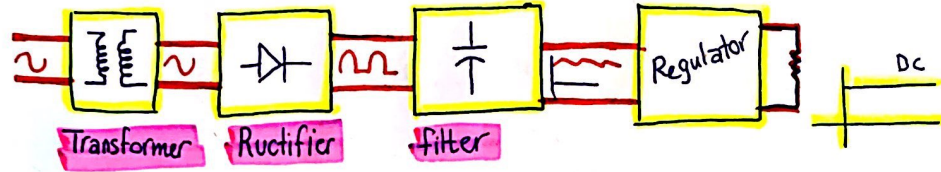



To keep $V_L \approx \text{Constant}$ $\begin{cases} V_{in} \\ R_L \end{cases}$

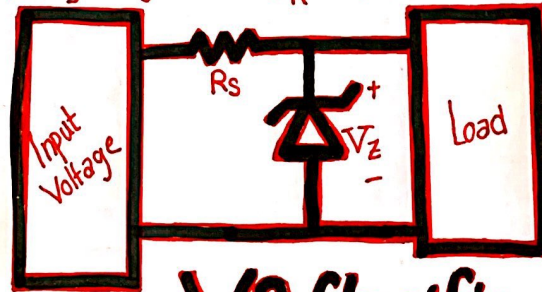Simpliest Voltage Regulator: $V_R \rightarrow$ Zener "Shunt VR "Parallel"



VR Classification Linear

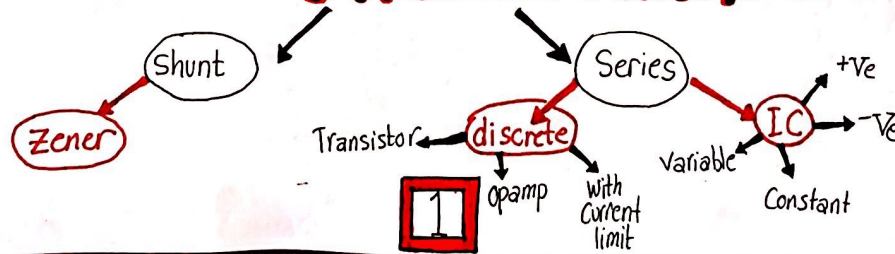

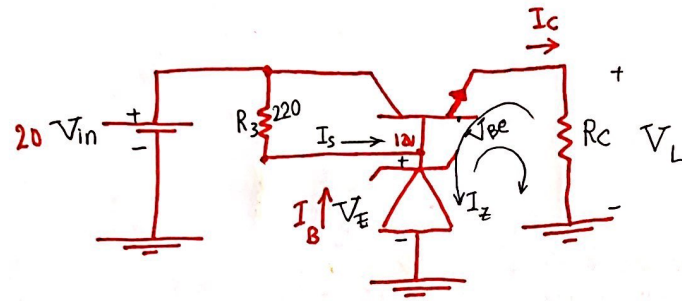

$$V_L + V_{BE} = V_Z$$

$$V_L = V_Z - V_{BE} \leftarrow \text{Control}$$



$$I_B = I_C (e^{-1})$$

$$I_C = \beta I_B$$


هون بتكون V_Z ثابتة وظيفته ال Regulator هو انو ليعتدل أي خلل او نقصان بالفولتج ، يعني لو نقصت V_L احنا بخصم V_{BE} و بنزيد V_{BE} ، V_L و V_{BE} \uparrow ، V_L و V_{BE} \uparrow ، I_C و V_L \uparrow ، I_C و V_L \uparrow ، V_L وملك بحافظ على نفس المستوى.

$$\beta = 50, V_{in} = 20V, V_Z = 12V,$$

لحساب I_Z

$$I_Z = I_S - I_B \quad // \quad I_Z = I_S, I_S = \frac{20 - 12}{220} \approx 36mA$$

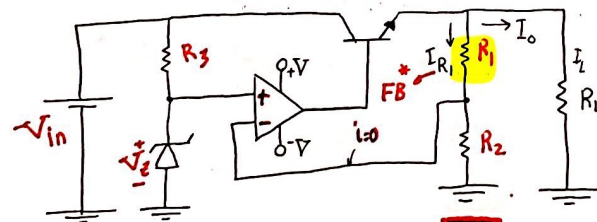لدينا نعمل على السيركيت عشان نتخلي كفاءة تيرها اعلى



R_1 & R_2 Sampling R_3

$$I_{R1} \ll I_Z$$

$$V_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_0$$

$$V_- = V_+$$

$$V_+ = V_Z$$

$$I_{R1} = I_{R2} \quad // \quad R_1 \Rightarrow \text{feedback}^*$$

2

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_o = V_Z$$

$$V = V_+$$

$$V_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot V_Z$$

ممكن يكون المطلوب
 انو $V_o = 10$
 ومكاننا $V_Z = 11$
 بس ما يقع الا يكون اصغر


$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot V_Z$$

← almost constant
 ← non Inverting amp

-we can set V_o to any value by choosing V_Z, R_1, R_2

$$V_o \text{ always } \gg V_Z$$


$$V_Z < V_o$$

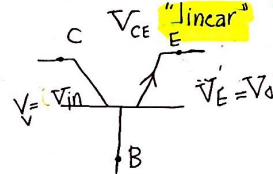

$$V_{CE} \gg V_{CE(sat)} + 2$$

$$V_{in} \gg V_o + 2$$

• Power dissipation of BJT

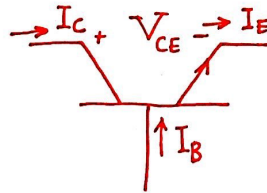

$$P_Q \approx V_{CE} \cdot I_E < \text{Power Rating given in data sheet}$$

due to rise in Temp.
 heat sink نستعمل

Transistor بنحرق عندنا

Power Rating اذا كان الـ P_Q اكبر من

Electronics 236 - L24 Voltage Regulators

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \cdot V_z$$

لو كان المعطى ان $V_o = 10V$ و المطلوب إيجاد قيم R_2, R_1, V_z

1. لانم قيمة V_z أقل من V_o ونفرض ان المعطيات ان $V_z = 4V$ $7V$ $8V$ $8V$ $8V$ $8V$


وفرضنا ان $V_z = 8V \leftarrow 1 + \frac{R_1}{R_2} = \frac{10}{8} = 1.25$

$\frac{R_1}{R_2} = 0.25$

2. نعرف انه قيمة R_2, R_1 بالـ Range " $100's$ of Ω / $K\Omega's$ " والسبب ان هذا التيار نريد ان يزود الـ Load \leftarrow not R_1 & R_2

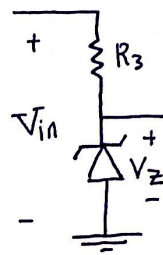3. Let $\left[\begin{matrix} R_2 = 5k\Omega \\ R_1 = 1.25\Omega \end{matrix} \right]$, $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{4}$

هناك خلصنا design بس ما خلصنا الحل لانه ما اهمينا قيمة V_{in}



$V_{in} > V_z$

$V_{CE} > V_{CE(sat)}$ ^{0.2}

$V_{CE} @ \text{least } 2V$

$V_{CE} = V_C - V_E = V_{in} - V_o > 2$


$V_{in} > V_o + 2$ **

$P_Q \approx I_E V_{CE}$

لشئ 2 هو مش شرط 2 ولكن
 احنا اخذناها كـ Role of thump
 لانه لو كانت مثلا 10 نصير عننا
 PQ عالي جدا وصعب الحصول عليه

Short circuit Protection \equiv Current Limiting.

$$I_E \approx I_o(\max)$$

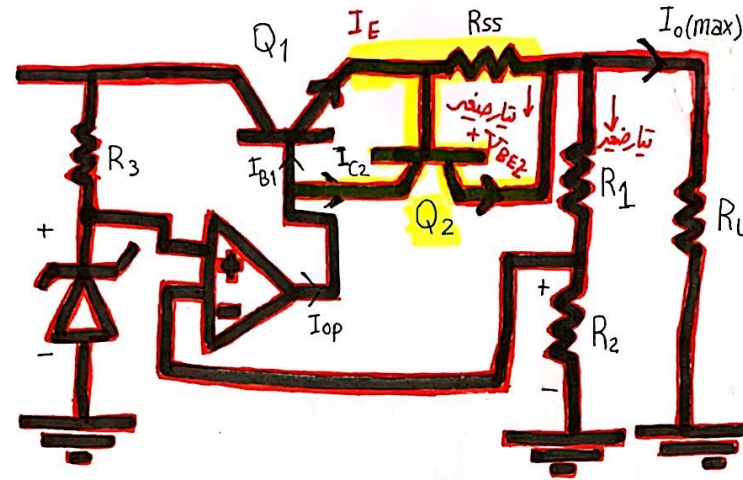

$$I_{\text{limit}} = I_o(\max) = ?$$

1

$$I_L < I_o(\max)$$

$$Q_2 \rightarrow \text{off} \Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z$$

2

$$I_L > I_o(\max)$$

$$Q_2 \rightarrow \text{ON} \Rightarrow$$

$$V_{BE} \geq 0.7 \leftarrow \text{يكون لكون} / V_{BE2} = I_E \cdot R_{(sc)}$$

$$R_{(sc)} = \frac{V_{BE2}}{I_{\text{limit}}}$$

$$I_{op} = I_{C2} + I_{B1}$$

شرح للدارة :-

Design 4: $I_{\text{limit}} = 1.5A$ // الحل
 $R_{(sc)} = \frac{0.7}{1.5}$

$$I_{B1} = I_{op} - I_{C2}$$

إذا زاد التيار I_{C2} بالتالي يقل I_{B1} ← I_{E1} يقل ← I_L معناه I_L مش يج يزيد عن ال limit.

2

IN Current Limit Mode

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z \quad \text{"NOT valid"}$$

$$V_o = R_L \cdot I_{Limit}^{15A} \quad \text{بِعَرَابِ الْمَدْرَسَةِ}$$

IC Voltage Regulator

Fixed


| | |
|----------|----------|
| Positive | Negative |
| -78XX | -79XX |
| 05 | 05 |
| 08 | 08 |
| 12 | 12 |
| ⋮ | ⋮ |
| 24 | 24 |

Variable adjustable

317 "most famous"
 ↓
 From 2.25-35
 ↑
 External resistors


@ least 2V

Positive

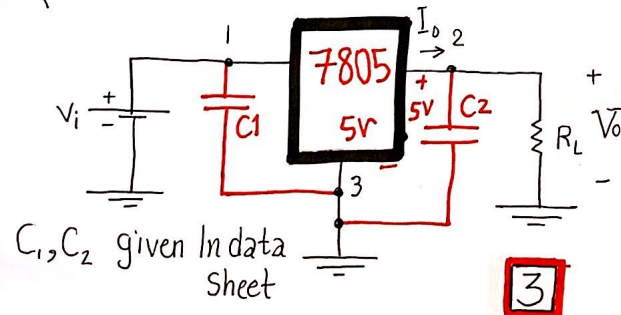

- $V_{in} > V_o + 2$
- $I_o < I_{max}$

Negative

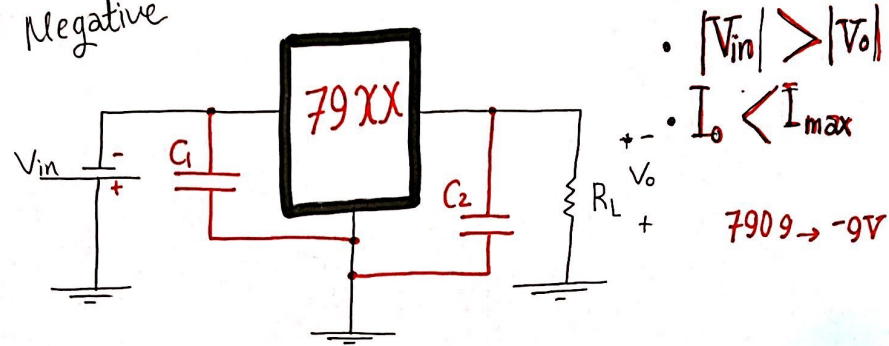


• $|V_{in}| > |V_o|$

• $I_o < I_{max}$

7909 \rightarrow -9V

Adjustable VR 317

Important

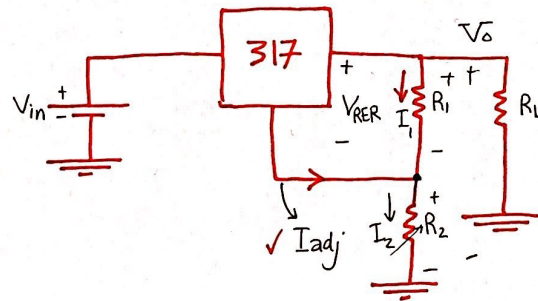

$V_{REF} \cong 1.25\text{ v}$

If $R_2=0 \Rightarrow V_o=1.25\text{ v}$

$R_2 \neq 0 \Rightarrow V_o > 1.25$

$V_o =$ Voltage on R_1 + Voltage on R_2

$I_1 = \frac{V_{REF}}{R_1}$; $I_2 = I_1 + I_{adj}$

• $V_o = I_1 R_1 + I_2 R_2$
 $= I_1 R_1 + (I_1 + I_{adj}) R_2$
 $= I_1 (R_1 + R_2) + I_{adj} R_2$

$1.25 \leq V_o \leq 35\text{ v}$


$I_o \leq 1.5\text{ A}$

بتغيير قيمة R_2 بقدر اهل على القيمة المرادة

4



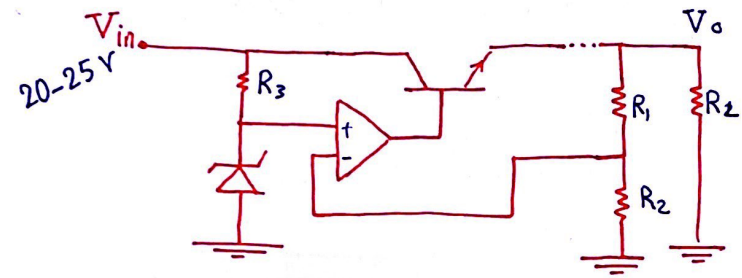Electronics 231 - L25 Part 1 & 2 Voltage Reg 2




1 Calculate $R_1, R_2, R_3 \rightarrow V_o = 12V$
 available $V_z = 4V \checkmark$
 $V_z = 12.7V \text{ ?}$ $I_z(\text{min}) = 2mA$

First, $V_z < V_o \Rightarrow$ we choose $V_z = 4V$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot V_z$$

$$12 = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot 4 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = 2$$

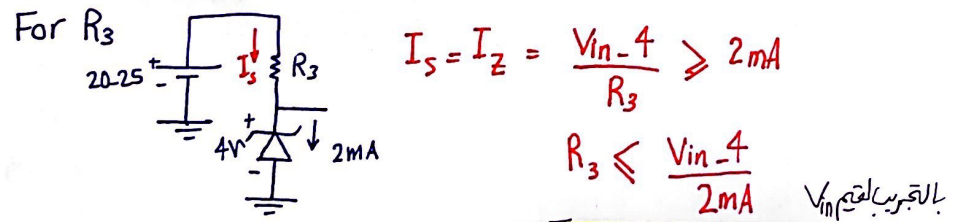R_1 & R_2 "IN 100's Ω or k Ω 's"
 Let $R_1 = 5k\Omega \Rightarrow R_2 = 2.5k\Omega$



بنختارها ليش؟ لانو لو حطينا 25 وبعين نزل
 $\leftarrow 20 \leftarrow \frac{20-4}{10.5k} \leftarrow$ بتطلع اقل من 2m لهيك
 الجواب الصغ هي 8K


$R_3 \leq \frac{20-4}{2m} = 8k$

$R_3 \leq \frac{25-4}{2m} = 10.5k$

1

Complete "Previous Example"

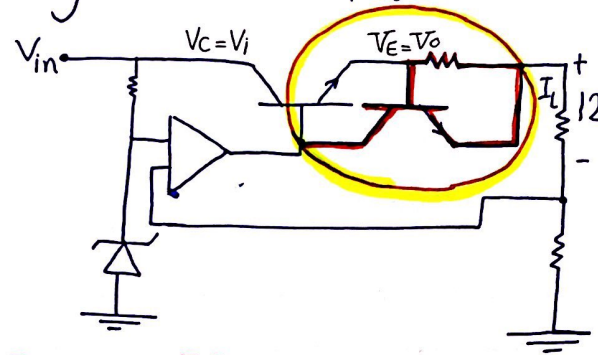2- Modify the Circuit to Perform Current Limit $\leq 1A$



$$I_{limit} = \frac{V_{BE2}}{R_{(sc)}}$$

$$\bullet R_{(sc)} = \frac{V_{BE2}}{I_{limit}} = \frac{0.7}{1A} = 0.7 \Omega$$

3- Calculate V_o if $R_L = 100 \Omega$ 2 $R_L = 8 \Omega$

إذا $I_L < I_{max}$ يعني ال output ال 12
 إذا $I_L > I_{max}$ معناه التيار بيير Limited ال 1A وال
 Output voltage = حاصل ضرب التيار بالمقاومة.

Case 1
 Sol. $I_L = \frac{V_o}{100} \Rightarrow \frac{12}{100} = 0.12A < 1A \checkmark$

So $V_o = 12 \Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot V_Z$

Case 2
 $I_{L2} = \frac{12}{8} \Rightarrow 1.5 > 1A$

$I_{L2} = I_{limit} = 1A$

$V_o = I_L R_L = 1A \times 8 \Omega = 8 \text{ Volt}$
 نقص

2

Complete "Previous Example"


4 - Choose BJT with Proper power Rating?

$$\begin{aligned}
 P_{BJT} &= V_{CE} \cdot I_L \text{ , } I_E \leftarrow (\text{the same}) \\
 &= (V_i - V_o) \cdot I_L \\
 &= (25 - 8) \cdot 1A \\
 &= 17 \text{ Watt} \quad \text{@ Current limit mode}
 \end{aligned}$$

Normal Case

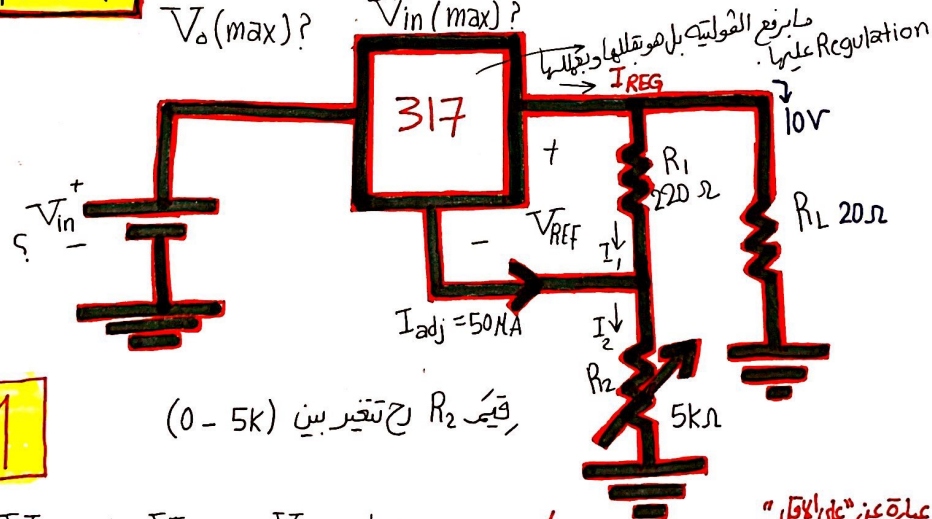Part 2

$V_o(\min)$? $V_{in}(\min)$?
 $V_o(\max)$? $V_{in}(\max)$?



1

قيمة R_2 تتغير بين (0 - 5k)

• $V_o(\min) |_{R_2=0} = V_{REF} = V_{R1} = 1.25 \text{ volt}$ / $V_{in}(\min) = 3.25 (1.25 + 2)$ علاقة عن "على الأقل"

• $V_o(\max) |_{R_2=5k} = V_{R1} + V_{R2} \Rightarrow 1.25 + 28.66 = 29.91 \text{ V}$ / $V_{i}(\max) = 31.9 \text{ V}$ على الأقل

$V_{R2} = I_2 \times R_2$
 $= (I_1 + I_{adj}) R_2 = \left(\frac{1.25}{R_1} + I_{adj} \right) R_2$ 3 $= \left(\frac{1.25}{220} + 50\mu \right) \cdot 5k = 28.66 \text{ V}$


Complete Prev. Example

2 Power dissipation

لوالترميزا ابو Vin اكبر 2 من Vo

$$P_D = (V_{in} - V_o) \cdot I_{Reg} = 2 \times 0.506 = 1.1 \text{ Watt}$$
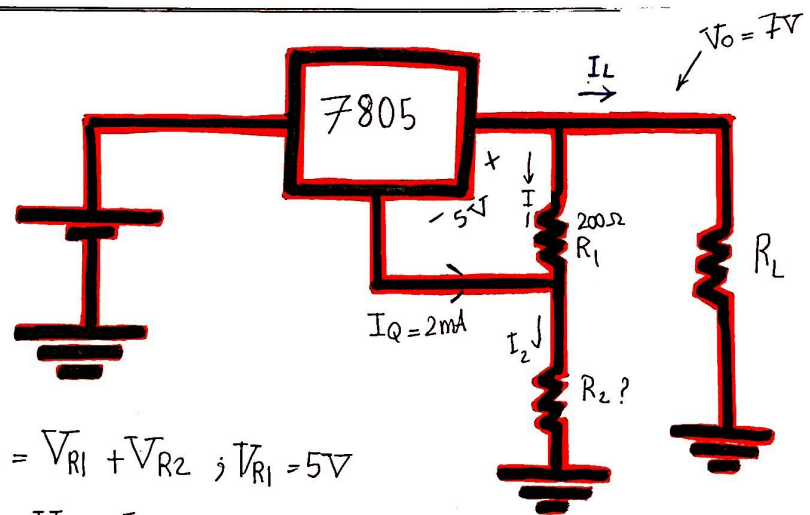
$$\begin{aligned} I_{Reg} &= I_1 + I_L \\ &= 5.6 \text{ mA} + \frac{10}{20} \\ &= 506 \text{ mA} \end{aligned}$$



$$V_o = V_{R1} + V_{R2} ; V_{R1} = 5V$$

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{5}{200} = 25 \text{ mA}$$

$$V_{R2} = (I_Q + I_1) \cdot R_2 = 2$$

$$\therefore R_2 = \frac{2}{(2\text{mA} + 25\text{m})} = \frac{2}{27\text{mA}} = 74 \Omega$$

$$P_{D} = (V_{in} - V_o) \cdot I_{Reg}$$

4